

631.31
Դ - 88

Գ. Բ. ՊԱՐՄԵՆ

ԵԼԵԿՏՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ՀԻՄԱԿԱՆ ՈՐԵՆՔՆԵՐԸ

Խ. Ա. Պ. Դ.

ԳԵՏԱՐԱՏ

1931

ՏԵՐԵԴԱՐԱ

30 JUL 2010

621-31

Դ-88

այ

Վ. Ի. ՊՈՐԳԵՆ

ԵԼԵԿՏՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՐԵՆՔՆԵՐԸ

2044

ՄԱՍՆԻ

Թարգմ. Ռ. ՈՂՈՆՉԱՆՅԱՆ



15996-57

ՅԵՐԵՎԱՆ

ՅԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

Ներկա գրքույկը հեղինակը կաղմել և սաղիուտեխնիկան կուրսերի համար: Մա 1 մասն ե և զլուխը. շարունակությունը լույս կտեսնի Ապրակով: Չնայած, վոր ընթերցողից պահանջվում է փոքր իշխառե ծանոթ լինել մատեմատիկալի և ֆիզիկայի հետ, բայց և այնպես ոտ մի հաջող փորձ ե ելեկտրոտեխնիկան ժողովրդականացնելու և լայն մասսաներին մատչելի դարձնելու: Մասնավորապես այս ձեռնարկը կարող ե պիտանի լինել մեր աեխնիկումների ուսանողներին և ընդհանրապես նրանց, վորոնք ձգտում են զբաղվել ելեկտրոտեխնիկայով: Պետհրատը շնորհակալութիւմը կը նդունի ընթերցողների՝ դիտողությունները թե նյութի բացաբառության և թե թարգմանության թերությունների մասին:

ՊԵՏՀՐԱՏ

ՊԵՏՀՐԱՏԻ ՏԱՐԱՎԱ
ԳԼՈՎԼԻՏ 6586 (Բ)
ՀՐԱՏԱՐԱԿ. 1743
ՊԱՏ. 3846 ՏԻՐ. 5000

Աստիճերեն տառեր

Փոքրաւ- տառ	Մեծա- տառ	Արտա- սանել	Փոքրաւ- տառ	Մեծա- տառ	Արտա- սանել
a	A	Ա	α	A	Ալֆա
b	B	Բ	β	E	Ե (Կապիլան)
c	C	Ց	ε	Է	Ե
d	D	Դ	դ	H	Ետա
e	E	Ե	ρ	P	Բռ
f	F	Ֆ	φ	Q	Ո (ոմեգա)
i	I	Ի			
k	K	Կ			
l	L	Լ			
m	M	Մ			
n	N	Ն			
p	P	Պ			
q	Q	Ք			
r	R	Ր			
t	T	Տ			
u	U	Ու			
v	V	Վ			
w	W	Ու	Ֆուբըլվե		(Կրկնակի վե)

Կրօատ նշանակումներ

Ա.	մետր
Ք. մմ.	քառակ. միլիմետր
Ք. սմ.	քառակ. սանտիմետր
Խ. սմ.	խոր. սանտ.
Գ.	գրամ
Մ.դ.	միլիդրամ

15 ասա. Յելսիուսի ջերմա-
չափով
~ մոտավորապես
≈ կամ = ~ հավասար և մոտավորապես
R > B R մեծ և B-ից
R < B R փոքր և B-ից
||| ելեմնետ, կամ այլ հոսանքաղրիուր (բատարելա, կամ ա-
կամուլյատոր): Սովորաբար, ||| նշանակում են
Ե տառով, բայց այս զրբի նկ: 24, 26, 28-ում
ելեմնտները նշանակված են ռուսերեն Ե տառով:
Ann. վարեկ ապարատ (որինակ վոլտան տղեղ), վոր մըտ-
ցըրած և շղթայի մեջ (նկ. 40, 44, 45, 46, 49):

Սիմվոլներ*

Է	ելեկտրաշարժ ուժը
Լ	հոսանքի ուժը
Ր	դիմադրությունը կամ ընդդիմությունը
Պ	տեսակարար դիմադրությունը
Կ	հաղորդունակությունը
ա կամ A	ամպեր
Վ կամ V	վոլտ
Ω	օմ
Տ	ժամանակ, կամ վայրկանների թիվը
Ռ կամ N	թիվ
Լ	հաղորդիչի յերկարություն
Ո	կարողությունը
Ո	ելեկտրականության կատարած աշխատանքը
Դ	ոդակար դործողության գործա- կիցը (ո. գ. գ.)
Թ	տրամագիծ
Մ կամ M	զանգված (մասսա)
Է	ելեկտրական լարում, կամ պոտեն- ցիոնների տարրերությունը 2 կետե- րի (կամ մարմինների) միջև

*) Սիմվոլը նույնպես կը նառ նշանակում է յորևէ մեծություն կամ զա-
գափար, փոխակ լրիվ զրելու, հաճախ նշանակում են այդ բառի սկզբանառ-
առվ (ինիցիալ): յերբեմն նշանակում են վարեկ պատահական տառով: յերբեմն
ել նշանակում են չ-3 տառով:

- €R . . . լարումի անկումն արտաքին շղթայում (իսկ
 § 14-ում €R սիմվոլով նշանակված եւ լարում
 սեղմիչներում).
- €r . . . լարումի անկումը ներքին շղթայում.
- €x . . . փնտովող լարումն, վոր պիտի տանը հելեկտրան
 լամպի ցանցին.
- €n . . . ո թվով լամպերի շիկացման համար անհրաժեշտ
 լարումն.
- l_n . . . ո թվով լամպերի միջով անցնող հոռանք ի ուժը
 q . . . մեկ ելեկտրոնի լիցքը. (իսկ § 9-ում զ տառով
 նշանակված եւ հաղորդիչի ընդլայնական կողը
 վածքը քառակուսի մմ-ըով):
- Q . . . ելեկտրականության քանակը, կամ լիցքը. (առհա-
 սարակ ելեկտրականության կամ ջերմության
 քանակը նշանակում են Q տառով. ու ակավ դեպ-
 քերում այս կամ այն նկատառումով, նշանո-
 կում են ուրիշ տառով):
- P . . . ծախսված եներգիայի քանակը.
- B . . . հաղորդիչում առաջացած ջերմության ք անակը
- z . . . ջերմային գործակից (Temperaturnyy կօզ-
 ֆիցիոնեն).
- C . . . հալման գործակիցը, վոր կախված եւ ապահովէ
 թելի նկութից:
- Ե. Շ. Ու. ելեկտրաշարժ ուժը (E). (ռուսեն՝ ЕДС):
 maximum կամ ուժ. ամենամեծը. (մաքսիմում):
 minimum ամենափոքը (մինիմում)
- Հ. . . պղինձ.
- Zn . . . ցինկ.
- W ոգտակար . . . եներգիայի իրավես սգտագործված մասը.
 W կարուստ . . . եներգիայի անօգուտ կորչող մասը.

ԳԼՈՒԽ 1

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՐ ՀՈՍԱՆՔ

§ 1. ՆՅՈՒԹԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եկթէ վորեւե նյութի վորոշ քանակ մտքով 2 մաս անենք,
 ովա յուրաքանչյուր մասը նորից կիսենք, ու շարունակենք արդ
 մասնատումը, վերջ ի վերջո անխուսափելիորեն պիտի հասնենք
 այն դրության, վոր մասնատումի հետեւնքով ստացված չնշնու-
 րեն փոքր մասնիկը այլևս անհնար կլինի բաժանել մասերի, առ
 ունց փոխելու տվյալ նյութի փիզիկո-քիմիական հատկությունը:

Նյութի այդ չափազանց փոքր մասնիկը, վոր ֆիզիկական
 բաժանումի սահմանն ե, կոչվում ե «մոլեկուլ»: Ֆիզիկան սովորեցնում ե, թէ ամեն մի նյութին մարմին ունի մոլեկուլյար
 կտառացվածք, այսինքն կազմված ե մոլեկուլներից, զօրոն
 դառավագաված են երա ծավալի մեջ վոչ թար կիզ կպած,
 այլ գորոն բաց-արածություններով: Այդպիսով թե պինդ, թէ
 հեղուկ և թե գազային վիճակում գտնվող նյութի անընդհատու-
 թյունը, հանությունը միայն կարծեցյալ անընդհատություն ե,
 միայն օրտաքանչ և ալզպես թվում մեր դիտելու միջոցների
 անբավարարության և անկատարության պատճառով. զրա հետե-
 գունքով մեզեց քողարկվում ե նյութի իրական ընդհատությու-
 նը, վորը անմատչելի և նույն իսկ ամենակատարելագործած ոպ-
 տիկական (լուսաբանական) ինստրումենտների ոգնությամբ դի-
 տելու համար. զրա պատճառն այն ե, վոր մոլեկուլների և նրանց
 միջև գտնված բաց-արածությունների չափսերը չափազանց
 փոքր են^{*)}

Նյութի կազմությամբ և նրա փոփոխություններով զբա-
 րչող գիտաւթյունը—քիմիան—նյութի նույն իսկ չնշնորեն փոքր

^{*)} Մոլեկուլների չափսերի մասին վորշ զարգափար կարելի յե կազմել յեթ գոտակերպութեանք, վոր ջրի 6,06. 10²³ (կամ պարզ ասած 6060000000000000000000000) մոլեկուլները միտուին կլուած են 18 գ. Ցելսիուսի և առաջնան
 տիմզելութագում նրանց ծավալը հավասար է լինում 18 լի. ուժ.

մասնիկը — մոլեկուլը ընդունում է վորպես նլութի ավելի ևս փաքը մասնիկների՝ «ատոմների»*) միացման արդյունք։ Տարբերում են 92 պարզ նյութերի կամ քիմիական ելեմենտների ատոմներ, վորոնք ունին իրարից միանգամայն տարբեր ատոմական կազմություն *): Համասեռ ատոմների, որինակ թթվածնի 2 ատոմների քիմիական միացումից ստացվում է թթվածնի մոլեկուլ առոտի (բորտկածնի) ատոմների միացումից — աղոտի մոլեկուլ և այլն։ Իսկ տարբեր քիմիական ելեմենտների միացումից ստացվում են նյութեր, վորոնք տարբեր վում են այն նյութերից, որը ստացվում են համասեռ ատոմների միացումով կազմված մոլեկուլներից։ Որինակ, ջրածնի 2 ատոմի և թթվածնի 1 ատոմի քիմիական միացումը տալիս է նոր նյութի՝ ջրի մոլեկուլ վորտարբերվում և տռաջին 2 նյութերից։

Քիմիան հաստատում ե, վոր մեղ շրջապատող նկութական ամրող աշխարհը կազմված ե քիմիական ելեմենտների քիմիական տարրեր միացումներից և ամեն մի նկութի մոլեկուլները կարող են վերածվել նրա տառմների:

Սակայն, առողմաների անբաժանելիությունը վաղուց արդեն կասկածի տակ եր առնված։ Ավելի քան 100 տարի սրանից առաջ Վ. Պրառուց հիմնվելով այն փաստի վրա, վոր տարբեր քիմիական ելեմենտների ատոմական կշիռները շատ հաճախ ներկայանում են վորպես ջրածնի ատոմի կշռի ճիշտ պատիկը (իսկ ջրածնի տուո՞մն ունի ամենափոքր կշռը, քան մյուս բոլոր հալտնի ելեմենտների ատոմը) – իր ժամանակի համար բավականի համարձակ միտք հայտնեց, թե բոլոր քիմիական ելեմենտների ատոմները կաղմված են ջրածնից, և մի ինչ վոր, առ ալժմ անհայտ լեղանակով կարող են վերածվել ջրածնի ատոմների։

Մեր դարի վերջին տասնամյակում նյութի բարդ կառուց-
վածքի հասկացողությունը փայլուն կերպով հաստատվեց ամե-
նատեսավոր զիտնականների աշխատանքով, և ներկայումս
կարելի լե ասել, հաստատված ե այն հիպոտեզը (ինթեգրու-

^{*)} Ատոմ հունական բառ է, նշանակում է անըստանելի, չենց ինքն այս անունը ցույց է տալիս, վոր այս բառով մատնանշում երին նյութի ամենա- փոքր մասնիկը, գորը մատչելի չեն հետագա վորեւել մասնաւման:


⁴⁴⁾ Աստոնի նորագոյն փորձերը հայտնաբերեցին, վոր գոյություն ունին ի դուռապները, այսինքն ատօմիկը, վարոնք ունին նույն բիմիական հատկությունները, բայց նրանց Փիզիկական հատկությունները տարրեր են: Աստիպում ե յենթադրել. թե քիմիական ելամենտների նշան թիվը (92) զեշտ պետք է ամենամեծ:

թյունը), թե ամեն մի նյութի ատոմները կառուցված են 2 հիմ-
նական մասնիկներից՝ այսպէս կոչված պրոտոններից, զորոնք
աւնին ելեկտրական դրական լիցք, և բացասական ելեկտրակա-
նության ատոմներից, զորոնց՝ ֆիզիկոս Ստոնելը կոչել և ելեկ-
տրոններ։ Իրենց բացարձակ մեծությամբ պրոտոնների և ելեկ-
տրոնների լիցքերը հավասար են, իսկ նշանով հականուն են։ Ի
նկատի առնելով, զոր չելեկտրացված դրության մեջ նյութը ե-
լեկտրական հատկություններ չի հայտնաբերում, ինդրակացնում
ենք, զոր չելեկտրացված մարմնի մեջ մի ատոմում գտնվող պրո-
տոնների և ելեկտրոնների քանակությունները հավասար են։

Ատոմի կառուցվածքի ներկայիս ուսմունքը ատոմը պատճենացնում ե վորպես մի փոքրիկ մոլորակային սիմոն, ինչ-պես արեգակի սիստեմն են մեջտեղում նյութեղեն միջուկը դրա կան լիցքով և միջուկի շուրջը պտտվող ելեկտրոններով։ Մեզ անհրաժեշտ չե զբաղվել այս հարցի մանրամասն հետազոտությամբ, ուստի, առանց մտնելու նյութի կառուցվածքի ելեկտրոնալին թեորիայի մանրամասնությունների մեջ, նշենք միայն, վոր միշտ հնարավոր ե ճիշտ վորոշել ամեն մի նյութի ատոմում գտնվող ելեկտրոնների քանակը, նրանց դասավորումը նյութեղեն (պրոտոններից ու ելեկտրոններից կազմված) միջուկի շուրջը և նրանց շարժությունների արագությունները, Որինակ ջրածնի ատոմը, վոր բոլոր մյուս ելեմենտների ատոմներից ամենապարզն ե, ունի դրական լիցքի միջուկ, վոր կազմված ե մեկ պրոտոնից, վորի շուրջը $0,55 \cdot 10^{-18}$ սմ.*) հեռավորության վրա պտտվում ե, ինչպես մոլորակն արեւի շուրջը (վորի պատճառով ել կոչվում ե «մոլորակային ելեկտրոն») ընդամենը մի ելեկտրոն (նկ. 1) մի արագությամբ, վոր թույլ ե տալիս նրան անցնել իր որբիտով $6,5 \cdot 10^{15}$ անգամ 1 վարկյանում, իսկ այլ ելեմենտների ատոմների միջուկը կազմված ե լինում մի քանի, յերեսմ նույնիսկ մի քանի տասնյակ պրոտոններից, վորոնք ամրացած են լինում

^{*)} Ամ նշանակում են
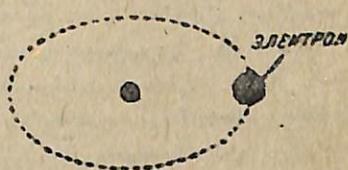
$$\frac{0,55}{10^{18}} = \frac{55}{10^{20}} = \frac{55}{1000000000000000000000000} \text{ mJ.}$$



մինեաց մեկ կամ մի քանի ելեկտրաններով, վերջիններից բացի, տառմերում պոտավում են սոլորակային ելեկտրոններ, վորոնք հավասարակշռում են ատոմի միջուկի *) դրական լիցքը, այդ ժողորակային ելեկտրոններն*) ել շարժվում են միջուկի շուրջը վորոշակի որբիտներով և վորոշակի արագությամբ:

Պահանջառ ելեկտրոնները և ատոմի միջուկի ներսում դանվազ ելեկտրոնները իրենց եյությամբ վոչնչով իրարից չեն տարբերվում, իմթե չնաշգինք այն, վոր առաջինները գտնվում են շարժողության մեջ: Սովորաբար, ատոմի միջուկի մեջ լինում են հավելորդ պրոտոններ, վորոնք ձգում են նույն քանակությամբ պլանետար ելեկտրոններին, վորի հետևանքով վերջիններս շարժվում են վորոշ ճանապարհով. այս ճանապարհը կոչվում և ելեկտրոնների որբիտ: Սակայն մի շարք պրոտոններից՝ պոտավոր ելեկտրոնների և ատոմի միջուկի հավելորդ պրոտոնների միջև գոյություն ունեցող կապը կարող է խախտվել, վորի հետևանքով ելեկտրոնը դուրս կգա իր որբիտից, և ատոմից անջատվելով, նրա սահմաններից դուրս կընկնի: Այդպիսի ելեկտրոնները կոչվում են ազատ ելեկտրոններ: Մեկ կամ միքանի ելեկտրոններ կորցրած ատոմը արդեն պրոտոններ ավելի կունիա, քան ելեկտրոններ, և կունիա դրական լիցք ունեցող մաքուր բոլոր հատկությունները:

Մի ատոմի սահմաններից դուրս ընկած ելեկտրոնը կարող է լնկնել մի ուրիշ ատոմի սահմանները և կակսի պտավել որպատճակի շուրջը վորոշ որբիտով: Այս դեպքում այս ատոմամակերպությունների լիցքն ավելի մեծ կլինիք***) և նա կունիա բացառության լիցք ունեցող մաքուր հատկություններ: Առանձնառողեն ատոմի սահմաններից հեշտությամբ են դուրս պրծնում այն ելեկտրոնները, վորոնք պտավում են ավելի հեռու որբիտներով. այդպես են որինակ մետաղների ատոմները, վորոնց մեջ սոլորակային ելեկտրոնների կապը իրենց պրոտոնների հետ անքան ել ամուր չեն ելեկտրոնը մեկ ատոմի որբիտից թռչելով ընկնում և մլում:

*) «Ատոմի միջուկը» կոռապշտած և պրոտոններից ու ելեկտրոններից այնպիս, վոր պրոտոնների թիվը գերակշռում է ելեկտրոնների թիվը, հետագայուն նույն միջատ կունիան դրական լիցքը. («Միջուկ» բառի փաստըն վաժանք հաշերեն գործ են ածում էկորիզ բառը):

**) Մոլորակային ելեկտրոն յեկրտողական բառով ասում են «պահանջառ ելեկտրոն»:

***) Այսինքն ելեկտրոնների թիվը ավելի կլինիք, քան հավասարակառաց միջակի պրոտոնների թիվը:

առամել աղաւա որբիտի վրա, վորի վրայից, մինչ այդ, թառն և լիզել մի ելեկտրոն, ապա նորից կարող է այդտեղից պոկ գուել այլն:

Ցեթե մի առամ ունենում է մի հավելորդ ելեկտրոն, իսկ հարևան առամը չի ունենում այդպիսի մի ելեկտրոն, այդ 2 առամների ելեկտրական ազգեցությունը մոտիկ զտնվող վորնե մասնիկի վրա փոխադարձաբար հավասարակշռվում է, և նյութի այն մասնիկը, վորի միջով տեղի յեն ունենում ելեկտրոնների այդպիսի թոփչքներ, մնում և ելեկտրականության կողմից, ներառակ (չեղոք):

Անհրաժեշտ և նշել, վոր պրոտոնների և ելեկտրոնների թիվը ատոմի միջուկում չի փոխվում, ի բաց առած բաղիո-ակախիվ փոխարկումների զեպքերը. և պրոտոնների ու ելեկտրոնների միջև գոյություն ունեցող կապը, սովորաբար, շատ ամուր է, վորովհետև նրանք իրենց մեջ կրում են ելեկտրականության դրական և բացասական լիցքեր, վորոնք փոխադարձաբար իրար ձգում են:

Մեկ ենկարոնի լիցքի մեծությունը վորուել և Զ. Զ. Տումանը, իսկ հետաքայում Միլեկինի հաջողվեց նույն իսկ ճշությամբ չափել այդ մեծությունը:

Անվիճելի և համարվում:*) վոր ելեկտրոնի լիցքը (զ) միջառունքի միջուկումայն վորոշակի մեծությունը.

$$z = 1,56 \cdot 10^{-19} \text{ կուլոն}^{**})$$

Ելեկտրոնի մասսան (զանգվածը, նշանակենք նրան m_0) ելեկտրոտագնիսական զանգված և, — ելեկտրոնը նյութեկին դանդված չունիք***) — և միշտ հավասար է

$$m_0 = 0,89 \cdot 10^{-27} \text{ գ.}$$

Վետք և նշել, վոր այս զանգվածը զգալիորեն մեծանում է շնորհիվ ելեկտրոնների շարժման արագությունների, վորոնք յառ են լուսի արագությունը:

*) Երենաւափառ էք կատարած փորձերի հիման վրա ձգնութ նոր ժիշտ թե ելեկտրոնը ունի վորշակի մեծության լիք. Ժխում եք նաև ելեկտրոնի թիստիքի մյուս հիմունքները. բայց նրա արած յեզրակացությունները ներկայաւում արգել հանաչված են գոչ—ճիշտ:

**) Ելեկտրուկանություն ըանակի գործնական միտվոր:

***) Ելեկտրոնների շարժումից առաջանում է ելեկտրո-մագնիսական գոլութիւնը իներցիության բարեկան կարել ելեկտրոնների իներցիության մասնիկան մոքած:

Զրածնի առամի դանդվածը 1833 անգամ մեծ և ելեկտրանի զանդվածից.

M=1,649. 10⁻²⁴ դ.

§. 2. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՓԻՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ
ՄԻՋՅՈՎԱՎ.

Լուս յեզ վաս ետքորդիչներ

Նախընթացից ծանոթանալով մոլեկուլի, առողմի և ելեկտրոնի հասկացողության հետ, դժվար չե հասկանալ ֆիզիքական յերեսութների այն շարքը, վոր նկարագրելու յենք սրանից հետո.

Հայտնի է, վոր յեթե մետաքսե ժապավենը շփենք կառւշուկով, ապա կեսից ծալելով կախենք շտատիվի (պատվանդանի)

վրա (նկ. 2), ժապավենի ծայրերն իրարից կհըրվեն: Հետևապես, ժապավենի մասերը կառւչուկի հետ շփելով, ձեռք բերեցին իրարից փոխարձարար հրվելու նոր հատկությունը, վորը մինչեւ այդ չունեցին:



Զիլըրտը (մոտ 1600 թ.) առաջին անգամ նշեց նման փորձերում նկատվող ուժերի տարրերությունը միուս ուժերից, վորոնք հալունի յեն թե իրենց հարուցման յեղանակով և թե այլ հատկություններով, և կոչեց «ելեկտրական» ուժեր:

Յերկու մարմիններ իրար հետ շփելիս առաջացող ելեկտրացում հետևանք և նրա, վոր այդ մարմիններից մեկի մոլեկուլները կորցնում են իրենց մոլորակ-ելեկտրոնների մի մասը, հետևապես այդ մոլեկուլները դրանից հետո ունենում են «զրական լիցք», իսկ մյուս մարմինի մոլեկուլներում առաջանում են ելեկտրոնների հավելորդ, հետևապես՝ «բացասական լիցք»: Կամ ինչպես ասում են, մի մարմինն ունենում է ելեկտրոնների պակասորդ—«զրական լիցք», մյուսն ունենում է ելեկտրոնների հավելորդ—«բացասական լիցք»:

Մետաքսե ժապավենը կառւչուկին քսվելով ելեկտրանում և զրականորեն, հետևարար, ելեկտրոնների այն քանակը վոր կորցրել և մետաքսե ժապավենը, կլինի կառւչուկի վրա վորպես հավելորդ: Ելեկտրոնի զանգվածն ամբողջովովին, ելեկտրո-մագնիսական ծագումն ունի, այս պատճառով ելեկտրական գրաքանակը բռությունում է ժամանակի մարմինների կտրում չի փախվում:

Ելեկտրական լիցքերի փոխազդեցությունը լիովին ուսումնամիրված է, և հայտնի լի, վոր նույնանուն ելեկտրական լիցքերը փոխազդաբար իրար հրում են, հականունները—իրար ձգում են*):

Ցեթե, որինակ, բացասական լիցք ունեցող մարմինը դիպլի լիցք չունեցող մի մարմին, ելեկտրացած մարմինի ելեկտրական լիցքը մի մասը կանցնի լիցք չունեցող մարմին: Պա հետևանք և նրա, վոր ելեկտրացած մարմինի մայջ ելեկտրոնները փոխազդաբար միմյանց վանում են և սրա հետևանքով աղատ ելեկտրոնները տեղափոխում են վորոշ ուղղությամբ: Սրա շնորհիվ շմարմինների հավելորդ ելեկտրոնները բաշխվում են ավելի համաչափ:

Ստկայն ելեկտրական լիցքերը ընդունակ են տեղափոխվել վոչ բոլոր նյութերի միջով: Կան մի շարք նյութեր, վորոնց միջավայրը ելեկտրական լիցքերի տեղափոխումն շատ դժվար է, նույն իսկ անկարելի: Այս նյութերը, վորոնց միջով ելեկտրական լիցքերը կարող են տեղափոխվել կոչվում են հազորդիչներ: Իսկ այն նյութերը, վորոնց միջով տեղափոխվելը հնարավոր չե, կոչվում են վոչ-հազորդիչներ, մեկուսացնողներ, զիվելեկտրիչներ:

Հազորդիչների թվին պատկանում են՝ մետաղները, աղերի և թթուների լուծութները, մարդու մարմինը, յերկիրը, շիկացած գազերը (բոցը) և այլն: Մեկուսացնողներին պատկանում են՝ ստեղնագլուխութը (քյահրըըար), ապակին, կառւչուկը, ծծումբը և սրա ծուլվածքները (երոնիտ), պարաֆինը, խիմը, փալլարը (ցլյուծ), զմուռը, մետաքսը, հաֆճապակին (ֆարֆօր), յուզերը, գոլորշիները, զաղերն իրենց սովորական զրությամբ, դատարկությունը և այլն: Բացի հազորդիչներից ու մեկուսիչներից գոյություն ունի ապագես կոչված կիսահաղորդիչների խմբակը, վորոնց թվին պատկանում են ապիրտը, յեթերը, փալտը, և այլ նյութեր, վորոնց միջով ելեկտրոնները թեև դժվարությամբ, բայց ելի կարողանում են տեղափոխվել:

§ 3. ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՏԵՆՑԻԱԼԸ

Ելեկտրոսկոպի գնդիկը պղնձալարով միացնելով ելեկտրացրած մարմին հետ (նկ. 3), նկատում ենք, վոր ելեկտրոսկոպի

*) Այս կանոնը հաստատված է 1754 թ. Դյուֆերի բազմաթիվ փորձերի հետևանքով:

թերթիկներն իրարից հեռանում են*): Սա բացատրվում է նրանով, վոր միացնող լարի միջով ելեկտրական լիցքի մի մասը ելեկտրացրած մարմից տեղափոխվում է ելեկտրոսկոպի գնդիկին, առաջ ձողի միջով ելեկտրոսկոպի թերթիկներին, վորոնք ձեռք


բերելով նույնանուն լիցքեր, փոխագարձար իրարից վանկում են:

Յեթև վորեե հաղորդիչի վրա մի անգամ ելեկտրական մեծ լիցք լինի, մյուս անգամ փոքր լիցք, իսկ մյուս պայմանները (հանգումանքները) նույնը լինեն, հասկանալի յե,

վոր հաղորդիչի ելեկտրական գրությունը տարբեր կլինի և ամեն անգամ ելեկտրոսկոպի թերթիկների բացման անկյունը տարբեր կլինի, իերբ ելեկտրոսկոպի գնդիկը լարով միացնենք վորձվող մարմին հետ: Բայց մարմինների ելեկտրական գրությունը գնահատել ելեկտրոսկոպի թերթիկների բացման անկյունով—նպատկանարձար չե (մի շարք պատճառներով): Ուստի մարմինների ելեկտրական գրությունը արտահայտում ենք թվով: Մրա համար անհրաժեշտ է միայն՝ մարմինի ելեկտրական վորեե վարող զրություն ընդունել վորպես միավոր և նրա հետ համեմատել մյուս բալոր ելեկտրական գրությունները:

Ալդպիսի համեմատության հետեւնքով մենք կարող ենք ստանալ և ամբողջ, և կոտորակ թվեր: Այն թիվը, վոր արտահայտում և հաղորդիչի ելեկտրական գրությունը մեր ընտրած միավորներով, կոչվում է այդ մարմնի ելեկտրական պահեցիալը: Մարմինի պահեցիալը կարող է լինել դրական կամ բացասական (ելեկտրոնների պակասորդ կամ հավելորդ): Ելեկտրական պահեցիալը միավորը, իպատիվ իտալացի Փիզիկոս Ալեքսանդր Վոլտի, կոչում ենք Վոլտ (v):

* Ելեկտրոսկոպը մի առանք առնթ է, վորի կոկրդում զրգած է երսեր մի խցան Բ, վորի միջով անց է կացրած Ծ ձողը, վորը վերջանում է մասողն Ա գնդիկով: Իսկ ձողի շածի ծայրին կացրած են 2 նույն թերթիկներ (ալւոմիններ կամ վառկեցրած կայտեկի թերթեղեց):

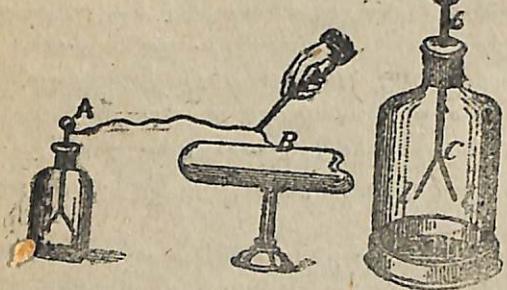

Նկ. 3.



Նկ. 4. Ելեկտրոսկոպ:

Ամեն մի մարմնի ելեկտրական գրության մասին կարելի յե գաղափար կազմել նրա պոտենցիալով, ճիշտ այնպես, ինչպես մարմի ջերմային գրության մասին գաղափար և տալիս նրա տեմպերատուրը:

§ 4. ԵԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԼԱՐՈՒՄ ՅԵՎ ՀՈՍԱՆՔ

Յեթև 2 մարմինների միջև որոյություն ունի պոտենցիալ-ների տարբերություն, այսինքն մեկի պոտենցիալը հավասար չե մյուսի պոտենցիալին, յեթև լարով միացնենք նրանց, ելեկտրոնները լարի միջով մի մարմնից կանցնեն մյուսի վրա, մինչև վոր 2 մարմինների պոտենցիալները հավասարվեն:

Մենք արդեն գիտենք, վոր մարմինների պոտենցիալների անհավասարությունը նշանակում է, վոր նրանց ելեկտրական գրությունները նույնը չեն: Յերբ լարով միացնում ենք նրանց, անխուսափելիորեն մի մարմնից հավելորդ ելեկտրոնները տեղափոխվում են մյուս մարմնի վրա, և դա շարունակվում է այնքան, մինչև վոր 2 մարմինների պոտենցիալները հավասարվում են:

Սա նման է այն յերկույթին, իերբ տարբեր տեմպերատուր (ջերմային դրություն) ունեցող 2 մարմիններ կպցնենք իրար կամ միացնենք վորեե ջերմահաղորդ ձողով—բարձր տեմպերատուր ունեցող մարմնից ջերմությունը կտեղափոխվի ցածր ջերմասարքան ունեցողին այնքան ժամանակակի միջամտությունը կհավասարվի:


Խարի միջով ելեկտրական լիցքի տեղափոխելու յերեվույթը կազմում է ելեկտրական հոսանք: Տեխնիկան միջոցներ ունի՝ շ մարմինների միջև պոտենցիալների տարբերությունը պահպանել (հետևապես, ելեկտրական հոսանքը պահպանել լարի մեջ) բավական յերկար ժամանակ, ըստ կամեցողության: Սովորաբար պոտենցիալների տարբերությունը արտահայտությունը ելեկտրոնինիկալը վորմարինում են՝ «լարում»: Կամ «ելեկտրական լարում» բառով: Յեկ այդպիսո՞ւ հաղորդիչի միջով հոսանք անցնելու անհրաժեշտ պայմանն այն է, վոր հաղորդիչի ծայրեւում զոյս բյուն ունենալ ելեկտրական լարում: Լարում, ինչպես և պոտենցիալը, սովորաբար արտահայտում են վոլտերով:

Հետևաբար, վորով միենույն ժամանակ ելեկտրական լարումի միավորն է: Շատ սակավ է գործ ածվում վոլտից 1000 անգամ փոքր միավորը, վոր կոչվում է միլլիվոլտ:

Հաղորդվիչի միջով անցնող ելեկտրական հոսանքի յերեւյթը

պարզ պատկերացնելու նպատակով ելեկարական հոսանքը համեմատում են հեղուկի հոսանքի հետ, վեր խողովակով հոսում ե մի անոթից մյուսը, ինը այդ անոթների մեջ գտնվող հեղուկների մակերևույթները տարբեր բարձրություն ունեն. Պարզության համար բիրենք մի քանի որինակներ:

1. Հաղորդիչով միացրած են 2 մարմիններ (նկ. 5), վորոնցից Ե-ին ավել ենք բացասական պոտենցիալ՝ V, իսկ A մար-

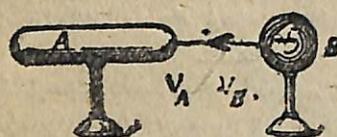

Նկ. 5.



Նկ. 6.

մինը ելեկտրացրած չե (նկ. 5). Պարզ է, վոր այս գեղքում ելեկտրոնների տեղափոխումն մի մարմից մյուսի վրա անխուսափելի է, ինչպես և հեղուկի հոսումն աջ կողմի լիքը անոթից գեղիք ձախ կողմի դատարկ անոթը (նկ. 6).


Կառումն հաղորդիչի ծայրերում իր բացարձակ մեծությամբ հավասար է լիքը ունեցող մարմնի պոտենցիալին.

2. Յերկայ մարմին ել տվել ենք մինչև մի վերոշ աստիճան բացասական պոտենցիալը բայց Յ մարմին պոտենցիալը իր բացարձակ մեծությամբ բարձր է (նկ. 7). Այս գեղքում, լարավ միացնելիս ելեկտրական հոսանքը անխուսափելի լին Անալոգիան



ԱՅՍՈՎ ԸՆԿԱՆ $V_A < V_B$

Նկ. 7.

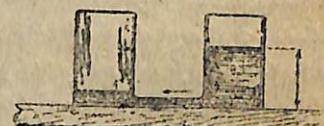

Նկ. 8.


(Ամառությունը) կարելի յե տեսնել 8-րդ նկարում, ուր հեղուկի բարձրությունը աջ կողմի անօթում ավելի լին, քան ձախ կողմի անօթում:

Կառումն բացարձակ մեծությամբ հավասար է մարմինների պոտենցիալների բացարձակ մեծությունների առընթեր:

3. Մի մարմին տվել ենք բացասական լիքը, մյուսին՝ գրական (նկ. 9). Վորովիհատե մարմինների պոտենցիալները հավասար չեն, ուստի ելեկտրական հոսանքն անխուսափելի յե (անարգիան — նմանությունը ունի 10-րդ նկարում):



Նկ. 9.

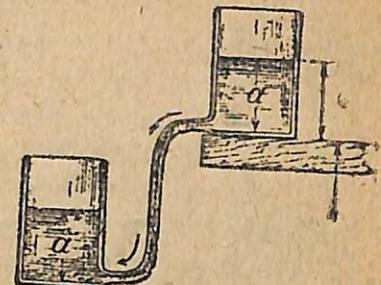

Նկ. 10.

2044

Սկս գեղքում միացնող հաղորդիչի ծայրերում լարումը հավասար է մարմինների պոտենցիալների բացարձակ մեծությունների գումարին:

4. Յերկայ մարմիններին ել տվել ենք միատեսակ պոտենցիալ:

ա) դրական,

բ) բացասական,

գ) լիքու մարմինների պոտենցիալն ել հավասար է 0.

Յերկայ մարմինների միջև լարումն այս բոլոր գեղքերում հավասար է 0, հետևաբար, հաղորդիչի մեջ ելեկտրական հոսանք չի լինի:

Ինչպես յմբեռում և բերած որինակներից, ուր սենք համեմատեցինք ելեկտրական հոսանքը հեղուկի հոսանքի հետ, ելեկտրական լարումի (պոտենցիալների տարրերության) անալոգիան կլինի անոթներում լցրած հեղուկի մակերեսութների տարրերությունը. և այդ գեղքում ելեկտրական բացասական լիքը («ելեկտրոնների հավելուրը») մենք ամեն անգամ համեմատում ելինք անոթը վերոշ մակարդակից բարձր լցնելու գեղքի հետ, իսկ դրական ելեկտրական լիքը («ելեկտրոնների պակասուրը») անոթը վերոշ մակարդակից ցածր լցնելու գեղքի հետ:

§ 5. ՀԱՄԱԼՈՒՌ ԳԱՂԱՓԱՐ ԵԼԵԿՏՐՈԼԻԶԻ ՄԱՍԻՆ

ԵԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՑԱԿ ԲԱՑ ԲԱԿ ՄԻ ԴԱՎՈՐ

Յերբ ելեկտրական հոսանքն անցնում է թթուների և աղերի լուծուցիթների միջով, լուծուցիթը վեր և ածվում իր բաղադրիչ քիչուկան մասերին՝ վարություն ունենալով, վերածման (առընթերության)

ալս լեռնույթը կոչվում և ելեկտրոլիդ, տարրալուծվող լուծույթը կոչվում և ելեկտրոլիտ, իսկ լուծույթի միջ դրվ զ թիթեղները — ելեկտրոդներ (նկ. 11): Ելեկտրոլիտները կոչվում են յերկրորդ կարգի հաղորդիչներ, իսկ առաջին կարգի հաղորդիչները ելեկտրոլիդի չեն լինթարկվում:



Նկ. 11. Ելեկտրոդ

Յերբ ելեկտրական հոսանքն անց ենք կացնում աղի լուծույթի միջով, ելեկտրոդներից մեկի վրա, վոր ունենում և բացասական պոտենցիալ և կոչվում և կատոդ, հոսում և տվյալ աղի միջ գոնզող մաքուր մետաղը. իսկ տարրալուծման մացած նյութերը հոսում են մյուս ելեկտրոդի վրա:

Անգլիացի Փիթիկոս Մ. Ֆարագեյը, դիտելով գաճապան լուծույթների ելեկտրոլիդը, հայտնաբերեց, վոր ելեկտրոլիդի ժամանակ տարրալուծվող նյութերի քանակը ավելացնելու կան և լուծույթի միջով անցնող ելեկտրական լիցքերին: Այս հիման վրա ձշությամբ վարովված և ելեկտրականության քանակի միավորը, վոր կոչվում և կուլոն:

Ելեկտրականության քանակության միավոր ընդունված և նրա այն քանակը, վորը յերբ անցնում և պղնձարձասապի լուծույթե միջով, այդ լուծույթից նստում և պլատինի բացասական թիթի վրա 0,328 մգ. պղնձ: Միթզրամներով արտահայտվող պղնձի այդ քանակը ընդունված և անվանել «պղնձի ելեկտրոքիմիական համարժեք» (եկվիվալենտ):

Արծաթի ելեկտրոքիմիական համարժեքն է 1,118, նիկելինը՝ 0,3, վուկունը՝ 0,68 և ալին:

Նյութերի այդ ձևով տարրալուծումը կոչվում և ելեկտրոլիդ:

Գործնականում ելեկտրոլիդից ողտվում են հաղորդիչի մակերես վույթը մեկ ուրիշ մետաղի նուրբ շերտով պատելու հոմար: Ելեկտրական հոսանքի ոգնությամբ կարելի յեն նիկելապատել աբաթաջրել, վուկեղոծել և ալին:

§ 6. ՀԱՍՏԱՏ ԳԱՂԱՓՈԲ ԳԱԼՎԱՆՈԿԱՆ

ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Իտալացի Գիդիկոս Ա. Վոլտան առաջինն եր, վոր կարողացավ պատրաստել այսպիս կոչված գալվանական ելեմենտը (նկ. 12, 13, 14): Նա վերցրել էր մի անթի մեջ ծծմբաթթվի թույլ լուծույթ, մեջն ընկղմել եր պղնձի միջմի շերտ, վորոնք



Նկ. 12.



Նկ. 13.

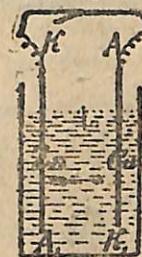

Նկ. 14.


ԵԼԵԿՏՐԻՆԻԿԻ

Նկ. 12-ը Գրեգեկ ելեմենտ և (ածուխ և ցենի), Նկ. 13-ը կելլանցիկ ելեմենտ ան և (անգան յերկրութիվ միջ դիամ ածուխ և ցենի), Նկ. 14-ը Վոլտայի ելեմենտ և (ցենի և պղնձ): Ա և Կ տառերը նշանակում են անդ և կատոդ. Ա1 և Կ1 ։ Նույնպես ։ Ծ. Թ.


և ցինկի շերտերի պոտենցիալները միատեսակ չեն լինում: Ցինկի շերտի վրա լինում և ելեկտրոնների հավելորդ կամ բացասական լիցք (հետեւարար, շերտի պոտենցիալը բացասական և), իսկ պղնձի շերտի վրա լինում և ելեկտրոնների պակասորդ, կամ գրական լիցք (գրական պոտենցիալ): Յերբ լիմենտի ելեկտրոդներին կացըրած պղնձալարերը միացնում ենք իրար, նկատվում են, վոր լարերի (արտաքին շղթալի) միջով տեղի լի ունենում ելեկտրական անընդհատ հոսանք, վորովհետեւ պոտենցիալների արրերությունը (լարութի) մնում և անփոփոխ: Բացասական պոտենցիալը ունեցող ելեկտրոլիդ կոչվում և ելեմենտի բացասական բենո, կամ կատոդ, գրական պոտենցիալ ունեցողը կոչվում և ելեմենտի գրական բենո, կամ անոդ: Ելեմենտը գալվա-

նոկան և կոչվել անառոմիայի պրոֆեսոր իտալացի Գալվանուս անունով, վորը առաջինն եր, վոր դիտեց այդ յերկույթը, թե՛ն շպարողացակ բացատրել այն:

Այն պատճառը, վորից մարտկոցի բնեոներում առաջանում է պոտենցիալների տարբերություն, հետեարար, շղթան փակելիս առաջանում է և հոսանք, կոչվում է ելեկտրաշարժ ուժ: Դալվանական

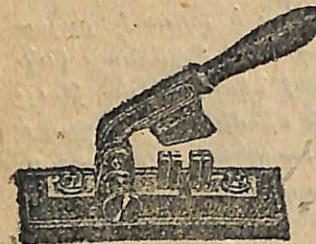


Նկ. 15. Կարիք:

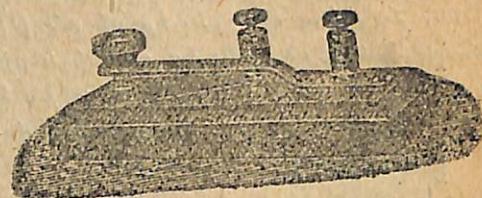

Նկ. 16. Բանալի:

Ելեմնտի ելեկտրաշարժ ուժը կախված է նրա քիմիական բաղադրությունից և մասամբ նրա տեմպերատուրից, բայց կախված չեն ելեմնտի առանձին մասերի մեծությունից ու ձևից:

Հոսանքի աղբյուրների ելեկտրաշարժ ուժը սովորաբար չափվում է վոլտերով:
Ելեմնտի բնեոները միացնող լարերի միջով՝ ելեկտրոնների շարժումը կատարվում

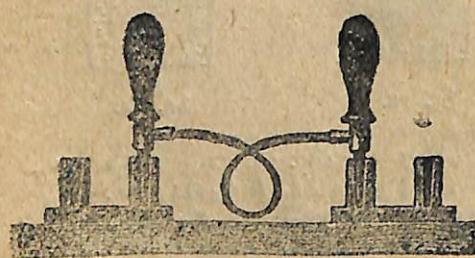

Նկ. 17. Արանց:


և 14-րդ նկարում ցույց տված ոլարի ստղությամբ՝ բացասական բներից դեպի դրականը^{*)}:

Գալվանական ելեմնտը և նրա բնեոները միացնող հաղորդիչը միասին կազմում են ելեկտրական փակ շղթա: Յեթե շղթաի վարեն կետում ընդհատում կա, այսինքն հաղորդիչների ծալրերն

^{*)} Մընչ ոյժմ ընդունված եր առել, վոր ելեկտրական հոսանքը լարէ միջով անցնելիս ալղված և լինում դրական բներից դեպի բացասականը: Սակայն առելքը և, վոր ելեկտրոնների շարժման ինկարն ուղղությունը գրահական է, չնայած վոր առենքն ել սովոր են դրա հակառակն առել:

երար չեն կոչում («կոնտակտ» չկա), այդպիսի շղթան կոչվում է վոչ փակ, այլ բաց շղթա:

Ելեկտրական շղթաները փակելու ու բացելու համար գործ են ածվում ալտուգի կոչված բացարկիչներ (կարիչներ) (նկ. 15), բանալիներ (նկ. 16), խոսոցներ (նկ. 17), զանգի կոճակներ (նկ. 18) և այլն:

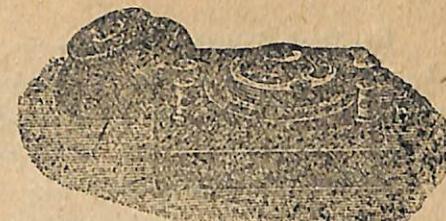

Նկ. 18. Զանգի կոճակ:

§ 7. ՀԱՍՑԵՐԻ ՈՒԺԻ ՄԻՋՎՈՐԸ

Ավելի մանրամասն հետազոտելով ելեկտրոնների՝ մարտկոցի մի բներից մյուսը լարերի միջով տեղափոխվելու պրոցեսը՝ պետք է նկատենք, վոր տարբեր գեղագերում ելեկտրական հոսանքը կարող է աարբերվել՝ ժամանակի մեկ միավորում ելեմենտի մի բներից մյուսը տեղափոխվող ելեկտրոնների քանակությամբ:

Ելեկտրական հոսանքը հաղորդիչում կարող է լինել «ավելի ուժեղ» և «ավելի թուլք»—նաևած թե ժամանակի մեկ միավորում նաղորդիչի միջով ելեկտրականության ավելի մեծ թե ավելի փոքր քանակություն և անցնում: Հոսանքի ուժի մեկ միավոր համարում են հոսանքի այն ուժը, ինը հաղորդիչի ընդլայնական կտրվածքով մեկ վալրելանում անցնում է մեկ կուլոն ելեկտրականություն:

Հոսանքի ուժի այդ միավորը կոչվում է ամուեր:

Այս նույն սիտքը մնաք կարող ենք արտահայտել մաթեմատիկական սիմվոլների ոգնությամբ: Սրա համար ընդունենք ձեւ անցած հայտնակութեամբ:

Հոսանքի ուժը հաղորդիչում (ամպերներով) նշանակենք լուսիներեն 1 տառով:

Վայրկանների թիվը, վորի ընթացքում կատարվել է ելեկտրական լիցքի տեղափոխումը հաղորդիչի միջով, նշանակենք 1 տառով:

Ելեմնտի մի բներից մյուսը է վայրկանում տեղափոխված ելեկտրականության քանակությունը նշանակենք 0 տառով:

Ապա այդ մեծությունների փոխադարձ կախումը կարելի լի այսպիս արտահայտել:

$$I = \frac{Q}{t}$$

Այսինքն հոսանքի ուժը հաղորդիչում ուղիղ համեմատական է նրա միջով տեղափոխված ելեկորականության քանակին և հակառակ համեմատական է վայրկյանների այն թվին, վորի ընթացքում կատարվել եւ այդ տեղափոխումը:

Յեթև զ հավասար լինի մեկ միավորի (մեկ կուլոնի), և է հավասար լինի մեկ միավորի (մեկ վայրկյանի), այդ գեղքում Տ հունակես պետք եւ հավասար լինի մեկ միավորի (մեկ ամպերի), այլ խոսքով՝

$$1 \text{ ամպեր} = \frac{1 \text{ կուլոն}}{1 \text{ վայրկյան}}$$

Պետք ե հիշել, վոր հաղորդիչի միջով տեղափոխված ելեկորական լիցքի (Q) միևնույն մեծության գեղքում նրա հոսանքի ուժը (I) այնքան մեծ կլինի, վորքան փոքր ե ժամանակը (t), վորի ընթացքում կատարվել եւ այդ տեղափոխումը:

Հետաքրքիր ե հաշվել հաղորդիչի ամեն մի ընդլայնական կարգածքով մի վայրկյանում անցնող ելեկորոնների թիվը, իերթ հոսանքի ուժը հավասար ե մեկ ամպերի:

Սրա համար նախ վորոշենք թե 1 կուլոն լիցքը իր ամրող ջությամբ ելեկորոնների ինչ թիվ ե պարունակում. այդ թիվ անվանենք N:

Գիտենալով մեկ ելեկորոնի լիցքի մեծությունը գ՝

$$q=1,56 \cdot 10^{-19} \text{ կուլոն}$$

Կարող ենք գրել՝

$$N = \frac{1}{1,56 \cdot 10^{-19}} = \approx 6,25 \cdot 10^{18} = 62500000000000000000$$

Ելեկորոն:

Այսպիսով, հաղորդիչի ամեն մի ընդլայնական կարգածքով մի ամպեր հոսանքի ուժի գեղքում ամեն մի վայրկյանում անցնում է $6,25 \cdot 10^{18}$ ելեկորոն:

Ազոտական արծաթի լուծութիւն միջով մեկ ամպեր ուժի ելեկորական հոսանք անցնելու ժամանակ ելեկորոլիտից (լուծութից) ամեն մի վայրկյանում նստում է կատորի վրա 1,118 մգ. արծաթ. Յեթև հոսանքն անցնելիս ամեն վայրկյանում կատորի վրա նստում ե քայլավող նյութի ափելի քանակություն, քան այդ նյութի ելեկորոքիմիական համարժեքն ե, սա նշանակում ե, վոր անցնող հոսանքի ուժը այնքան աձգամ մեծ ե մեկ

միավորից, վորքան անգամ կատողի վրա ստացված նստվածքը ավելի լին կշռում, քան ելեկորոքիմիական համարժեքը:

Ամպերից բացի, հոսանքի ուժը չափելու համար գործ ե ածվում մեկ ուրիշ միավոր եր վորը ամպերից փոքր ե 1000 անգամ, և կոչվում ե միլիամպեր:

Վերջապես, թույլ հոսանքների տեխնիկայում չափումների համար գործ են ածում ել ավելի փոքր միավոր, վոր հավասար ե միլիամպերի մեկ հաղարերորդ մասին, և կոչվում ե միլիպամպեր:

$1 \text{ ամպեր} = 1000 \text{ միլիամպեր} = 1,000,000 \text{ միլիոնամպեր:$

Ելեկորական հոսանքը, իերթ ժամանակի ընթացքում չի փոխում վայ իր մեծությունը, վոչ ել ուղղությունը, կոչվում ե հաստատուն (հար) Ելեկորական հոսանք:

Յերբ հար հոսանքն անց են կացնում մի շարք լիրկորդ կարգի հաղորդիչների միջով, նա վերջիններիս ելեկորությունը նստեցնում ե քայլայվող նյութի հավասար քանակություններ: Մյլ խոսքով՝ հար հոսանքի գեղքում քայլայվող նյութի նստվածքի քանակությունը ե քայլայման վայրկյանների թիվը հարաբերությունը հաստատուն մեծություն է:

§ 8. ՈՐԻ ՈՐԵՆՔԸ.

Յեթև միևնույն հաղորդիչը միացնենք տարբեր ելեկորաշարժի ուժ ունեցող ելեկորաշների, կնկատենք, վոր հաղորդիչով անցնող հոսանքի ուժն այնքան մեծ կլինի, վորքան մեծ ե ելեկորությունը ելեկորաշարժ ուժը:

Բայց հոսանքի ուժի մեծության վրա ազդում ե նույնապես այն հաղորդիչի հատկությունը, վորով միացրած են մարտկոցի բևեռները. Միևնույն մարտկոցի բևեռները տարբեր հաղորդիչներով մեջնալով, կնկատենք, վոր հոսանքի ուժը միատեսակ չի լինի. Սա բացատրվում է նրանով, վոր տարբեր հաղորդիչներ տարբեր ընդդիմություն են ցույց տալիս ելեկորական հոսանքներ:

Վորպես ընդդիմության միավոր ընդունված ե այն շղթալի ընդդիմությունը, վորով անցնում ե մեկ վոլտ ելեկորաշարժ ուժ ունեցող մեկ ամպեր հոսանք: Այդպիսի ընդդիմություն ունի սընդդիմի այն սլունը (հավասար ստուցի տեմպերում), վորի

Ընդլայնուկան կարվածքն է 1 քառ. միլիմետր, իսկ լերկարությունը՝ 106,3 սմ:

Այս միավորը կոչվում է «ոհմ» (գրում են ոմ կամ Ω) և պատիվ գերմանացի գիտնական Ոմի, վորը վարոշել և ներկա պարագրաֆում պարզաբանվող կախումները:

Կա մեկ միավոր ել վոր գործ և առջում զատ մեծ գիմաքաւրյունները չսփելիս. նա 1000000 անգամ մեծ և ուրիշ և կոչվում է «միգոմ»:

$$1 \text{ միգոմ} = 1000000 \text{ սմ:}$$

Վերը մենք պարզեցինք, վոր մեծ ելեկտրաշարժ ուժի գեղաքաւմ հաղորդիչի միջով անցնող հոսանքի ուժն ել մեծ և լինում է սղակառակն, վորքան մեծ և շղթայի ընդդիմությունը, այնքան փոքր և լինում նրա մեջ հոսանքի ուժը նույն ելեկտրաշարժ ուժի պայմանով: (Ե եկտրաշարժ ուժը լերբեմն կրճատ նշանակում է Շ նւ.)

Յեթե հոսանքի ուժը (ամպերներով) նշանակենք 1 տառապ (Օ ելեկտրաշարժ ուժը (մոլտերով) նշանակենք E տառապ, և ընդդիմությունը (ուերով) նշանակենք R տառապ), վերը պարզած որինաչափությունները կարող ենք մատեմատիկորեն արտահայտել ալյապես:

$$I = \frac{E}{R}$$

այսինքն, փակ ելեկտրական շղթայում հոսանքի ուժը աւդի ու համեմատական և օքրայում գուծող ելեկտրաքանդ ուժին յեզ հան կադրութեամբ հոսանքի քայլությունը առաջանական է օքրափ քայլությունը:

Այս կախումը հայտնի է Ոմի որենք անունով և ելեկտրատեխնիկական հիմնական որենքներից մեկն եւ:

Ոմի որենքի ելությունը լավ պատկերացնելու համար լուծենք մի քանի թվական խնդիրներ, վորոնց մեջ կիրառվ ւմ է Ոմի որենքը:

ԽՆԴԻԲ № 1. Վորոշել հոսանքի ուժը ելեկտրական շղթայում, վորի ընդդիմությունն է 240 սմ, և հայտնի եւ, վոր շղթայում գործող լինեկտրաշարժ ուժը հավասար է 120 V.

Խնդրի ալյալները նշանակենք տառապ:

$$R=420 \text{ սմ.} \quad E=120 \text{ V}$$

$$\text{Հոսանքի ուժը } I = \frac{E}{R} = \frac{120}{240} = 0,5 \text{ ա}$$

* Զգուշացնում ենք ընթերցուին, վոր կանոնները լավ հոսկանայուած անպայմանուրեն անհրաժեշտ և բոլոր լինդիրները լուծեր Շ. Թ.

ԽՆԴԻԲ № 2. Վորոշել ինչ է հավասար ելեկտրաշարժ ուժը շղթայում, վորի ընդդիմությունն է 100 սմ, և վորով անցնում է 4,4 ա հոսանք:

$$\text{Վորոշիկուն } I = \frac{E}{R}, \text{ ուր } E \text{ ն բաժանելին է, } R \text{ ը բաժանուար, } I \text{ ին քանորդ, իսկ թվաբանությունից հայտնի ե, վոր բաժանելին հավասար է բաժանարարին, բազմապատկան քանորդով, } - \text{ Ոմի որենքը զրում ենք այս ձևով}$$

$$E=I \cdot R$$

Այսակից

$$E=100 \cdot 4,4=440 \text{ V.}$$

ԽՆԴԻԲ № 3. Վորոշել ելեկտրական շղթայի ընդդիմությունը, յեթե հայտնի ե, վոր շղթայում գործող լինեկտրաշարժ ուժը E=220V, իսկ հոսանքի ուժը I=1a.

Նախորդ խնդրում մենք Ոմի որենքը արտահայտեցինք այս ժամանակական փորմուլալով:

$$E=I \cdot R$$

Վորից, հավասարութիւնը թե ձախ և թե աջ մասը բաժանելով լիք իրա, կատանանք

$$\frac{E}{I} = \frac{I}{I}$$

Վորի աջ մասը կրճատելով, ստանում ենք

$$\frac{E}{I} = R$$

Այս փորմուլայի մեջ տառալին նշանակումների փոխարեն կնում ենք նրանց թվական արժեքները, ստանում ենք

$$R = \frac{E}{I} = \frac{220}{1} = 220 \text{ սմ.}$$

§ 9. ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԸՆԴԳԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յեթե միենույն նլութից, որինտեկ պղնձից պատրաստած առբերը հաղորդիչների ընդդիմությունները համեմատենք իրաք հետ, հեղտությամբ կավատենք, վոր վորքան միծացնում ենք նազարդիչի լերկարությունը, այնքան նրա ընդդիմությունը մեծանում է, ընդհակառակն, ընդհայնական կարվածքի մեծացնելուց հաղորդիչի ընդդիմությունը փոքրանում է: Յերբ փոխում ենք այն նկաթը, վորից պատրաստած և հազորդիչը, նրա ընդդիմությունը նույնպես համապատասխանաբար փոխում է:

$$I = \frac{Q}{t}$$

Այսինքն հոսանքի ուժը հաղորդիչում ուղիղ համեմատական ե նրա միջով տեղափոխված ելեկորականության քանակին և հակաղարձ համեմատական ե վայրկյանների այն թվին, վորի ընթացքում կատարվել ե այդ տեղափոխումը:

Յեթե Q հավասար լինի մեկ միավորի ($m\cdot l$ կուլոնի), և է հավասար լինի մեկ միավորի ($m\cdot l$ վայրկյանի), այդ գեպքում I նույնական պետք ե հավասար լինի մեկ միավորի ($m\cdot l$ ամպերի), այլ խոսքով՝

$$1 \text{ ամպեր} = \frac{1 \text{ կուլոն}}{1 \text{ վայրկյան}}$$

Պետք ե հիշել, վոր հաղորդիչ միջով տեղափոխված ելեկտրական լիցքի (Q) միենումն մեծության գեպքում նրա հոսանքի ուժը (I) այնքան մեծ կլինի, վորքան փոքր և ժամանակը (t), վորի ընթացքում կատարվել ե այդ տեղափոխումը:

Հետաքրքիր ե հաշվել հաղորդիչի ամեն մի ընդլայնական կտրվածքով մի վայրկյանում անցնող ելեկորոնների թիվը, երբ հոսանքի ուժը հավասար ե մեկ ամպերի:

Մը համար նախ վորոշենք թե I կուլոն լիցքը իր ամբողջությամբ ելեկտրոնների ինչ թիվ ե պարունակում. այդ թիվը անվանենք N :

$$\text{Դիտենալով } m\cdot l \text{ ելեկտրոնի } l \text{ լիցքի } m\text{-նությունը } q^* \\ q=1,56 \cdot 10^{-19} \text{ կուլոն}$$

Կարող ենք գրել՝

$$N = \frac{1}{1,56 \cdot 10^{-19}} = \approx 6,25 \cdot 10^{18} = 6250000000000000000$$

Ելեկտրոն

Այսպիսով, հաղորդիչի ամեն մի ընդլայնական կտրվածքով մի ամպեր հոսանքի ուժի գեպքում ամեն մի վայրկյանում անցնում ե $6,25 \cdot 10^{18}$ ելեկտրոն:

Ազոտական արծաթի լուծութիւն միջով մել ամպեր ուժի ելեկտրական հոսանք անցնելու ժամանակ ելեկտրոլիտից ($լուծութից$) ամեն մի վայրկյանում նստում ե կատոդի վրա $1,118$ մգ. արծաթ, Յեթե հոսանքն անցնելիս ամեն վայրկյանում կատոդի վրա նստում ե քայլքավող նյութի ավելի քանակություն, քան այդ նյութի ելեկտրոգիմիական համարժեքն ե, սա նշանակում ե, վոր անցնող հոսանքի ուժը այնքան աճամ մեծ ե մեկ

միավորից, վորքան անգամ կատոդի վրա ստացված նստվածքը ավելի լեռ կշռում, քան ելեկտրոգիմիական համարժեքը:

Ամպերից բացի, հոսանքի ուժը չափելու համար գործ ե ածվում մեկ ուրիշ միավոր եք վորը ամպերից փոքր և 1000 անգամ, և կոչվում ե միլիամպեր:

Վերջապես, թույլ հոսանքների տեխնիկայում չափումների համար գործ են ածվում ել ավելի փոքր միավոր, վոր հավասար և միլիամպերի մեկ հաղաքերող մասին, և կոչվում ե միլիամպեր:

$$1 \text{ ամպեր} = 1000 \text{ միլիամպեր} = 1,000,000 \text{ միլիրումամպեր:}$$

Եւեկտրական հոսանքը, յերե ժամանակի ընթացքում չփոխում վոյ իր մեծությունը, վոյ ել ուղղությունը, կոչվում ե հաստատուն (հար) Եւեկտրական հոսանք:

Յերբ հար հոսանքն անց են կացնում մի շաբթ լիրկորդ կարգի հաղորդիչների միջով, նա վերջիններիս ելեկտրոլիտի միջից հավասար ժամանակից նույնում և քայլքայվող նյութի հավասար քանակություններ: Այլ խոսքով՝ հար հոսանքի գեպքում քայլքայվող նյութի նստվածքի քանակությունը և քայլքայման վայրկյանների թվի հարաբերությունը հաստատուն մեծություն եւ:

§ 8. ՈՄԻ ՈՐԵՆՔԸ

Յեթե միենումն հաղորդիչը միացնենք տարբեր ելեկտրաշարժ ուժ ունեցող ելեմենտների, կնկատենք, վոր հաղորդիչով անցնող հոսանքի ուժն այնքան մեծ կլինի, վորքան մեծ և ելեմենտի ելեկտրաշարժ ուժը:

Իսկ հոսանքի ուժի մեծության վրա ազդում ե նույնպես այն հաղորդիչի հատկությունը, վորով միացրած են մարտկոցի բևեռները: Միենումն մարտկոցի բևեռները տարբեր հաղորդիչներով միացնելով, կնկատնենք, վոր հոսանքի ուժը միատեսակ չի լինի: Սա բացատրվում ե նրանով, վոր տարբեր հաղորդիչներ տարբեր ընդդիմություն են ցույց տալիս ելեկտրական հոսանքին:

Վարպես ընդդիմության միավոր ընդունված ե այն շղթակի ընդդիմությունը, վորով անցնում ե մեկ վոլտ ելեկտրաշարժ ուժ ունեցող մեկ ամպեր հոսանք: Այդպիսի ընդդիմություն ունի սընդդիմկի այն սկալնը (հալվող առողջություն տեմպերատուրում), վորի

բնակչութեան կտրվածքն է 1 քառ. միլիմետր, իսկ տերկարութեանը՝ 106,3 սմ:

Սլումիավորը կոչվում է «ոնմ» (պրում են ոմ կամ Ա) և
պատիվ գերմանացի գիտնական Ոմի, վորը վարչութել են երկա-
ռազարդաֆում պարզաբանվող կախումները:

1 sbqnd=1000000 mi.

Վերը մենք պարզեցինք, վոր մեծ եկեկտրաշարժ ուժի գեղ-
քամ հաղորդիչի միջով անցնող հոսանքի ուժն ել մեծ և լինում-
լսողակառակն, վորքան մեծ և զթայի ընդդիմությունը, այն առ-
ժի պատճենում նրա մեջ հոսանքի ուժը նույն եկեկտրաշարժ ու-
ժի պայմանում: (Ե եկտրաշարժ ուժը լերբեմն կրծառ նշանակում
է Ե Ու).

Յեթէ հոսանքի ուժը (ամպերներով) նշանակենք 1 տառապի, եւեկտրաշարժ ուժը (մոլտերով) նշանակենք 2 տառապի, բայց դուրսիմո թյունը (ուժերով) նշանակենք 3 տառապի, վերը պարզած որինաչափությունները կարող ենք մատեմատիկորեն աշխատացնել այսպիս:

$$= \frac{E}{R}$$

այսինքն, փակ ելեկտրական շղթայում նուանքի ո մը ուզի ո համեմատական և օքրայում գուծող Ելեկտրացարձ ուժին յէվ համացարձ համեմատական և օքրայի բջդպիմուրան,

Այս կախումը հայտնի և Ոմի որենք անուսով և ելոզոր ա-
հանութեան հետման որենքներից մնեն եւ:

ԽԵՆԴԻՐ № 1. Վարոշի հստանքի ուժը ելեկտրական շրջա-
ցած, վորի ընդդիմությունն է 240 ոմ, և հայտնի է, որը շրջա-
ցած է առանձին համարժարք ուժը հավասար է 120 V.

$$R=420 \text{ rd.} \quad E=120$$

$$\text{Հասանքի ուժը } I = \frac{E}{R} = \frac{120}{240} = 0,5 \text{ a}$$

* Զուշացնում ենք ընթերցուին, վոր կառաները լուս հոգիանույթ
համար անուաժանորեն անհրաժեշտ ե բույր խնդիրները լուծեր Ծ. Բ.

ԽԵԴԻԲ № 2. Վորոշել, ինչը և հավասար եղեկարտշարժ ու քը ցիթայում, փորի ընդդիմությունն է 100 սմ, և վարով անգամ և 4,4 գ հոսանք:

Վորովչետե $I = \frac{E}{R}$, ուր E և բաժանելին b , R -ը բաժանեաբարդ, և I -ն քանորդ, իսկ թվաբանությունից հայտնի b , զոր բաժանելին հակասար և բաժանաբարին, բաղմապատկած քանորդավ, — Ումի որենքը գրում ենք այս ձևով
 $E = I \cdot R$

$$E = 1 \cdot R$$

Ապահովաց

$$E = 100.4, \epsilon = 440 \text{ V}$$

ԽՆԴԻՐ Ա 3. Վարողեւ ելեկտրական շղթայի քննումությունը, յիշե հայտնի և, վեր շղթայում զործող ելեկտրական ուժը $E=220V$. իսկ հոսանքի ուժը $I=1A$.

Նախորդ խնդրում մենք Ոմի որևէ ըլք տրամադրութիւն են
մտածածիկական փորձութափ՝

$$E = I \cdot R$$

զորից, հավասարութիւն թէ ձախ և թէ աջ մասը բաժանելով կ-ի իրա, կստանանք

$$\frac{E}{I} = \frac{I \cdot R}{I}$$

վարի ոչ մասը կը ճառաելով, ստանում ենք

$$\frac{E}{I} = R$$

Այս գործութափի մեջ տառալին նշանակումների փոխարեն
դառնամ ենք նրանց թվական արժեքները, ստանամ ենք

$$R = \frac{E}{I} = \frac{220}{1} = 220 \text{ ohms}$$

8 9. ՀԱՂԱՐԴԻՉՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՄՈՒԹՅՈՒՆ

Յեթե մինուսյն նկութից, որինակ պղնձից պատրաստած արքեր հաղորդիչների ընդդիմությունները համեմատենք իրար և աշխատավոր կազմությունը, վոր վորքան մեծացնում ենք ևս, հեղությամբ կազմակերպ, այնքան նրա ընդդիմությունը տպարգիշի մերկարությունը, այնքան նրա ընդդիմությունը մեծանում է, ընդհակառակին, ընդլանական կարվածքի մեծաց- ելուց հաղորդիչի ընդդիմությունը փոքրանում է: Յեթե փախում ելուց հաղորդիչի ընդդիմությունը փոքրանում է: Յեթե այն նկութը, վորից պատրաստած և հաղորդիչը, նրա ընդ- դիմությունը նույնագի համապատասխանաբար փոխվում է:

Վորքան յերկար և հաղորդիչը, այնքան, բնականաբար, նրա
միջոցով շարժվող ելեկտրոններն ավելի ընդդիմության են հան-
դիպում, և այնքան մեծ և լինում հաղորդիչի ընդդիմությունը
ելեկտրական հոսանքին. Վարքան մեծ և հաղորդիչի ընդլայնա-
կան կտրվածքի մակերեսը, այնքան, յեթե պատկերավոր արտա-
հայտվենք, լայն և լինում ճանապարհը ելեկտրոնների շարժողու-
թյան համար, և փոքր և լինում հաղորդիչի ընդդիմությունը:
Այս բոլորը կարելի են արտահայտել մատեմատիկորեն:
Նշանակենք՝

1 տառավ հաղորդիչի յերկարությունը մետրերով.
2 տառավ հաղորդիչ ընդլայնական կտրվածքի մակերեսը մի-
լիմետրերով.
3 տառավ տեսակարար ընդդիմությունը այն նյութի, վորից
պատրաստած և հաղորդիչը (Վորկե նյութի տեսակարար ընդ-
դիմություն կոչվում է այդ նյութից շինած 1 մետր յերկարու-
թյուն և 1 ք. մ. ընդլայնական կտրվածքի մակերես ունեցող հա-
զորությի ընդդիմությունը):

Ստանում ենք մի փորմուլա, վորից ոգտվելով կարող ենք
հաշվել հաղորդիչի ընդդիմությունը՝

$$R = \frac{1}{q} \cdot \rho$$

Այս կախումը բառերով այսպես կարելի է արտահայտել՝
Հաղորդիչի ընդդիմությունը ուղիղ համեմատական և նրա
յերկարության, հակադարձ համեմատական և նրա ընդլայնական
կտրվածքին, և կախված է այն նյութից, վորից պատրաստած և
հաղորդիչը:

Աղյուսակ

Տեսակառաց քննդիմություններ

Նյութների անունները

Ալյումին

Յորկաթ

Արծաթ

Պղինձ

Վառկի.

Մողկկ

Ցինկ

Տեսակարար ընդդիմու-

թյունը հավասար է

0,03

0,125

0,016

0,075

0,023

0,94

0,059

Նյութերի անունները

Տեսակարար ընդդիմությունը
հավասար է

Նիկելին (համաձուլվածք) 0,433

Վոլֆրամ 0,056

Մանգանին 0,42

Վեռատան 0,47

Կրուպպին 0,85

Փափուկ պողպատ 0,1 - 0,2

Մոխած պողպատ 0,4 - 0,5

Բրոնզ 0,17

Ալյումինալին բրոնզ 0,13

Նիկել 0,010

Գլատին 0,07

Արծիճ (կապար) 0,21

Տանտալ 0,12

Գրենլանդիալի գրաֆիտ 4,0

Միթիլի գրաֆիտ 12,0

Կոկս 50

Աղեղնալին լամպերի համար գործադրուղ ածուխ. մոտ 60⁴)

Հիմա անցնենք հաղորդիչների ընդդիմությունը հաշվելու
գործնական դեպքերին.

ԽՆԴԻԲ Ն. 4. Հաշվել այն պղնձե լարի գիմաղրությունը,
գորի յերկարությունն է 1000 մ, ընդլայնական կտրվածքի մա-
կերեսը $q=5$ մմ. տեսակարար ընդդիմությունը $\rho=0,0175$ (աես-
աղլուսակը):

Լուծումն. Գրում ենք ընդդիմության փորմուլայի ընդհա-
նուր ձևը

$$R = \frac{1}{q} \cdot \rho$$

Այս փորմուլայի մեջ տառային նշանակումների փոխա-
րեն դնում ենք նրանց թվական արժեքները, ստանում ենք

$$R = \frac{1000}{5} \cdot 0,0175 = \frac{17,5}{5} = 3,5 \text{ մ:}$$

ԽՆԴԻԲ Ն. 5. Վորոշել յերկաթե այն լարի ընդդիմությունը,
գորի յերկարությունն է 1000 մ., ընդլայնական կտրվածքի մա-
կերեսը

*) Այս թվերից կարելի են տեսնե, վոր ամենափոքը ընդդիմություն-
ունի արծաթը, ապա պղինձը, ապա վառկին, ալյումինը և այլն. Մ. Թ.

Հերեւը զ=4 ք. մ, իսկ յերկաթի տեսակաբար ընդդիմության
քննունում ենք

$\rho = 0,125$

կուծումն.

$$R = \frac{l}{q} \quad q = \frac{1000}{4} \cdot 0,125 = 31,25 \text{ մ.}$$

§ 10. ՀԱԴՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԿԱԼԵՊԻՄ.
ՏԵՄՊԵՐԱՏՈՒՐԻՑ

Հաղորդիչի տեմպերատուրի փոփոխվելուց նրա ընդդիմությունը նույնպես փոխվում է. Հետաքրքիր և նշել, վոր մետաղների հաղորդիչների ընդդիմությունը տեմպերատուրի բարձրանալուց մեծանում է, իսկ լամպերում գործ ածվող ածխիս թելերի, ջրի, աղերի և թթուների լուծութների ընդդիմությունը տեմպերատուրի բարձրանալուց փոքրանում է:

Այս հարցի բազմաթիվ հետազոտությունների հետևանքով գումար և բերված մի փորմուլա, վորը թուլ և տալիս հասարակ մեռյ համեմ հաղորդիչի ընդդիմությունը մեղ հետաքրքրող ամեն մի տեմպերատուրի դեպքում, յնթի հայտնի լի նրա ընդդիմությունը Յելսիումի 15°-ում:

Նշանակենք՝

R_1 —հաղորդիչի ընդդիմությունը միան Յելսիումի
15°-ում:

t_1 —այս տեմպերատուրը (15°).

R_2 —հաղորդիչի փնտովող ընդդիմությունը այլ
տեմպերատուրում:

t_2 —այն տեմպերատուրը, վորի համար կամենում
ենք վորոշել հաղորդիչի ընդդիմությունը:

Կառանո՞նք այսպիսի թորմուլում՝

$R_2 = R_1 + R_1 e^{(t_2 - t_1)^*}$,
ուր առ ջերմային գործակիցն եւ վոր կախված են հաղորդիչի
նյութից:

Եթե կարաբանության ջերմային գործակից կոչվում է այն
թիվը, վոր ցույց է տալիս, թե տվյալ նյութից պատրաստած
1 ուն. ընդդիմություն ունիցող հաղորդիչի ընդդիմությունը վոր-

* Յորմուլան առվել ենք պարզաբան ձևով. չնայած քրան, նրա ընդդիմությունը միանդամայն բավարար է գործնական նպատակների համար,

քանով և ավելանամ, յերբ նրա տեմպերատուրը բարձրացնում
են Յելսիումի 1°-ով:

Տարբեր նշանների համար, վորոնցից կարող են պատրաստ
ված լինել հաղորդիչը, և մեծությունը տարբեր եւ ֆորմուլարում
(նաև ստորև դրան աղյուսակում ջերմային գործակիցի առաջ դըր-
վում եւ կամ — նշան, նայած թե տեմպերատուրը բարձրաց-
նելիս տվյալ նյութից պատրաստած հաղորդիչի ընդդիմությունը
մեծանում է թե փոքրանում:

Աղյուսակ

Ձերմային գործակիցների

Քիմիապետ մաքուր պղնձ	+	0,00445
Լարի պղինձ	+	0,004
Ցերկաբի մաքուր	+	0,0048
Ար ճիճ	+	0,00387
Սուդիկ	+	0,000907
Արծաթ	+	0,00377
Երկացրած ոլյուսին	+	0,00388
Ներգիլբեր	+	0,0036
Նիկել	+	0,0036
Նիկելին	+	0,00028
Մանգանին	+	0,000015
Գլատին	+	0,000248
Սեղմած (մամլած) ցինկ	+	0,00365
Կլայնի (անող)	+	0,00365
Բեռուտին	+	0,00023
Երկացման լամպաների ածխել թելերը	-	0,00052
Ծմբրաթթուի լուծույթ	-	0,015
Նաշտարիցի (հագեցած) լուծույթ	-	0,015
Պղնձարձասպի լուծույթ	-	0,023

Ինչպես աղյուսակից լիրենում և, եթեկարական ամենափոքր
ջերմային գործակից ունեն, գլխու վորապես, հատուկ համաձայն-
ված լինելը, վորոնցից աչքի յե ընկնում մանգանինը:

Մանգանինից բացի, եթեկարականինից գործ և ածվում մի
հատուկ համաձայնվածք, վոր կոչվում է կոնստանտ, վորը տեմ-
պերատուրի փոփոխումներից զրեթե չի փոխում իր ընդդիմու-
թյունը *):

*) Կոնստանտ—համակառն և համապատասխան:

Վերը թերած ֆորմուլալից ոգտվելը բոլորովին պարզ կլինի ստոքի դրված խնդիրները լուծելուց հետո:

ԽՆԴԻՐ Հ. Յերկաթե մեկուսացրած մաֆթուլի կծիկի ընդդիմությունն և 100 ոմ Յելսիուսի 15° ում Հաշվե՛լ ինչ ընդդիմություն կունենա այդ լարը Յելսիուսի 40°-ում և Յելսիուսի 15°-ում նշանակե՞ք

$t_1 = 15^\circ\text{C}$, —այն տեմպերատուրը, յիրը մաֆթուլի կծիկի դիմադրությունը հավասար է 100 սմ³.

$t_2 = 40^{\circ}\text{C}$, — այս տեմպերատուրը, վորի ժամանակ մենք կամենում ենք վորոշել մաֆթուլի այդ կծիկի ընդդիմությունը:

Աղյուսակից գտնում ենք՝
յերկաթի համար $a=0,0048$,
ապա՝

$$R_2 = R_1 + R_1 \cdot \alpha (t_2 - t_1) = 100 + 100 \cdot 0,0048 \\ (40 - 15) = 100 + 12 = 112 \text{ rad.}$$

ալիքնըն ավլյալ մագիստրութիւն կծիկի ընդդիմութեաւնը և 40°-ում հավասար է 112 սմի:

Հետո հաշվում ենք՝

$$R_3 = R_1 + R_2 \cdot \alpha \cdot (t_3 - t_1) = 100 + 100 \cdot 0,0048 (-15 - 15) = \\ = 100 + 100 \cdot 0,0048 (-30) = 100 - 14,4 = 85,6 \text{ min.}$$

Մեր հաշվութիւնը հետևանքը ցուց և տալիս, վոր մագաթութիւնիկի ընդդիմությունը տեմպերատուրի ցածրացնելուց փոքրանում է, և Ցիլա. - 15°-ում հավասար է 85,6 ոմի:

ԽՆԴԻԲ ՀԵ 7. Վորոշել գինամոմեքենայի փաթաթվածքի տեմպերատուրը, լեռը նա արդեն 5 ժամ աշխատել է, լեթե հայտնի յե, վոր աշխատանքն սկսելուց առաջ նրա ընդդիմությունն եր 50 ոմ, իսկ 5 ժամ աշխատելուց հետո ընդդիմությունը բարձրացել է 60 ոմի:

Մեքենական բաժնի (սենյակի) տեմպերատուրը էլ ընդունելով՝ 15°C և պահպանելով նախորդ խնդրում գործ ածած նշումները, կստանանք՝

$$U_{\text{sumbq}} = R_2 = R_1 + R_1 \cdot \alpha(t_2 - t_1),$$

$$R_1 = 50 \text{ m},$$

$t = 15^{\circ}\text{C}$,

$$\Rightarrow \alpha = 0,0038$$

Խոել պղնձի համար $\alpha=0,0038$

Այս թվական արժեքները դնելով տառալին նշանակումների ակնքը, ստանում ենք՝

$$60 = 50 + 50 \cdot 0,0038 (t_2 - 15) = 50 + 0,19 (t_2 - 15).$$

Հավասարումի աջ մասի տուաջին անդամը տեղափոխելով ձախ մասը, կունենանք՝

$$L_{\text{diff}} = \frac{60 - 50}{10} = 0,19 \quad (\tau_2 - 15)$$

$$4\pi P h g - \frac{10}{0.19} = t_2 - 15 \quad \text{and} \quad \frac{1000}{19} = t_2 - 15$$

Այս հավասարումի ձևի մասն ընդունենք զոր մոտավորագիւս=50°.ի, կատանանք $50=t_2-15$, զորից $t_2=50+15=65^{\circ}\text{C}$
այսինքն դինամոմեթենակի փաթաթվածքը 5 ժամկա աշխատանքից հետո ապացել ե մինչև 65°C ,

§ 11. ՀՂԹԱՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԹԵՎԱ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԸՆԴՀԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամի որենքը բացատրելիս մենք պարզեցինք, թե ինչ ազգ գեցություն ունի ընդումության մեծությունը հոսանքի ուժի վրա, բայց մանրամասն կանդ չառանք այն հարցի վրա, թե այդ ընդումությունը ինչ մասերից ե զոյանում. Պարզենք հիմա այդ հարցու.

Ե, Եկտրոտեխնիկայում հայանի բոլոր հոսանքաղբյուրներն ունեն մի վորոշ սեփական ընդգիմություն, վորի մեծությունը նույնը չե այս կամ այն տեսակի հոսանքաղբյուրի համար, բայց այդ ընդգիմությունը միշտ հասնում ե զգալի մեծության, վորը չի կարելի արհամարհել: Հոսանքաղբյուրի ընդգիմությունը կոչվում ե շղթայի ներքին ընդգիմություն, իսկ մարտկոցի բևեռները միացնող բոլոր լարերի (և նրանց մեջ դրված գործիքների) ընդգիմությունը կոչվում է արտաքին ընդգիմություն կամ բևեռավորման ընդգիմություն:

Ալսակիսով, ելեկարական հոսանքին ընդգիմուրյուն են ցաւց տալիս վոչ միայն ելեկարական առաքին օրբայի հազորգիշները, այլ յեզ ինչը հոսանքաղբյուրը։ Ծղթայի լրիվ ընդգիմությունը հավասար է ներքին և արտաքին ընդգիմությունների գումարին։ Ուստի ավելի ճիշտ հաշվառման կատարելու համար, Ամի որենքը պիտի և գրելի այս ձևով՝

$$I = \frac{E}{R+r}$$

աւք՝ $E - 2\eta\theta_{\text{այլ}} \cdot R$ ներքին դիմագրությունն է
արտաքին \rightarrow

Վոչ մի անհրաժեշտություն չկա ցուց տալու, վոր թ-րդ թ-աւմ տված Ռմի որևէնքի մաթեմատիկական արտահայտությունը վոչ մի հակասություն չունի այս ֆորմուլայի հետ, վորովհետեւ այստեղ մահք ի նկատի ունենաք շղթայի լրիվ ընդդիմությունը, միայն բացատրած չեր, թե նա ինչ մասերից ե բաղկացած:

Սաաճներս ամենի պարզեցու համար անցնենք այս ֆորմուլի գործնական կիրառման:

ԵնԴիԲ № 8. Վորոշել հոսանքի ուժը շղթայում, վորի աքագրին ընդդիմությունը $R=4$ ոմ, ներքին ընդդիմությունը $r=1$ ոմ, ելեկտրաշարժ ուժը $E=5$ v

Լուծումն. Դրենք Ռմի որևէնքը ընդհանուր ձևով՝

$$I = \frac{E}{R+r}$$

Տառալին նշանակումների փոխարեն ուղղագրենք նյութի բական արժեքները.

$$I = \frac{5}{4+1} = \frac{5}{5} = 1 \text{ a}$$

Ելեկտրաշարժ ուժի այն մասը, վոր ծախսվում է շղթայում հաղթահարելու համար հոսանքին ցուց արվող արտաքին ընդդիմությունը, կոչվում է լարման առաքին անկումն օգրայում, իսկ նրա մեացած մասը—լարումի ներքին անկումն:

Նշանակելով $E_R =$ լարումի արտաքին անկումն շղթայում,
 $E_r =$ ներքին \rightarrow

$E =$ հոսանքագրությունի ելեկտրաշարժ ուժը,
կորող հնք պրել $E = E_R + E_r$,

այսինքն շղթայում տեղի ունեցող արտաքին և ներքին անկումների գումարը համանջաղբյուրի ելեկտրաշարժ ուժին:

Ոմի որևէնքի հիման վրա (ուես ինդիԲ № 8) կարող ենք պրել $E = I(R+r) = IR + Ir$

Փոխարենելով $IR = E_R$ և $Ir = E_r$ կ

$I = E_r / r$,


կստանանք նախորդ ֆորմուլան՝ $E = E_R + E_r$:

§ 12. ԵՆԴԻԲՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆ


Ընդդիմությունները (այսինքն սպառողներին) հաջորդիչ ներով (լարերով) խմբավորելու ժամանակ կարող ե լինել 3 զեպք:

1) Ընդդիմությունների հաջորդական միացումն (ցույց ե

տված 19-րդ նկարում), վորի ժամանակ շղթայով անցնող ների արական հոսանքը առաջին ընդդիմությունից անցնելուց հետո

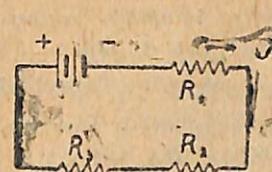

Նկ. 19. Հաջորդական միացումն:

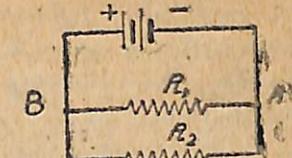

Նկ. 20. Զուգահեռ միացումն:

մանում ե յերկրորդը, յերկրորդով անցնելուց հետո մանում ե յերրորդը և այլն, վորից և ստացել ե իր անունը:

2) Ընդդիմությունների զուգահեռ միացումն (Նկ. 20), վորի ժամանակ ելեկտրական հոսանքը հասնելով Բ կետին, ճուղավորվում ե, մի մասը գնում ե R_1 ընդդիմությունով, մյուս մասը՝ R_2 գնում ե առաջինին զուգահեռ՝ R_2 ընդդիմությունով, այսուղեց ել Նկ. 21. Խառը միացումն:

3) Խառը միացումն (Նկ. 21), վորը հաջորդական և զուգահեռ միացումների կիրառումն ե միաժամանակ:

Ընդդիմությունների հաջորդական միացումն. Միացման այս յեղանակի դեպում ելեկտրական հոսանքին ընդդիմություն ցուց կտան շղթայի մեջ մտցրած բոլոր ընդդիմությունները հետևաբար, նրանց ընդհանուր ընդդիմությունը հավասար կլինի. առանձին ընդդիմությունների գումարին:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n,$$

ուր R -ը ընդդիմությունների խմբերի ընդհանուր ընդդիմությունն ե, R_1, R_2, \dots, R_n շղթայի մեջ մտցրած խմբերի առանձին ընդդիմություններն են:

ԵնԴիԲ № 9. Կորոշել հաջորդաբար միացրած 3 ընդդիմությունների ներով կազմված խմբակցության ընդհանուր ընդդիմությունը, յեթե՝

$$R_1 = 1 \text{ ոմ}, \quad R_2 = 2 \text{ ոմ}, \quad R_3 = 3 \text{ ոմ},$$

զիտենալով, վոր

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R = 1 + 2 + 3 = 6 \text{ ոմ}.$$

այսինքն՝ հաջորդաբար միացրած 3 ընդդիմություններից կազմված ամբողջ խմբակցությունը կարելի լի փոխարենել մեկ R , ընդդ

գիրությամբ, վոր համարժեք լինի ամրողջ խմբակցության, այսինքն այնպիսի ընդդիմությամբ, վորով լիթե փոխարինենք տակալ խմբակցությունը, շղթայում վոչիծ չփոխվի. պարզ ասած, նոր ընդդիմությունը պետք է հավասար լինի 6 ոմի:

Վորպեսզի կարողանանք վորոշել. թե ինչպիսի համարժեք մեկ ընդդիմությամբ կարելի յե փոխարինել իրար հետ զուգահեռ միացրած 2 ընդդիմություններից կազմված մնկ խմբակցություն, անհրաժեշտ ե անբամասն լուծել մի խնդիր, վորի պայմանները տրված են 25-րդ նկարում.

Հաղորդիչի ընդդիմության հակառակ մեծությունն անվանենք հաղորդունակություն, և այդ հաղորդունակությունը նշանակենք K առավ. վորովհետեւ նա ընդդիմության հակառակը թիվն ե, ուստի կարտահայտվի այսպիս:

$$K = \frac{1}{R}$$

Այլ գեպքում—զուգահեռ միացրած ընդդիմությունների խլքակցության հաղորդունակությունը կլինի:

$$K = K_1 + K_2,$$

ուր K —ամրողջ խմբակցության հաղորդունակությունն ե, K_1 և K_2 —շղթայի առանձին ճյուղերի հաղորդունակություններն են. Ամրողջ շղթայի հաղորդունակությունն այս գեպքում հավասար կլինի առանձին ճյուղերի հաղորդունակությունների գումարին, վորովհետեւ ելեկտրոնների շարժումն տեղի կունենա միաժամանակ և R_1 ընդդիմության միջով և R_2 ընդդիմության միջով. Ըստ պալմանի մենք ունենք

$$K = \frac{1}{R}, \quad K_1 = \frac{1}{R_1}, \quad K_2 = \frac{1}{R_2}.$$

Յեթե հաղորդունակություններն արտահայտենք իրենց ընդդիմությունների միջոցով, կստանանք՝

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_2},$$

Այս Փորմուլան կարող է ձևափոխվել, յեթե կոտորակները գումարենք, վորի համար նախ պիտի բերենք մի հայտարարի.

$$K = \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}.$$

Հաղորդունակության հասկացողության վերոշումից մենք արդեն գիտենք, վոր

$$R = \frac{1}{K}$$

Այդպիսով ստանում ենք

$$R = \frac{1}{K} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Սա նշանակում է՝ յերկու ընդդիմությունների իւրաքանչիւր գուգահեռ միացման գեղիում երանց ընդհանուր ընդդիմությունը հավասար կլինի այդ ընդդիմությունների մեծությունների արտաքրյալի յեվ երանց գումարի բանուցին,

Զուգահեռաբար միացրած 2 ընդդիմությունների համարժեք ընդդիմությունը ըստ մեծության պետք ե վորք լինի նրանցից փոքրի ընդդիմությունից, վորովհետեւ նախընթացում մենք ապացուցեցինք, վոր շղթայի հաղորդունակությունը զուգահեռ միացման գեպքում մեծանում է և հավասարվում ե առանձին հաղորդունակությունների գումարին. Հենց հաղորդունակության վորոշումից ակներեւ ե, վոր քանի մեծ լինի շղթայի հաղորդունակությունը, անքան վորք պիտի լինի նրա ընդդիմությունը, և ընդհանակառն:

ԽՆԴԻԲ № 10. Վորոշել 2 իրար հետ զուգահեռաբար միացրած ընդդիմությունների ընդհանուր ընդդիմությունը, վորոնցից $R_1=10$ ոմ. $R_2=40$ ոմ.

Ունինք

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$


Տառային նշանակութեների փոխարեն աեղադրենք նրանց թվական մեծությունները. ապա

$$R = \frac{10 \cdot 40}{10+40} = 8 \text{ ոմ.}$$

Նկ. 22.

Այսօնից յեզրակացնում ենք ընդդիմությունների ընդհանուր ընդդիմությունը զուգահեռ միացման գեպքում փոքրաց մում ե և ավելի փոքր ե լինում քան նրանցից փոքրի ընդդիմությունը:

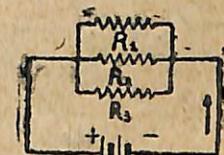ԽՆԴԻԲ 11. Վորոշել զուգահեռաբար միացրած 3 ընդդիմությունների խմբակցության ընդհանուր ընդդիմությունը (Նկ. 22), յեթե



$$R_1=10 \text{ սմ}, R_2=40 \text{ սմ}, R_3=2 \text{ սմ}.$$

Նախ հաշվինք, թե ինչպիսի մեկ ընդ
հնք փոխարինել R_1 և R_2 իրար հետ զուգահեռաբար միացրած
ընդդիմությունները, զոր համարժեք լինի այդ լերկուսին.

$$R_{1,2}=\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1+R_2}=8 \text{ սմ},$$

ուր $R_{1,2}$ —ընդհանուր ընդդիմությունն և R_1 և R_2 իրար հետ
զուգահեռաբար միացրած ընդդիմությունների:

Այդպիսով մեր այս խնդիրը համապատասխան և 20-րդ
նկարում նկարագրած դեպքին.


Այժմ, հաշվի առնելով 3-րդ ընդդիմությունը, կռանենանք

$$R=\frac{R_{1,2} \cdot R_3}{R_{1,2}+R_3}=\frac{8 \cdot 2}{8+2}=1,6 \text{ սմ}.$$

Այստեղից դուրս ենք բերում կանոն՝ լերը պահանջվում և
լուծել այնպիսի խնդիր, ուր տրված են զուգահեռաբար միացրած
մի քանի (յմբուսից ավելի) ընդդիմություններ, այդպիսի խըն-
դիրը լուծելու համար ամբողջ խմբակցությունը նախ վեր են
ծում զուգքերի, ամեն մի զույգ ընդդիմությունը փոխարինում են
նրանց համարժեք մեկ ընդդիմությամբ, վորի հետևանքով խըն-
դիրը վեր և ածվում այնպիսի խնդիրի, ուր ընդդիմությունների
թիվը 2 անգամ փոքր է, քան տված խնդրում։ Այս յեղանակը
կրկնելով, վերջնականապես առանում են ամրող խմբակցության
ընդդիմությունը։

Այս նույն խնդիրը կարելի եր լուծել նաև՝ վերը բացա-
տրած շղթայի հաջորդունակությունը հաշվելու մեթոդով, այս-
ինքն յեթե հաշվումն կատարենք այս ֆորմուլայով՝

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\dots+\frac{1}{R_n}$$

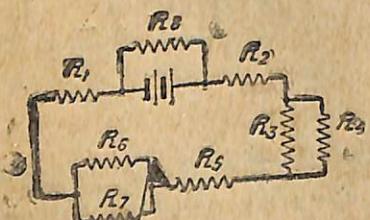

Աղ. 23
Խնդիր Ա 12. (Աղ. 23), Տված է

$$R_1=1 \text{ սմ}, R_2=2 \text{ սմ}, R_3=100 \text{ սմ}, R_4=400 \text{ սմ}.$$

$$R_5=5 \text{ սմ}, R_6=4 \text{ սմ}, R_7=4 \text{ սմ}, R_8=90 \text{ սմ}.$$

Լուծումն զուգահեռ միացրած R_3 և R_4 ընդդիմությունների
ընդհանուր ընդդիմությունը կլինի՝

$$R_{3,4}=\frac{R_3 \cdot R_4}{R_3+R_4}=\frac{100 \cdot 400}{100+400}=80 \text{ սմ}.$$

Զուգահեռ միացրած R_6 և R_7 ընդդիմությունների ընդհանուր
ընդդիմությունն է՝


$$R_{6,7}=\frac{R_6 \cdot R_7}{R_6+R_7}=\frac{4 \cdot 4}{4+4}=2 \text{ սմ}.$$

Այդպիսով (Աղ. 24) ստանում ենք նաև կին յոթին համար-
ժեք՝ իրար հետ հաջորդաբար միացված ընդդիմությունների մի
խմբակցում։

$$R_1, R_2, R_{3,4}, R_5, R_{6,7}$$

Սրանց ընդհանուր ընդդիմությունը կլինի՝

$$R_{1,2,3,4,5,6,7}=R_1+R_2+R_{3,4}+R_5+R_{6,7}=1+2+80+5+2=90 \text{ սմ}.$$

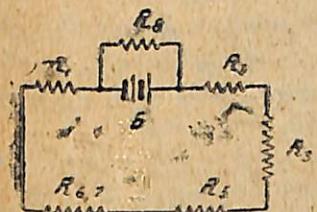

Աղ. 24. Աղ.



25. Հաջորդական միացումն

Իսկամբրող իմբակցության ընդդիմությունների ընդհա-
նուր, ընդդիմությունը կլինի՝

$$R=\frac{R_{1,2,3,4,5,6,7} \cdot R_8}{R_{1,2,3,4,5,6,7}+R_8}=\frac{90 \cdot 90}{90+90}=45 \text{ սմ}.$$

§ 13. ԳԱԼՎԱՆԱԿԱՆ ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ ՄԱՐՏԿՈՅ ԿՈԶՄԵԼԸ.

Գալվանական ելեմենտներից մարտկոց կազմելիս ելեմենտ-
ներ կարելի ե իրար հետ միացնել՝ յեղանակով.


1) Հաջորդական միացումն.

Գալվանական ելեմենտները հաջորդաբար միացրած գեղ-
քում (Աղ. 25) նրանց առանձին ելեկտրաշարժ ուժերը գումար-
վում են և մարտկոցի ընդհանուր ելեկտրաշարժ ուժը հավասար
և առանձին ելեմենտների ելեկտրաշարժ ուժերի գումարին.

$$E=E_1+E_2+E_3+\dots+E_n$$

Սակայն, լեթե միացումն, յևնթաղրենք թե, սխալ յամբ, անանոն ե կատարված (նկ. 26), գումարումն պետք ե կատարել համբահաջպրեն, այսինքն՝ $E = E_1 + E_2 - E_3 + E_4$,

Վորովինետե E_3 (ձախ կողմից յերրորդ ելեմենտի) ելեկտրաշարժութը ուղղված է մնացյալ ելեմենտների ելեկտրաշարժութերին հակառակ, և ամրող մարտկոցի ելեկտրաշարժ ուժը վորոշելիս նապետք ե հանվի մնացյալ ելեմենտների ելեկտրաշարժ ուժերի գումարից:

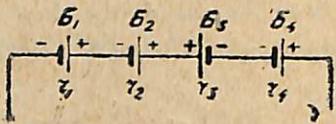

Նկ. 26. Հաջորդական, բայց անկանոն միացումն:

Թալվանական ելեմենտների հաջորդական միացման դեպքում, ինչպես յերեսում ե 25-րդ նկարից, մի ելեմենտի դրական բևեռը միացվում է մյուս ելեմենտի բացասականի հետ, յերկրորդի դրական բևեռը—յերրորդի բացասականի հետ և այլս:

Սրա հիտեանքով մարտկոցն ունենում ե մեկ ազատ դրական սեղմակ (վերջին ելեմենտի դրական սեղմակը), և մեկ ազատ բացասական (առաջին ելեմենտի բացասական սեղմակը), և այս սեղմակներին ենք միացնում լարերի միջոցով արտաքին դիմագրությունը:

Խենթիք Ա 13. Վորոշել՝ հաջորդաբար միացրած 4 ելեմենտից կազմված մարտկոցի (նկ. 26) ելեկտրաշարժ ուժը և ներքին ընդդիմությունը, յեթե

$$E_1 = 4 \text{ V} \quad E_3 = 2,8 \text{ V} \quad r_1 = 0,2 \text{ Ώ} \quad r_3 = 0,15 \text{ Ώ}$$

$$E_2 = 2 \text{ V} \quad E_4 = 1,8 \text{ V} \quad r_2 = 0,35 \text{ Ώ} \quad r_4 = 0,3 \text{ Ώ}^*)$$

ուր E_1 , E_2 , E_3 , E_4 —ելեմենտների ելեկտրաշարժ ուժերն են, իսկ r_1 , r_2 , r_3 , r_4 —ելեմենտների ներքին ընդդիմություններն են։ Մարտկոցի ելեկտրաշարժ ուժը կլինի՝

$$E = E_1 + E_2 - E_3 + E_4 = 1 + 2 - 2,8 + 1,8 = 2 \text{ V}$$

Իսկ մարտկոցի ներքին ընդդիմությունը հավասար կլինի առանձին ելեմենտների ներքին ընդդիմությունների գումարին։

$$r = r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 0,2 + 0,35 + 0,15 + 0,3 = 1 \text{ Ώ}$$

2) Գալվանական ելեմենտների գուգահեռ միացում (նկ. 27).

*) Տվյալ ինքը ում, ինչպես և մի քանի ուրիշ խնդիրներում, բերված թվական մեծությունները չեն համապատասխանում վարյա ընթացքի, ոչ լ բնարդած են միայն հաշվարկման պրոցեսը պարզացնելու հաստատումով։

Գալվանական ելեմենտներից գուգահեռ միացումն առաջկաց կազմելու գեպիում ամբողջ մարտկոցի ելեկտրաշարժը ուժը ուժը հավասար է մեկ ելեմենտի ելեկտրաշարժը ուժին (չի կարելի գուգահեռ միացնել առբեր ելեկտրաշարժը ուժը կամ առբեր ելեկտրին ընդգիրմաքյուն ունեցող հոսանքաղբյուներ)։

Ելեմենտների գուգահեռ միացրած գալվանական ելեմենտների ներքին ընդդիմությունը կուգայական է և հավասար է՝

$$\frac{r}{n} = \frac{r_1}{n} = \frac{r_2}{n} = \frac{r_3}{n} = \dots = \frac{r_n}{n}$$

ուր Ո—զուգահեռ միացրած գալվանական ելեմենտների ներքին ընդդիմությունը, յևնթաղրելով հավասար 3 ոմի, կարող ենք գրել՝

$$\frac{r}{n} = \frac{3}{3} \text{ Ώ}$$

Այս ամբողջ մարտկոցի ներքին դիմագրությունը կարելի լիշտ գուգահեռ միացրած գալվանական ելեմենտների ներքին ընդդիմությունը է, յևնթաղրելով հավասար 3 ոմի, կարող ենք գրել՝

$$\frac{r}{n} = \frac{3}{3} \text{ Ώ}$$


Այս ամբողջ մարտկոցի ներքին դիմագրությունը կարելի լիշտ գուգահեռ միացրած գալվանական ելեմենտների ներքին ընդդիմությունը է և հավասար է միայն այն դեպքերում, յերբ կամենում են՝

1) փոքրացնել հոսանքաղբյուրի ներքին ընդդիմությունը, կամ

2) մեծացնել մարտկոցի տարողությունը (վարի մասին կիսուներ Վ զլիսում)


Ինչպես յերեսում ե 27-րդ նկարից, զուգահեռ միացման դեպքում բոլոր գալվանական ելեմենտների դրական բևեռները լարով միացվում են ի միասին և դառնում են մարտկոցի դրական բևեռը։ Իսկ առանձին ելեմենտների մեկ լարով իրար միացրած բացասական բևեռները դառնում են մարտկոցի բացասական բևեռը։

3) Գալվանական ելեմենտներից խառը միացմամբ մարտկոց կազմելու:

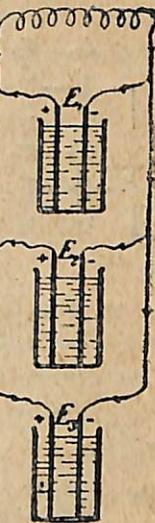

Նկ. 27. Ելեմենտների զուգահեռ միացումն:

Պալքանական և ինտենտների խառը միացման (նկ. 28) վերաբերությունը և այն բոլորը, ինչ ասել ենք հաջորդական և զուգահեռ միացումների մասին։ Բայց և անպես, հարզն ամենի

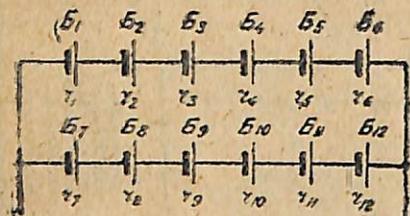


Նկ. 28. Խոռը միացումն. տառնձին խմբեցին էլեմենտները իրար հնա միացըսած են և աջորդաբար, իսկ 2 խմբերն իրար հետ միացըսած են զուգահետ։

(նկ. 28) տեսնում ենք, վոր մարտկոցը կազմված է ելեմնենտների 2 խմբից, վարոնքը միացած են զուգահեռ:

ուր Ել - ելեմնտների առաջին խմբի ելեկտրաշարժ ուժն եւ Առաջին խմբի նորքին ընդգրմությունը
 $r_1 = r_2 + r_3 + r_4 + r_5 + r_6 = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,15 = 1$ ոմ,

ուր ու - առաջին խմբի ելեմնտների ներքին ընդգրմությունն եւ,
 նույն լեզանակով վորոշում ենք, վոր լերկըորդ խմբի եւ յեկտրաշարժ ուժը

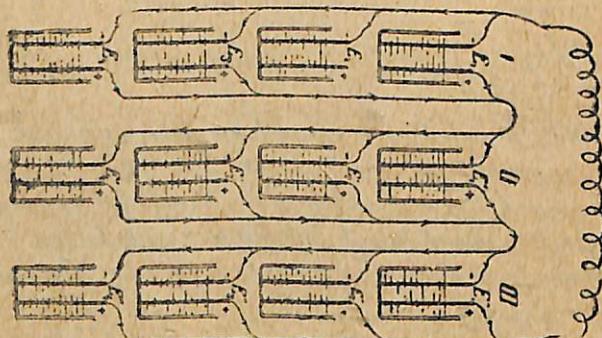

Vol. 29.

$$\begin{aligned}
 E_1 &= E_2 = E_3 = 1,4V \\
 E_4 &= E_5 = E_6 = 1,8V \\
 r_1 &= r_2 = r_3 = 0,2 \text{ m} \\
 r_4 &= 0,1 \text{ m}, \quad r_5 = r_6 = 0,15 \text{ m}, \\
 E_7 &= E_{10} = E_{12} = 1,4V \\
 E_8 &= E_9 = E_{11} = 1,8V \\
 r_7 &= r_8 = r_9 = 0,2 \text{ m}
 \end{aligned}$$

ՆԵՐԻ ՎԻԼԱՊՄԱՆ ԱԽԵԿՄԱՆ

$$+1,4+1,8+1,8+1,8=$$

Ամբի ելեկտրաշալք ուժն է
թյունը
 $0,2+0,1+0,15+0,15=1$ սմ,
ներքին լնդիմությունն է,
ո, զոր լրկրող խմբի ե-

$$E_{II} = 9,6 \text{ V}$$

Եսկ տերկը ուղարկեմ ներքին բնդկիմությունը

$$R_{\parallel} = 1 \text{ m}$$

Այսինքն գալվանական ելեմենտների շամբերի զուգահեռ
միացումն թույլատրելի չէ, զորովհետև լերկու խմբերի եղեկարա-
շարժ ուժերը հավասար են լինում միմյանց և ներքին դիմագ-
րութունները համասար են լինում միմյանց:

Այս բացատրությունների հիման վրա փորձեցիք ինքներդ
ըռծել հետեւյալ խնդիրը (նկ. 29): Տված են

$$E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = 1V$$

$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 0, \text{ 2nd.}$$

$$E''_1 = E''_2 = E''_3 = E''_4 = 1.9V$$

$$r''_1 = r''_2 = r''_3 = r''_4 = 0, \text{ 3rd.}$$

$$E'_1 = E'_2 = E'_3 = E'_4 = 1,45 \text{ V}$$

1 2 3 4

Ε—αδροηδη μαρτικηση ιεληκηρωγωρη πιεθρ. ή
Γ—αδροηδη μαρτικηση υπερφενη υνηηημπιεθγιονε

§14. ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ԲԱՇԽԱԾՄՆ ՀՂԹՅՅԻ ՅԵՐՎԱՆԻՒԹՅՈՒՆ

Ցեթե վերցնենք մի ելեկտրական շղթա՝ բաղկացած են-
սանքաղբյուրի (նկ. 30), վորևե արտաքին R ընդդիմությունից
և մի բանալւց, վոր թռոյլ կոտա մեզ փակել ու բացել շղթան և
չափել պոտենցիալները հոսանքաղբյու-
րի սեղմակների վրա, կնկատենք, վոր
բաց շղթայի ժամանակ սեղմակների
վրա պոտենցիալների արբերությունը
(լարումն) հավասար ե ելեկտրաշարժ
ուժին:

A circuit diagram showing a battery labeled 'B' connected in series with a resistor labeled 'R'. A curved arrow above the resistor indicates current flow. A variable voltage source labeled 'V-O' is connected across the resistor.


Vol. 30:

Ավելի մասը ամասն քննիչնք այս հարցը թվական որինակով:
Դիցուք հոսանքաղբուրի ելեկտրաշարժ ուժը E=5V,
այդ գեպում բաց շղթայում զրական բևեռի վրա կլինի զրական
պոտենցիալ ($+2^{1/2}V$) և բացասական բևեռում ($-2^{1/2}V$). այսին-
քըն, հոսանքաղբուրի յուրաքանչյուր բևեռում պոտենցիալը իր
բացարձակ մեծությամբ հավասար է լարումի կեսին: Այդպիսով,
եթեմենտի մեկ բևեռի պոտենցիալը կտարբերվի մյուս բևեռի պո-
տենցիալից 5 վոլտով. ինչպես և պետք է լիներ տվյալ դեպքում:
Հարկավոր ե միշտ հիշել, զոր հոսանքաղբուրի մի բևեռը հողի
հետ միացնելուց (հողակցելուց) նրա ելեկտրաշարժ ուժը չի փո-
խում վոչ իր մեծությունը, վոչ ել ուզգությունը: Ուստի, ինթե
հարստացի (նկ. 31) զրական բևեռը միացնենք յերկրին, զրական

բնեոի պոտենցիալը հավասար կլինի 0, վորովհետև լիրկրի ոպտենցիալը միշտ հավասար է լինում 0^o), իսկ դրական բնեոլ միացած ե լիրկրին, հետեւաբար ուրիշ պոտենցիալ չի կարող ունենալ: Հաշվի առնելով, վոր պոտենցիալների տարբերությունը հոսանքադրյուրի բնեոներում հավասար է 5V, նաև այն հանդամանքը, վոր բնեոներից մեկը լիրկրի հետ միացնելուց ելեկտրական լարումն նրանց միջև չի կարող փոխվել, լիզրակացնում ենք, վոր բացասական բնեոռում մենք կունենանք պոտենցիալ-5V:

Յեթե հողակցենք բացասական բնեուը (նկ. 32), այդ

գեպքում դրական բնեռում կունենանք պոտենցիալ+5V նույն պատճառով, կարիք չկա

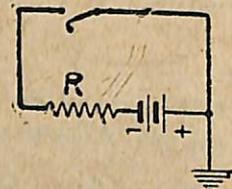

Նկ. 31.

Նկ. 32.

փորձը հաստատում ե այս գատողությունների ձևարտությունը նույնպես և այն, վոր հոսանքադրյուրի այս կամ այն բնեոփ հետ միացրած հաղորդիչի պոտենցիալը, բաց շղթալի գեպքում, հավասար կլինի այդ բնեոփ պոտենցիալին:

Բայց պոտենցիալների բաշխումն ելեկտրական փակ շղթայում կատարվում ե ավելի բարդ որենքով: Ամենից առաջ, ինչպես ասեցինք, լարումն հոսանքադրյուրի կլիմմաների վրա, փակ շղթալի գեպքում, հավասար չի լինի ելեկտրաշարժ ուժին, այսպանից փոքր կլինի:

Նշանակենք E -տառով—հոսանքադրյուրի ելեկտրաշարժ ուժը, E_R -լարումն կլիմմաներում (սեղմակներում):

Կունենանք նախընթացից ծանոթ հավասարումը,

$$E - E_R = \epsilon$$

Եթե մեծությունը մենք անվանել ենք շղթալի լարումի ներքին անկումն, բացի այդ, ապացույնել ենք, վոր

$$\epsilon = I \cdot r$$

ուր 1-n-հոսանքի ուժն և շղթայումը
r-ը—ներքին ընդդիմությունը:

* Յերկրի պոտենցիալը միշտ համարվում է հավասար զրոյի, նույն իսկ յերկրին հաղորդենք վարան ուզեք մեծ ելեկտրական լիցք: Վրա պատճեռությունն անսահման մեծ ե:

Մատեմատիկալից հայտնի լիր վոր 2 արտադրիչների արտադրյալը կարող է հավասար լինել զրոյի միայն այն գեպքում քեթե արտադրիչներից գոնե մեկը հավասար է զրոյի: Բայց շղթայի ներքին դիմադրությունը չի կարող հավասար լինել զրոյի, ինչպես վերը պարզեցինք: Հետաբար, Եթե կարող ե հավասարվել զրոյի միայն այն գեպքում, ութե և հավասար լինի զրոյի, այսինքն յերբ մենք ունինք ելեկտրական բաց շղթա:

Այդ գեպքում.

$$E_R = E - \epsilon = E - 0 = E,$$

այսինքն, յերբ շղթայում հոսանքի ուժը հավասար է զրոյի (բաց շղթայի գեպքում): հոսանքադրյուրի կլիմմաներում լարումը հավասար է նրա ելեկտրաշարժ ուժին:

Այս պատճառով, լիթե մենք ունենք ելեկտրական փակ շղթա (նկ. 31) և կամենում ենք չափել լարումն հոսանքադրյուրի սեղմակներում, պետք ե հարցը լուծենք այն կարգով, վորը կպարզվի հետևյալ խնդրը լուծենուց:

Խնդրի № 15. Պահպանելով № 8 խնդրի պայմանները, վորը շել պոտենցիալները հոսանքադրյուրի կլիմմաներում:

№ 8 խնդրի համաձայն՝ $R = 4$ ոմ, $I = 1$ ոմ, $E = 5V$.

Դրում ենք Ոմի որենքը տվյալ խնդրի համար:

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{5}{4 + 1} = 1 \text{ օ}$$

Խնդրին լարման անկումն

$$\epsilon = I \cdot r = 1 \cdot 1 = 1V$$

Լարումը հոսանքադրյուրի կլիմմաներում

$$E_R = E - \epsilon = 5 - 1 = 4V$$


Յեթե շղթայի վոչ մի կետը հողակցած չե, դրական բերում պոտենցիալը հավասար կլինի (+2)V, իսկ բացասական վեռում (-2)V, Հոսանքադրյուրի բացասական բնեոռը հողակցեներում (նկ. 32), դրական բնեոռում պոտենցյալը հավացելու գեպքում (նկ. 32), դրական բնեոռը կլինի (+4) վոլտի: Իսկ յեթե հողակցենք դրական բնեոռը սար կլինի (+4) վոլտի: Իսկ յեթե հողակցենք դրական բնեոռը (նկ. 31), բացասական բնեոռում պոտենցյալը կլինի (-4)V:

Ավելի մանրամասն կանգ առնենք № 15 խնդրի վրա, վորը գիտենք, թե հողակցան բացակայության գեպքում մարտկոցի դրական բնեոռում պոտենցիալը հավասար է (+2)V, հետեւ կապեա, R ընդդիմություն ունեցող հաղորդիչի այն կետումն ել, վրա միացրած ե սարտկոցի այս բնեորին, պոտենցիալը նույնպես հավասար կլինի (+2)V: Նման լեղանակով վորոշել են նաև պոտենցիալը կլինի (+2)V:

աենցիքալը այս հաղորդվիչի մյուս ընկեռում, վոր միացած եր հասանքարյութի (-2)։ ունեցող բացառական ընկեռին։


Յեթե այժմ հետազոտենք, թե ինչպես ե պոտենցյալը փոխվաւմ հաղորդիչի լերկարությամբ, կնկատենք, վոր նա տեղի չի ունենաւմ թուիչքներով, այլ հաղորդիչի միջոցով նա փոքրա-նում ե աստիճանաբար նախ (+2), վորից մինչև 0 (33-ը նկա-րում դրոյի հավասար պրոենցյալ ունեցող կետը նշանակած ե ծառողով), ապա զբոյից իջնում ե մինչև (-2)։

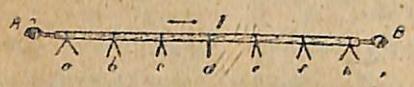33-օնկարում մենք տեսնում ենք, զոր հաղորդիչի վըա կախուծ ալսումինի թիթեղի թերթիկների սպանուն անհետայ



b4, 33-a

33-Ե Նկարը պատ- կերացնում է ալւ

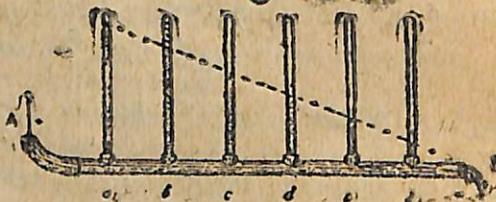

• 44-33 p.

Նկարագրած լերեւոյթի անալոգիան և ցուց ե տալիս, թե ինչպես
ջրի ճնշումը հետզհետե փոքրանում է, լերը ջուրը շարժվում ե
խողովակի յերկարությամբ դեպի բաց ծալը, և դա վորոշակի
արտահայտվում է նրանով, վոր այս խողովակի լերկարսությամբ
նրան միացրած ուղղահայց խողովակներում հիղուկի պունը

§15. ՌԵԱՍՏԱՏԵՐ ԹԵՎ. ՊՈՏԵՆՑԻՈՆԵՏԵ

Շատ հաճախ պետք է լինում վորքացնել շղթայում հոսանքի ուժը մինչև մի վորոշ մեծություն. դրա համար մեծացնում են շղթայի ընդդիմությունը, վորովհետեւ Ոյի որենքի համաձայն,


հոսանքի ուժը շղթալում այնքան փոքր է, վորքան մեծ և նրա
ընդուխությունը:

Բնդգիմությունը կարողանում էն մեծացնել շրթայի մեջ
մտցնելով առանձին գործիքներ, վորոնք կոչվում են սեռատառ-
ներ:

Սովորաբար սեռուտաթը պատրաստում են միծ տեսակաբար
ընդդիմություն ունեցող մետաղալարից, որինակ՝ նիկելինից, վոր
փաթաթում են հրագիմացկուն
կամ մեկուսացուցիչ նշութից շի-
նած մի ձողի վրա կամ թե այդ
լարը վոլորում են սպիրալի ձե-
զով։ Վորովի հետև աշխատանքի
ժամանակ կարիք ե ինում փոխել



July, 34

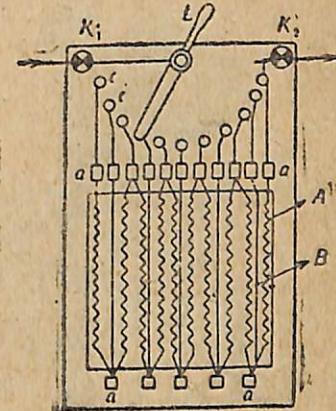


Uli, 35

Հոսանքի ուժը շղթալում, ուստի ոեստատը շինում են այն հաշվով, վորպեսզի հնարավոր լինի փոփոխել նրա ընդդիմությունը: Մեստատները ունենում են այնպիսի կոնսարուկցիա (կառուցվածք), վորը թույլ է տալիս փոփոխել նրա ընդդիմությունը թի թոփչքներով, այսինքն մեծացնել կամ փոքրացնել ընդդիմությունը վորոշ մեծությամբ՝ ոգտագործելով կամ չոգտագործելով ոեստատի սեկցիաների (վոլորների, փաթութիների) մի մասը, և մեստատի սեկցիաների աստիճանաբար փոփոխել նրա ընդդիմությունը:


35-րդ նկարում տված ե սքիման, թէ ինչպիս են շղթալիք մեջ մացնում սպիրալաձև սեռոտատը, զորի սկզբաները միացրած են զգթային հաջորդաբար, իսկ 36-րդ նկարում տրված են նրա արտաքին տևողը ինչպիս լեռնում և նկարից, ինը ուսուտափ կոթը շաբախում ենք ժամանակակիցի սլաքի ուղղությամբ, ուսուտափի ըդգիմությունը մեծանում է, վորովհետի մեծանում և սեռոտատի այն կ ցլանելի թէզը, զորոնք մացրած են շղթալիք մեջ հաջորդաբար, և զորոնցով անցնում ե հոսանքը: Ուրեմն հոսանքի ճանա-

պարհ յերկարում և, դրանից ել ընդդիմությունը մեծան ռւմեն, Յերբ կոթը դրած և այնպիս, ինչպես նկարած և 36-րդ նկարում, աշ կողմի մեկ սեկցիան շղթայի մեջ մտցրած չի լինի, իսկ մնացած 4 սեկցիաները մտցրած են շղթայի մեջ հաջորդաբար: Յեթե կոթը դնենք վերջին կոճակի վրա, կոթի ալիք դիրքը կհամապատասխանի ռեսուտատի ամենամեծ ընդդիմության:

37-րդ նկարում տրված է սեկցիոն ռեսուտատի սքեման, ուր սեկցիաները մտցրած են շղթայի մեջ զուգահեռաբար: Յեթե կոճակափ և սեկտորը շարժենք ժամացուցի սլաքի հակառակ, ավելի ու ավելի մեծ թվով զուգահե-

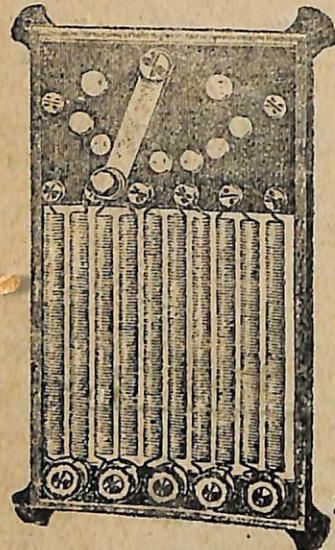

Նկ. 36

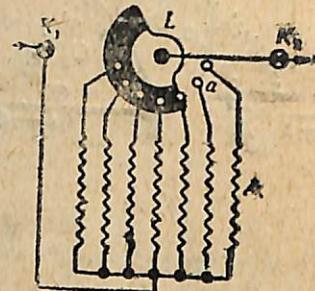


Նկ. 37

ռաբար միացրած սեկցիաներ մտցրած կլինենք շղթայի մեջ, վորից ռեսուտատի ընդդիմությունը կփոքրանա, կոճակափ սեկտորի այն դիրքը, յերբ բոլոր սեկցիաները մտցրած են շղթայի մեջ, համապատասխանում է ռեսուտատի ամենափոքր ընդդիմության:

38-րդ նկարում տրված է տասնորդական ռեսուտատի սքեման, իսկ 39-րդում նրա ընդհանուր տեսքը: Այս տիպի ռեսուտատի սեկցիաների ամեն մի խումբը մտցվում է շղթայի մեջ տունձին կոթի կամ բանակի ողնությամբ: ամեն մի խումբն ունի 9 սեկցիա: Վորոնց ընդդիմությունները նույնն են, հետեւյալ խումբը նույնպես կազմված է 9 սեկցիաներից, բայց սրանցից ամեն մեկի ընդդիմությունը 10 անգամ մեծ է, քան նախորդ խմբի մեկ սեկցիայի դիմադրությունը: Սեկցիաների խմբերի թիվը կարող ենք վերցնել կամավոր, բայց 2 հարկան խմբերի սեկցիանե-

ի ընդդիմությունների տասնապատիկ հարաբերությունը մնամ ըեւ նույնը: Ռեսուտատից ոգտվելը հասկանալի կլինի, յեթե ցուտանք, վոր 38-րդ նկարում ցույց տված կոթերի դիրքի ժամանակ ռեսուտատի ընդդիմությունն է 316,4:*)

Ռեսուտատների այս խմբուց բացի կան նաև Ռուստրատ տիպի ռեսուտատ, վորը շղթայի մեջ մտցնում են 40-րդ նկարուց ցույց տված սքեմայով, իսկ նրա արտաքին տեսքը ցույց է տալիս իս 41-րդ նկարը: Այս տիպի ռեսուտատը հետեւյալ կազմություն-

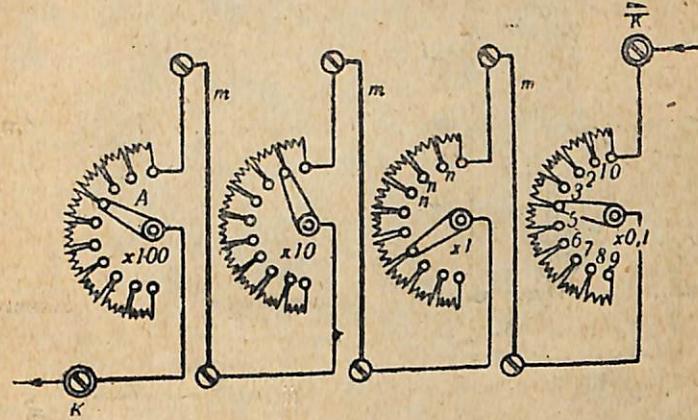

Նկ. 38. Տասնորդական դեկադույն ռեսուտատի սքեման:

ունի: Զհաղողողով հիմքի վրա փաթաթում են մերկ (չմեկուսական) լար այնպիս, վոր այս լարի հարկան գոլարները (պատրուլները) իրար չկպչեն: Հիմքն ու փաթաթվածքը ամրացնում վոտքերի վրա, վորոնցից մեկն աշ ծալրութիւն ե, մյուսը ձախ են 2 վոտքերի վրա, վորոնցից մեկն աշ ծալրութիւն ե, մյուսը ձախ ծալրութիւն: Այդ վոտքերի վերակի մասում կան ըներ: Մրանց մեջ ծալրութիւնը և մի պղնձե ԲԲ ձող: Մրա վրայով կարող ե շարժվե հաղցվում և մի պղնձե ԲԲ ձող:

*) 38-րդ նկարում սեկցիաների 4 խմբեր իրար հետ միացրած են հաջորդաբար: յուրաքանչյուր խմբում տեսնում ենք 9 կոճակ (վերևի առաջին կոճակի վերաբար առաջին կոճակի): Զան կողմից՝ I խմբի ամեն մի կոճակը հաշվել 100 ամ ձակը հաշվի չառած): Զան կողմից՝ I խմբի ամեն մի կոճակը հաշվել 10 ամ. III խմբի ամեն մի կոճակը հաշվել 0,1 ամ: Կոճակները համարել վերից՝ 1 ամ. IV խմբի ամեն մի կոճակը 0,1 ամ: Կոճակները համարել վերից՝ 1 ամ. 1V խմբի ամեն մի կոճակի (կոճակի): Աղա ա. խմբում կոթը դրած ե յերբորդ պի ցած (առանց առաջին կոճակի): Աղա ա. խմբում կոթը դրած ե առաջին կոճակ կոճակի վրա: առ կհաշվենք 300 ամ: II խմբում կոթը դրած ե առաջին կոճակ կոճակի վրա: վրա: ոռ կհաշվենք 10 ամ: III խմբում կոթը դրած ե վեցերորդ կոճակի վրա: վրա: ոռ կհաշվենք 6 ամ: IV խմբում կոթը դրած ե չորրորդ կոճակի վրա: կհաշվենք կհաշվենք 6 ամ: Այդպիսով, ռեսուտատի ընդդիմությունը, հիմքի, սապա 0,4 ամ: Այդպիսով, ռեսուտատի ընդդիմությունը, հիմքի, սապա


Ծ. Բ.

և կոնտակտը, վոր իր ցածի մասով կիսկ կաշում և ռեսստատի փաթաթվածքին: Փաթաթվածքի ծալքերը միացրած են Յ և սեղմտկներին, վորոնք մեկուսացված են ռեսստատի վորքերից: ԱՅ




Նկ. 39-ա. ռասնորդական գեկոգային ռեսստատ:

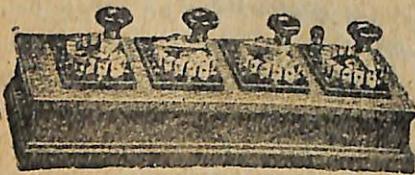պղնձի ձողը և շարժական մետաղի կոնտակտը միացրած են սեղմող Կ₁ պառատակին: Ռեսստատը շղթայի մեջ ենք մտցնում և սեղմտկներից մեկի և Կ₁ պառատակի միջոցով: այդպիսով մինչ շղթայի մեջ ենք մտցնում շարի դալարների մի մոսը՝



Նկ. 39 բ.

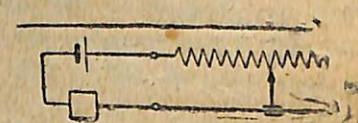

Նկ. 40 Ռուսարատ տէպի ռեսստատի մոցնելը շղթայի մեջ:

Նրա սկզբից մինչև այն կերը, ուր շարժական կոնտակտի սեղմող շերտերը սեղմվում են լարին: Շարժական կոնտակտը տեղափոխելով այս կամ այն կողմ, մենք դրանով բավական սահուն կերպով փոփոխում ենք շղթայի մեջ մտցված գիմագրությունը:


Սովորաբար Ռուսարատ տէպի ռեսստատները զրված են լինում լիրկաթե պատյանի մեջ, վորի պատերի մեջ ռեսստատի հովանալու համար թողնված են լինում բացվածքներ (մեծ ծա-

կոտիներ): 42-րդ նկարում ցույց է տված այդ ռեսստատը պատյանի մեջ դրած:

43-րդ նկարը պատկերացնում է Ռուսարատի կրկնակի ռեսստատը, վորը ունի 2 միատեսակ փաթաթվածք, իրար հետ միացրած հաջորդաբարար, և մի ընդհանուր շարժական կոնտակտ:




Նկ. 41. Ռուսարատ տէպի ռեսստատ: հ—շարժական կոնտակտներ, վոր սահմանը և ԱԲ ձողի մրայով: Կ և Կ սեղմտկներին են: Կ₁ պառատակը: Հոսանքաղելույթից մի թելք տալիս ենք Կ₁ պառատակին, մրուս թելք, դիզուք, ձախ կողմի Կ սեղմտկներ: Հոսանքն անցնում է Կ₁-ից ձողի միջով մինչ հ կոնտակտը ապա պարույրների միջօվ ի կետից մինչև ձախ կողմի Կ սեղմտկն: Իսկ հ կոնտակտից գեպի աջ կողմը զանվոր գալարներով հոսում է:

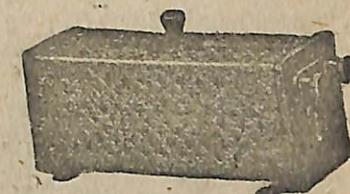


Նկ. 42. Ռուսարատ տէպի ռեսստատը շապիկի մեջ դրած:

Կրկնակի ռեսստատի փաթաթվածքները կարող են չառը բարձր բարձր և ծառայել մեկը՝ հոսանքի ուժը շղթայում կոպիս կեպով, իսկ մյուսը՝ նուրբ կերպով կանոնավորելու համար:

Այդպիսի ռեսստատն ունի 2 արժական կոնտակտ (Նկ. 48)

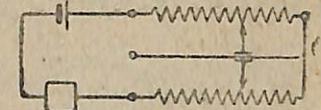


Նկ. 43.

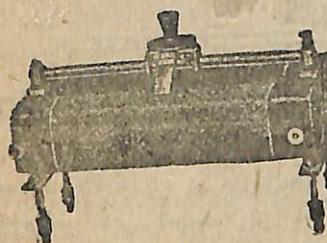


Նկ. 44 կրկնակի ռեսստատ:

44, 45, 46 և 47 նկարներում պատկերացրած են Ռուսարատ տէպի կրկնակի ռեսստատի ռեսստատը շղթայի մեջ մտցնելու սքեմաները:

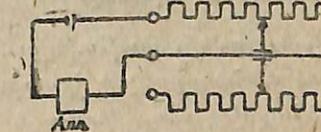


Նկ. 45

սեռուտատ, վորի ընդդիմության մեծությունը կարելի է փոփոխել և սեռուտատին մենք առաջդրաւմ ենք բարձր կարգի պա-

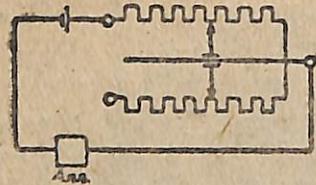

Նկ. 46

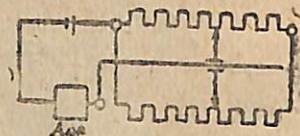


Նկ. 47

հանջներ նրա ընդդիմությունը փոփոխելու սահունության նկատմամբ, գործ են ածում ալոպես կոչված ազուներեւ։ Ազունառի




Նկ. 48

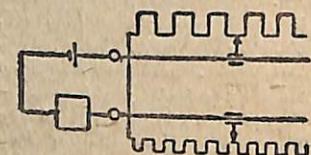


Նկ. 49

ընդհանուր տեսքը տված ե 50-րդ նկարում, իսկ սխեմատիկ զծագիրը 51-րդում ինչպես լիրում ե զծագրից, մերկ լարը, վոր իր ամբողջ լիրկարությամբ միանույն հաստատուն ընդլայնական

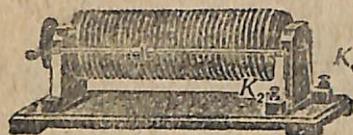

Նկ. 50. Ազունառ.

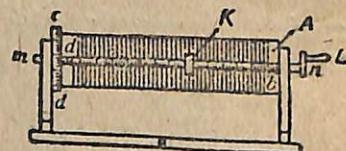

Նկ. 51. Ազունառի սքեմատիկ զծագիրը

կտրվածք ունի, փաթաթվում ե Ա թմրուկի վրա, վոր շինված ե լինում անհաղորդիչ և հրադիմացկուն նյութից։ Ի (կոթի) բռնակի միջոցով զլանը կարող է պտտվիլ իր ոռո առանցքի շուրջը։ Գլանի առանցքին դուգահեռ դրված ե կլոր կտրվածք ունեցող առ մետաղե ձողը, վորի վրալով կարող է սահման կ անվակը*), Անվակն ունի ակոս, և զլանը պտտելիս տեղափոխվում ե դեպի աջ կամ զեղի ձախ, նայած զլանը պտտելու ուղղության Սովորաբար այդ մետաղե ձողի վրա լինում են բաժանմունքներ, վո-

*.) Փոքր անիվ րօնիկ

ըոնք ցուց են տալիս կամ լարի յերկարությունը կամ լարի ընդդիմությունը ոմնորով՝ հաշված լարի մի ծալրից մինչ այն կերպ, ուր անխակը շոշափում է լարը։ Կոնտակտներից մեկը, վոր ծառայում է ազունառը շղթալի մեջ մտցնելու համար, միացրած ե այն զսպանակին, վորը սեղմվում է գործիքի առանցքին։ Իսկ այս վերջինին միացրած և մաֆթուլե սպիրալի (փաթաթվածքի) մի ծալրը իսկ յե, կրորդ կոնտակտը միացրած է ազունառի անդրին։ Այդպիսով, շըլ-


թայի մեջ միշտ մտցը-
րած ե լինում սպիրա-
լի մի մասը՝ նրա մի
ծալրից հաշված մինչ
այն կետը, ուր նա
շոշափում է և կ ան-
վակի հետ։

52 - րդ նկարում


պատկերացրած ե այն պեսատաներից մեկը, Նկ. 52. Անոստատ՝ փոքրազոր ելեկտրոն-լամպերը
շղթայի մեջ մտցնելու համար։
վորոն ք հատկապես

կառուցմում են փոքր հզորություն ունեցող (փոքրազոր) ելեկ-
տրոն-լամպերը շինացման շղթալի մեջ մտցնելու համար։ Այդ
պեսատանը շատ հարմար է ամրացվում պանելի*) վրա ինչպես

լիրեռում՝ նկարից, ոեսատան ունի
շպուտակածե սեղմակներ, ոես-

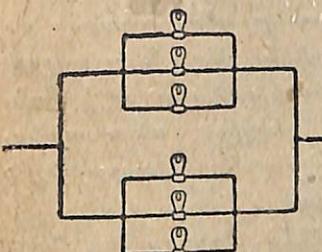

Նկ. 53. Լամպային ոեսատատի սխեմատիկ

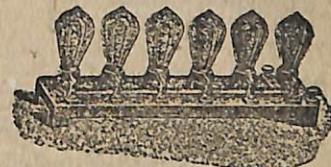

Նկ. 54. Լամպային ոեսատատ

տառը շղթալի մեջ մտցնելու համար։ այդ սեղմակներից մեկը
միացվում է մետաղե սողուն զսպանակի հետ, իսկ մյուս սեղ-
մակը միացվում է փիբուից պ ստրաստած կարկասի***) վրա փա-
թաթած մեռկ լարի մի ծալրի հետ։


*) Նոյել այս դրույկի վերջում դում բառարանը։

**) Սա ոադիո ոնդունիչներում գործածվող փուլի կոր ոեսատան ե,
զորք վրա փաթաթվում են պլնձալուը։


53-րդ նկարում պատկերացրած ե լամպային ռեսուսափ սքեման: Լամպային ռեսուսատը, վորի պատրաստելը շատ հեշտ է, ամենամատչելին ե բազիսի իրողի համար և շատ ուղղակար և զանազան եկավերիմենութիւ (փորձերի) ժամանակ: Ինչպես լեռնում ե սքեմալից, ռեսուսատի ընդդիմությունը այնքան ավելի ե փոքրանում, վորքան մենք ավելացնում ենք շղթայի մեջ մըտցրած լամպերի թիվը, և կախված ե լամպերի թելերի ընդդիմությունից: 54-րդ նկարում տրված ե լամպային ռեսուսատի ընդհանուր աեսքը. նա ընդամենը լամպաների մի խումբ ունի լամպերը միացրած են զուգահեռաբար:

Հեղուկավոր ռեսուսատները գործ են ածվում միայն հոսանք-ների մեջ ուժերի համար և շատ մեծածավալ են, ուստի ըագիուպակայում չեն գարնածվում:

Բացի ռեսուսատներից, սպառողին արվող հոսանքի լարումը փոփոխելու համար գործ են ածվում ալյափես կոչված պոտենցիալմետրեր: Պոտենցիոմետրի արտաքին տևուքը վոչնչով չի տարրեր-վրամ համապատասխան ռեսուսատի արտաքին տևուքից: 55-րդ նկարում տրված ե պոտենցիոմետրը, շղթայի մեջ մացնելու սքեման, վորից յերեսում ե, վոր պոտենցիոմետրի շարժակը դեպի ցած տեղափոխելիք՝ սպառողին արվող հոսանքի լարումն (պոտենցիալների տարրերությունն ավելանում ե (տես § 14): Վորպես պոտենցիոմետր կարող են ոգտագործվել վերը նկարագրուծ բոլոր ռեսուսատները բացի սպիրալաձև սեկցիոն ռեսուսատից:

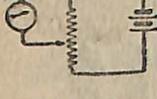

Նկ. 55.

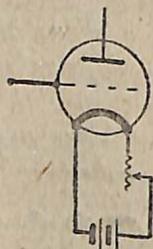

Նկ. 56.

Վորի սեկցիաները միացրած ենքն զուգահեռ (այդ ռեսուսատի սքեման տրված ե նկ. 37 ում):

Քննենք մի քանի թվական որինակներ, վորոնք մեզ կողման հեշտ հասկանալու ռեսուսատների և պոտենցիոմետրերի գործնական կիրառման հարցերը:

Խնդիր № 16. Վորքան պետք ե լինի «Միկրո» տիպի ելեկտրոն լամպի շիկացման շղթայում դրած ռեսուսատի ընդդիմությունը, յեթե հայտնի լին, վոր յերբ շիկացման թելում հոսանք ե լինում $I_n = 0,065$ ամպեր, լամպը նորմալ շիկացման համար պահանջում է 3,6 V: Ոգտվում ենք 4 վոլտանոց ակումպուլատորից (տես նկ. 56):

*) Այդ 56-րդ նկարում շրջանագիծը ցույց ե տալիս միկրո-լամպան, շրջագիծի միջի վերեկ սև գիծը անողն ե, կետերով տարած գիծը շիկացման

լուծումն. Ասված ե, վոր լամպի նորմալ շիկացման համար անհրաժեշտ լարումն

$$E_0 = 3,6V$$

ուր է տառով նշանակել ենք ակումպուլատորի լարումն*).

Հետեւապիս այն լարումն, վոր պիտի կլանվի ընդդիմության մեջ:

$$E_x = E - E_0 = 4 - 3,6 = 0,4V$$

Գիտենալով, վոր շիկացման շղթայում հոսանքի նորմալ ուժը $I = 0,065A$, վորում ենք ռեսուսատի այն մասի ընդդիմությունը, վոր մացրած և շիկացման շղթայի մեջ լամպի աշխատանքային ընժիշտի ժամանակ:

$$R = \frac{E_x}{I_n} = \frac{0,4}{0,065} = \frac{400}{65} = 6,15 \text{ Ω.}$$

Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, վոր ակումպուլատորի լարումը, նրա լցնելուց անմիջապես հետո լինում ե 5 վոլտեց ավելի, կարող ե կարիք լինել, վոր ռեսուսատը կլանի ավելացնելով, հաշվի յենք առնում նաև, թե գուցե անհրաժեշտ լինի լարում. հաշվի յենք առնում նաև շիկացման ավելի փոքր հոսանքի ուժի դեպքում, ուստի ընդունված ե հաշվել վոր ռեսուսատի ընդդիմությունը 3—4 անգամ ավելի մեծ լինի, քան նրա մինիմումը (ամենափոքը մեծությունը, վոր ստացանք վերևի հաշվարկումով) այսինքն ընդունում ենք մինչև

25 Ω:

Խնդիր № 17. Հաշվել ռեսուս-

ատի ընդդիմությունը (տես № 6

Նկ. 57

խնդրի պայմանները) այն դեպ-

քի համար, յերբ «Միկրո» տիպի 4 ելեկտրոն լամպեր մացրած

են շղթայի մեջ զուգահեռաբար (նկ. 57)

Լուծումն. Վորովինետե խնդրի պայմանի համաձայն բոլոր 4 լամպերի թելերը միացրած են զուգահեռաբար, հետեւապես լամպերի թելերը միացրած են զուգահեռաբար, այդպիսի միացումից կփոք-նբանց ընդհանուր ընդդիմությունը այդպիսի միացումից կփոք-

նբանա 4 անգամ, իսկ թելերին արվող լարումի հաստատուն մերժանալ կարող է լինել իր բառարկության գործը 0,065 ամպեր հոսանք. ցածի սկ


բել ե, վորի մեջ իր բառարկության գործը զուգահեռ կփոքներում գիծը ընդդիմությունն

աղեղը կատարն ե, լամպը զուգահեռ գիծը ընդդիմությունն

ե, բայց ամենից ցածի սկ

*) Ըստ կարգության նկարում գործակաւ ե նորմալ լարումն. իսկ

ի նշանակում ե նորմալ հոսանքի ուժը:

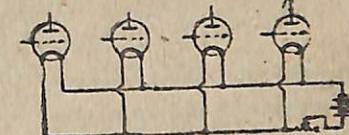

53-րդ նկարում պատկերացրած ե լամպալին ռեսուսաթ սքեման: Լամպալին ռեսուսատը, վորի պատրաստելը շատ հեշտ է, ամենամատչելին ե բաղիսիրողի համար և շատ սպատակար ե զանազան եկապերիմենտների (փորձերի) ժամանակ: Խնչվես լինում ե սքննդաշխց, ռեսուսատի ընդդիմությունը այնքան ավելի ե փոքրանում, վորքան մենք ավելացնում ենք շղթայի մեջ մըտցրած լամպերի թիվը, և կախված ե լամպերի թելերի ընդլիյում թյունից: 54-րդ նկարում տրված ե լամպալին ռեսուսատի ընդհանուր անօք. նա ընդամենը լամպաների մի խումբ ռւանի լամպերը միացրած են զուգածեռաբար:

Հեղուկավոր ռեսուսատները գործ են ածվում միայն հոսանքաների մեծ ուժերի համար և շատ մեծածավալ են, ուստի ըազիսպակիկայում չեն գործածվում:

Բացի ռեսուսատներից, սպառողին տրվող հոսանքի լարումը փոփոխելու համար գործ են ածվում ալսպիս կոչված պոտենցիոմետրեր: Պոտենցիոմետրի արտաքին տեսքը վոչնուով չի տարրերով վում համապատասխան ռեսուսատի արտաքին տեսքից: 55-րդ նկարում տրված ե պոտենցիոմետրը, շղթայի մեջ մտցնելու սքեման, վորից յերեսում ե, վոր պոտենցիոմետրի շարժակը դեպի ցած տեղափոխելիս՝ սպառողին տվող հոսանքի լարումն (պոտենցիալիսերի տարրերությունն ավելանում ե (տես § 14): Վորպիս պոտենցիոմետր կարող են ոգտագործվել վերը նկարագրած բոլոր ռեսուսատները բացի սպիրալաձև սեկցիոն ռեսուսատից, վորի սեկցիան ռեսուսատից,

նկ. 55.



նկ. 56.

վորի սեկցիաները միացրած ենին դուգանո (այդ ռեսուսատի սքեման տրված ե նկ. 37 ում): Քննենք մի քանի թվական որինակներ, վորոնք մեզ կոդենք հեշտ հասկանալու ռեսուսատների, վորոնք մեզ կործնական կիրառման հարցերը:

Խնդիր № 16. Վորքան պետք ե լինի «Միկրո» տիպի ելեկտրոն լամպի շիկացման շղթայում դրած ռեսուսատի ընդդիմությունը, յեթե հայտնի լի, վոր յերբ շիկացման թելում հոսանք ե լինում $I_n = 0,065$ ամպեր, լամպը նորմալ շիկացման համար պահանջում է 3,6 V: Ոգտագում ենք 4 վոլտանոց ակումբուլատորից (տես նկ. 56)*:

* Այդ 56-րդ նկարում շրջանագիծը ցույց ե տալիս միկրո-լամպան, որը միջի վերի սկ գիծը անողն ե, կետերով տարած գիծը շիկացման

հուծումն. Ասված ե, վոր լամպի նորմալ շիկացման համար անհրաժեշտ լարումն:

$$\epsilon_n = 3,6 \text{V}$$

ուր է տառով նշանակել ենք ակումբուլատորի լարումն*).

Հետեւապես այն լարումն, վոր պիտի կլանվի ընդդիմության մեջ,

$$\epsilon_x = \epsilon - \epsilon_n = 4 - 3,6 = 0,4 \text{V}$$

Գիտենալով, վոր շիկացման շղթայում հոսանքի նորմալ ուժը $I = 0,065 \text{A}$, վորոշում ենք ռեսուսատի այն մասի ընդդիմությունը, վոր մոցրած և շիկացման շղթայի մեջ լամպի աշխատանքալին ընժիշտի ժամանակ:

$$R = \frac{\epsilon_x}{I_n} = \frac{0,4}{0,065} = \frac{400}{65} = 6,15 \text{ ohm.}$$

Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, վոր ակումբուլատորի լարումը, նրա լցնելուց անմիջապես հետո լինում ե 5 վոլտից ավելի, կարող ե կարիք լինել, վոր ռեսուսատը կլանի ավելի լարում, հաշվի յենք առնում նաև, թե գուցե անհրաժեշտ լինի լամպից ոգտվել նաև շիկացման ավելի փոքր հոսանքի ուժի դեպքում, ուստի ընդունված ե հաշվել, վոր ռեսուսատի ընդդիմությունը 3—4 անգամ ավելի մեծ լինի, քան նրա մինիմումը (ամենափոքր մեծությունը, վոր ստացանք վերևի հաշվարկումով) այսինքն ընդունում ենք մինչև 25 Ω:

Խնդիր № 17. Հաշվել ռեսուսատի ընդդիմությունը (տես № 6


ինդիրի պայմանները) այն դեպ-

քի համար, յերբ «Միկրո» տիպի 4 ելեկտրոն լամպեր մոցրած են շղթայի մեջ զուգաճեռաբար (նկ. 57)

Հուծումն. Վորովհետեւ խնդիրի պայմանի համաձայն բոլոր 4 լամպերի թելերը միացրած են զուգաճեռաբար, հետեւապես նըանց ընդդիմությունը այդպիսի միացումից կփոքրանա 4 անգամ, իսկ թելերին տրվող լարումի հաստատուն մե-

քեն ե, վորի մեջ իր բատարեյից գալիս ե 0,065 ամպեր հոսանք. ցածք սկ աղեղը կատաղն ե, լամպից դուրս աջ կողմում զիզզազան գիծը ընդդիմությունը ե, թակ ամենից ցածքում է վոլտանոց ակումբուլատորին ե:

* Ըստ կարդալ՝ ը նորմալ վոր նշանակում ե նորմալ լարումն. Էստ լո նշանակում ե նորմալ հոսանքի ուժ:

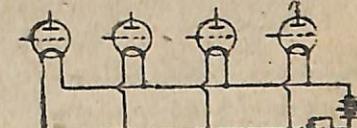

նկ. 57

ծության դեպքում, 4 լամպերի վրա ծախսվող հոսանքի ուժը,
Ամի որենքի համաձայն, կմեծանա 4 պնդամ. կունենանք՝
 $I=4 \ln=4.0,065=0,26$

ուր 1-ն հոսանքն ե, վոր ծախսվում և բոլոր 4 լամպերի շիկաց-
ման շղթայում:


Գրտենալով, վոր ռեսուտատի մեջ պետք ե կլանվի լարում
 $\epsilon_x=0,4V$, ռեսուտատի ընդդիմության մինիմումի համար առինք
այս պայմանը՝

$$R = \frac{\epsilon_x}{I} = \frac{0,4}{0,26} = \sim 2 \text{ Ώմ}$$

Կնշանակի ռեսուտատի ամենամեծ ընդդիմությունը (տես № 16
խողի լուծման վերջը) պետք ե լինի

$$R_{\text{ռաչ}} = 4R = \sim 8 \text{ Ώմ:}$$

ԽԵԴԻԲ № 18. Ուշենք մի հոսանքաղրյուր (ակլումուլատոր) 6 վոլտի և պոտենցիոմետր, վորի ընդդիմությունն է 600 օմ. Կա-
մենում ենք իրկարուն լամպի ցանցին տալ
լարում, այնպիս վոր այդ լարումը լամպի
թերթի նկատմամբ լինի բացասական 2 V
(-2V). Վործիքների միացման սքեման
տրված է 58-րդ նկարում: Վորոշել պոտեն-
ցիոմետրի շարժակի դրությունը:

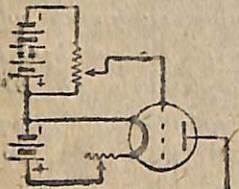

Նկ. 58.

Ներքին ընդդիմությունը, վոր չնչին և հա-
մեմատած պոտենցիոմետրի ընդդիմության հետ, ընդունում ենք,
վոր պոտենցիոմետրի փաթաթվածքի ծայրալին 2 կետերի միջև
ամեն պայմաններում կունենանք 6 V լարում: Այսա լամպի թերթ
միացնելով մարտկոցի դրական բենոր հետ, իսկ ցանցը՝ պոտեն-
ցիոմետրի շարժակի հետ, շարժակը տեղից տեղ փոփոխելով՝
կարելի է վորոշել նաև հաշվառքով:

Նշանակենք՝

Ը տառավ ակումուլատորի լարումը,

ϵ_x — փնտովող լարումն, վոր պիտի տանք ցանցին,

I — պոտենցիոմետրի փաթաթվածքի ամբողջ իրկարու-
թյունը.

I_1 — փաթաթվածքի այն մասի իրկարությունը, վոր գուշ-
կում և լամպի ցանցի և այս ցանցի մարտկոցի բե-
նոր միջև (նկ. 55).

Այս կունենանք,

$$\frac{\epsilon_x}{\epsilon} = \frac{I_1}{I} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

այսինքն լամպի ցանցի և մարտկոցի միջև ինդած փաթաթվածքի
յիրկարությունը պետք ե հավասար լինի ամբողջ փաթաթվածքի
մի յիրբորդին: Այս խնդիրը լուծելիս մենք հնդադրեցինք, վոր
միացնեալում այս մասի ընդդիմությունը համե-
ռեսուտատի՝ շղթայի մաջ մտցրած մասի ընդդիմությունը համե-
ռատական և նրա յիրկարությանը, բայց դա միշտ ել ճիշտ չէ
վիճում:

§ 16. ԿԻՐԽՀՈՅԻ ՈՐԵՆՔՆԵՐԸ


Կիրխհոյի առաջին որենքը ամենից հաճախ ձևակերպում
են այսպես՝ գեպի նյուղագորգած օղբակի վորեվի կերպ յեկող
հոսանքի ուժերի գումարը հավասար է նույն կետից զնա-
ցող հոսանքի ուժերի գումարին, այլ խոսքով նրանց հանրա-
հաշվական գումարը հավասար է զրո-
վե (յիթե առաջինները նշանակենք +
նշանով, յիրկարգությունը՝ — նշանով):

Որինակ, 59-րդ նկարի սլաքների
ուղղությունից կարելի յետ տեսնել, վոր
հոսանքը Բ մարտկոցից գալիս և Յ
կետը i_4 և i_5 նյուղերով իսկ Յ կետից
հեռանում է i_1 , i_2 , i_3 ճուղերով. յիթե
 i_4 և i_5 պայմանորեն նշանակենք +
նշանով, իսկ i_1 , i_2 և i_3 նշանակենք մինուս նշանով, ապա $i_1+i_2+i_3=i_4+i_5$ ուրեմն Յ կետի հոմար կիրխհոյի որենքը կորվ
այսպես՝

$$i_4+i_5-i_1-i_2-i_3=0$$

Դա կիրավին 2 փորմուլաների մեջ
 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 —հոսանքներն են առանձին նյուղերում:
1—հոսանքի ուժն և զինավոր շղթալում:

Յենթադրել դրա հակառակը, վոր ինկող հոսանքների գու-
մարը մեծ է այդ կետից հետացող հոսանքների գումարից, մեզ
կարուի այս կետից հետացող հոսանքների գումարից:

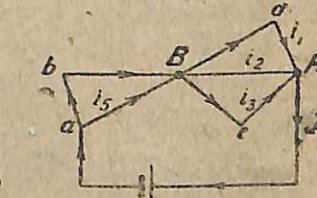

Նկ. 59.

կրելի այն յեզրակացության, վոր որինակ, և կհառում պետք է կուտակվեն ելեկորական լիցքեր,—մի բան, վոր չի հաստատվում վոչ փորձից, վոչ ել խնդրի պայմաններից:

Դրա հակառակ տեսթադրությունը, վոր յեկող հոսանքների գումարը փոքր և հեռացող հոսանքների գումարից, մեզ նույնպես կհացնի արսուրդ (անհեթիթ) լեզրակացության: Հետևապես թալի ամեն մի կետի համար գոյություն ունի յեկող և հեռացող հոսանքների գումարների հավասարությունը, իսկ նրանց հանրահավական գումարը (հաշվի առնելով պայմանական նշանները)

Լուծեաք միքանի թվական որինակներ.

ԽՆԴԻԲ Ա 19. Տված և (նկ. 59)¹⁾ $i_1=1a$, $i_2=2a$, $i_3=3a$: վա-

րոշել՝ ինչի յե հավասար հոսանքի ուժը գլխավոր շղթայում, կուծումն. Գրենք Կիրինոֆի ա. որինքը ընդհանուր ձևով Ա կետի համար:

$$\begin{aligned} \text{վորից} & i_1+i_2+i_3-l=0, \\ & l=i_1+i_2+i_3 \end{aligned}$$

Տեղադրենք տառալին նշանակութերի փոխարեն նրանց թվական արժեքները

$$l=1+2+3=6a$$

ԽՆԴԻԲ Ա 20. Տված և $i_4=2a$, $i_1=1a$, $i_2=2a$ $i_3=3a$: վա-

րոշել՝ ինչի յե հավասար i_5 (նկ. 59). Կիրինոֆի ա. որենքը Յ

կետի համար ընդհանուր ձևով կգրվի այսպիս

$$i_4+i_5-i_1-i_2-i_3=0$$

$$\text{կամ } i_5=i_1+i_2+i_3-i_4$$

Տառալին նշանակութերի փոխարեն տեղադրելով թվական արժեքները, կըս- տանանք՝

$$i_5=1+2+3-2=4a$$

ԽՆԴԻԲ Ա 60 նկարի կառուցվածքի համար ընդու-


$$l=3a, R_1=1 \text{ ոմ}, R_2=2 \text{ ոմ},$$

պահանջվում ե վորոշել i_1 և i_2 ,

լ-ն հոսանքի ուժն ե գլխավոր շղթայում.

i_1 — հոսանքի ուժն ե շղթայի այն ճյուղում, ուր մացքած է

R_1 ընդդիմությունը.

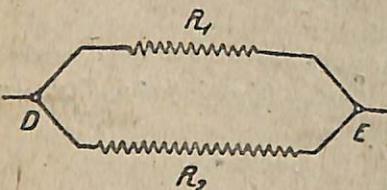

Նկ. 60.

i_2 — հոսանքի ուժն ե շղթայի այն ճյուղում, ուր մացքած է

R_2 ընդդիմությունը:

Հաշվենք զուգահեռարար միացրած R_1 և R_2 ընդդիմությունների ընդհանուր ընդդիմությունը, այսինքն շղթայի E և D կե-

տերի միջև յեղած մասի ընդդիմությունը.

$$R_{1,2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \cdot 2}{1+2} = \frac{2}{3} \text{ ոմ.}$$

Խնդրում առված է, վոր գլխավոր շղթայում հոսանքի ուժը $I=3a$. ոյդ ամբողջ ուժը պիտի անցնի R_1 և R_2 ընդդիմությունների միջով, բաժանվելով համապատասխան մասերի: Վորոշում ենք լարումի անկումն ը շղթայի այդ մասում (E և D կետերի միջև):

$$E=R_{1,2} \cdot I = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2V$$

Գտնենք լարումի անկումն E և D կետերի միջև (հետեւագես լարումի անկումն R_1 ընդդիմության և R_2 ընդդիմության՝ մեջ, կամ այդ յերկուսին համարժեք $R_{1,2}$ -ի մեջ), ունենք՝

$$i_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{2}{1} = 2a, \quad i_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{2}{2} = 1a.$$

Վորովհետև Ուժի որենքի համաձայն $i_1 \cdot R_1 = E = i_2 \cdot R_2$. Կող-

մում ենք համեմատություն՝

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

այսինքն, Զ ընդդիմությունների զուգահետ միացման գեպիտում առանցքից յուրաքանչյուրում հոսանքի ուժը հակագործ եամե-

մատական ե եռա ընդդիմության մեջուրյան:

ԽՆԴԻԲ Ա 221). Ա 22 նկարի կառուցվածքի համար ընդու-

նենք վորպես տվյալներ՝

$i=6a$, $R_1=10$ ոմ, $R_2=40$ ոմ, $R_3=8$ ոմ:

պահանջվում ե վորոշել հոսանքի ուժը յուրաքանչյուր ճյուղում:

Կուծումն. Վորոշում ենք նաև R_1 և R_2 զուգահեռ միացրած ընդդիմությունների ընդհանուր ընդդիմությունը.

$$R_{1,2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 40}{10+40} = 8 \text{ ոմ.}$$

¹⁾ Այս խնդիրը կողմեած ե ամելի պատրաստված ընթերցողների համար և կարող ե բաց թողնվել, տասնց վասելու կուրսի յուրացման:

Ապա բոլոր 3 ընդդիմությունների ընդդիմուր ընդդիմությունը կլինի:

$$R = \frac{R_{1,2} \cdot R_3}{R_{1,2} + R_3} = \frac{8 \cdot 8}{8+8} = 4 \text{ ոմ.}$$

Վարովվետև զլիսավոր շղթայում հոսանքի ուժը լ=6 ա (հետեապես, հոսանքի ուժը բոլոր 3 ընդդիմություններում կամ նրանց համարժեք R ընդդիմության մեջ նույնպես հավասար է 6 ա, վորոշում ենք լարումի անկումն շղթայի այս մասում (Ա և Յ կետերի սիջեր)՝

$$\mathcal{E} = I \cdot R = 6,4 = 24 \text{ վ.}$$

Դառնելով լարումի անկումն շղթայի այս մասում, գծվար չեղողական առանձին ընդդիմությունների միջով անցնող հոսանքի

$$i_1 = \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}_1} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ ա.} \quad i_2 = \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}_2} = \frac{24}{40} = 0,6 \text{ ա.}$$

$$i_3 = \frac{24}{8} = 3 \text{ ա.}$$

Դրանք կիրխնիքի ա. որենքը մեր շղթայի համար. |—i₁—i₂—i₃=0: Տառային նշանակումների փոխարեն տեղադրենք նրանց

թվական արժեքները, կըստանանք


$$6 - 2,4 - 0,6 - 3 = 0,0 = 0,$$

այսինքն խնդիրը ճիշտ է լուծած:

Կիրխնիքի յերկրորդ որենքը. Յ. Մ. Ե. մի ելեկտրական փոկ օղայում ելեկտրասուժ ուժերի հանգահավական գումարը հավասար է լարումի անկումարժեքի (կոռուսների) գումարին:

Դիցուք, 61-րդ նկարում աված ե ելեկտրական փակ շղթա. ընդունիլով նկարում համար կպինք այսպես

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 - E_3 = \\ &= \mathcal{E}_{R_1} + \mathcal{E}_{R_2} + \mathcal{E}_{R_3} + \mathcal{E}_{R_{4,5}} + I = \\ &= I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 + I R_{4,5} + \mathcal{E} \cdot r \end{aligned}$$

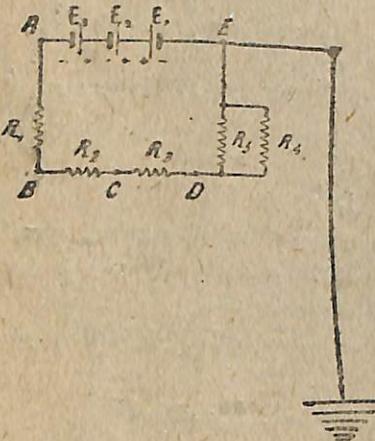

Կն. 61.

աված նշանակումները, կիրխնիքի յերկրորդ որենքը այս շղթայի

աւք ϵR_1 , ϵR_2 , ϵR_3 , $\epsilon R_{4,5}$ —լարումի անկումներն են R_1 , R_2 , R_3 , $R_{4,5}$ ընդդիմություններում. իսկ \mathcal{E} —լարումի անկումն եւ

Յեթե ուշադրությամբ ուսումնամասիրենք կիրխնիքի յերկրորդ որենքը, գծվար չենկատել, վոր նա Ոմի ըենքի ընդհանրացումն եւ

Հիշենք, վոր Ոմի որենքը՝ $\mathcal{E} = I R$. կարող ենք բերանացնել արտահայտել այսպիս:

Ելեկտրական փակ օղայի սվար մասում լարումի անկումն եւ կամ առաջանական փականական առաջանական այդ մասի ընդգիւմն բայց արտագրավին:

Անկասկած, շղթայի բոլոր մասերի լարումների անկումների գումարը հավասար է ելեկտրաշարժ ուժերի գումարին: Յեթե ինքան թաղրենք, վոր փակ շղթայի լարումների անկումների գումարը փոքր է ելեկտրաշարժ ուժերի գումարից, անխուսափելիորեն կը գանք այն յեղրակացության, վոր շղթայում լարումների անկումների գումարը մեծ է, քան ելեկտրաշարժ ուժերի գումարը, վորը նույնպես անհեթեթություն է:

Այս որենքի ելությունը ավելի և պարզելու համար լուծենք № 23 խնդիրը*)

Խնդիր № 23. Տրված ե (նկար 61):

$$E_1 = 5 \text{ վ.} \quad r_1 = 0,4 \text{ ոմ} \quad R_1 = 1 \text{ ոմ} \quad R_4 = 10 \text{ ոմ.}$$

$$E_2 = 3 \text{ վ.} \quad r_2 = 0,25 \text{ ոմ} \quad R_2 = 5 \text{ ոմ} \quad R_5 = 40 \text{ ոմ.}$$

$$E_3 = 4 \text{ վ.} \quad r_3 = 0,35 \text{ ոմ} \quad R_3 = 1 \text{ ոմ}$$

Ապացույքի կիրխնիքի բ. որենքի ձառությունը

կուծումն. Վորոշում ենք 2 զուգահեռ միացրած R_4 և R_5 ընդդիմությունների ընդհանուր ընդդիմությունը.

$$R_{4,5} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{10 \cdot 40}{10 + 40} = 8 \text{ ոմ.}$$

Շղթայի ներքին ընդդիմությունը

$$r = r_1 + r_2 + r_3 = 0,4 + 0,25 + 0,35 = 1 \text{ ոմ.}$$

Շղթայի ընդհանուր ընդդիմությունը կլինի

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_{4,5} + r = 1 + 5 + 1 + 8 + 1 = 16 \text{ ոմ}$$

*) Խնդիրը կազմված է նկատի առնելով պարտասություն ունեցող ընդդիմություններին:

Ելեկտրաշարժ ուժերի հանրահաշվական գումարը
 $E = E_1 + E_2 - E_3 = 5 + 3 - 4 = 4 \text{ v.}$

Ապացուցենք, վոր այս 4 վոլտը հավասար է ներքին և ար-
աքին անկումների գումարին.
 Հոսանքի ուժը շղթայում

$$I = \frac{E}{R} = \frac{4}{10} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ a}$$

Հետեւապես լարումի ներքին անկումն շղթայում

$$Er = I \cdot r = 0,25 \text{ v.} \cdot 1 = 0,25 \text{ v.}$$

Լարումի անկումն R_1 , ընդդիմության մեջ, վոր համարժեք
և զուգահեռ միացրած R_4 և R_5 ընդդիմություններին,
 $Er_{4,5} = R \cdot R_{4,5} = 0,25 \cdot 8 = 2 \text{ v.}$

Լարումի անկումն R_1 ընդդիմության մեջ
 $Er_1 = I \cdot R_1 = 0,25 \cdot 1 = 0,25 \text{ v.}$

Լարումի անկումն R_2 ընդդիմության մեջ
 $Er_2 = I \cdot R_2 = 0,25 \cdot 5 = 1,25 \text{ v.}$

Լարումի անկումն R_3 ընդդիմության մեջ
 $Er_3 = I \cdot R_3 = 0,25 \cdot 1 = 0,25 \text{ v.}$

ուղեմ, $0,25 \text{ v.} + 2 \text{ v.} + 0,25 \text{ v.} + 1,25 \text{ v.} + 0,25 \text{ v.} = 4 \text{ v.}$ Լարումի անկում-
ների գումարը հավասար է ելեկտրաշարժ ուժերի գումարին.

**Տ17. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՓՈՎ ՇՊԾԱՅԻ Ա.Մ.Ա.Ն.ՁԻՆ ԿԵՏԵՐԻ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ
ՎՈՐՈՇՈՒՄՆ*).**

Գործնական աշխատանքների ժամանակ լերեմն շատ ող-
կամ այն կետը ինչ պոտենցիալի տակ և դրավում, Գիտենալով
շղթայի առանձին կետերի պոտենցիալները, միշտ կարելի և վո-
րուել թե վորքան մեծ և շղթայի մեջ հետաքրքրող մասի ելեկ-
նկատմամբ, և կամ այդ նույն շղթայի հարեան հաղորդիչի նը-
կատմամբ:

Համեմատելով ելեկտրական շղթայի լերկու կետերի պո-
տենցիալները և համոզվելով, վոր նրանք միատեսակ չեն, մենք
միշտ կատար կարող ենք գտնել նրանց միջև գոյաւ-

* Այս պարագաները արկում և միան պատրաստովույն ունեցող ըն-
թեցողների համար և կարող ե ըստ թողնվել առանց կուրու մացայլ մասի

թլուն ունեցող ելեկտրական լարումն: Իսկ գիտենալով թե ինչ
լարումն գոյություն ունի շղթայի առանձին մասերի միջև լերկ-
ությունը հարավորություն կունենանք ընտրել հա-
մապատասխան մեկուսացումն: Այս տեսակետից նույն իսկ ան-
հրաժեշտ ե կարողանալ վորոշել շղթայի վորեն կետի պոտենց-
իալը:

Այս հարցը լուսաբանելու համար լուծենք մի քանի խը-
պիրներ:

ԽՆԴԻԲ և 24. Ընդունելով և 23 խնդրի պայմանները, վո-
րոշել շղթայի Ա, Բ, Ը, Շ և այլ տառերով նշանակած կետերի
պոտենցիալները (նկ. 61)

Լուծումն. 23-րդ խնդրից իմացանք, վոր շղթայում գործող
ելեկտրաշարժ ուժը $E = 4 \text{ v.}$, իսկ լարումի ներքին անկումն $Er =$
 $0,25 \text{ v.}$, վորոշում ենք լարումը մարտկոցի սեղմակների միջև:
 $Er = E - Er = 4 - 0,25 = 3,75 \text{ v.}$

Տառապին նշանակումների փոխարեն յեթե տեղադրենք
նրանց թվական արժեքները, կերխսովի յերկրորդ որենքը տվյալ
շղթայի համար կարտագրվի ալյափեն
 $4 = 0,25 + 1,25 + 0,25 + 2 + 0,25 = 4 \text{ v.}$

Գիտենալով, վոր մարտկոցի գրական թեորի պոտենցիալը
իր բացարձակ մեծությամբ հավասար և մարտկոցի լարումի կե-
տը ունի նշան, յեթե Բ կետի պոտենցիալը նշանակնեք Վա,
կարող ենք գրել՝

$$V_B = \frac{3,75}{2} = +1,875 \text{ v.}$$

Դրա անալոգիայով, Ե կետի պոտենցիալը կլինի՝

$$V_E = -1,875 \text{ v.}$$

Բ կետի պոտենցիալը Բ կետի պոտենցիալից կտարբերվի՝
Ռ₁ ընդդիմության մեջ տեղի ունեցած լարումի կորուսի մեծա-
թյամբ՝

$$V_B = V_A - Er_1 = +1,875 - 0,25 = +1,625 \text{ v.}$$

Նույն լեղանակով դատելով, Ը կետի պոտենցիալը

$$V_C = V_B - Er_2 = +1,625 - 1,25 = +0,375 \text{ v.}$$

Ծ կետի պոտենցիալը

$$V_D = V_C - Er_3 = 0,375 - 0,25 = +0,125 \text{ v.}$$

Ե կետի պոտենցիալը

$$V_E = V_D - Er_{4,5} = 0,125 - 2 = -1,875 \text{ v.}$$

այսինքն, հետազոտելով պոտենցիալի փոփոխությունը շղթայում,

Հասնելով Ե կետին, վորի պոտենցիալը հայտնի լի, համոզվում
ենք, վոր խնդիրը միշտ ենք լուծել,

Գիտենալով, վոր մարտկոցի լարումն և $\epsilon_R = 3,75V$, վորում
ենք Բ կետի պոտենցիալը $V_E - i$ միջոցով.

$$V_R = V_E + \epsilon_R = -3,75 + 3,75 = 0,25V$$

Վոր նույնն ե, ինչ վոր մենք ստացել եինք:

ԽՆԴԻՐ ՀԵ 25. Լուծել 24-րդ խնդիրը, ընդունելով, վոր Բ

կետն և հողակցած (և վոչ Ե կետը) (նկ. 61).

Լուծումն. Ուբրմն այս խնդրի պայմանով $V_R = 0$.

Շղթայի մուտք կետերի պոտենցիալները միշտ $V_R - i$ վորքը
կլինեն, վորով հառ Վ_A-ն շղթայի մեջ մտցրած մարտկոցի դրական
բևեռի պոտենցիալն և (շղթայի ամենաբարձր պոտենցիալն ե):

$$V_B = V_A - \epsilon_R = 0 - 0,25 = -0,25V$$

$$V_C = V_B - \epsilon_R = -0,25 - 1,25 = -1,5V$$

$$V_D = V_C - \epsilon_R = -1,5 - 0,25 = -1,75V$$

$$V_E = V_D - \epsilon_R = -1,75 - 2 = -3,75V$$

Ստուգենք՝

$$V_R = V_E + \epsilon_R = -3,75 + 3,75 = 0.$$

Խնդիրը ճիշտ է լուծած,

ԽՆԴԻՐ ՀԵ 26. Լուծել 24-րդ խնդիրը, ընդունելով վոր հո-

գոկցած և Ե կետը (նկ. 61).

Լուծումն. Խնդրի պայմանով, $V_E = 0$, իսկ շղթայի մյուս

բոլոր կետերի պոտենցիալները Ե կետի պոտենցիալից մեծ են,
վորովհետև Ե-ն մարտկոցի բացասական բևեռն ե, ուստի

$$V_D = V_E + \epsilon_R = 0 + 2 = 2V$$

$$V_C = V_D + \epsilon_R = 2 + 0,25 = 2,25V$$

$$V_B = V_C + \epsilon_R = 2,25 + 1,25 = 3,5V$$

$$V_A = V_B + \epsilon_R = 3,5 + 0,25 = 3,75V$$

գտնելով $V_A - i$, վորոշում ենք V_E

$$V_E = V_A - \epsilon_R = 3,75 - 3,75 = 0$$

Պյախնքն խնդիրը ճիշտ ենք լուծել,

ԽՆԴԻՐ ՀԵ 27. Լուծել 24-րդ խնդիրը, ընդունելով վոր Բ

կետն և հողակցած. (նկ. 61).

Լուծումն. Խնդրի պայմանն ե, վոր $V_B = 0$

ուստի $V_C = V_B - \epsilon_R = 0 - 1,25 = -1,25V$

$$V_D = V_C - \epsilon_R = -1,25 - 0,25 = -1,5V$$

$$V_E = V_D - \epsilon_R = -1,5 - 2 = -3,5V$$

$$V_A = V_E + \epsilon_R = -3,5 + 3,75 = +0,25V$$

Ստուգումն՝

$$V_B = V_A - \epsilon_R = +0,25 - 0,25 = 0$$

Պյախնքն խնդիրը ճիշտ և լուծած:

§ 18. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԿՈՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ

Ելեկտրական լիցքի մի մարմից մյուսին անցնելիս կամ
հաղորդիչի մի մասից մյուս մասն անցնելիս կատարվող աշխա-
տանքն այնքան մեծ կլինի, վորքան ելեկտրականության ավելի
մեծ քանակություն տեղափոխվի և վորքան մեծ լինի պոտենցիալ-
ների տարբերությունը (լարումն) այդ մարմինների միջև՝

$$U = Q \cdot C$$

ուր Ա-ան աշխատանքն ե, վոր կատարվում ե ելեկտրական
լիցքի տեղափոխվելիս

Պ-տեղափոխված ելեկտրականության քանակն ե

Ը-մարմինների միջև գոյությունն ունեցող ելեկտրական լո-
րումն:

Բայց առհասարակ, չափազանց կարենոր և իմանալ այն աշ-
խատանքը, վոր ելեկտրական հոսանքը կատարում ե ժամանակի
մեկ միավորում: Աշխատանքի այդ քանակը կոչվում ե հոսանքի
կարողություն: Հոսանքի կարողությունը վորոշելու համար պետք
է աշխատանքը (Ա) բաժանել ժամանակի քանակի (վայրկան-
ների թվի) վրա, վորի ընթացքում կատարված ե այդ աշխա-
տանքը: Հոսանքի կարողությունը նշանակենք W տառով, հո-
սանքի աշխատանքը ժամանակը (վայրկանների թիվը) նշանա-
կենք t տառով, ապա

$$W = \frac{U}{t}$$

Այս ֆորմուլայում Ա-ի տեղ դնենք նախորդ ֆորմուլայում
Ա-ի համար ստացած արտադրյալը, կստանանք

$$W = \frac{Q \cdot C}{t} = \frac{Q}{t} \cdot C$$

Բայց $\frac{Q}{t}$ -սա ելեկտրականության քանակն ե, վոր տեղա-
փոխվել ե լարի միջով ժամանակի մեկ միավորում, այլ խոսքով,
չոսանքի ուժն ե(1): Ուստի վերջին ֆորմուլաի մեջ $\frac{Q}{t}$ ի փոխա-
րեն տեղադրում ենք և և ստանում ենք՝

$$W = l \cdot C$$

ալիքնքն, հոսանքի կարողությունը վորոշվում է հոսանքի ուժի և լարումի արտադրամութիւն:

1 ամպեր հոսանքի ուժի և 1 վուտ լարումի գեպօրում հոսանքի կարողությունը նույնպես կլինի 1 միավոր:

Ելեկտրական կարողության այս միավորը կոչվում է վտառ կամ ուտառ:

Կան ելեկտրական կարողության ավելի մեծ միավորներ են՝

1 կիլովատու=1000 ուտառ

1 հեկտովատու=100 ուտառ:

Վորովինեան Ոմի որենքով $E=IR$, վերջին ֆորմուլայում $E=R$ տեղ դնելով I^2R , կստանանք

$$W=I^2R=I^2R$$

այսինքն հոսանքի կարողությունը հավասար է հոսանքի ուժի բառակուսու լեզվ գիմագուրյան արտագրալին:

Եթե ելեկտրական հոսանքը տվյալ աշխատանքը կատարում է վորութանակի ընթափում, սպա եներգիայի այն քանակը, վոր ծախսվում է այդ աշխատանքը կատարելու վրա, հաշվապը կլինի, ինչպես ասեցինք, հոսանքի կարողության և ժամանակի արտադրյալին,—այն ժամանակի, վորի ընթացքում կատարվել է այդ աշխատանքը, այսինքն

$$P=W/t$$

P —ծախսված հներգիայի քանակն է,

W —հոսանքի կարողությունն է

t —հոսանքի աշխատանքի ժամանակն է:

Եթե 1 կիլովատ կարողություն ունեցող հոսանքը աշխատանք է կատարում մի ժամի ընթացքում, այդ գեպօրում ծախսվում է եներգիայի մի քանակ, վոր հավասար է 1 կիլովատ-ժամի:

Բացի կիլովատ-ժամից գործություն ունի նաև նրանից 10 անգամ փոքր միավոր, վոր կոչվում է հեկտովատու-ժամ:

1 կիլովատ-ժամը=10 հեկտովատու ժամ:

Վորովինեան $W=tU$,

յեզրակացնում ենք, վոր հոսանքի կատարած աշխատանքի մասին մենք կարող ենք գաղափար կազմել ծախսված եներգիայի քանակով:

§ 19. ՀԱՐՈՒԴԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆԱԼԵՐԻ ՆՐԱՆՑ ՄԻՋՈՎ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍՈՒԹՅԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒՑ*)

Հաղորդիչների միջով ելեկտրական հոսանքի անցնելուց նրանց մեջ առաջանում է տաքություն, վորի քանակը համեմատական է հաղորդիչի կլանած հոսանքի կարողության և հոսանքն անցնելու ժամանակին (տեղության):

Հաստատված է, վոր լեռք հաղորդիչը կլանում է 1 վատու կարողություն, հաղորդիչի մեջ ժամանակի մեկ միավորում առաջանում է 0,24 կալորիա**) ջերմություն:

Նախորդ պարագրաֆում մենք տեսանք, վոր ավյալ հոսանքի կատարած աշխատանքը իրենից ներկայացնում է արտադրյալը հոսանքի հզորության և այն ժամանակի, վորի ընթացքում կատարված է այդ աշխատանքը՝ ($P=W/t$): Ուստի կարելի յի ասել, վոր հոսանքի անցնելու ամբողջ ենվորության ընթացքում սպայի հաղորդիչներում առաջացած ջերմականակը համեմատական է ելեկտրական հոսանքի կատարած աշխատանքին: Այսինքն, իթե ընդունենք այսպիսի նշանակումներ՝

$B=2\pi R^2 t$ հաղորդիչներում առաջացած ջերմագանակը,
 t —հոսանքի անցնելու ժամանակը

և զործ ածենք նախորդ պարագրաֆում ընդունած նշանակումները, վերը ընդգծած միտքը մենք կարող ենք մաթեմատիկորեն պատճեալ այսպիս։

$$B=W \cdot t \cdot 0,24=I^2 R \cdot t \cdot 0,24 \quad \text{կալորիա.}$$

Բայց նախորդ պարագրաֆից գիտենք վոր՝

$$W=\frac{U}{t}$$

հետեւարար $U=Wt$,

նմանապիս՝ $W=I^2 R$

$$I=\frac{Q}{t},$$

*) Հաղորդիչների տաքանալը՝ նրանց միջով հոսանքի անցնելուց-շատ պարզ և բացարձում ելեկտրաների թերթայով: Այս թերթայի համաձայն ելեկտրական հոսանքը՝ ելեկտրոնների մեծ արագությամբ շարժումն է հաղորդիչի մոլեկուլների միջև: Եթեր ելեկտրոննը շարժվելիս բաղկավում է իր ճանապարհի վրա գոտնվող մոլեկուլը հետ, նա կորցնում է իր արագության մի մասը պարհի վրա գոտնվող մոլեկուլը հետ, նա կորցնում է իր արագության մի մասը շարժվող ելեկտրոնների՝ հաղորդիչի նյութի մոլեկուլների հետ անընդհատ շարժվում: Բաղկավելու հետևանքն է, վոր հաղորդիչի անմագերատուրը բարձրանում է:

**) Կալորիա կամ զրամ-կալորիա կոչվում է ջերմության քանակի միավորը, վորից 1 գրամ ջուրը տաքանում է 1°C :

ուստի կարող ենք մեր ֆորմուլան գրել այս ձևով՝
B=W. t. 0,24=J. 0,24.

B=W. t. 0,24=J².R.t. 0,24=C. l. t. 0,24=C. Q. 0,24.*
Այս որենքը լավ հասկանալու համար լուծենք միքանի թվա-
կան որինակներ:

ԱՆԴԻԲ Հ 28. 10 ոմ ընդդիմություն ունեցող հաղորդիչով
անցնում և 2 ամպեր հոսանքի ուժ: Խմանալ՝ ինչ քանակությամբ
ջերմություն կառաջանա հաղորդիչում 5 վալրկենի ընթացքում:
Լուծում. B=J². R. 0,24. 5=48 կալորիա, ուր B=5 վալր-
կյանում առաջացած ջերմության քանակն է:

ԱՆԴԻԲ Հ 29. 5 ոմ ընդդիմություն ունեցող հաղորդիչի մի-
ջով անցնում և 12a հոսանքի ուժ: Խմանալ՝ ինչ քանակությամբ
ջերմություն կառաջանա հաղորդիչում մի ժամի ընթացքում:
Լուծում. գրում ենք ֆորմուլան ընդհանուր ձևով.

B=J². R. t. 0,24

ուր, ըստ պայմանի, I=12a, R=5 ոմ, t=1 ժամ=60=3600 վալրկ.
Տառային նշանակումների տեղ դնելով նրանց թվական ար-
ժեքները, ստանում ենք.

B=12². 5. 3600. 0,24 գր. կալորիա—144.5.36. 24=
=622080 գր. կալ.=622,08 կտ. կալորիա:

Չոռում և կենցը, մեկը մուսակց անկախ, փորձնական հետա-
զոտությունների վրա հիմնվելով դուրս են բերել այս մեկնարա-
նած որենքը, վոր ձեռակերպել են այսպես՝

հակորդիչի միջով ելեկտր. հոսանք անցնելուց երա մեջ
առաջացող շերմառյան բանակը ուղիղ համեմատեկան և հո-
սանելի ուժի բառակառան, հաղորդիչի ընդդիմության յեզ այն
ժամանակին, վորի ընթացքում անցել ե հոսանքը (B=1². R.
t. 0,24):

Հաղորդիչների տաքանալը նրանց միջով ելեկտր. հոսանք
անցնելուց՝ տեխնիկայում լայն կերպով ոգտագործվում և ամեն
տեսակի տաքացող գործիքներ պատրաստելիս:

Ամենքին հայտնի լին ելեկտրական թեյամանները, կառ-
տրուկանները, հարթուկները, ջնուցիչները, զոդիչները, վառա-

*) Այս 4 ֆորմուլաներն ել համազոր են և նույն մեծությունն են ար-
տահայտում, այն և է վայրկյանում հաղորդիչում առաջացած ջերմաքանակը.
Փորմուլան ստացվում և ա-ից, վորովնեակ W=J²R: դ. Փորմուլան ստաց-
վում և բ-ից, վորովնեակ C=IR: դ. Փորմուլան ստացվում և գ-ից, վորովնեակ
Q=It:

Ե. Թ.

բանները և այլն: Նրանց կտառուցվածքը բարդ չե. Կրանց աշխա-
տող մասը կազմված և լինում մեծ ընդդիմություն ունեցող չմե-
կուսացրած մազթուլի (տմենից հաճախ՝ նիկելինի) առանձին
սեկցիանների համախմբումից, այդ
սեկցիանները, սովորաբար միա-
ցրած են լինում զուգահեռ, սա-
կավ դեպքերում հաջորդաբար
(նկ. 62):

Մետաղալարի այդ սեկցիաննե-
րը, իբր նրանց արդեն վորոշ
ձև ենք տվել ամրացնում ենք
վոչ ելեկտրահազորդ ու հրադի-
նկ. 62. (Մեկուանները միացրած
մացկուն հիմքի վրա, և առանձ-
են հաջորդաբար).
նացնում ենք շրջապատող տարածությունից այս կամ այն ձեփ
պատրանով—նայած թե գործիքը ինչի յն ծառալում:


Յերբ արդպիսի գործիքը միացնում ենք ելեկտրական ցան-
ցին, հոսանքն անցնելով մեծ ընդդիմություն ունեցող մետաղա-
լարով (նիկելինով), տաքացնում և նրան: Ավա մետաղալարից
ջերմությունը անցնում և կամ տաքացվող ջրին, յեթե դա թեյա-
ման և կամ կաստրուկա, կամ հաղորդվում և ողին, յեթե դա վա-
ռարան և, և այն:

Վորքան բարձր և ջերմաստիճանը, վորում կատարվում և
այս գործիքի աշխատանքային պլրոցես (թեյամանում՝ յեղոնե-
լը, զոդիչում՝ զոդելը), հետեապես, վորքան բարձր և հոսանքա-
տար լարի տաքացման ջերմաստիճանը, այնքան նա ավելի արագ
և այրվում, վորից հետո գործիքը նորոգել կարելի լի միայն այր-
ված մաֆթուլը փոխարինելով նորով:

Այս գործիքներն այնքան տարածված են, վոր անհրաժեշտ
չե այստեղ տալ նրանց գծագրերը կամ լուսանկարները:


Այս լեռնութը, վոր մեծ ընդդիմություն ունեցող հաղորդիչ-
ները հոսանքից տաքանում են մինչ բարձր տեմպերատուր (մինչ
շիկացման տեմպերատուրը), ոգտագործում են, այսպես կոչված
շիկացման լամպեր պատրաստելիս:

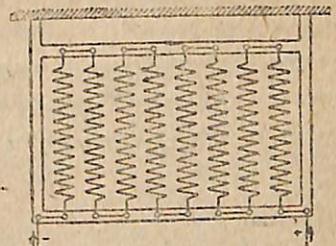Գիտենալով, վոր շիկացրած մարմինն արձակում և լուսա-
տահայտում, այնքան ավելի քանակություն, վորքան բարձր
և նրա տեմպերատուրը, տեխնիկները ստիպված են լամպի թելի
և նրա տեմպերատուրը, տեխնիկները ստիպված են լամպի թելի
շիկացմանը հասցնել բարձր տեմպերատուրի: Սա կապված է մի
շիկացմանը հասցնել բարձր տեմպերատուրի: Սա կապված է մի
ամբողջ շարք անհարմարությունների հետ, վորոնցից ամենազրե-




թագորն այն ե, վոր հենց ինքը հաղորդիչն ել քայլքայվում ե՝ ողի թթվածնի հետ քիմիապես միանալու հետևանքով:


Սրա առաջն առնելու նպատակով շիկացման լամպի թելք դնում են ապակի բալոնի մեջ, վորի միջից հանած ե ողը: Մի քանի տիպի լամպերի («նիտրա» լամպի) բալոնը լցնում են քիմիապես նեխտրալ (չեղոք) գազով, սովորաբար ազոտով (բորակածնով), վորը վոչ նպաստում ե և վոչ ել խանգարում ե այրման:

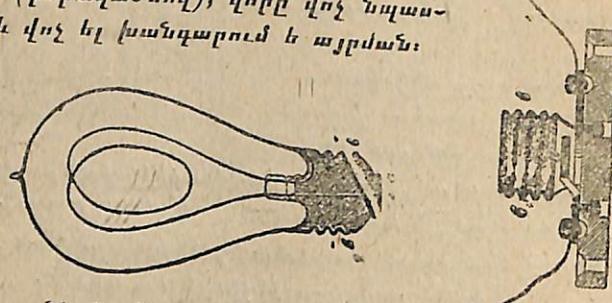

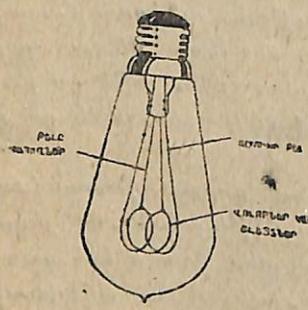Նկ. 63. Ածխի լամպ և նրա պատրոնը (կոթառը).




Նկ. 64 ա.

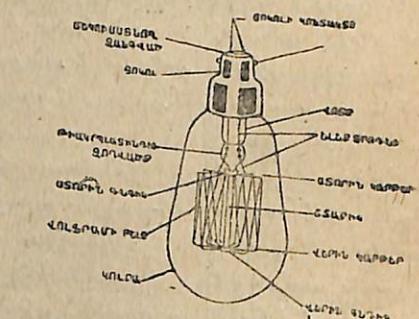

Նկ. 64 բ. Անող (միջից ողը հանած) լամպ:

63. րդ նկարում տրված են ածուխի թել ունեցող լամպի և նրա կոթառի գծագրերը: Ածուխն լամպը արդեն հնացած տիպ ե, այժմ չի գործազրվում լուսավորության համար՝ իր անտնտեսականության պատճառով:


64-րդ նկարում տված ե մետաղական թել ունեցող լամպը, իսկ 65-րդ նկարում — գազով լցրած լամպը («նիտրա» տիպի):

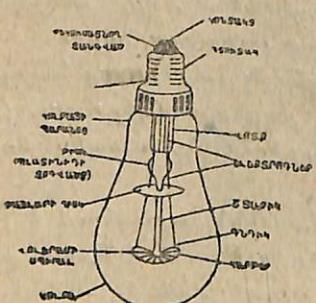

Նկ. 65. «Նիտրա» տիպի գազով լցրած լամպ.

§ 20. ԴՑՈՒՐԱՀԱԼ ԱԳԱՀՈՎԻՉՆԵՐ

Ելեկտրական շղթալի կարճ փակման դեպքում, այսինքն երբ ընդդիմությունը շատ փոքր ե, հոսանքի ուժը շղթայում հասնում է չափազանց բարձր մեծության (սա արդարանում ե նաև Ոմի որենքով), վորի հետևանքով շղթալի մեջ մտցրած գործիքներում առաջացած ջերմաքանակը այնքան սեծ կարող ե լինել վոր գործիքները դրանից կարող են փչանաբ Ռւստի ամեն մի ելեկտրական գործիքի կամ հաղորդիչի համար վորոշվում ե նրա սահմանային մաքսիմալ հոսանքի ուժը: յեթե այդ սահմանից բարձր հոսանքի ուժ հաղորդենք նրան, այդ գործիքը կիչանա: հետևապես տեղի կունենա շղթալի առանձին մասերի փչացում (այրում): Այդպիսի անհաճող գեպքեր կանխելու համար հոսանքադրյուրին հաջորդական լեղանակով միացնում են դյուրահալ մետաղից պատրաստած միլար, վոր կոչվում ե հալվող ապահովիչ կամ հալվող ներդիր, վորի սահմանային հոսանքի ուժը մի քանի անդամ փոքր ե այն հոսանքի ուժից, վոր ընդունակ ե փշացնել շղթայի մնացյալ մասերը: Դրա շնորհիվ, յերբ հանկարծ պատահում ե շղթալի կարճ փակում, գործը վերջանում ե միայն ապահովիչի արվիճով:

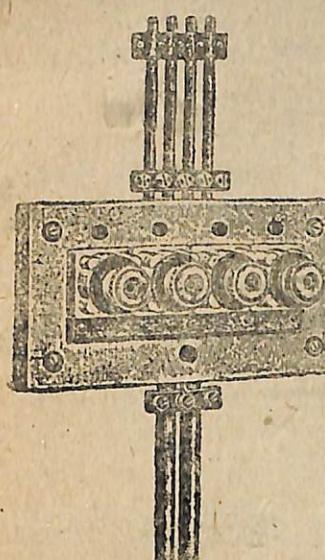


Նկ. 67-ա



Նկ. 67.-բ

Գոյություն ունեցող ելեկտրոտեխնիկական նորմաների հա-

մածայն հալվող ապահովիչները պետք ե ունենան մետաղե ծայրոցներ (հակոնենին), վորոնք անհրաժեշտ են կոնստակտ ստեղծելու համար (նկ. 66): Բնակարաններում անցկացրած լուսավորության ցանցի շղթաներում հալվող ապահովիչները արտաքին տեսքով նման են խցանների, վորոնք հազցվում են հատուկ մնարի մեջ (նկ. 67-ա և 67-բ):

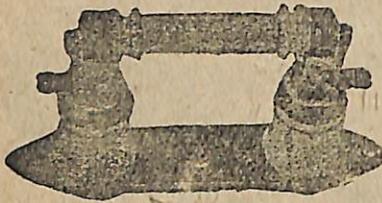

նկ. 68. Խողափակավոր ապահովիչ. գեղագում հեղտությամբ կարող են ածվում խողովակավոր ապահովիչներ.—համատպակե խողովակի միջով անց են կացնում դյուրահալ ներդիրությունը (նկ. 68):

Ապահովիչի հալումը տեղի է ունենում 100°-ից մինչև 1200°-ում՝ նախած լարի նյութին:

Հալվող ապահովիչների հաշվարկման համար կարելի յեռական տվյալ հետեւալ ֆորմուլաներից:

Կոլոր կարվածքի հաղորդիչի համար

$$I = C \sqrt{d^3} = C \cdot d^{3/2}$$

ուր

1—նոսանքի ուժն ե, վորից առաջանում է հաղորդիչի համար լումը,

2—հաղորդիչի տրամագիծն ե միլիմետրերով.

3—կոեֆիցիենտն ե (գործակիցը), վոր կախում ունի լա-

շամաձուլվածքի համար ($60^{\circ}/_0$ կապար և $40^{\circ}/_0$ կլալել).

արճիճի համար

$$C = 17.$$

Ուղղանկյուն կարվածք ունեցող թիթեղաձև հաղորդիչի համար

$$I = C \sqrt{u q},$$

գ—թիթեղի ընդլայնական կարվածքի մակերեսն ե քառա-

ս—թիթեղի կտրվածքի պարագիծն ե *).

Այս դեպքում C ուրիշ մեծություն կունենա.

համաձուլվածքի համար $C = 6,3$

արճիճի համար $C = 10$.

Ռուսական ելեկտրոտեխնիկական կանոնների և նորմաների համաձայն հոսանքի ուժը, վորի ժամանակ տեղի յեռ ունենում հալում, պետք ե հավասար լինի աշխատող հոսանքի համար կրկնակի ուժին:

Ապահովիչի հալման ժամանակը

կախված ե գերբեռավորման հոսան-

քի ուժից, և այս կախումը կարելի յեռ պատկերացնել 69-րդ նկարում

ցույց տված կոր գծով: Այդ դիագ-


րամից մենք տեսնում ենք, վոր հո-

սանքի ուժի մեծանալուց հալվելու ժա-

մանակը համապատասխանաբար փոք-

րտնում ե և հոսանքի ուժի վորով մեծության գեղագում հալումը

տեղի յեռ ունենում վայրկենապես:

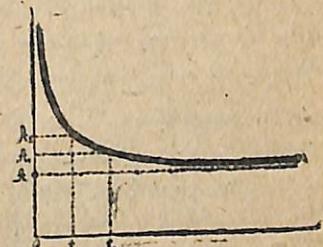

նկ. 69. Ապահովիչի հալման

մանակը համապատասխանաբար փոք-

րտնում ե և հոսանքի ուժի վորով մեծության գեղագում հալումը:

Սակայն, այս կորը պետք ե ընդունել վորպես միջին նոր-

մա, իսկ աւանձին գեղագերում հարավակը են բավականին խոզոր

եղումներ նրանց: Նման գեղագերում եական աղղեցություն են

ունենում այնպիսի ֆակտորներ (գործոններ), ինչպես են, հալ-

ուող լարի յերկարությունը, ապահովիչի սեղմակների մետաղի

զանգվածը (մասսան), մոնտաժի (միացման) յեղանակը (բաց և

պլատինական գեղագումը, թե խողովակի մեջ ե), լարի մինչև գերբեռավորումը ու-

նեցած տեմպերատուրը, այսինքն թե լարը մինչ այդ մեծ թե

փոքը բեռնավորումով և աշխատել, տաքացած և լողել թե վոչ

(եքսպլուսացիալի (շահագործման) պալմանները):

Բացի այդ, նկատված ե մի շատ հետաքրքիր յերկութիւ-

այն, վոր ապահովիչ լարերի նլութը ժամանակի ընթացքում

շնչանում ե: Այն ապահովիչը, վոր յերկար ժամանակ ե յեղել

եքսպլուսացիալում և հաճախ ունեցել ե գերբեռավորում, կա-

ռագութեալ այնպիսի հոսանքի բեռնվածքից, վորին նա, նոր

որու և այրվել այնպիսի հոսանքի բեռնվածքից, վորին նա, նոր

կոչվում ե պարագիծ կամ պերիստեր:

* Բազմանկյան (տվյալ գեղագում ուղղանկյան) բոլոր կողմերի գումարը
կոչվում ե պարագիծ կամ պերիստեր:

ողի քիմիական բհակցիաներն են, վորոնք առանձնապես ինտենսիվ (ուժեղ) են տեղի ունենում զանազան դերենավորումների ժամանակ, վորի հետևանքով, հաճախ գերբեռավորումների յինթարկված լարը կարող է հալվել մի հոսանքից, վոր կարող է ավելի փոքր լինել, քան այն հոսանքը, վորի տակ լարն աշխատում եր, իերբ նոր էր:

Ստորև տալիս ենք աղուսակն այն բնուավորումների, վորոնց ժամանակ սկսվում է տարբեր մետաղներից պատրաստած (մինչև 10 սմ. յերկարության) հաղորդիչների հալվելը.

Լարի տրամադրիծ մեթեթիվ.	Հալեցնող հոսանքը						
	Գույնը	Եղանակը	Նկար	Նկարիքնականություն	Եղանակը	Արժաք	Նկարիքնականություն
0,2 . . .	5,77	1,55	3,13	3,2	3,28	2,78	6,34
0,19 . . .	5,48	1,47	2,97	3,03	3,11	2,63	6,02
0,18 . . .	5,17	1,39	2,81	2,9	2,95	2,49	5,63
0,17 . . .	4,88	1,31	2,65	2,68	2,78	2,35	5,355
0,16 . . .	4,58	1,23	2,49	2,5	2,62	2,205	2,93
0,15 . . .	4,28	1,15	2,33	2,35	2,45	2,06	5,015
0,14 . . .	3,985	1,07	2,17	2,17	2,28	1,92	4,7
0,13 . . .	3,69	0,993	2,01	2,0	2,11	1,78	4,37
0,12 . . .	3,39	0,915	1,85	1,84	1,95	1,64	4,01
0,11 . . .	3,09	0,84	1,69	1,66	1,78	1,5	3,72
0,1 . . .	2,79	0,76	1,53	1,5	1,61	1,355	3,4
0,092 . . .	2,55	0,7	1,4	1,36	1,48	1,24	3,06
0,086 . . .	2,37	0,65	1,31	1,25	1,38	1,155	1,67
0,08 . . .	2,19	0,603	1,21	1,16	1,28	1,07	2,8
0,075 . . .	2,04	0,53	1,13	1,07	1,2	1,0	2,4
0,069 . . .	1,86	0,52	1,035	0,98	1,09	0,91	2,24
0,064 . . .	1,71	0,48	0,955	0,88	1,01	0,84	1,125
0,06 . . .	1,59	0,45	0,89	0,82	0,94	0,785	0,05
0,0558 . . .	1,465	0,415	0,825	0,75	0,87	0,74	0,98
0,0513 . . .	1,34	0,38	0,76	0,67	0,8	0,72	0,89
0,0494 . . .	1,28	0,37	0,725	0,65	0,77	0,635	1,4
0,045 . . .	1,15	0,335	0,655	0,56	0,605	0,57	0,775
0,0418 . . .	1,03	0,3	0,595	0,5	0,625	0,515	1,255
0,0386 . . .	0,95	0,28	0,55	0,46	0,585	0,475	1,12
0,036 . . .	0,89	0,27	0,52	0,43	0,55	0,45	0,63
0,033 . . .	0,795	0,24	0,47	0,36	0,5	0,45	1,035
0,0308 . . .	0,695	0,215	0,42	0,34	0,445	0,405	0,975
0,0285 . . .	0,620	0,195	0,375	0,3	0,405	0,36	0,87
0,0265 . . .	0,6	0,190	0,37	0,26	0,395	0,315	0,76
0,0250 . . .	0,545	0,175	0,335	0,24	0,36	0,285	0,655
0,0233 . . .	0,515	0,170	0,325	0,2	0,345	0,275	0,59
0,0218 . . .	0,44	0,145	0,28	0,17	0,3	0,235	0,565
0,0206 . . .	0,41	0,14	0,27	0,16	0,29	0,225	0,475

§ 21. ՇՆՅԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ

Վորմեկ մեքենայի ոգտակար աշխատանք կատարելու հետ միաժամանակ նրա եներգիայի մի մասը անխուսափելիորեն անողուտ կորչում և զանազան փոխարկումներից և մի տեղից մյուս աել հաղորդվելուց: Այդ պարուստները կարող են լինել մեծ կամ փոքր, նաև մեքենայի կատարելագործվածության, աշխատանքի տեսակին և այլ պայմաններին:

Այս պատճեռով աշխատանքային այս կամ այն պրոցեսն ընդունված է բնորոշել այսպես կոչված ոգտակար գործողության գործակցով: Ոգտակար գործողության գործակից ասելով հասկացվում է եներգիայի իրավես ոգտագործվող մասի և ծախսվող եներգիայի ամրողջ քանակի հարաբերությունը.

$$\eta^0 = \frac{W_{\text{օգտակար}}}{W_{\text{օգտակար}} + W_{\text{կորուսած}}} \cdot 100 = \frac{W_{\text{օգտակար}}}{W_{\text{լիվ}}} \cdot 100$$

ուր

η—օգտակար գործողության գործակիցն ե (ո. գ. գ. գ.),

W—օգտակարը—մեքենայի եներգիայի իրավես ոգտագործվող մասն ե,

W—կորուսած—անողուտ կորչող եներգիան ե

W օգտակար + W կորուսած = ծախսվող եներգիայի ամրողջ քանակն ե:

Ոգտակար գործողության գործակիցը տոկոսներով արտահայտվում համար հավասարումի աջ մասը բազմապատկել ենք 100-ով:

Ելեկտրական ամեն տեսակի մեքենաներն ու ապարատները, ինչպես և այլ մեքենաները, աշխատում են եներգիայի կորուսածներով, թեև նրանց ո. գ. գ. յերբեմն շատ բարձր ե լինում, որինակ, յերբեմն

$$\eta = 95 - \eta_0 \text{ մինչև } 98^0.$$

Սա նշանակում է, վոր մեքենայի վրա ծախսվող ամրողջ եներգիայի 95—98% նաև իրավես ոգտագործում ե, և միայն 2—5% ն ե անողուտ կորչում:

Այդպիսի գեպերում կորչող եներգիան սովորաբար վերածվում է ջերմության:

Միշտ կարելի յեւ վորոշել, թե ինչ պայմաններում մեքենայի ո. գ. գ. կարող ե լինել ամենամեծը, թեև պետք ե ինկատի ունենալ, վոր ամենամեծ ո. գ. գ. միշտ չի համապատասխանում:

մենամեծ ոգտակար գործողության (ոգտակար W-ին): Յեվ իրոք վորպիս որինակ, քննության առնենք զալվանական մարտկոցը Դիցուք Ե—մարտկոցի ելեկտրաշարժ ուժն և.

Յերբ ելեկտրական շղթան փակում ենք ու նրան տալիք էնք R բեռնավորումը, շղթայում ծախսվող լրիվ կարողությունը W լրիվ=E·1 վատտ

ուր
E—մարտկոցի ելեկտրաշարժ ուժն և,
և 1—հոսանքի ուժը շղթայում:

Ոգտակար կարողությունը (այս կարողությունը, վոր ծախսում և արտաքին ընդդիմությունը, բեռնավորումը),
W ոգտակար=E_R · 1 վատտ

ուր
ER—լարումն և մարտկոցի կլիմաներում,

Շղթայում ծախսվող լրիվ կարողությունը (W լրիվ) մեծ կլինի իրապիս ստացվող կարողությունից (ոգտակար W-ից), վարովինեակ շղթայում տեղի իւ ունենում եներգիայի կորուստ: Միանգամայն պարզ և, վոր ընդհանուր կորուստը գումարն և հոսանքաղբյուրի ներքին ընդդիմություններում տեղի ունեցող կորուստների և արտաքին՝ միացնող հաղորդիչներում տեղի ունեցող կորուստների: Սովորաբար վերջիններս մեծ չեն լինում, և մենք, գատողության պարզության համար, կարող ենք նրանց միանգամայն արհամարհել:

Վորքան մեծ և լարումի ներքին անկումը, ակներև և, վոր այնքան մեծ կլինի եներգիայի անողուտ վատնումը (նրա կուսատը) հոսանքաղբյուրի ներքին ընդդիմության մեջ, վորովինեակ ավյալ դեպքում

W կորուստ=I·ER
ուր ER—լարումի ներքին անկումն և:

Այժմ վերապահանալով ոգտակար գործողության գործակցին, վերը դուրս բերած փոխարարելությունների հիման վրա, կարող ենք գրել

$$\tau = \frac{I \cdot E_R}{I \cdot E + I \cdot E_r} \cdot 100$$

Վորովինեակ ER մեծությունը (լարումը մարտկոցի կլիմաներում) կախում ունի լից (հոսանքի ուժից), իսկ նախընթացից մենք տեսանք, վոր ER-ի փոխելուց փոփոխվում և և ոգտակար հզորությունը, յեզրակացնում ենք, վոր W ոգտակարը կախում

ունի բեռնավորման ընդդիմությունից, հետևապես բեռնավորումից և կախված նաև դ (ու գ. գ.) և վորքան մեծ լինի ER, այնուան մեծ կլինի դ:

Մեզ հայտնի և մարտկոցի կլիմաներում տեղի ունեցող լարումի կախումն շղթայի հոսանքի ուժից՝

$$ER = E - I \cdot r$$

Բայց ER ամենաբարձր մեծությունը կունենա (ER=E) միայն այն դեպքում, յերբ I=0, քանի վոր ը-ը, ներքին ընդդիմությունը, միշտ նշող մեծություն և (զրո չե. չի կարող հավասար լինել զրոի):

I=0 դեպքում կորուստների եներգիան (W կորուստ). հավասար կլինի O, և դ (ու գ. գ.) կունենա ամենաբարձր մեծությունը՝ $\eta=100\%$, այսինքն տվյալ դեպքում ամենամեծ ոգտ. գործ, գործակիցստանալու ոլովմանները համապատասխանում են ոգտակար գործողության ամենափոքր մեծության, վորովհետեւ

$$W \text{ ոգտակարը}=ER \cdot I=0 \cdot 0=0$$

Այժմ վորումը վորովել, թե ինչ պայմաններում մենք կըսանանք ամենամեծ ոգտակար գործողություն: Այլ խոսքով, մենք կամենում ենք վորովել թե ինչ պայմաններում W ոգտակարը կլինի ամենամեծը:

Մեզ հայտնի և, վոր

$$W \text{ ոգտակարը}=ER \cdot I$$

բայց

$$E=E-Ir$$

հետևապես

$$W \text{ ոգտակարը}=ER \cdot I=(E-I \cdot r) \cdot I$$

Այս հավասարումի մեջ ը-ը հոսանքաղբյուրի ներքին ընդդիմությունն և և չի կարող փոփոխվել ըստ մեր կամայականության:

$$W \text{ ոգտակարը}=ER \cdot I=\left(\frac{E}{r}-V\right) \cdot I$$

Այս հավասարումի մեջ ը-ը հոսանքաղբյուրի ներքին ընդդիմությունն և և չի կամայականության ըստ մեր կամայականության:

Հետևապես, վորպեսզի W ոգտակարը ունենա ամենաբարձր մեծությունը, պետք և վոր

$$\left(\frac{E}{r}-V\right) \cdot I \text{ հավասար } \frac{E}{r} \text{ մակարդակումին.}$$

$\left(\frac{E}{r}-V\right) \cdot I$ և I արտադրիչների գումարը փոփոխության իննթակա

ՀԵ (ՀԵ Փոփոխվում), ալիքնքն

$$\frac{E}{r} - 1 + \frac{1}{r} = E$$

Մատեմատիկայից հայտնի է, վոր լիթե շաբադը ինքնի պումարը հավասար է վորոշ մեծության, ապա նրանց արտադրությալը ամենամեծը կլինի միայն այն դեպքում, եթե նրանք հավասար են իրար։)

Վորպեսզի

($\frac{E}{r} - 1$). Հավասար լինի մակարդումին,
անըստեղաւ ե, վոր

$$\frac{E}{r} - 1 \approx 1 - \frac{r}{R}$$

կամ

$$\frac{E}{r} = 2$$

Այս հավասարումի թե ձախ և թե աջ մասը բաժանենք 2-ի վրա. կստանանք $1 = \frac{E}{2r} + \frac{1}{2r}$. ահա այս պայմանում $\frac{1}{2r}$ ոգտակարը հավասար կլինի մակարդումի։

$$\Omega\text{մի որենքով } 1 = \frac{E}{R+r}$$

Այս հավասարումը համեմատենք մեր ստացած հավասարումի հետ. յերկուսի ձախ մասն ել 1 ե. յերկուսի աջ մասումն ել համարիչը E ե. ուրեմն հայտարարներն ել պետք ե հավասար լինեն՝ $R+r=2r$, վորից $R=r$

Այստեղից յեղբակացնում ենք, վոր գալվանական մարտկոցից ամենամեծ ոգտակար գործողություն ստանալու պայմանն այն ե, վոր արտաքին ընդդիմությունը հավասար լինի ներքինը.

*) Այդ ճշմարտությունը ավելի հասկանալի կլինի, յերբ նրան մոտենանք թվաբանութեն։ Դիցուք, ունինք 2 արտադրիչներ 7 և 13, գուրենց գուշ 2 այլ արտադրիչներ, վորոնց գումարը կլին հավասար լինի 20-ի, որինակ, այս բարոր գույքերից 10-ի և 10-ի արտադրյալն 100 ավելի մեծ ե, քան բոլոր մյուս գույքերի արտադրյալը

Նույն ճշմարտությունը հեղինակն ապացուցում է հանրահաշվորեն և կիրառում է Ո ոգտակարի ամենաբարձր մեծությունը վորոշելու համար.

Տ. Թ.

նին. միայն այս պայմանը պահպանելով մենք կարող ենք մարտկոցից ստանալ ամենամեծ կարողությունը։

Այստեղից հանգում ենք այն յեղբակացության, թե ելեկտրական շղթաների առանձին ելեմենտներն ընտրելիս, լիթե կամենում ենք ստանալ ամենամեծ ոգտակար գործողությունը, պետք ե ձգտենք լիթե վոչ լիովին պահպանել վերը ստացած հավասարումը, գոնե հնարավորին չափ մոտենալ նրան։

Տեսնենք ինչի հավասար կլինի ո. գ. գ. այն դեպքում, յեթե մեզ հաջողվի իրականացնել գալվանական ելեմենտի ամենամեծ ոգտակար գործողությունը, այսինքն ստանալ նրանից ամենամեծ ոգտակար կարողությունը։ Դիտենալով, վոր արտաքին ներքին ընդդիմությունների հավասարության դեպքում հավասար կլինեն նաև լարումների արտաքին ու ներքին անկումները, կարող ենք գրել:

$$C_R = \frac{E}{2}$$

իսկ դի համար մենք ստացել ենինք այս Փորմուլը՝

$$\eta = \frac{1 \cdot C_R}{1 \cdot C_R + C_R} \cdot 100$$

նախ այս Փորմուլայի աջ մասի համարիչն ու հայտաբարը կը բատենք լուր, կստանանք.

$$\eta = \frac{C_R}{C_R + C_R} \cdot 100$$

սրա հայտաբարը վոր նշանակում է լարումի և լարումի ներքին անկման գումարը, կարող ենք փոխարինել E տառով

$$\text{կստանանք } \eta = \frac{C_R}{E} \cdot 100$$

ապա համարիչը C_R փոխարինելով համազոր $\frac{E}{2}$ մեծությամբ,

$$\text{կստանանք } \eta = \frac{E}{2 \cdot E} \cdot 100 = \frac{1}{2} \cdot 100 = 50\%$$

իսկ ինքը ոգտակար գործողությունը

$$W \text{ ոգտակարը} = C_R \cdot I = \frac{E}{2} \cdot \frac{E}{2r} = \frac{E^2}{4r}$$

ալիքնքն հոսանքաղբյուրի ոգտակար գործողությունն այնքան ավելի կլինի, վորքան նրա ներքին ընդդիմությունը բարքը լինի

Սակայն, յերբ մենք ձգտում ենք փոքրացնել հներգիալի անողության ծախսվող «W կորուստ» մասը և մեծացնել ո. գ. գ.,

անխուսափելիութեն հանդիպում ենք այն անհարմարության, վոր փոքրանում և ոգտակար գործողության մեծությունը ընդհակառակն, յեթե ձգտենք ստանալ ոգտակար գործողության ամենաբարձր մեծությունը, այսինքն, վոր սպառողը ավյալ հոսանքաղբյուրից ստանա ամենամեծ կարողությունը (ոգտակար գործողությունը), հանդիպում ենք այն անհարմարության, վոր շղթայում մեծանում է եներգիայի անողությունը կորչող ձաւը, այսինքն փոքրանում է ո. գ. գ.

Մեր դուրս բերած այս փոխհարաբերությունները ճիշտ են բոլոր ելեկտրական հոսանքաղբյուրների համար—անկախ նրանց տեսակից (գալվանական ելեմենտներ, ակլումուլցատորներ, ելեկտրական մեքենաներ՝ գեներատորներ և այլն).

Այդ հարցը ավելի պարզելու համար լուծենք հետևյալ խընդիրը.

Խնդիր № 30. (նկ. 14). տված են՝ $E=5V$, $r=1 \text{ Ώ}$.
վորոշել:

1) Մարտկոցի W ոգտակարի (ամենամեծ ոգտակար գործողության) ամենաբարձր հստակոր մեծությունը*).

2) ո. գ. և W ոգտակարը, յերբ

ա) $R=1 \text{ Ώ}$ բ) $R=2 \text{ Ώ}$ գ) $R=3 \text{ Ώ}$.

Լուծումն, 1) Ամենամեծ հստակոր ոգտակար գործողությունը

$$W \text{ ոգտակարը} = E^2 / 4r = 5^2 / 4 \cdot 1 = 25 / 4 = 6,25 \text{ վատտ}$$

ա) Յերբ

$$R=1 \text{ Ώ}, \quad I = E / R+r = 5 / 1+1 = 2,5 \text{ A}$$

$$W \text{ ոգտակարը} = I^2 \cdot R = 2,5^2 \cdot 1 = 6,25 \text{ վատտ}$$

$$W \text{ լրիվ} = I^2 \cdot (R+r) = 12,5 \text{ վատտ.}$$

$$\eta = \frac{W \text{ ոգտակար}}{W \text{ լրիվ}} \cdot 100 = \frac{6,25}{12,5} \cdot 100 = 50\%$$

բ) Յերբ

$$R = \frac{1}{2} \text{ Ώ}, \quad I = E / R+r = 5 / 1,5 = 3,3 \text{ A}$$

$$W \text{ ոգտակարը} = I^2 \cdot R = 10,9 \cdot \frac{1}{2} = 5,45 \text{ վատտ}$$

* Հստակո՞ր և արդյոք ավյալ մարտկոցից ստանալ պահանջվող մեծության հստանք, — այդ հարցը կարողներ այս գրքի Վ գլուխում:

$$W \text{ լրիվ} = I^2 \cdot (R+r) = 16,35 \text{ վատտ}$$

$$\eta = \frac{W \text{ ոգտակար}}{W \text{ լրիվ}} \cdot 100 = \frac{5,45}{16,35} \cdot 100 = 33\%$$

շ) Յերբ $R=3 \text{ Ώ}$

$$I = E / R+r = 5 / 3+1 = 1,25 \text{ A}$$

$$W \text{ ոգտակարը} = I^2 R = 4,7 \text{ վատտ}$$

$$W \text{ լրիվ} = I^2 \cdot (R+r) = 6,2 \text{ վատտ.}$$

$$\eta = \frac{W \text{ ոգտակար}}{W \text{ լրիվ}} \cdot 100 = \frac{4,7}{6,2} \cdot 100 = 76\%$$

այսինքն, յերբ $\frac{R}{r}$ հարաբերությունը մեծանում է, ո. գ. գ. նույնական մեծանում է, բայց մարտկոցի ոգտակար գործողությունը զրանից փոքրանում է: Հեակապես, յերբ մենք ձգտում ենք մեծացնել ո. գ. գ. (փոքրացնել եներգիայի կորուստները), դրանից անխուսափելիորեն փոքրանում է W ոգտակարը, և առանձին գեպքերում ստիւլված ենք լինում հաշտվել, յերբ $\eta=50\%$, մերայն թե W ոգտակարը հասցնենք այն մակարումին, վոր հաշվագոր և տվյալ պայմաններում:

ԲԱՐԱՐԱՆ

Ախտանքի բեժիմ рабочий режим

Արտաքին շղթա внешняя цепь, եկմենտների կամ դինա-
մոյի արտաքին լարերը՝ մի բևեռից մինչև մյուսը: Ար-
տաքին լարերի մեջ կարող են գրված լինել զանազան
գործիքներ, գործարաններ, սպառողներ. սրանք ևս
պատկանում են արտաքին շղթային:

Անալոգիա, նման յեղանակով վորևե յերկութ
գացարելլ.

Բանալի выключатель

Բացարձակ մեծություն Обсолютная величина. Վորևե մե-
ծություն՝ անկախ այն հարցից, թե նա գրական և
թե բացարձական:

Բեռնավորում нагрузка.

Գալար спираль.

Գերբեռնավորում перегрузка.

Դործակից կоеффициент.

Դեկադի և սուստատ декадный реостат.

Եկարողներ электроды, եկմենտի կամ մարտկոցի մեջ
գրված մետաղ կամ ածուխ շերտերը կամ ձողերը:
Զողի պայльник.

Զողվածք впайка.

Հսդհատիչ прерыватель.

Թերթիկ (ալյումինի կամ կլաիեկի) фольга.

Իզотոպ. իզոտոպներ կոչվում են այն նյութերը, վո-
րոնք ունին բոլորովին միատեսակ քիմիական հատ-
կություններ, բայց նրանց ատոմական կշիռն ու մի-
ջուկի ներքին հատկությունները (բաղիուակախ հատ-
կությունները) տարբեր են.

Լար провод.

Խմբավորում (ընդիմությունների) включение сопротив-
лений в цепь

Խրանոց штепсель

Ծալոց (ծալրապանակ) наконечник

Կոթառ патрон.

Կոճակ кнопка.

Կոնտակտ контакт, միացումն, միացման կետ կամ միաց-
նող գործիք.

Կուլոն кулон. Եկեկտրականության քանակի միավորը, վոր
անցնում ե շղթայի ընդլայնական կորիվածքով 1 վալր-
կյանում, յերբ հոսանքի ուժն ե 1 ամպեր:

Հաղորդիչ проводник.

Հաղորդունակություն проводимость.

Համարժեք Էկвивалент

Հաստատուն կամ հար հոսանք ПОСТОЯННЫЙ ТОК.

Հարթուկ սուց.

Մարտկոց батарея, մի քանի եկմենտներ միասին՝ միա-
ցրած զուգահեռ կամ հաջորդաբար.

Միացնել включить.

Մուխ տված յերկաթ закаленное железо.

Ներդիր вставка, ապահովիչի ներսը դրած լար.

Ներքին շղթա внутренняя цепь. Եկմենտի եկեկտրոդներն
ու լուծույթը միասին.

Շարժակ двигок.

Շիկացրած յերկաթ прокаленное железо

Պանել панель. Վորևե տախտակ, վորի վրա ամրացվում ե
վորևե գործիք կամ լամպ. պանելը կարող ե լինե
հասարակ տախտակից, կամ երոնիտից, կամ մարմարից
Պրացեսուղործություն.

Ջեռուցիչ грелка.

Ջերմակից գործակից температурный коэффициент.

Սեկցիա սекция. Վարույրների (վոլորների) կամ փաթույ
թի մի մասը.

Աերմակ зажим.

Սքեմա схема. գծագիր, վորի մեջ չափսերը և մասշտաբը
չեն պահպանված. ցուց ե տալիս միայն մասերի հա-
րաբերությունն ու գործողությունը.

Վոլոր завиток

Տարրություն емкость

Տեմպերատոր ջերմաստիճան

Փոխանցումն передача

Փոխարկումն превращение

Փոփոխիչ переключатель

ՅԱՆԿ

Գլ. I. Հաստատուն ելեկտրական հոսանք.

	ՑԵՐԿԵ
§1. Ելութի կազմությունը	7
§2. Ելեկտրական լիցքերի փոխանցումն հաղորդիչների միջով և վատ հաղորդիչներ	12
§3. Մարմինների ելեկտրական պոտենցիալը	13
§4. Ելեկտրական լարումն և հոսանք	15
§5. Համառոտ գաղափար ելեկտրոլիզի մասին. Ելեկտրականության քանակի միավորը	17
§6. Համառոտ գաղափար գալվանական ելեմենտների մասին	19
§7. Հոսանքի ուժի միավորը	21
§8. Ոմբ որենքը	23
§9. Հաղորդիչների զիմաղբությունը	25
§10. Հաղորդիչների զիմաղբության կախումն տեմպերատուրից	28
§11. Շղթայի սելքին և արտաքին զիմաղբությունը	31
§12. Դիմաղբությունների խմբավորումն	32
§13. Գալվանական ելեմենտներից մարտկոց կազմելը	37
§14. Պոտենցիալի բաշխումն շղթայի յերկարությամբ	41
§15. Ռեսուտատներ և պոտենցիոմետրեր	44
§16. Կիրինոֆի որենքները	55
§17. Ելեկտրական փակ շղթայի առանձին կետերի պոտենցիալի վորոշումն	60
§18. Ելեկտրական հոսանքի հղորությունը. Հղորության միավորը	63
§19. Հաղորդիչների տաքանալը նրանց միջով ելեկտրական հոսանքի անցնելուց	65
§20. Դյուրահալ ապահովիչներ	69
§21. Ռգտակար գործողության դարձակից	73



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0278465

11297

№ 60 Ч 1 (378 д.)



В. И. ПОРГЕН

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Часть I

Госиздат ССР Армении
Эривань—1981