

Փ Ի Զ Ի Կ Ա Յ Ի
Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Գ Ի Ր Ք

ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՅՈԹՆԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

VII ՏԱՐԻ

Ա.Ի.Ա.ԶԻՒՆ ՍԵՄԵՆՈՎ


22 DEC 2017

-412 -

-1-

Գ. Ի. ՖԱԼԵՅԵՎ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ
Ո.ՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ

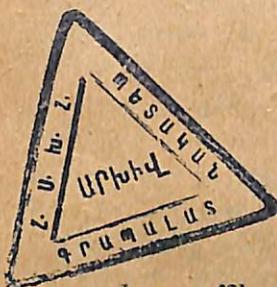

VII ՏԱՐԻ

ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՄԵՍՔ

Խաչմ. Ա. ԹԱՐԱՆՅԱՆ
յեղ Վ. ԱԲՐՈՀԱՄՅԱՆ

Լուսումներակ յեղ Փափոխութեակ Խմբագրեցիք
ԱՐՀ. ՏԱՆՅԱՆ յեղ ՀԹԳՀ. ՆԱԳԱԿԱՏԻԿՅԱՆ

ՊԵՏՐՈՎ

1932

ՅԵՐԵՎԱՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մոտ հարյուր տարի սրանից առաջ մի շաբթ գիտնականների և դրատարների կողեկտիվ աշխատանքով հնարքեց մի մեջենա, վորի ոգնությամբ մեխանիկական եներգիան հնարավոր եր փոխարկել ելեկ-

Անցավ հարյուր տարի, և չկա այժմ յերկրագնդի վրա մի գալք, վարտեղ ծանոթ չվնեն ելեկտրականությանը, վորտեղ ելեկտրականությունը չկատարի այս կամ այն աշխատանքը: Հեռագրալարերը, վորանցով կայծակի արագությամբ հեռազրեր են արվում մի կայանից մյուսը, փողոցների, գործարանների և տների ելեկտրական լուսավորությունը, ելեկտրոմատորները, վոր շարժման մեջ են գնում գործարանների դաշտահները և զյուղատնտեսական մեքենաները, ելեկտրաքարշը, վոր շարժում և գնացքը յերկաթուղով և ելեկտրական գութանը, վոր վարում և դաշտը, ելեկտրական աննշան փոքրության լամպը, վորով բժիշկը լուսավորում և հիվանդի մարմանի ներքին խոռոչները և հոկայական մեծության լուսարձակը, վոր յերկնքում վորոնում և թրշնամու ինքնաթիռները, ելեկտրական գանգը վորպես տան սահմաններում աղղանշան տվող և ռադիո-աղղանշանները, վորոնք ուղարկվում են ովկիանոսի հեռավիր շոգենավից, — այս բոլորն ելեկտրականության տարրեր աշխատանքներն են:

Ելեկտրական եներգիայի բազմակողմանի կիրառությունները, նրանից ոգտվելու և նրան հեռավորության վրա հաղորդելու հարմարությունները վոչ միայն հնարավոր դարձրին, վոր ելեկտրական եներգիան մուտք գործի արդյունաբերության բոլոր ճյուղերը և պրակտիկ կիանքը, այլև խնդիր են առաջադրում արդյունաբերության մեջ գործադրվող այլ տեսակի եներգիաները փոխարինել ելեկտրական եներգիայով:

Զեր առաջ դրվում և հետաքրքիր խնդիր՝ ծանոթանալ ելեկտրականության տեխնիկական տարրեր կիրառություններին, մեքենաներին, վորոնք մեխանիկական եներգիան ձևափոխում են ելեկտրականի և, վոր ամենակարևորն ե, մեր յերկրի ելեկտրիֆիկացիայի հսկա պլանին, վորի մասին, անշուշտ, առաջին անդամը չե, վոր լսում եք:

Պետքանի ուղարք
Կազմված 7093 (բ)
Հրատ. № 2046
Պատվեր № 393
Տիպ. 6000



11-273858

Արքագրեց Սոս Հակոբյան

Համեմատ և արտադրության 1/II 1932 թ. Ձ. Բ

Արքագրված և սպագրելու 19-ին մայիսի 1932 թ.

Աշխատանքը մենք կրածանենք լերկու մասի՝ առաջին ժամում, վոր պետք և մշակենք տղյալ սեմեստրում, մենք՝

1) կղարզենք, թե ինչ և ելեկտրիֆիկացիան և ինչումն և կայանում նրա ընդհանուր պղանը,

2) մի շաբ փորձերի և աշխատանքների ընթացքում կծանոթանք ելեկտրական հոսանքի հետ կապված զանազան լերեւէթներին,

3) կուսումնասիրենք ելեկտրականության միքանի տեխնիկական կիրառությունները և կծանոթանանք, թե ինչպես են հաշվում ելեկտրական եներգիան:

Այս հարցերը, վորոնք վերաբերում են դինամոմեքենայի կազմության, ելեկտրակայաններին և եներգիայի հետազորության վրա հաղորդելուն, կազմեն լերկորդ սեմեստրի կուրսի բովանդակության մի,

ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ՀԵՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՅԵՎ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՆԵՐԳԻԱ

Նախընթաց կուրսերում ձեր կողմից ուսումնասիրված շարժիչներից ամեն մեկը, սկսած քամու շարժիչներից և վերջացրած ներքին ալրման շարժիչներով, ունի իր առավելությունները, վորի հետևանքով միքանի տառնձին գեղքերում նրանք գործածվում են, գերադասվելով ու շարժիչներից, բայց ունի նաև իր թերությունները:

Ըստհանուր թերությունները, վոր հատուկ և այս բոլոր շարժիչներին և վորը սահմանափակում են նրանց գործածությունը, այդ այն և, վոր նրանց եներգիան հնարավոր չեն հաղորդել մեծ հետազորության վրա:

Յեզ իսկապես, շարժիչների եներգիան մեղ համար արժեք ունի այն չափով, վոր չափով նա կարող է շարժման մեջ դնել մեր գործարանների դազգահանները: Իսկ շոգեմեքենայի կամ ներքին ալրման շարժիչների եներգիայի հաղորդումը կարող ենք իրագործել միայն փոկային, կամ տառնձավոր փոխանցման միջոցով:

Փոխանցման թե մեկ և թե մյուս ձեւը պահանջում են, վոր դաշտահանները և շարժիչներն ըստ հնարավորին իրար մոտ լինեն, քանի վոր նույնիսկ փոկային փոխանցման սահմանը 10 մետր և:

Յեթե փոկը փոխարինենք հաստ պարանով (ճողանով), շարժիչի և դաշտահի փոկանիմւերի վրա ակոսներ պատրաստենք պարանների համար, առա հեռավորությունը կարելի լի հասցնել ամենաշատը 25 մետրի: Բայց արդեն այս, համեմատաբար փոքր հեռավորությունների վրա, փոխանցումն ահապին տեղ և բռնում, մանավանդ լերը գաղղահները շատ են: Մեծ արագությամբ շարժվում են բազմաթիվ փոկեր, վորոնք շատ տեղ են բռնում և մեծ վտանգ են ներկայացնում: Դժբախտ գեղքերից

Խուսափելու համար անհրաժեշտ և փոկերը վանդակապատել, վորն ավելի մեծածավալ և դարձնում փոկային փոխանցումը (նկ. 1):

Յերկրորդ և կարեւոր թերությունն այն և, վոր բոլոր այդ շարժիչները ձեռնտու ին միայն այն ժամանակի, լերը մեծ հզորություն ունեն: Հզորությունը պակասելիս նրանց ոգտակար գործողության գործա-



Նկ. 1. Փոկային փոխանցում:

կիցն (արդաստիքը) ուժեղ չափով ընկնում և: Ճիշտ և, ներքին այրման շարժիչները վորով չափով ազատ են այդ թերությունից, բայց նրանք ել թույլ չեն առաջ հզորությունը պակասեցնել ավելի քան մի վորով սահման, վորը հավասար և միքանի ձիու ուժի հզորություն:

XIX դարի լերկորդ կեսի վերջում գտնվեց մի լեզուական եներգիալի բոլոր մյուս ձեւերը փոխարկելու ելեկտրական եներգիալի:

Քանի վոր ելեկտրական եներգիան հնարավոր և առանց զգալի կորըստի հաղորդել մեծ հեռավորության վրա, ապա միայն այդ հանգամանքն արդեն ապահովեց ելեկտրական եներգիալի առավելությունն եներգիալի հանդեպ:

Արտադրական կենտրոնում գործարաններն եներգիալի կորիք

ունեն, իսկ նրանից հետու, վորենե խուլ անկյունում, եներգիալի մեծ պաշտը կա՝ տորֆալին ճահիճներ, սրբնթաց գլուխը, ածուխի, փալտի և այլ վառելանլութերի պաշարը ինարկե, վառելանլութը կարելի լի փախտել գործարան, բայց դա ծախս և պահանջում, յերեմի փոխազդելը կարող և ավելի թանգ նստել, քան վառելանլութը ինչ վերաբերում և զետի ջրի եներգիային, ապա այն կարելի լի ոգտագործել միայն իր տեղում, աճա այսուղ և, վ. բ միանդամից յերեան և գալիս ելեկտրական եներգիալի առավելութունը, ծահճի կամ գետի վրա ելեկտրակայան են կառուցում և տեղում ունեցած եժան եներգիան փոխարկում են ելեկտրական եներգիալի. այդ եներգիան հազորդալարերով հազորդում են այնտեղ, ուր նրա կարիքը կա, թեթև, անշարժ պղնձե հազորդալարերն ելեկտրական եներգիան հազորդում են ելեկտրակայանից սպասողին, վորը համար կալանից հարցուրավոր կիլոմետրեր ւեռու յի գտնվում, նույն հազորդալարերը, վորոնք գրեթե աեղ չեն բռնում, եներգիան տանում են զեպի առանձին գաղղահնարը. Դործարանն ելեկտրական եներգիան ստանալով՝ ոգտագործում և վոչ միայն գաղցահները գործի գնելու, այլև ելեկտրական լուսավորության և, յեթե պետք և, տաքության համար, Հետազոտում դուք կտեսնեք, վոր ելեկտրական եներգիան հեշտությամբ փոխարկվում և ամեն մի այլ տեսակի եներգիայի:


Եներգիալի հսկայական պաշարներ, վորոնք առաջ սպասարկուն կորչում ելին, այժմ ելեկտրոկայանների միջոցով ոգտագործվում են արդյունաբերության մեջ. Այսպիս շինված և վոլտովի հիդրոելեկտրոկայանը, վորը վոլտովից եներգիան հազորդում և լինինգրադ՝ 100 կիլոմետրից ավելի հեռավորության վրա. այսպես պետք և աշխատի Դնեպրոստոյլ, Դնեպրից եներգիան ուղարկելով Ռուսական զանազան շրջանները, այսպես պետք և աշխատեն բազութիվ հիդրոելեկտրոկայաններ կովկասում, Ռուսական և Սուրբիում. Բացի հիդրոելեկտրոկայաններից կան մի շարք կալաններ, վորոնք աշխատում են տորֆով, յած վորակի ածուխով (Կաշիբա) և արտադրության թափթփուկներով (Շտերովկա). Այսպիս և աշխատում Շատուրյան կայանը (նկ. 2) տալով Մուկվալին հեռավոր տորֆալին ճահիճների եներգիան:

Ն. Ն. Յ. Ա. Ե. Կ. Տ. Ի. Ֆ. Ի. Կ. Ա. Յ. Ա. Յ. Ա. Յ. Ա. Յ.

Նախընթաց հողվածում դուք տեսաք, վոր տարբեր տեսակի կայաններ են ոգտագործվում եներգիալի տարբեր տեսակներն ելեկտրական եներգիալի փոխարկելու համար:

Վոլտովի կայանը, Դնեպրոստրոյլ, կովկասի և այլ վալրերի մի շարք կալաններ ոգտվում են այն գետերի եներգիայից, վորոնց վրա նրանք

կառուցված են: Շատուրի կայանը և մի շարք այլ կայաններ, վորոնց մասին գութ կգտնեք Գ. Մ. Կրժիժանովսկու գրքում (տես ներքեց), ոգտվում են տորֆալին ճահիճների ջերմային եներգիայից, վորոնց վրա շինված են այդ կայանները: Ուրիշ կայաններ ոգտվում են եներգիալի այլ աղբյուրներից, վորոնց նրանք անմիջապես մոտ են գտնվում: Անհնար և ոգտագործել գետերի և ճահիճների եներգիան առանց այն ելեկտրական եներգիալի փոխարկելու: Շրջանացին կենտրոնական

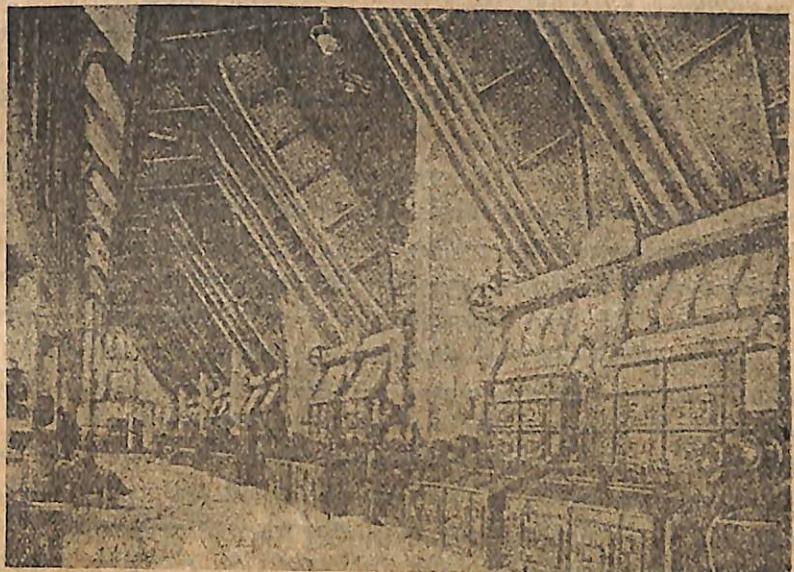

Նկ. 2. Շատուրի պետական ելեկտրոկայանի կաթուայանոցը:

կայաններն արդյունաբերությանը տալիս են միքանի հարյուր հազար կիլովատտ եներգիա: Կենտրոնական կայանների այդ եներգիան խնայում և արժեքավոր վառելանլութը, վորը պետք և ծախսվեր արդյունաբերության մեջ, մյուս կողմից ել տրանսպորտը հարկադրված չի լինում վառելանլութն արդյունահանման վայրերից տեղափոխել արդյունաբերական կենտրոնները: Այդ գնու բավական չե: Արջանացին կայանները լերկիրը ծածկելով հազորդալարերի խիտ ցանցով՝ եներգիա կտան այնպիսի վալրերին, վորոնք յերեկ նույնիսկ մեխանիկական եներգիա շեն գործածել:

Վողջ արագագը ության հիմնական տեսակների սպասարկումն ելեկտրական եներգիայով, վոր ստացվում և նրա աղբյուրների մոտ գտընվազ միքանի հողը կայաններից և հազորդալարերով փոխազդվում գործածության վալրը, ահա սա յի ելեկտրիֆիկացիան, վորն ինչպես

Վ. ի. Անհնան և ասում, պետք ե բարձրացնի մեր լեռկըի տնտեսությունը և մեր լեռկըրը մոտեցնի սոցիալիզմին:

Թե վորքան մեծ նշանակություն եր տալիս վաղիմիր իլլիչն եւեկարիփկացիալին, կարելի լե տեսնել հետևյալից:

1917 թվին մեր Միության սահմաններում կար միայն մի շրջանակին կայան, ընդհանուր ոգտագործման համար: Դա «Ելեկտրոսպերեգտախան» կայանն եր, վորս աշխատում եր տեղական տորֆով և իր եներգիան ուղարկում եր Մոսկվա, ճանապարհին ընդորկելով մեծ շրջան: Այդ կայանի հզորությունը 20.000 կիլովտու եր: Մյուս ելեկտրոսպերի անհերն ունելին նեղ, մասնակի նշանակություն: Որինակ՝ մի կայան կար, վորս հոսանք եր տալիս միայն Մոսկվայի Մեծ և Փոքր թատրոններին:

1920 թվին, հենց վոր հնարավորություն և ստեղծվում զբաղվելու մեր տնտեսության վերակառուցումով, վաղիմիր իլլիչն առաջ և քառու ելեկտրիփիկացիալի գաղափարը:

Համառուսական կ. Գ. Կ.-ի առաջին ստացրջանի VII հավաքին, վոր տեղի ունեցավ 1920 թվի փետրվար 2—7-ին, ընդունվեց բանաձև, վորի մեջ ելեկտրիփիկացիալի վերաբերյալ ասված և հետեւալը. «Նկատի առնելով ելեկտրիփիկացիալի առաջնակարգ նշանակությունները՝ հիմնական բնական պաշարների ոգտագործման ինդուստրիան առաջընթացի առաջնական նախարարը պահպանության մեջ մոտ և վորոնք կարող են ամենից ավելի կատարելագործման ձևով եներգիան ելեկտրահաղործման ցանցով բաշխել ամրող լեռկըրում, գնահատելով ելեկտրիփիկացիալի նշանակությունն արդյունաբերության, հողագործության, տրանսպորտի և բնակչության կուլտուրական կարիքների բավարարման համար, հատկապես խորհրդային նույսաստանի գյուղացիության լայն մասսաների համար առաջ տարվող հնարավորությանն ոգտվելու ելեկտրական երերգիալի լուսավորական և ուժական հաղորդաւարերով իրենց հիմնական կարիքների բավարարման համար և այդպիսով խոշոր առաջիւազացում կատարել գյուղը քաղաքի կուլտուրական բարիքներին հազորդակից դարձնելու խնդրում և բարձրացնել գյուղացների գյուղացներությունը և գյուղացիական ալլ զբաղմունքերը: Համառուսական կ. Գ. Կ. վարչուց հանձնարել Ժ. Գ. Խ.-ին Հողժողկոմատի հետ միասին ելեկտրական կայանների ցանցի կառաւցման համար նախադիմ մշտել և վոչ ուշ քան միջև լեռկըր ամիս մացնել Փողկոմիորի ի հաստատություն»:

Խորհուրդների VIII համագումարին այդ պլանն արդին մշտկված եր: Ահա թե ինչ և ասել Վլադիմիր Իլլիչն ելեկտրիփիկացիալի պլանի առթիվ Խորհուրդների VIII համագումարում:

«Դուք կտեք պետական հանձնաժողովի զեկուցումն ելեկտրիփիկացիալի մասին: այդ հանձնաժողովը կազմված է 1920 թվի փետրվարի 7-ին Համառուսական կ. Գ. Կ.-ի վորոշմամբ: Փետրվարի 27-ին Ժ. Գ. Խ. ստորագրեց վերջնական վորոշումն այդ հանձնաժողովի հաղթի մասին և Ժ. Գ. Խ.-ի, Հաղորդակցության կոմիսարիատի և Հողժողկոմատի մի շաբթ լուսագույն մասնագետներ և աշխատավորներ, թվով 100-ից ավելի, ամբողջապես նվիրվեցին այդ գործին: Մեր առաջ գրված են Բուռառուսական ելեկտրիփիկացիան Պետական հանձնաժողովովի աշխատանքների արդյունքներն ահա այս հատորիկի մեջ... Յետ հույս ունեմ, վոր գուք չեք վախճան այս հատորիկից: Յես կարծում եմ ինձ դրժվար չի մեղ համոզնել, վոր այս հատորիկն առանձնահատուկ նշանատկությունների ունի: Իմ կարծիքով սա մեր լեռկըրող կուսօծքիքին ե»:

Խորհուրդների համառուսական IX համագումարը հաստատեց ելեկտրիփիկացիալի պլանը:

Վորաբենզի մանրամասն ծանոթանանք ելեկտրիփիկացիալի հակառակություն, ուշադրությամբ մշտել առաջապես վերջունները:

Առաջադրություններ

I. Գծեցեք Միության քարտեզը և ուղարկուի Բողուշակու «Հինգտարաց ճետո» և Գ. Մ. Կըժիժանովսկու «ԽՍՀՄ-ի ժողովրդատանական շինարարության հնգամատ պլան» գրքերից, նշանակեցնք քարտեզի վեա կայանները, վորոնք պետք և ավարտված լինեն հնդումատիք, վերջին:

II. Նույն գրքերով մեր Միության յուրաքանչյուր պլանի համար հաշվեցեք կառուցվող կացանների հզորությունը և արդյունքն արտահայտեցեք դիագրամները:

III. Նույն գրքով պարզեցեք, թե այդ կայաններից յուրաքանչյուրն եներգիալի ինչ ազգուր պետք և ոգտագործի և դասավորեցեք այդ կայաններն ըստ նրանց ծախուած եներգիալի տեսակների: Արդյունքն արտահայտեցեք դիագրամները:

IV. Թերթերով և հանդիսներով հետեւցնք կայանների կառաւցմանը, դրան վերաբերող աշխատանքի լուսանկարները և թերթերից ու հանդիսներից կարած նյութերը դասավորեցնք ալրոմի մեջ՝ կառաւցման աշխատանքների ընթացքը և արդյունքը ներկայացնելու նպատակով:

Առաջապես արդյունքների արդյունքները զեկուցեք խմբում, զննական դիագրամներով լուսաբանելով քարտեզների և լուսանկարների միջացով: ԽՍՀՄ-ի ժողովրդատանական շինարարության հնդումատ պլանի

քարտեզը կարևոր իւ գտնել Գ. Մ. Կրժիժանովսկու «ԽՍՀՄ-ի ժողովրդականության շինարարության հնդամյա պլանը» գրքում:

Ի՞նչ կարդալ տվյալ գիյում ռուսակած հարցերի մասին

Գ. Մ. Կրժիժանովսկու «ԽՍՀՄ-ի ժողովրդականության շինարարության հնդամյա պլանը»:

Գ. Լ. Ալաբուգին «ԽՍՀՄ-ի եկեղեցի ֆիկացիան» (առանձին հոդված՝ առանձին հարցերի վերաբերյալ):

Կահայինսկի և Խաղեղով «Ի՞նչ է եկեղեցի ֆիկացիան» գլուխներ |, II, III, VI և VII:

Ա. Մ. Զալկով «Հերոսական Շատուրա» գլուխներ |—XIII և XXIII:

Վ. Բագրաշոսկի «Հինգ տարուց հետո» 128—137 լիրես:

Սիմաշանսկի «Եներգիան և նրա ոգտագործումը» 184—188 և XIV գլուխ 194—204 լիրես. ԽՍՀՄ-ի եկեղեցի ֆիկացիան:

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՏՍՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Ակսելով եկեղեցական եներգիայի ուսումնասիրությունը՝ նախ և առաջ ձանոթանք տեղական լուսավորության ցանցին:

Այդ նպատակով եքսկուրսիա կատարենք հենց գպրոցի պատերի մեջ և հետազոտենք տեղական եկեղեցական լուսավորության ցանցը։ Այդ եքսկուրսիան մեզ կտա առաջին առաջարրություններն եկեղեցականությունից, իսկ եկեղեցականության հետագա ուսումնասիրության ընթացքում հաճախ կվերադառնանք մեր ցանցին և, ուսումնասիրելով այն, կաշխատենք հասկանալ նրա առանձին ձասերի գերը։

Եքսկուրսիան սկսեք հենց պատահած առաջին լամպից և լարերի ուղղությամբ զնալով դանենք այն տեղը, վորանդից մուտք և գարծում շենքի մեջ։

1. Գտեք այն տեղը, վորանդ հոսանքը մտնում է շենքը։

2. Ի՞նչու լարերը տեղավորված են չուզունե տուփի մեջ։

3. Խնդրեցեք բաց անել արկողը, վորի մեջ են մտել լարերը և ուշադրությամբ դիմեցեք նրա կազմությունն առանց ձեռք տալու կամ վորեն առարկալով շոշափելու այն միացումները, վոր դուք տեսնում եք արկողի մեջ։

4. Նկարեցեք այն տուարկաները, վոր տեսնում եք արկողում։

Կենտրոնական կայանից լեկած հաղորդալարերը ճյուղավորվում են քաղաքում և նրանց միանում են տներում լեկած լարերը։ Թաղաքով անցնող լարերը կ'չվում են մագիստրալ, հենց այդ մագիստրալին միանում են գպրոցական ցանցի լարերը։ Հատակի մոտով անցնող լարերը հեշտությամբ կարող են դիմում դեղութեր տեղի ունենալ։ Վորովսկի լարերը չմասնակի անգամ առաջնային դիմում դեղութեր տեղի ունենալ։ Վորովսկի լարերը չմասնակի անգամ առաջնային դիմում դեղութեր տեղի ունենալ։

Արկղաւմ անզավորված են հասոցը, վորը դպրոցական ցանցը միացաւ և ձափստարակին, և ապահովիչ խցանները:

Անջատելով հատքը կամ կայսերները, կարելի է տաջտել դպրութեան ցանցը՝ ըստ կամ ցանցը՝ ըստ կամ ցանցից:

5. Հոստանքի ճանապարհին վրան և հաջորդ առարկան;

6. Բայզ գեր և կատարում նա:

7. Հաշվեցալիքի աղակու հետևում թվանշանները փոխվեմ ևս, թե
վոչ:

Նշունակեցեք այն թիվը, վորը հիմա տեսնում եք. նայեցեք նաև

8. Քանի՞ լար և մանուշ հաշվեցուցի մեջ և քանիսն և պուլս գալիս:


9. Հետո մեր են անցնում լարերը (բաշխիչ տուի):
10. Բանելու առ է ծառը:

16. Բաբոր լար և ստուգմ այդ տուքի մեջ և քանիսը դուրս գալիս:
17. Քանին լար և միանում լուրաքանչչուր լամպին:

Տեղաւոր նշանակեցեք այն հարցերը, վոր դուք կցանկանալիք մասնաւոր ռուսականիրել:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՔԱ

Եղեկաբական հոսանքը կայանից հաղորդալարերով մտնում է լամպի թելի մեջ, թելը շիկացնում և և լամպը լուս և տալիս նույն լուսութեաբականի լի զիտել, լիթե գրպանի լաղաների փոքրիկ լումպը միացնենք գրպանի լապտերի մարտկոցի հաղորդալարերին:

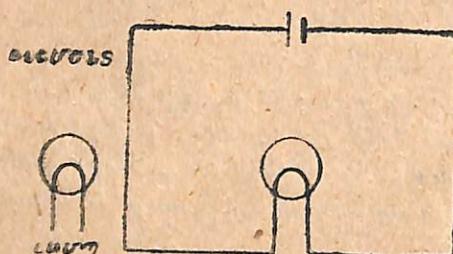

Եղ. 3. Լամպի և մարտկոցի միացման
ուրվագիծը:

պը տնցնում և հա-
կոբդալսրով: Եղեկորական ևներգիալի աղբյուրը և հներգիալի ընդու-
նիչը միացնելով հաղորդալարերի միջոցով՝ ստանում ենք ելեկորական
զթա, Քանի վոր հետագայում դուք պետք ե գծադրեք զանազան շըզ-
թաներ, առա պայմանավորվենք այդ զթաները զծադրել ուրվագծո-
րեն, պատկերացնելով զթալի մեջ մտնող դործի ըները հատուկ նշան-


Ներով: Մեր շղթան, վոր կազմված և զրաւանի: մարտկոցից, լամպերից և հաղորդալարերից, պատկերացված և Յ-րդ նկարում: Այս ռարվագծում մարտկոցն ու լամպը պատկերացված են - պահմանական նշաններով, իսկ հաղորդալարեր՝ մի շարք ուղիղ ոճերով: Եկեղացականության վերաբերող առաջին փորձի համար ձեր վերցրած դոքելիքները պետք ե հաճախակի գործադրվեն հետագայում, այդ պատճառով ել հարկավոր և նբանց հետ մանրամասն ծանոթանալ:

ԳՐԳՈՆԻ ՄԱՐՏԿՈՑ

Քանդեցեք մի հին, փշացած մարտկոց, դանակով զգուշութեամբ
 հեռացնելով նրա թղթե պատոցը (նկ. 4): Դուք աեսնում եք, վոր
 մարտկոցը կազմված է ցինկե 3 փոք-
 րիկ գլաններից, վորոնք շատ տեղե-
 րում արդեն քայգալված են: Զգուշու-
 թեամբ աշխատելով մատներդ չմասսել,
 դանակով հանեք այդ զլաններից մե-
 կը և բաժանեցեք մասերի: Գլանի ներ-
 ուը գանձում ե քաթանի պարկ, վորը
 լցված ե մանգան դիօքսիդի և ածու-
 խի խառնուրդով, գերջինիս մեջ ամուր
 պահված և մի կլոր ածուխ, վորի դուրս
 ցցված ծալրին հագցրած և մի պղնձե
 գլանարկ: Ցինկե գլանների միջև գըր-
 ված են ստվարաթղթի կտորներ, իսկ
 ամեն մի գլանը լարով միացրած է հա-
 րեան գլանի ածուխի պղնձե գլխարկին: Արտաքին գլաններից մեկը
 ցինկին և միուսի պղնձե գլխարկին ամրացրած են թիթեզւա շերտակ-
 ներ, Յեթե դուք առիթ ունենացիք քանդելու վճ բուռովին փշացած
 մարտկոց, ապա կնկատելիք, վոր մանգան դիօքսիդ պարունակով պար-
 կի և ցինկի միջև լցված և ինչպո՞ք չը: Այդ շրերը պատրաստած և
 անուշաղը լուծուցիթից և ալլուրից, վիրջինս խառնած և նրա համար,
 վոր անուշաղը լուծուցիթը թանձր լինի և մարտկոցից չփափի: Ալլու-
 րը մարտկոցի աշխատանքում վճ մի դեր չի խաղում: Այդ ցիրեք զը-
 լանները նրանց մեջ զրկած ածուխներով ներկալացնում են մարտկո-
 ցիկի առանձին ելեմնաները և բոլորն ել միատեսակ ևն պատրաստ-
 ված (5-րդ նկարը պատկերացնում է համարկած ելեմնար և նրա ա-
 ռանձին մասերը):

Վաճառքում կարելի լի գտնել այդ սխառհմի ավելի խոշոր եղէ մենաւներ, վարժնք կոչվում են Լելլաների ելումնեներ։ Նրանք կտպմված են

հատակ չունեցող ցինկի գլանից և պարկի մեջ դրված ածուխից, վորը շրջապատված է մանգան դիրքսիդով: Ծինկի գլանը դնում են մի տպակի անոթի մեջ, այդ գլանի մեջ տեղափորում պարկը մանգան զի-

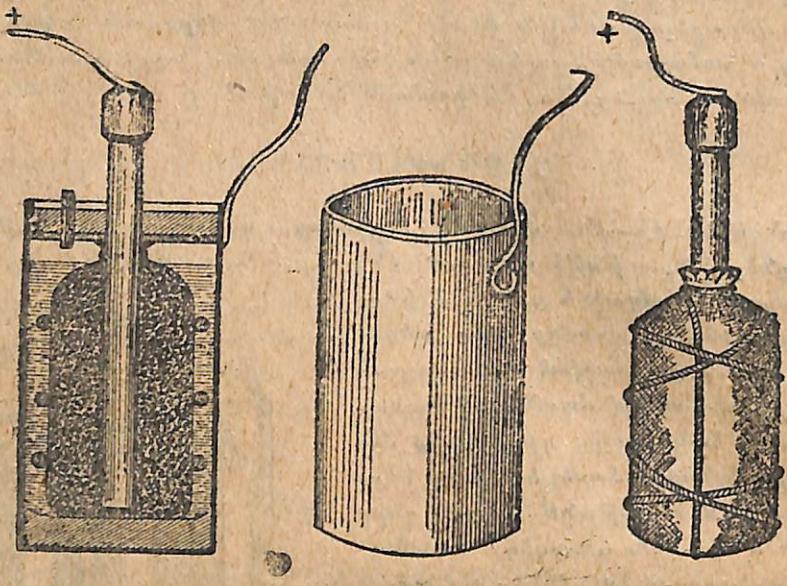


Նկ. 5. Հավաքած էլեմենտը և նրա առանձին մասերը:

ոքսիդով և ածուխով և անոթի մեջ լցնում անուշաղը լուծուցի: Այնուհետև էեկլանշելի ելեմենտն արդեն պատրաստ եղործածության համար: Հետագալում մենք հաճախ կոգավենք ինչպես էեկլանշելի առանձին ելեմենտից, նույնպես և այդ ելեմենտից կազմված մարտկոցից, ժիացնելով նրանց այնպես, ինչպես միացած են գրպանի մարտկոցից կում: Ալդպիսի միացումը կոչվում է հաջորդական միացում:

ԵԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Ելեկտրական լամպի զիմավոր մասն են մետաղի թելը, վորը գտնվում են ապակե փակ գնդանոթի մեջ (նկ. 6): Թելի ծալքերը լերկու լարերի միջոցով զողած (լնեմած) են՝ մեկը լամպի մետաղի կոթի պտուտակածե ակրոխն, իսկ մյուսը՝ լամպի կոթի ներքեմի մետաղի զըլիսարկին: Ակոսի և գլխարկի միջև գտնվում են հատուկ նյութ, վորը նրանց իրարից բաժանում են: Շիկացման սովորական լամպը տարբերվում է գրպանի լապտերի լամպից միայն մեծությամբ: Այդ լամպի թելը շատ ավելի լերկար և կախված է մետաղի կարթերից, վորոնք ներդողված են ապակի ձողին (նկ. 7): Թելի ծալքերը զողած են

լերկու ավելի հաստ լարերի հետ: Այդ լարերը զողած են՝ մեկը լամպի կոթի պտուտակածե ակոսի, մյուսը՝ կոթի մետաղի հատակի հետ: Այս լամպի մեջ են պտուտակածե ակոսը և կոթի հատակին իրարից բաժանված են: Քանի վոր թելն ողի մեջ շիկանալիս կարող եք աշխարհի ապա, ինչուես նաև զրպանի լամպում, թելը տեղափորված է ապակի գունդ անոթի մեջ, վորից ողը հանված է:

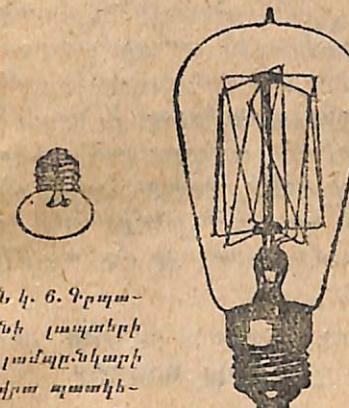

Նկ. 6. Գրպանի լամպերի լամպը նկարի մատակերի մասը պատկերացված է թելի միացումը և նկարությունը կոթի հատակին:




Նկ. 7. Ելեկտրական լամպ:

Կ Ո Ւ Ա. Ա.

Գրպանի լամպը հոսանքի շղթայի մեջ ներառելու (մացնելու) համար կարելի է այնպես անել, վոր մարտկոցի հաղորդալարերից մեկը շոշափի կոթի պտուտակածե ակոսը, իսկ մյուսը՝ կոթի հատակը: Բայց այդ ձևի ներառումը շատ անհարմար է, ուստի գրպանի լամպի համար կլինենք հատուկ կոթառ*): Կամ ցեթե ցանկանանք ոդտվել լամպից առանց կոթառի լամպի մետաղական ակոսին և հատակին կղողենք պղնձե հաղորդալարեր: Սովորական լամպը հոսանքի մեջ մացնելու համար պտուելով մտցնում են հատուկ կոթառի մեջ: Կոթառի ներքին մասը (նկ. 9) կազմված է հախճապակի մարմնից, վորի վրա ամբարցած են յերկու մետաղի մասեր՝ մեկը Պ պտուտակային փորվածքը,

*) Գրպանի լամպի կոթառը պտուտասում ենք մի կտոր պղնձե մերկ լարից, փաթթելով մատաշի վրա 3—4 փաթի: Այսպիս պետք է փաթթել մատաշուած ձևորում պահելով, ձախով բռնեցներ լարը: Մատիաց գրեք լարի վրա և այլ ցուցամատով լարի ծայրը սեղմեցնեք մատաշին: Մատիաց պատացնելով դեպի ձևու լարը փաթթեցնեք սատաշի ծայրը: Սատաշը պարույրը մեխերով ամրացնեք տախտակին, այդ պարույրի կննորոնում տախտակի մեջ պատելով մացրեք մի կտոր գլուխ պտուտակ նրա վրա սեղմելով պղնձե լարի յերկրորդ կտորը: Պարույրը նրա համար է, վոր լամպը նրա մեջ մացնեն, իսկ պտուտակը պետք է ըոշափի լամպի հատակի գլանարկն:

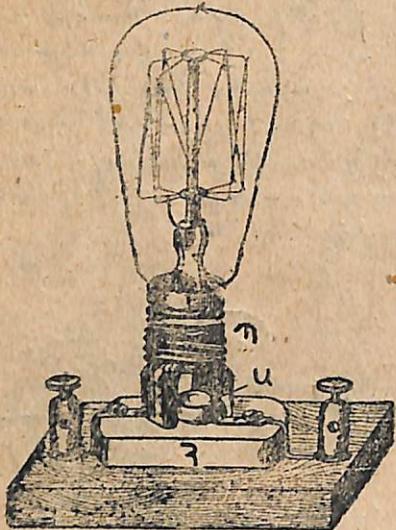Վորք հարժաքնեցվում է լամպի ակոսին պառաւակածե, իսկ մյուսը՝ մետաղի Ա սլուզը, վորք շոշափում և լամպի մետաղի հատակը, յերբ լամպը մտցված է կոթառի մեջ: Կոթառի տրդ յերկու մետաղի մասերն ունեն սեղմակներ, վորոնց ամրացվում են ցանցի հաղորդալարերը: (Դրանք լապտերի մեջ կոթառը պարզեցրած է, նրա մեջ կա միան պառաւակածե ակոս լամպի կոթի համար: Լամպի մետաղի հատակին անմիջապես մոտենում է մարտկոցի յերկար թիթեղը):



Նկ. 9. Կոթառի ներքին մասը Հ—համապակի, Գ—պառաւակածե ակոս, Ա—մետաղի ոյսեն հոսանքը միացնում են Պ-ով և Ա-ով նկարի վրա լամպը մինչև միքջ չի պառած: Վարպեսզի հոսանքը լամպի միջով անցնի լամպի կոթի հատակը պետք է շոշափի Ա սլուզակը:

բանը բաժանում է նրա ներքին մասից:

Նույն ձեռով յնտեղում կոթառի մետաղը ագուցարանի կողմանը (վերևի) մասը, այդ ժամանակ կրածանվի ագուցարանի ներքին մասը: Մետաղի ագուցարանները հանելուց հետո դուք կտեսնեք բուն կոթառը, վորք և ուշադրությամբ դիտեցեք, ոգտվելով կոթառի այն նկարագրությունից, վորք վերը տվինք:

Կոթառը հավաքելու համար նախ հարկավոր է բուն կոթառը գնել ագուցարանի ներքեն մասի մեջ: Այնուհետև ուշադրություն դարձրեք, վորք կոթառի հոսանքը հաղորդող մասերն ագուցարանի հետ չեն շփվում:

Հագցրեք ագուցարանի վերևի մասը, վորք պետք է կատարվի առանց դժվարության և առանց ուժ գործադրելու: Ագուցարանի վերևի մասը

* Եթե այդ աշխատանքը տանը կատարելու լինեք, հորմար և սպավել զարժական լամպից նոթքուն կոթառի քանդելն անհրաժեշտ է խրանը հանել խրանցից:

պտտելով ամբացնելուց հետո դուք կարող եք մի անգամ ևս համոզվել, վորք կոթառի հոսանքը հաղորդող մասերն ագուցարանի հետ հաղորդակցություն չունեն:

Հախճաղակե ողակը կոթառի պառաւակածե ակոսին հագցնելով դուք վերացնում եք կոթառի ներքին մասն և մետաղե ագուցարանի միացման հնարքվորությունը:

Մի անգամ ևս քանդեցեք* կոթառը և յերբ անջտաեք նրա ներքին մասը (բուն կոթառը) մտցրեք նրա մեջ լամպը, վորք անցնեք, թե լամպի և կոթառի վմբ մասերն են իրար՝ միանում:

Լամպը հանեցեք և նորից հավաքեցեք կոթառը: 10-րդ նկարում պատկերացված են կոթառի առանձին մասերը:

ԼԱՐԻԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 1.


Խելատանիքի նպատակն եւ պարզե՞լ վո՞ր նյութերն են հոսանքի հաղորդում յեկ վորոնի չեն հաղորդում:

Եթե կրական լուսավորության ցանցի տեխնիկական սարքավորման որի նակից դուք տեսնում եք, վորք հոսանքը հասցվում է լամպերին հաղորդալարերի միջոցով: Վորպեսզի պարզենք հաղորդալարերի և նրանց առանձին մասերի նշանակությունը կուանքն անցկացնելու մեջ, անհրաժեշտ է հետազոտել՝ արդյոք ամբոն նորությ կարող է հոսանք անցկացնել:

ԳՈՐԾԻԲՆԵՐ ՑԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ. գրպանի մարտկոց, կոթառ լամպով և յերկու կառը պղինձ:


1. Հեռացնելով լարերի ծալրերից բամբակե պատոցը, լար ամրացրեք կոթառի սեղմակներին:

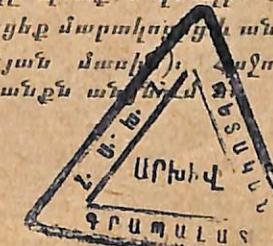2. Լարերի ազատ ծալրերը (մաքրված բամբակե պատոցներից) դիպցրեք մարտկոցի յերկու մետաղի թիթեներին: (Յեթե միացումը կանոնավոր է, լամպը պետք է վառի): Ցեթե լամպը չի վառվում, լարերն իսկուն անջտեցեք մարտկոցը և անմիջապես հալանցեք դասատուին ձեր անհաջողության մասի): աջող փորձն ապացուցում է, վորք պղնձալարով հոսանքն անցնել:



ԱՇԽԱՏ-ՀԵՐԵ
ՄԱՍ

3. Հաղորդալարերն ամուր միացրեք մարտկոցի թիթեղներին (լամպ վառվեց) կտրեցեք մի լարը և սուացված ծալրերը մաքրեցեք բամբակե պատոցից: Լամպը հանգավ, վորովհետև շղթան կտրված է (նկ. 11):

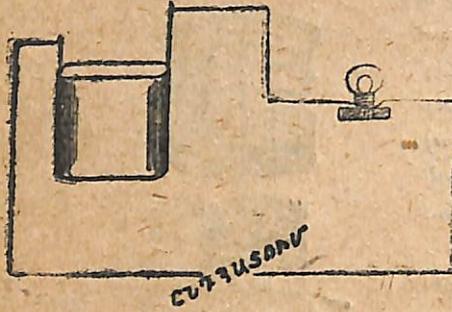

Նկ. 11. Գործիքների միացումը № 1 աշխատանքի համար:

3. Կտրված տեղում զանազան մետաղներ գնելով, փորձեցեք՝ հոսանք հաղորդվեմ են, թե վոչ:

Ցանկալի լեռ փորձարկման

համար վերցնել տարբեր նկութերից միքանի նմուշներ՝ փայտի, տպակու, ունակի, թղթի, հախճապահկու կտորներ, մատուից հանում գրափիտի կտորներ, գրպանի մարտկոցի ածուլի:

Շատ հետաքրքիր ե, կտրված տեղում լարի մաքրած ծալրերն իջեցնել մի բաժակ մաքուր ջրի մեջ և իմանալ՝ մաքուր ջուրը հոսանք հազորդման ե, թե վոչ:

Թթվախառն դարձրեք ալդ ջուրը, կաթեցնելով նրա մեջ միքանի կաթիլ ծծմբաթթու, թթվախառն ջուրը հոսանքը հաղորդման ե:

Միացրեք կտրված տեղը նիկելինի մի կտոր լարով: Հաղորդման ե նա հոսանքը:

Սպիրտալրոցի վրա շիկացրեք ալդ լարը: Ցերբ լարը սառչի, կնկատեք, վոր նա ծածկվել ե ոքսիդի ու շերտով:

Փորձեցեք՝ լարը հիմա հոսանք անցկացնեմ ե:

Հարերի ծալրերը մաքրեցեք ոքսիդից և փորձեցեք՝ լարը հոսանք անցկացնեմ ե, յերբ մտցնում եք շղթայի մեջ ոքսիդից մաքրած մասերով:

Փորձերի արդյունքները գրեցեք աղյուսակի ձևով:

Հաղորդիչներ յեվ անհաղորդիչներ

Անց ե կացնում հոսանքը	Չի անցկացնում հոսանքը
-----------------------	-----------------------

Դիտելով այս աղյուսակը գուք տեսնում եք, վոր միքանի նյութեր անց են կացնում հոսանքը, իսկ մյուսները՝ չեն անցկացնում:

Այն նյարերը, վորոնի հոսանքը չեն անցկացնում, կոչվում են իգուասուներ (մեկուսիչներ):

ՏԵԽՆԻԿԱՆ ՍԱՐՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ
ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ՅԵՎ ԻՉՈՂՅԱՍՈՐՆԵՐ

Այն հաղորդալարերը, վոր գուք գործածում ելիք փորձի համար, ալտրասատված են պղնձից և փաթաթված բամբակե թելով: Բամբակե թելը հոսանքի վատ հաղորդիչ լինելով, չի անցկացնում իր միջով հոսանքը և թուլ չի տալիս, վոր հոսանքը հաղորդալարից հեռանա:

Դիտեցեք ելեկտրական լուսավորության բոլորալրը (շնուր): Դըրուց ալդ բոլորալրը պաշտպանված ե բամբակի թելի պատոցով, վորի տակ գտնվում ե սետինե իգուացիան: Զգուշությամբ հեռացնելով սետինե իգուացիան, դուք կտեսնեք, վոր նրա տակ ելի բամբակի թելի իգուացիոն կա, սա շրջապատում է պղնձի մի շարք բարակ թելիներ, վորից պատրաստված ե հաղորդալարը: Նույնիսկ ալդ լավ մեկուսացրած լարերը շենքերի պատերով անցկացնելիս ամրացնում են հախճապահկե գլանիկների վրա (նկ. 12), վոր շնչին շենքի պատերին: Ցերե հաղորդալարն անցնում ե այնպիսի տեղով, վորաեղ իգուացիան լինթակա լեռ վասան, այդպիսի տեղերում լարերն անց են կացնում մետաղի հատուկ խողովակներով, վորոնք ներսից պատած են երոնիտով, իսկ ավելի լուրջ դեպքերում հաղորդալարը տեղափորում են չուգունի տուփերի մեջ, ինչպես ալդ տեսանք, յերբ դիտում ելինք հոսանքի մուտքը շենքի մեջ:

Հոսանք՝ հաղորդում են վոչ միայն բոլորալարերով, այլ նաև միաձուլ հաղորդալարով. սա կազմված է վոչ թե բազմաթիվ թելիկներից, այլ մի հաստ լարից, վորը շրջապատված է ձևութով կամ ռետինով տողարած իզոլացիալով: Այս հաղորդալարերը են անց են կացնում գլանիկների վրա և կապում լարով: Այս գլանիկներն առանձնապես անհրաժեշտ են, յերբ զիծն անց է կացվում մերկ լարերով բացույթա: Այս զեղութում միակ իզոլատորը գլանիկն է, վորի համար տեխնիկան



Նկ. 12. Համապակե գլանիկ բոլորալարն անցկացնելու համար. նկարում յերեսմ և քարե պատի մեջ խփված պողպատե խցակը (մեխ), վորին պատուակով ամրացրած ե գլանիկը:




Նկ. 13. Հեռագրական համապակե իզոլատորի կրարվածքը, իզոլատորը պատուակելով ամրացրած և հեռագրական ոյտն յերկաթի կերպին:

առանձին ուշադրություն ե դարձրել թե նրա ձեի մշակման, և թե լավ ամրացնելուն: 13-րդ նկարում յերեսմ ե գլանիկի կտրվածքը: Գլանիկի կենտրոնում կա պտուակալին ակոս, վորով գլանիկն ամրացվում և ոչան լերկաթե կեռի վրա: Գլանիկի վերին մասի ակոսը նրա համար ե, վորպեսզի նրա վրա կապվեն հաղորդալարը, զլանիկի հածի փեշը իրուակ լեղանակին մեկուսացնում ե հաղորդալարը ուան լերկաթե կեռից, վորովին սովորական վոչ մաքուր ջուրը, ինչպես այսանք, իզոլատոր չե, և խոնավ գլանիկն առանց ալդ փեշի, հաղորդալարը կմիացներ կեռի և թաց ոչան հետ:

Փեշի ներքին մասն անձրեի ժամանակ անդամ չոր և մուռմ և հալորդալարը մեկուսացնում է կեռից:

Շատ պտուականառու դեպքերում նույնիսկ գլանիկներ չեն գործածում, այլ կախովի իզոլատորների մի ամբողջ շարան: 14-րդ նկա-

րում պատկերացված են այն հաղորդալարերի կայմերը և իզոլատորները, վորոնք հոսանքը տանում են Շատուրի ելեկտրոկայանից զեպի Մոոկվա:

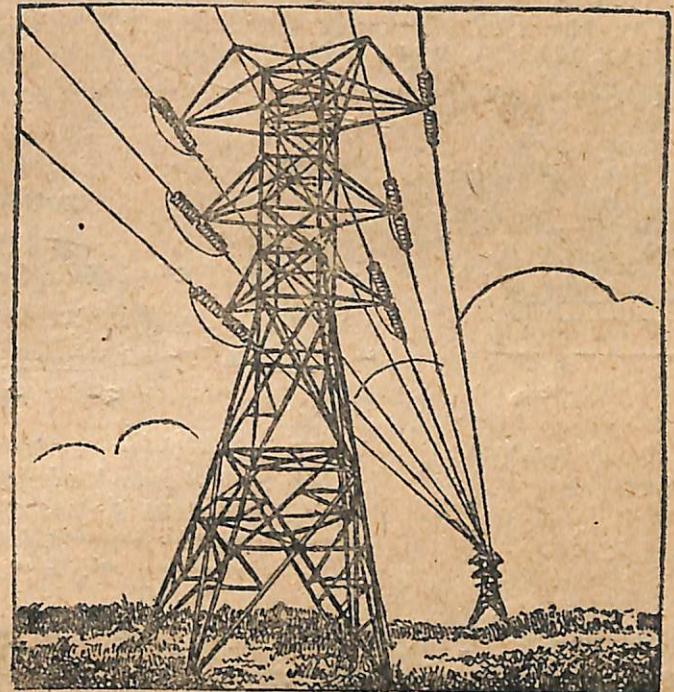


Նկ. 14. Շատուրի կայանի կայմերը և իզոլատորները, հաղորդալարը պահպանում ե վոչ թե մեկ իզոլատորով, այլ իզոլատորների մի ամբողջ շարանով:

Ա Ն Զ Ա Տ Ի Զ Ն Ե Ր


Զեր լաբորատոր աշխատանքի ժամանակ դուք հոսանքն ընդհատում ելիք, հեռացնելով լարը մարտկոցի թիթեղից, հոսանքի անջատման ալդ լեղանակը, ինարկե, գործնականում անհարմար ե: Ահա թե ինչու հոսանքի ընդհատման և միացման համար զործ են ածում հատուկ գործիքներ — անջատիչներ: Պարզագույն անջատիչը զանգի կոճակն ե (նկար 15): Նա կազմված է մետաղե լերկու թիթեղներից ու և ո, վորոնց միացրած են շղթայի հաղորդալարերը (ա և օ պտուակներով): Թիթեղներից մեկը՝ ու-ը զապանակվում ե, վորի պատճառով միշտ բաժանվում է ու-ից: Հոսանքը միացնելու համար պետք է կոճակը սեղ-

մել և ալղակիսով թիթեղները միացնելու Յերբ սեղմելը դադարիցնում ենք, թիթեղները նորից անջատվում են և հոսանքն ընդհատում:

Ելեկտրական լուսավորության անջատիչն ավելի բարձր կազմություն ունի: Հախճապակե չ թիթեղին ամրացած են լեռկու զապանակով մետաղե թիթեղներ թ, նրանց միջև պատվում ե հախճապակե Յ գլանը, վորի վրա լեռկու հակադիր կողմերից ամրացած են թ մետաղե թիթեղները (նկ. 16): Այս թիթեղն իր մի դիրքով շփվելով լեռկու զբաղանակող թիթեղներին, միացնում ե նրանց և հոսանքները միացնում:

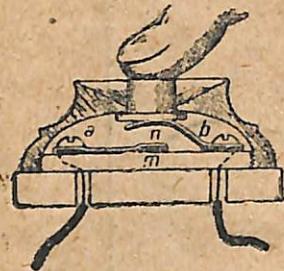

Նկ. 15. Զանգի կոճակի կարգածքը

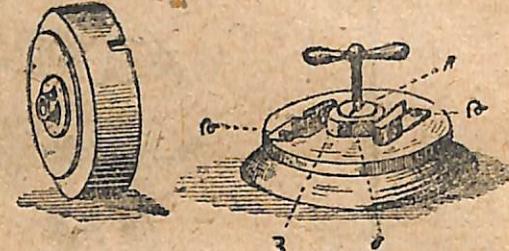

Նկ. 16. Ելեկտրական լամպի տնջատիչ: Նկարի ձախ կողմում ցույց է տված անջատիչից հանված կափարիչը: Քանդեցեք զգուցում յեղած անջատիչը և համեմատեցեք նկարում պատկերացրածի հետ:


մրուս գիրքով զապանակող թիթեղները բաժանվում են իրարից Յ-ի հախճապակով, վորով հոսանքն ընդհատվում ե:

Հոսանքը միացնելիս յել ընդհատելիս անջատիչը պտտեցիք ժամացուցիչ սլաքի ուղղությամբ:


17—18-րդ նկարում պատկերացված ե անջատիչի լեռորդ տեսակը՝ հատոցը: Այստեղ փայտե կամ մաքմարե տախտակի վրա ամրացրած են լեռկու սեղմակներ, վորոնք կարող են իրար հետ դանակով միանալ: Բարձրացնելով դանակը, մենք անջատում ենք իրարից սեղմակները, վորով և ընդհատում ենք հոսանքը:

Անհրաժեշտ ե ծանոթանալ ուղիղության միացնելիքին, վորի ոգնությամբ անտենան միացվում ե ընդունիչի հետ կ-մ անտենան միացվում ե հողի հետ և ընդունիչն անջատվում ե: Այդ ուղիղության միացնելիքը (նկար 19) բաղկացած է լեռկու հատոցներից, վորոնք ունեն մի ընդհանուր դանակ: Փոխարկիչի դանակը հետ միացած սեղմակին միացնում են զեղի հողը տանող հաղորդալարը: Մյուս լեռկու սեղմակների մեկին միացնում են այն հաղորդալարը, վորը դալիս ե ընդունիչի «հողից»:

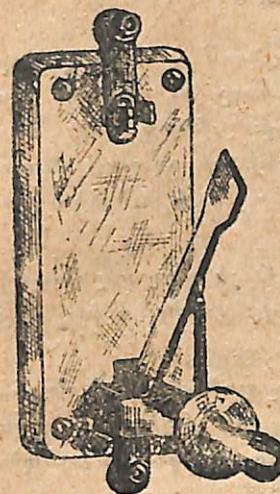
իսկ մյուսը միացնում են անտենայից և ընդունիչի «անտենայից» լեռկող լարերը (նկ. 20):



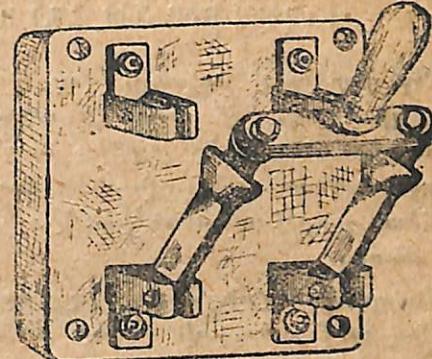
Նկ. 17. Միարեն հատոց: Այս հատոցը կազմված է յեռկու միաբեկն հատոցներից, վորոնք անջատում են զեղի հոսանքի աղբյուրը դանակով յեռկու հատոցները: Հատոցների գանակներն ամրացրած են իզոլյատորից հինգ ընդհանուր կոնտակտում:



Նկ. 18. Յերկրեն հատոց: Այդ հատոցը կազմված է յեռկու միաբեկն հատոցներից, վորոնք անջատում են զեղի հոսանքի աղբյուրը դանակով յեռկու հատոցները: Հատոցների գանակներն ամրացրած են իզոլյատորից հինգ ընդհանուր կոնտակտում:

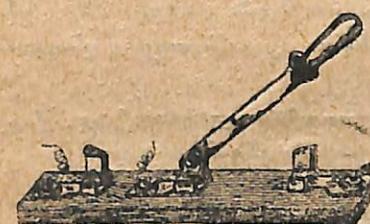

Նկ. 19. Թագիո-փոխարկիչ (շանթացիքի փոխարկիչ):

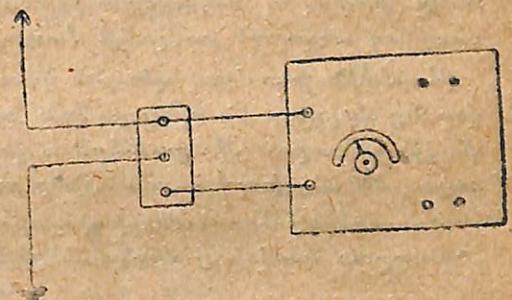

Նկ. 20. Փոխարկիչի և ընդունիչի միացնումը: Դանակն ստորին սեղմակի վրա դնելով միացնում են ընդունիչը: Դանակը վերին սեղմակին դնելիս, ընդունիչն անջատվում ե և անտենան միացվում ե հողին:

Փոխարկիչի դանակը մատցնելով այն սեղմակի մեջ, վորը միացած ե անտենայի հետ, վերջինս կմիանա հողին, անտենան «կիոզվի» և ընդունիչը կանչատվի: Դանակը մտնելով յեռկորդ սեղմակի մեջ, դուք ընդունիչը մտցնում եք շղթայի մեջ:

ԻՆՉՊԵՍ ՄԻԱՅՆԵԼ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԸ ԳՈՐԾՔՆԵՐԻՆ

Զեր փորձերից տեսաք, վոր հոստնքն անցնում և հաղորդալարի մետաղի մշջով, իսկ բամբակի պատոցը իզոլատոր և Ռեզեմն յերբ պահանջվում և վորեւ գործիք մացնել հոստնքի շղթալի մեջ, առա պետք և այնպես անել, վոր նա միանա հաղորդալարի մաքուր մնանդի հետ, վորի համար անհրաժեշտ և հաղորդալարը մաքրել մեկուսացնող մասից:

Սովորական զանգալարի իզոլացիան կարելի յե մաքրել ապակե թղթով կամ դանակով, կարելի յե նաև ալրելով, վորից հետո լարը դարձլաւ պետք և մաքրել ապակե թղթով:

Բոլորալարի իզոլացիան կարելի յե հեռացնել դանակով, վորից հետո իզոլացիալից մաքրված մասը շփում են ապակե թղթով և բոլոր թելիկները միասին վոլորում ու կազմում մի խիտ բոլորալար այնպես, վոր առանձին թելիկներ դուրս չմնան:

Մաքրված իզոլացիան զզզզվում և, դրա համար լավ կլինի ալր մասը փաթաթել մեկուսացնող ժապավենով, վորը պատրաստված և ուստինով տոգորած բամբակե ժապավենից:

Առանձին խնամքով պետք և կատարել այն գործիքների միացումը, վորոնք մացվում են ելեկտրական լուսավորության ցանցի մեջ: Անփուլթ կատարած միացումները և վատ մեկուսացումը տվյալ դեղքում կարող են անախորժ հետևանքներ տալ:

Կատարեցեք միացումների վերաբերլաւ առաջին աշխատանքը, վորի ընթացքում կսովորեք միացումների տարրական լեղանակները:

ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՄԻԱՅՆՈՒՄԸ

ԳՈՐԾԵԿԱՆ ԱԾԽԱՏԱԿԵ

Առաջին առաջարրության. միացնել մի բոլորալարի ծայրը մյուսի ծայրի հետ. 1. Մաքրեցեք ձեզ տված իրկու բոլորալարերի ծալբերն իզուսացիալից:

2. Ապակե թղթով մաքրեցեք բոլորալարի միացվող ծալբերը և նրանց իրար հետ վոլորեցեք այնպես, վոր բոլորալարերից մեկը միուսի շարունակությունը կազմի:

3. Միացման տեղը «տինոր» բսեցեք:


4. Ապիրատալոցի վրա զորման տեղը տաքացրեք և յերբ տինոր կհալի, բոլորալարը կրակից հեռացրեք:

5. Միացման տեղը փաթաթեցեք մեկուսացնող ժապավենով, սկսելով փաթաթել բոլորալարի այն մասից, վորտեղ իզոլացիան ոնմնաս և մացել:

Մեկուսացման համար ժապավենը պարուրածև փաթաթում են յերկու զերառվ, մեկը միուսին հակադիր ուղղությամբ:

Ցերկությունը առաջարրություն, սարել խանճը: 21-րդ նկարում ցույց են տված խրանի մասերը:

Ցերե խրանից շտեպսելը դուրս դրտենք և խրանից վերցնենք մե-

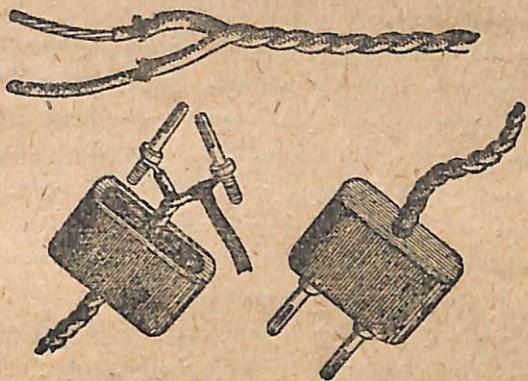

Նկ. 21. Խրանի կուղմությունը:

կուսացնով բարակ կափարիչը, ապա կերևան պտուտակածև ակոսված մետաղական բները, վորոնց մեջ պտտելով մացվում են շտեպսելները. կերևան նաև խրանի մարմնի կենուրունում գտնվող բացվածքը, վորի մեջ զբարում ե խրանի հետ միացվող բոլորալարը:

1. Հանեցեք խրանի շտեպսելները, դիտեցեք խրանի կազմությունը:

2. Մաքրեցեք բոլորալարի լարերի ծալբերը, կորեցեք լուրաքանչւութից թելիկների կեսը և պատրաստեցեք այնպիսի ողակ, վորի մեջ մտնի շտեպսելի պտուտակը:

3. Բոլորալարի ամբողջ մաքրված մասը, բացի ողակից, ծածկեցեք մեկուսացնող ժապավենով, միան իզոլացիան հասու չլինի:

4. Առայժմ առաջ կափարիչը դնելու շտեպսելներով ամրացրեք հաղորդալարերը խրանի մեջ և բոլորալարը ձկեցեք, վորպեսզի հաղորդալարը խրանին հարմար ձև ընդունի:

5. Ցերե պտուեցեք շտեպսելները, հազցրեք կափարիչը և նորից մրտցեք շտեպսելները:

Եսատ կարենոր ե, վոր խրանի մեջ հաղորդիչներն իրարից մեկուսացված լինեն, Զմեկուսացված մուռում և միայն շտեպսելներով սեղմված ողակը, Զգուշացեք, վոր իզոլացիայից դուրս առանձին թելեր չմնան:

Յերբարդ առաջադրաւրյուն. սարքել կորարը: 1. Քանդեցեք կոթառը և կափարիչի մեջ լեզած անցքով մոցրեք բոլորալարը (լերկու հաղորդալարերը):

2. Մաքրեցեք բոլորալարերի ծալրերը, կտրեցեք, ինչպես այդ կատարեցիք քիչ առաջ, թելիկների մի մասից ողակ պատրաստեցեք կոթառի* պատրաստեների տակ ամրացնելու համար և հաղորդալարերի այն մասերը, վորոնք դուրս են մնացած իզոլացիայից, ծածկեցեք մեկուսացքով ժապավենով:

3. Ամուր պատելով սեղմակները, հաղորդալարերը միացրեք կոթառին, ստուգեցեք, վոր հաղորդալարերի բոլոր չսեղմված մասերը լավ ծածկված լինեն իզոլացիայով և ապա հավաքեցեք կոթառը:

Յերբարդ առաջադրաւրյուն. հավաքել Շառմական լամպը. Այս աշխատանքի ժամանակ էր կարևոր բոլորալարի ծալրին միացվում և կոթառը, մլուսին՝ խրանը:

Այս աշխատանքի առանձին մասերն արդեն կատարել եք: Գժվար չի լինի աՅբողջ աշխատանքը լրացնել:

Աշխատանքը զերջացնելուց հետո ցուցը ավեք դասատուին. միայն նրա թուլացութեամբ կարող եք ձեր հավաքած լամպը միացնել հոսանքի շղթային:

ԵԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՏԱՐՅԵՐ ՈՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Նոր մարակոցին միացրած պրպանի լամպը շատ պայծառ և վառվում: Սակալն ժամանակի ընթացքում լամպի լույսը հետզհետև խափարում ե և զերջապես լամպի թելը զադարում և շիկանալուց:

Քանի լամպի թելը շիկանում եր, մենք համոզված ենք, վոր թելով հոսանք և անցնում: Յերբ լամպը դադարեց շիկանալուց, այդպեսի համոզմունք այլևս չունենք, քանի վոր հոսանքի գորության վորեւ նկատելի նշան չկա:


Յերբ առում եք՝ «հոսանք և անցնում» դուք իրապես այդ «հոսանքը» չեք ակնում, այլ նրա մասին դատում եք միայն նրա ազդեցությամբ:

*) Մերօւնի կոթառների մեջ պետք և հաղորդալարերը վոչ թե պատրաստեների տակ ամրացներ, այլ հատուկ անցքերում գնել և սեղմել պատրաստեներով: Այս գեղքում ողակները լինելու փոխարին գուք պետք և վոլորեք թելիկները և ախնորի նրանց պաշտը:

Կաբագ և պատահել, վոր լամպի թելով հոսանք անցնում ե, բայց թուլլ լինելով չի շեկացնում նրան և քանի վոր դուք չեք նկատում հոսանքի վորեն ազդեցություն, հնաբավոր ե, վոր սխալ լեզրակացություն հանեք: Հետևելով փորձերը ձեզ կծանոթացնեն ելեկտրական հոսանքի տարբեր արտահայտություններին. նրանք հիմք կծառալեն կառուցելու ավելի զգայուն գործիքներ, վորոնց միջոցով ավելի հեշտ կինքի ցերեան հանել ելեկտրական հոսանքը, քան ելեկտրական լում պի միջոցով:

Ի վորձ. Վերցրեք լեկլանչեյի լերեք ելեմենտ և իրաբ հետ միացրեանք, ինչպես միացած են զրպանի մարտկոցի ելեմենտները, արսինքն տառաջին ելեմենտի ածուխը միացրեք լերկորդ ելեմենտից ինկին: Առաջին ելեմենտի ցինկին և վերջին ելեմենտի ածուխին միացած հաղորդալարերը համապատասխանում են զրպանի մարտկոցի թեղներին:

Գրպանի լամպի հաղորդալարերը միացրեք ձեր մարտկոցի արտա-

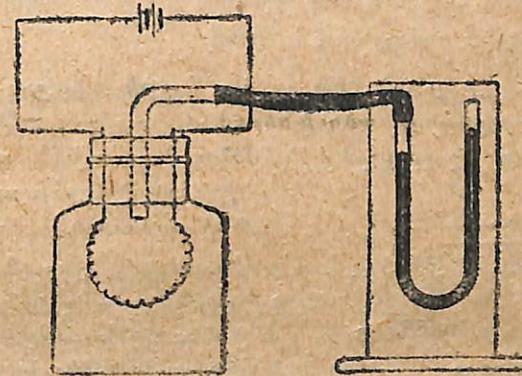

Նկ. 22. Հոսանքը հաղորդալարով անցնելիս
առաջացնում և նրան:

քին ոծուխին ու ցինկին: Լամպի վառվելն ապացուց ե, վոր մարտկոցը սարքին և և հոսանք և առլիս:

Գրպանի լամպը փոխարինենք սովորական լամպով: Նա չի վառվում: Ակնհայտ ե, վոր մարտկոցից լեկող հոսանքը նրան չի շիկանում:

Ի վորձ. Մոտ 20 սմ լերկաթրության (1 մմ տրամագծով) մի կոռը բարակ լերկաթրալար մոցրեք լեկլանչեյի լերեք ելեմենտից կազմված մարտկոցի շղթայի մեջ: Յեթե չեք նկատում այդ լարի առաջանալը, վորով անցնում և հոսանքը, ապա լարն աստիճանաբար կարճացրեք:


Շուտակ կնկատեք, վոր լարը տաքսնում եւ Յեթե ավելի կարճացնեք լարը կարող ե շիկանալ և նույնիսկ այրվել:

III փորձ. 22-րդ նկարում պատկերացված գործիքը բաղկացած է ապակե անոթից և լեռկաթե պարուրից, վորի ծայրերն անցնում են անոթի սետին խցանի միջով: Ծետին խցանի միջով անցնում են նույնի ապակե խողովակ, վորը գործիքը միացնում են մանումնարի հետ: Մարտկոցի հոսանքն անցկացրեք պարուրի միջով: Դուք տեսնում եք, վոր մանումնարի մեջ հեղուկը բարձրանում ե. զրա պատճառը հետեւ վէալն ե. հոսանքը պարուրով անցնելով տաքացնում ե նրան, պարուրը տաքացնում ե անոթի ողը, վորն ընդարձակվելով ճնշում ե մանումնարի հեղուկի վրա և վերջինս բարձրանում են Կատարեցեք նույն փորձը մի երեսնառով:

Հանեք անոթի խցանը և շոշափեցեք պարուրը, այժմ դուք չեք նկատի պարուրի տաքանալը, վորը նկատում ելիք նախորդ գործիքի միջոցով:

Այս յերեք փորձերն ապացուցում են, վոր հոսանքը հաղորդակարով անցնելիս տաքանալը, վորը նկատում ելիք նախորդ գործիքի:

IV փառ. Վերցրեք ածուխի լերկու ձողիկ (կարող եք սպասարձել ձեր քանոդած մարտկոցի ածուխները) և լարերով միացրեք նախորդ մարտկոցի (Լեկլանչովի լերեք ելեկտրատի) ածուխին ու ցինկին: Այդ ձողիկներն իջեցրեք բաժակում գտնվող պղնձի արջասպի լուծույթի մեջ:

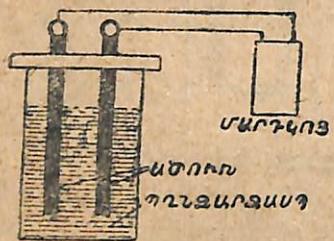

Նկ. 23. Պղնձի արջասպի ասրալուծումն ելեկտրական հոսանքով:

Հետեւելով, վոր ձողիկներն իրար չդիպչեն, պահեցեք նրանց լուծույթի մեջ մոտ հինգ բռպի: Ձողիկները հանելով լուծույթից, դուք կնկատեք, վոր մարտկոցի ցինկի հետ միացած ձողիկը ծածկվել ե պղնձի բարակ շերտով, վորն անջատվել ե պղնձի արջասպի լուծույթից: Փորձն ապացուցում ե, վոր՝


պղնձի արջասպի լուծույթը, վորի միջով հոսանքն ե անցնում, տարալուծում ե յեկ ցինկի հետ միացած հաղորդիչի վրա նստում է պղինձը:

Հեղուկի մեջ դբած հաղորդիչները, վորոնք ծառալում են հեղուկի միջով հոսանքն անցկացնելու համար, կանգանենք ելեկտրոդները: Ալումինով պղնձի արջասպի մեջ իջեցրած ածուխն ձողիկներն ելեկտրոդներ են:


V փորձ. Մարտկոցի ածուխը միացրեք այն ելեկտրոդի հետ, վորը ծածկվել եր պղինձով, իսկ մաքուր մասցած ելեկտրոդը միացրեք մաքուցի ցինկի հետ:

Հանելով ելեկտրոդները լուծույթից մի վորոշ ժամանակից հետո, դուք նկատում եք, վոր ցինկի հետ միացրած ելեկտրոդը զարձակ ծածկվել ե պղինձով, իսկ մյուս ելեկտրոդը, վորի վրա պղինձն եր, պղինձը հետզհետեւ տնկետանում եւ:

VI փորձ. 24-րդ նկարում պատկերացված անոթի մեջ ածեք ծծըմթթվի թուլլ լուծույթ և անոթում լիղած ելեկտրոդներին հազցրեք:

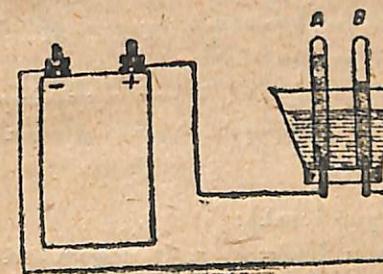

Նկ. 24. Ծծըմթթվի լուծույթի տարրալուծումը հոսանքով:

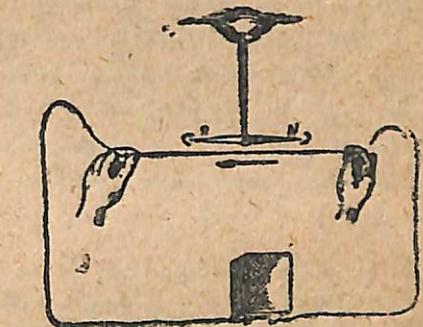

Նկ. 25. Մագնիսական ոլաքի խոռորումը հոսանքի ազդեցությամբ:

յերկու փորձանոթներ, լիքը թթվի լուծույթով: Յերբ ելեկտրական հոսանքն անցնում ե լուծույթով, ելեկտրոդների վրա անջատվում են գազեր, վորոնք հավաքվում են Ա և Բ փորձանոթների մեջ: Ա փորձանոթի մեջ, վորը հազցրած և մաքտոցի ածուխին միացած ելեկտրոդին, ավելի քիչ զազ ե հավաքվում, քան Բ փորձանոթում, վորը հազցրած և ցինկին միացրած ելեկտրոդին: Լցնելով Ա փորձանոթը գազը կարող եք շուռ տալ հիմքով զեպի ցած և մացնել նրա մեջ մի տակաչնող մարմա, վերջինս պալծառ բոցավառվում ե, ուրեմն փորձանոթի գազը թթվածին ե:

Յերկորոշ փորձանոթում (բանեցեք բերանը դեպի ներքի) վառվագ մարմինը հանգչում ե, իսկ զազը վառվում ե: Ուրեմն փորձանոթի զազը լրածին ե:

Յերական փակում

Յերբ ծծըմթթվի լուծույթի միջով հոսանք և անցնում, մաքտոցի ցինկին միացրած ելեկտրոդի վրա առակինում է օքածին, իսկ ածուխին միացրած ելեկտրոդի վրա՝ բրիգածին:

VII փորձ. Մագնիսական սլաքի վրա, նրա լերկարությամբ ձգեցեք մի հաղորդալար և ծայրերը միացրեք մարտկոցին (նկ. 25):

Հասանելի ազդեցությամբ մագնիսական սլաքը խոռոչիւմ և իր նախկին դիրքից:

Անջատելով հոսանքը, դուք էնկատեք, վոր սլաքը նորից վերադառնում է իր նախկին դիրքը: Կատարեցեք նույն փորձը, վերցնելով մարտկոցի փոխարեն մի ելեմենտ:

Դուք ելի կտեսնեք, վոր սլաքը խոռոչիւմ է իր նախկին դիրքից: Յեթե հաղորդալարի այն ծայրը, վորն առաջ միացած եր մարտկոցի ածուխին, ալժմ միացնենք ցինկին, իսկ մարտկոցի ցինկին միացած ծայրը հիմա միացնենք ածուխին, ապա մագնիսական սլաքը կրկին կլուսորվի իր դիրքից, սական հակադիր ուղղությամբ:

Այս փորձը ցույց է տալիս հոսանքի գոյության մի նոր արտահայտություն, բացի այդ ինչպես IV, V և VI փորձերն ապացուցում են, վոր՝

հասանելի միանգամայն փորձ ուղղություն ունի:

Ծննդանիված է հոսանելի ուղղությունը համարել այն ուղղությունը, իորով պղինձը տեղափոխվում էր պղնձի արջասպի վրա կատարած փորձում:

Քանի վոր պղինձը նստում եր այն ելեկտրոդների վրա, վորոնք միացած են ելեմենտի ցինկին, ապա ուրեմն հոսանքն ածուխից գնում է զեպի ցինկը, անցնելով պղինձ արջասպի լուծույթի միջով և ցինկի վրա նստեցնում պղինձը:

Այս ելեկտրոդը, փորով հոսանելի մենում է հեղուկի մեջ, կոչվում է անող, իսկ փորով դուրս է գալիս հեղուկից՝ կարող:

Այսուհետև կրնունենք, վոր լեկանշելի ելեմենտի ցինկն ու ածուխը միացնող ամեն մի հաղորդիչի միջով հոսանքն անցնում և ածուխից դեպի ցինկը: Ածուխը կոչվում է ելեմենտի դրական բևեռ, իսկ ցինկը՝ բացասական: Դրական ու բացասական բևեռները նշանակում են համեյալ նշաններով + և - :

Հարցեր յեվ խնդիրներ


1. Ի՞նչ դեր է կատարում հաղորդալարերի իզոլյացիան:
2. Թվեցեք ձեզ հայտնի իզոլյատորները:
3. Ելեկտրական հոսանքի գոյության բնույթը արտահայտություններ են ձեզ հայտնի:

4. Նկարագրեցեք կոթառի կազմությունը:


5. Ի՞նչ կազմություն ունի ելեկտրական լամպը:

6. Միանգամայն սալքին լամպը, վորը հաղցրած և կոթառի մեջ և մացրած ցանցի մեջ, չի վառվում: Ի՞նչ կարող է լինել դրա պատճառը:

7. Ի՞նչ է կատարվում այն հաղորդիչի հետ, վորով հեռանք է անցնում:

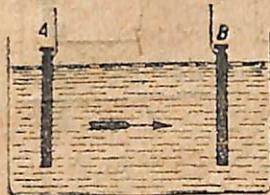

Նկ. 26. Վերաբերում է
8-րդ ինքնուին:

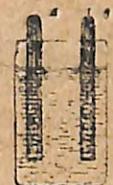

Նկ. 27. Վերաբերում է
9-րդ ինքնուին:

8. 26-րդ նկարում պատկերացված է ողնձի արջասպի լուծույթ պարունակող մի բաժակը. լուծույթի մեջ իջեցրած են Ա և Բ ելեկտրոդները: Սլաքով ցույց է տրված հոսանքի ուղղությունը հեղուկի մեջ: Ցույց տվեք ա) Ա և Բ թիթեղներից վմբն և կաթոդը և վմբն և անողը, բ) վմբ թիթեղի վրա կնոտի պղինձը, գ) թիթեղներից վմբն և միացրած ելեմենտի ածուխին և վմբը՝ ցինկին:

9. 27-րդ նկարում պատկերացված են մի մարտկոցիկ և պղնձի արջասպի լուծույթով մի բաժակ, վորի մեջ իջեցրած են ելեկտրոդները: Միացրեք ելեկտրոդները մարտկոցի հետ այնպես, վոր պղինձը նստի Ա ելեկտրոդի վրա:


10. Զրի տարրալուծման ժամանակ վմբ փորձանոթում կհավաքվի ջրածինը և վորում՝ թթվածինը (նկ. 24):

11. Ի՞նչ կստացվի, յեթե փորձանոթների փոխարեն նախորդ փորձի յերկու ելեկտրոդն ել ձածկենք մի լայն փորձանոթով:


12. Բաժակի մեջ ածած և ծծմբաթթվի լուծույթ և սրա մեջ իջեցրած են Ա և Բ ածուխները: Հոսանքը գնում է սլաքի ուղղությամբ (նկ. 28): Վմբ ածուխի վրա կնոտի ջրածինը և վորի վրա՝ թթվածինը:

13. Թթվածինն աղղելով կապարի վրա, տալիս է կատարոքսիդ: Ի՞նչ յերեսույթներ կարելի յե սպասել, յեթե ածուխների փոխարեն ծծմբաթթվի լուծույթի մեջ իջեցնենք կապարի թիթեղներ և լուծույթով հոսանք անցկացնենք:

14. Նկարեցեք հոսանքի զանազան արտահայտությունները լեռհան բերելու համար ձեր կատարած բոլոր փորձերի ուրվագծերը:

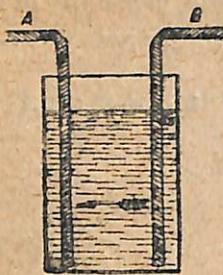

Նկ. 28. Վերաբերում
և 12-րդ խնդիր:

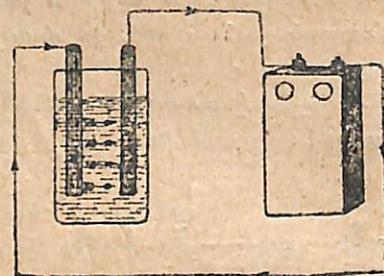

Նկ. 29. Վերաբերում և 15-րդ խնդիր:

15. Մարտկոցի բևեռների մոտ գծած շրջանակների մեջ նշանակեցք (նկ. 29) + և - նշանները: Ալտքներով նշանակած և հոսանքի ուղղությունը:

ՅԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ

ՀՈՍԱՆՔԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱԾՈՒՄԸ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵջ

ԵԼԵԿՏՐՈԼԻՋ

Դուք տեսաք, վոր հոսանքն անցնելով պղնձի արջասպի լուծույթով տարրալուծում և վերջինս, վորի հետևանքով կաթողի վրա նստու և մաքուր պղինձը:

Հեղուկի տարրալուծումը հոսանքով կարելի յե զիտել վնչ մ այն ժամանակի, յերբ հոսանքն անցնում և պղնձի արջասպի լուծույթով, այլև հոսանք հաղորդող ուրիշ հեղուկներով անցնելիս, ինչպես այդ տեսաք ծծմբաթթվի լուծույթի դեպքում:


Յերբ ծծմբաթթվի լուծույթի միջով հոսանք և անցնում, այն ժամանակ կաթողի վրա նստում և ջրածին, անողի վրա թթվածին:

Լուծույթների տարրալուծումը հոսանքի միջոցով՝ կոչվում է ելեկտրոլիզ, իսկ լուծույթը՝ ելեկտրոլիզ: Ելեկտրոլիզի մեջ դրված թիթեղերը, վարոնի ելեկտրոլիզը միացնում են հոսանքին, կոչվում են ելեկտրոլիզեր:

Պղնձի արջասպի լուծույթով անցկացնենք հոսանք, վերցնելով իրենեկտողներ պղնձի յերկու թիթեղներ, վորոնց կշիռը նախապես շատ ճշշտ վորոշված եւ: Մի վորոշ ժամանակից հետո հոսանքն ընդհատենք՝ թիթեղները լվանանք և չորացնենք: Կաթողի (իրեն կաթող ծառալող թիթեղի) վրա պարզ կնկատվի անջատված պղինձը թեթե նորից կը շնենք կաթողը կտեսնենք, վոր նա ծանրացել եւ, վորովհետև նրա վրա նստել և լուծույթից անջատված պղինձը կշռելով անողը կտեսնենք, վոր նա թեթեացել եւ, և մոտավորապես այնքան, վորքան ավելացել ե կաթողը: Այստեղից անհրաժեշտորեն այն լեզրակացության ենք հանգում, վոր պղնձի արջասպի ելեկտրոլիզի ժամանակ, կաթողի վրա նստում և մաքուր պղինձը, իսկ անողը լուծվելով անցնում և լուծույթի մեջ:

Քիմիապես մաքուր պղինձն ելեկտրոտեխնիկայում մեծ դեր ե խաղում: Պղինձն ամենալավ նյութն ե հաղորդալարեր պատրաստելու համար: Յեթե պղնձի հետ, թեկուզ չնշին քանակով, այլ նյութեր կանխառնված, դրանցից զգալի չափով վատանում ե պղնձի հատկությունը, վորպես հոսանքի հաղորդիչի:

Պղնձի մաքրելը բոլոր խառնուրդներից կոչվում ե պղնձի գոռում: Այդ գոռումը կատարվում ե ելեկտրոլիտիկ լեղանակով (նկ. 30):

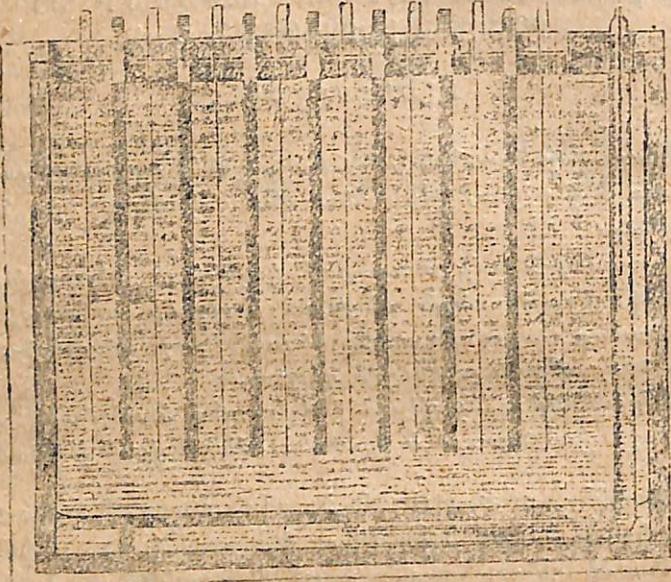

Նկ. 30. Պղնձի գոռում տաշտի կարգածքը

Փալտի կամ քետոնի հսկայական մեծության տաշտելը լցված են պղնձի արջասպի լուծույթով. այդ տաշտերից լուրաքանչուրի մեջ իջեցրած են իրար միացրած միքանի պղնձե կաթողներ, վորոնք պատրաստված են քիմիապես մաքուր պղնձի թիթեղներից, իսկ նրանց արանքներում դրված են միքանի անողներ. իրար միացած հաստ թիթեղները սովորական վոչ մաքուր պղնձից են:

Հոսանքը, տարրալուծելով պղնձի արջասպի լուծույթը, անջատում ե քիմիապես մաքուր պղինձը. վերջինս նստում ե կաթողների վրա, վորոնք հոսանքի տևողության համեմատ հետզհետե հաստանում են: Անողի թիթեղը հետզհետե քայլքայլում ե անցնում ե լուծույթի մեջ, վորից թիթեղը բարակում ե: Անողի թիթեղի մեջ լեղած խառնուրդները

անլուծելի նստվածք են կազմում, վորը կոչ լում ե անոդային գիրտ (լամ): Յերբ կաթողը հաստանում ե պահանջված չափով, հանում են լուծույթից, նրա փոխարեն կախում պղնձե նոր բարակ թիթեղ: Քարքայված անողի թիթեղը փոխարինում են նորով, վորի հետևանքով գործողությունը կատարվում ե առանց ընդհատման: Ամերիկան մեծ գործարաններն որական մինչև 150 տոնն քիմիապես մաքուր պղինձ են մշակում:

Կարեօր ե նշել, վոր գիրտն իր մեջ պարունակում ե մի շարք շատ արժեքավոր և հազվագյուտ մետաղներ, սրանց թվում նաև վոսկին ու արծաթը:

Հաշվում են, վոր գիրտի քաշը կազմում են անողի թիթեղի քաշի 1 տոկոսը:

Դիրտը կազմված ե պղնձից՝ ($7 - 15\%$), արծաթից՝ ($20 - 30\%$), վոսկուց՝ ($0,1 - 1\%$) և ուրիշ հազվագյուտ մետաղներից, ինչպես են պղատինը և պալաղիումը:

Դիրտից ստացված մետաղների արժեքը ծածկում ե զտման ծախսերը այն աստիճան, վոր չմշակված ու մաքուր պղինձների գինը նույնն ե ստացվում:

Ելեկտրոլիտիկ լեղանակով ստացած պղինձը կոչվում ե ելեկտրոլիտիկ պղինձ:

Ներկայումս Ռւբալում կառուցվում ե Ռւբալի ելեկտրոլիտիկ գործարանը, վորը, ինչպես նախատեսնված ե, տարեկան 110 հազար տոնն ելեկտրոլիտիկ պղինձ պետք ե տա:

ԳԱԼՎԱՆԱԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ելեկտրական հոսանքի ոգնությամբ զանազան ուելեֆ նախշներից ու առարկաներից կարելի լի ստանալ նրանց մետաղե ուելեֆ պատճենները: Այդ կատարվում ե հետևյալ ձևով:

Դիցուք տախտակի վրա պատրաստված ե մի նկար՝ գրքի կամ կոտրի համար և պետք ե այդ նկարի պատճենը հանել: Տախտակի վրա նկարը ծածկու են գրաֆիտի բարակ շերտով, վորով տախտակի այդ մասը դառնում ե հոսանքի հաղորդիչ: Պատրաստված տախտակն իջեցնում են պղնձի արջասպի լուծույթի մեջ և հաղորդալարը միացնելով նրան, գարնում են կաթող: Անողի փոխարեն լուծույթի մեջ տեղափորում են պղնձե թիթեղ:

Ելեկտրոլիտիկ ժամանակ անջատված պղինձը նստում է տախտակի վրա: Յերբ պղնձի շերտը բավական հաստանում ե, նրան պոկում են տախտակից իբրև թերթ, պղնձի այդ թերթի վրա ստացվում է տախտակի վրա լեղած նկարի նեղատիվ (հակադիր) պատկերը ճշտությամբ, վոր

կոչվում ե մատրից (մալք): Տախտակի վրա յեղած բոլոր խորությունները պղնձե նեղատիվի վրա ուսուցիկ են ստացվում, և ընդհակառակիր: Յեթե ալղպիսի նեղատիվ պատկերից հարկավոր ե ստանալ որդինավի իսկական պատճենը, ապա պետք ե պատճեն հանել ստացած մատիցից և այն պատճենը, իրեն նեղատիվի պատճենը, միանդամայն համապատասխանում ե որդինավին: Բայց հաճախ այնպիս ե լինում, վոր կարելի յի բավարարվել առանց լերկորդ պատճենի և արտադրության համար ողտվել մատրիցից:

Այս ձեռվ ստացած պատճեններն այն աստիճան հարազատ են, վոր գալվանակերտման ալդ յեղանակն ոգտագործում են այնպիսի մատրիցներ ստանալու համար, վորոնց ոգնությամբ պատրաստում են դրամոփոնի թիթեղներ:

Ի՞նՉՊԵՍ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳՐԱՄՈՅՈՒՆԻ ԹԻԹԵՂՆԵՐԸ

Դուք, ինարկե, տեսել եք, վոր գրամոֆոնի թիթեղի մակերեսին կան մի շարք պտուտակաձև գծեր, վորոնք պարուրած գնում են սկսած յեղրից դեպի կենտրոնը: Այդ գծերը կազմված են մի շարք շատ փոքրիկ թմրիկներից ու փոսերից, վորոնք դուք նույնիսկ չեք ել նկատի, յեթե ուշադրությամբ չդիտեք: Գրամոֆոնի թաղանթի աւելին ընկնելով ալդ թմրուկների փոսերի վրա, տարածվում ե, իր տատանումները հաղորդում ե ալդ թաղանթի թիթեղին, վորի հետևանքով մենք ձայն ենք լսում: Գրամոֆոնի թիթեղը, յերգչի կամ նվագախմբի «յերգած» թիթեղի պատճենն ե: Յերգիչը յերգելս կանչնած ե լինում համարյա մի ալղպիսի գրամոֆոնի առաջ, ինչպիսին մենք սովորաբար տեսնում ենք, Բայց դրված թիթեղը բոլորովին հարթ ե լինում և պատրաստված փափուկ մոմից: Գրամոֆոնի մեխանիզմի թիթեղն այնպիս է պտտում և թաղանթի ասեղն ալիքն շարժում, վոր ամեն անդամ թաղանթի ասեղը նոր տեղ ընկնի: Զայների ազգեցության տակ գրամոֆոնի թաղանթը տատանվում ե և ալդ տատանումներն անցնում են ասեղին, վորն իր տատանման հետքերը թողնում ե մոմի վրա:

Յերբ ամբողջ թիթեղն արգեն «յերգված» ե, գալվանակերտման յեղանակով նրանից վերցնում են պղնձե մատրից, վորի վրա թիթեղի թմրիկներին համապատասխանում են փոսեր և ընդհակառակը:

Այդ մատրիցն ամրացնում են պղպատե թիթեղի վրա և նրանով ջրարաշխական մամուլի ոգնությամբ, հատուկ նյութից թիթեղներ են մամլում: Մատրիցի թմրիկները թիթեղի վրա փոսեիներ են գալիս, այսինքն ճշտությամբ վերաբարդում են յերգչի յերգած թիթեղը:

Ա.Խ.Ա.Ց ԿԱՐԻ ՄԵՏԱՂԵ ԻՐԵԲ

Գալվանակերտման ոգնությամբ կարելի յե ստանալ շատ բարդ ձեր մետաղե զանազան առարկաներ, վորոնք կարեր չունեն: Յենթաղբենքը վոր անհրաժեշտ ե քիմիապիս մաքուր պղնձից պատրաստել յեւաբաշիկ՝ առանց կարի և բարակ խողովակներով (նկ. 31): Ալղպիսի յեռացաշիկը հնարավոր չե թափել (ձուլել), քանի վոր խողովակները պետք ե լինեն բարակ և մաքուր պղնձից, իսկ թափվածքով մաքուր պղինձ չի ստացվի: Յեռաբաշիկը պատրաստելու համար, կապարից կամ մոմից շինում են նրա ձեր կաղապար և սրա վրա նստեցնում մի շերտ պղինձ: Յերբ ստացվում ե պահանջված հաստության շերտ, իրը հանում են առաջից և տաքացնելով հալում են յեռաբաշիկի մեջ յեղած մոմը կամ կապարը: Քիմիապիս մաքուր պղնձից կըս- տացվի կար չունեցող յեռաբաշիկ: նկ. 31. Գալվանակերտման յեղանակով ստացված Այդ միենույն ձեռվ կարելի յե պղնձե պղնձե յեռաբաշիկ:

Այդ միենույն ձեռվ կարելի յե պղնձե կոլբա կամ սրվակ ստանալ:

Մոսկվայի պոլիտեխնիկական թանգարանում կա մի նմուշ, վորը հերկալացնում է պղնձե սրվակի մեջ տեղավորված մի ապակե սրվակ

ԳԱԼՎԱՆՉՈՐԾՈՒՄ

Մետաղե իրը հաճախ ծածկում են այլ մետաղի շերտով, վորը պաշտպանում է տվյալ իրն ոքսիդացումից և նրան գեղեցիկ տեսք և տակա: Մետաղի շերտով ծածկելու այդ յեղանակը կոչվում է գալվանագոծում:


Դուք բոլորդ ինարկե տեսել եք ալնպիսի նիկելած իրեր, ինչպիսին են՝ ինքնակեռներ, թեյամաններ, գոների բռնատեղիներ, հեծանիվի մասեր, չմուշկներ և ալին: Այս բոլոր իրերը շինված են վհանիկելից, ալլ արուցրից կամ յերկաթից, միայն յերեսից ծածկված են նիկելի փալուն շերտով:

Կարելի յե ալդ յեղանակով վհան միկելով ծածկել, ալլ արձաթով ու վոսկով:

Այն իրերը, վոր պետք ե նիկելազոնվեն, լավ մաքրվում են ամեն տեսակ կեղտից ու ճարպի հետքերից: Յեթե պահանջվում ե, վոր իրը

Նիկելազոնձելուց հետո փալուն լինի, նրան հղում են մինչև փայլ ստանալը և հետո մաքրում ճարպից:

Նիկելազոնձման լենթակա իրերը կախում են տաշտի մեջ, վորը պարունակում ե հատուկ ձևով պատրաստված նիկելի տղի լուծույթ՝ և հոսանքի աղբուրի բացասական ընեռի հաղորդալարը միացնում են առարկային (նկ. 32). Ավաղանի մեջ անողի փոխարևն կախում են նիկելի թիթեղ կամ լարեր:

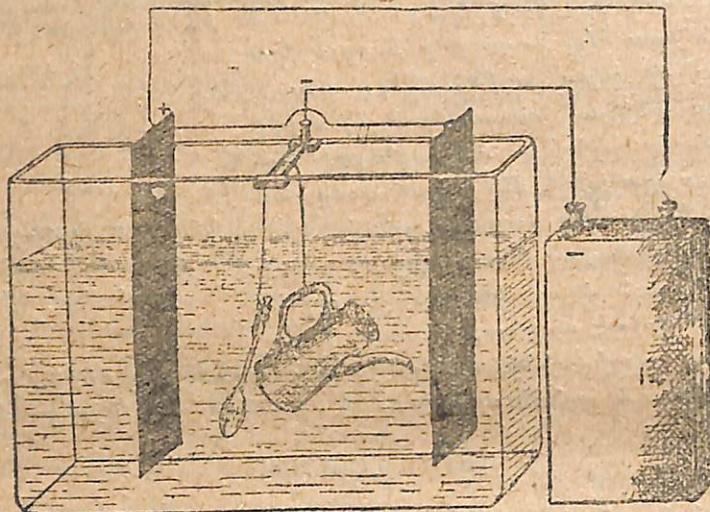


Նկ. 32. Նիկելազոնձում:

Հոսանքը վորոշ ժամանակ անցկացնելով առարկալի վրա, ստանում են նիկելի հաստ շերտ: Վոսկեղոնձելու և արծաթազոնձելու ժամանակ տաշտի մեջ ածում են վոսկու և արծաթի աղերի լուծույթներ:

Լավ շերտ ստանալու համար պահանջվում ե լուծույթը կանոնավոր ձևով պատրաստել, իրը լավ մաքրել և այնպիսի հոսանք տալ, վորը համապատասխանի տվյալ առարկալին: Բարակ շերտն ստացվում է միքանի մապատասխանի տվյալ առարկալին:

ըովելում, իսկ հաստ շերտի համար ավելի լերկար ժամանակ [ե պահանջվում (նկ. 33):

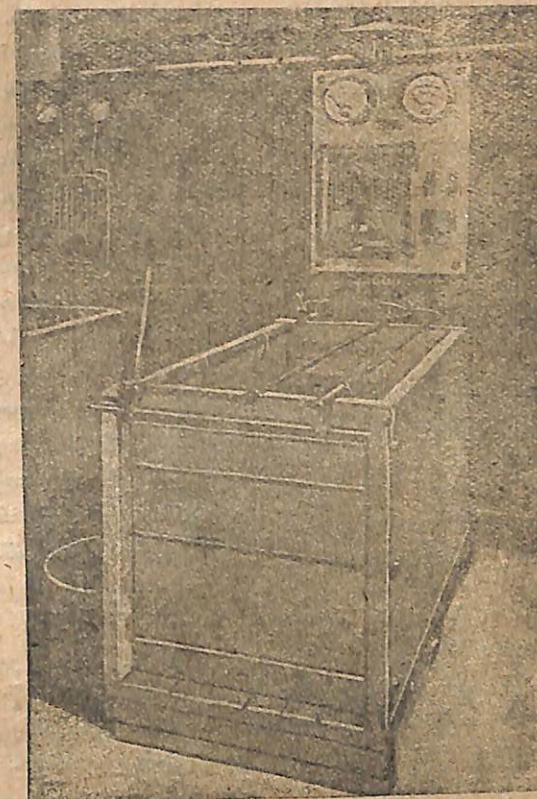

Նկ. 33. Գալվանակերտման ցեխի անլյան լուսանկարը:

Առաջամասում գուք տեսնում եք գալվանակերտման աշխատք: Կողքերի վրա կերպութիւնը հն մետաղի ձողեր, վորոնցից կախված են անողի թիթեղները Միջն ձողից կախում են դալվանազոնձման լենթակա իրեւ հետին պատի վրա յերկում ե բացիկ տախտակն այն գործիքներով, վորոնց ոգնությամբ կանոնավորում են ելեկտրական հոսանքը: Ուշագրությամբ նայեցեք այդ տախտակին պատասխանեցեք՝ հիմա հոսանք անցնեմ եւ:

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՈՒՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՌՈՒՄԸ

Ալյումինիումը գտնված ե սրանից միայն հարլուր տարի առաջ. նա մի մետաղ ե, վոր թեթև ե՝ ինչպես ապակին, փոփոխության չենթարկվող՝ ինչպես արծաթը, ունի ամենաբաղմազան գործադրություններ:

Չնալած, վոր ալյումինիումն ստացվում է կավից և լերկրի կեղեց

կազմող նյութերի մեջ ամենից շատ տարածվածներից մեկն ե, սակայն նա ամենից ուշ և գործնական կիրառություն ստացել: 1881 թվից ալյումինիումն ստացվեց լաբորատոր լեղանակով և նա վստահուն հավասար արժեք ուներ: 1886 թվին ալյումինիումի արժեքն ընկալ մոտ մի կիլոգրամին մինչև 50 ռուբլի: Ներկայումս ալյումինիումն ամենատարածված մետաղն ե, վորից պատրաստում են շատ բազմազան

առարկաներ, սկսած ամանեղենից և ելեկտրոտեխնիկային անհրաժեշտ հաղորդալարերից:


Արդյունաբերության համար մեծ նշանակություն ունեն ալյումինիումի համաձուլվածքներն այլ մետաղների հետ: Առանձնապես կարեռ են յերկու համաձուլվածքներ՝ դուք — ալյումինիումը, վորի կազմության մեջ մանում և մոտավորապես 5% պղինձ, $0,5\%$ մագնեզիում և $0,5\%$ մանգան, մուացած 94% ՝ կազմում և ալյումինիումը և կոլյուգ-ալյումինիումը, վոր պատրաստվում ե ԽՍՀՄ-ի Կոլյուգինի պետքործարանում:

Այս համաձուլվածքները պահպանելով ալյումինիումի տեսակաբար կշիռը ($2,6$) ունեն լավորակ պողպատի հատկություններ, վորի հետեւանքով հանդիսանում են ուղանավի և դիրիժարլի մասեր պատրաստելու, ամենաբարձր նյութերը:

Ալյումինիումը տարածված մետաղ դարձավ միայն այն ժամանակ, յերբ նրա ստացման համար հնարավոր լեղավ գործածել եժան ելեկտրական եներգիա:

Ալյումինիումն ստացվում է հալված ալյումինանքից ելեկտրոլիզի միջոցով (նկ. 34): Կավանողի (ալյումինիումոքսիդի) լուծման համար ելեկտրոլիտ վերցնում են հալված կոփոլիթը (ալյումինիում ֆլուորիդը): Հոսանքն անցկացնելով կոփոլիթի միջով՝ նրան հալեցնում են հենց հոսանքի տված ջերմությունով: Այս հալված կոփոլիթի մեջ լուծում են կավանողը: Հոսանքն անցնում է հալված զանգվածով և կաթոդի վրա նստում և մաքուր ալյումինիումը, իբրև կաթոդ՝ ծառալում են այն անոթի ածուխն հիմքը և պատերը, վոր վերցրած ե հալելու համար:

Հալված մաքուր ալյումինիումը, վորն ավելի ծանր ե, քան նրա

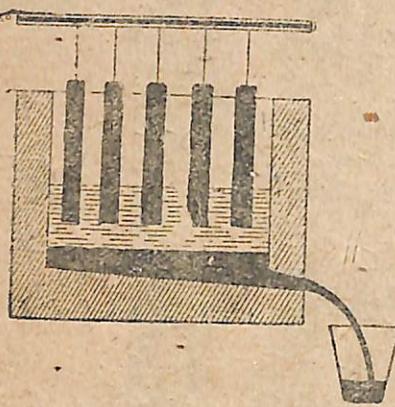


Նկ. 34. Ալյումինիում ստանալու:

հանքը, իջնում և հատակը, վորտեղից հատուկ անցքով հոսում է կաղապարների մեջ:

Ալյումինիումի արտադրությունը հնարավոր է, յերբ կա եժան ելեկտրական եներգիա և լավ ալյումինանքը: Այդպիսի պայմաններ կան վոլտովի հիդրոկելլարական կայանի շրջանում, վորտեղ գոնված են ալյումինանքի բովեր (Տիխվինյան բոկսիտներ):

Հնգամյա պլանում նախատեսված է Դնեպրի վրա շինել ալյումինիումի գործարան, վորը պետք է տա 15000 տոնն ալյումինիում և Սվիբ գետի վրա մի գործարան՝ 5000 տոննի համար:

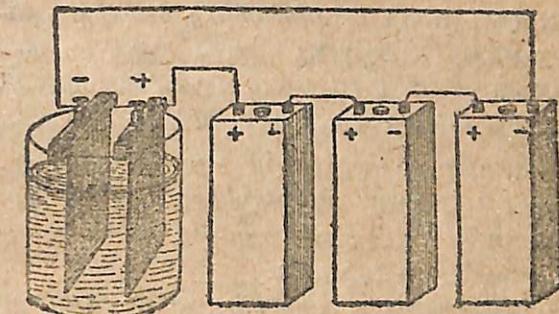

Նկ. 35. Ակկումուլատորի լցնելը:

Բացի լեկլանշեյի և այլ սխատեմի ելեմենտներից, շատ հաճախ գործնականում գործածում են ալյումինիումով ակկումուլատորներ (կուտակիչներ):

Ամենապարզ ակկումուլատորը կազմված է ծծմբաթթվի մեջ զրված յերկու կապարե թիթեղներից: Պատրաստելով այդպիսի ակկումուլատոր և ստուգելով նրա գործողությունը թեկուզ ելեկտրական զանգի վրա, դուք կարող եք համոզվել, վոր նա գեռ հոսանք չի տալիս, զանգը չի գործում. Վորպեսզի այս ակկումուլատորը գործի, նրան պետք ե «լիցք տալ», «լցնել»: Ակկումուլատորը լցնելու համար ելեմենտների մարտկոցից նրա միջով հոսանք են անցկացնում, միացնելով ակկումուլատորի կապարե ելեկտրոդները մարտկոցի սեղմակներին, մի վորոշ ժամանակից հետո ակկումուլատորը լիցք կստանա և հոսանք կտա: Քանի վոր, ներկայումս ակկումուլատորները մեծ գործնական նշանակություն ունեն, ալելի մանրամասն ծանոթանանք նրանց:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 2.

Աշխատանքի նպատակը. ծանոքանալ ակկումուլատորի կազմության, ներկայումս յեկ պարպիման հետ:

ՔՐԹՆԻՐՆԵՐ ՅԵԿ ՆՅՈՒԹԵՐ. Լեկլանշեյի յերեք թաց ելեմենտներ, յերկու կապարե թիթեղներ իրենց սեղմակներով, մի բաժակ՝ ծ մ բ ա թ թ գ ի լուծությունից:

Կապարե թիթեղների համար փոքրիկ ափսե, հաղորդալարեր, գրավանի ելեկտրական լամպ կամ զանդ, մագնիսական ոլաք չտառախիլի վրա, ալաղ, որբիչ անուշտորի սպիրտ, մի կտոր ֆաներ:

Ուժագրությունն. Թրվի նետ զգույշ վարդիլ, բրուն չկարեցնել սեղանի յել հազուսի վրա Թրվից հանած կապարե թիթեղները դնել ափսելի մեջ: Յերե բրուն կարեցնել հազուսի կամ սեղանի վրա, բիծն անմիջապես նախ անուշադրի սպիրտով լիացեք, ապա ջրով: Աշխատանից նետ ձեռները լվանալ:

1. Ելեկտրական ելեմենտներից կազմեցիք մարտկոց: Առաջին ելեմենտի ածուխը և վերջինի ցինկը մնում են աղատ, ածուխը մարտկոցի գրական ընեռն է (+) իսկ ցինկը՝ բացասական (-):

2. Մաքրեցիք կապարե թիթեղները թաց սրբիչով և ավաղով մինչև վոր փալիքն: (Մաքրելու համար սեղանի վրա դրեք ֆաների կտորը և նրա վրա կապարե թիթեղները: Թիթեղները ջրով լվանալուց հետո, դրեք ծծմբաթթվով բաժակի մեջ և հետևեցեք, վոր ամբողջ փորձի ընթացքում իրար չըխչեն:

3. Սեղմակներով հաղորդալարերն ամրացրեք արդ թիթեղներին և սուուղեցեք լամպի, զանգի կամ մագնիսական ոլաքի ողնությամբ՝ հոսանք կմ, թե վոչ:

4. Լարերը զանգից կամ լամպից անջատելով, ձեր արդ անլիցք «ակկումուլյատորը» մտցրեք մարտկոցի շղթալի մեջ:

5. Ածուխին միացած թիթեղը նշանակեցեք + նշանով, իսկ ցինկին միացած թիթեղը՝ — նշանով (նկ. 35):

Ի՞նչ ե կատարվում ակկումուլյատորի ներսում: Քանի վոր ավազ մոմենտում հոսանքն անցնում է ծծմբաթթվի լուծույթով, առաջ հիշելով այն փորձը, վոր դուք կատարեցիք հոսանքը ծծմբաթթվի միջով անցկացնելիս, դուք կարող եք պատասխանել, թե ինչ գաղ ե նստում այն թիթեղի վրա, վորը նշանակված է + նշանով:

Ի՞նչ գաղ ե նստում այն թիթեղի վրա, վորը — նշանով և նշանակված:

6. Վորոշ ժամանակից հետո հաղորդալարերը մարտկոցից անջատեցեք և — ով նշանակված թիթեղը լուծույթից հանեցեք:

Թիթեղի վրա վորին փոփոխություն նկատվելու մ:

7. Այդ թիթեղը նորից դրեք բաժակի մեջ և հանեցեք + նշանով թիթեղը:

Ի՞նչ փոփոխություն ե կը ել թիթեղը:

Ի՞նչ բարակ շերտ ե ստացվել թիթեղի վրա:

Թիթեղի վրանի գորշ նատկածքը կապար դիոքսիդ և, PbO_2 :


Վարտեղից ստացվեց ալն:

8. Թիթեղը դրեք լուծույթի մեջ և զանգի կամ լամպի վրա ստու-

դեցեք՝ ձեր «ակկումուլյատորը» հոսանք տալիս ե, թե վոչ:

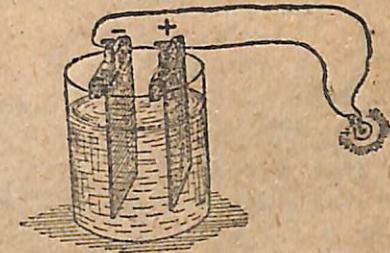9. Անջատեցեք լամպը կամ

զանգը, միացրեք ակկումուլյա-
տորի դրական և բացասական
հաղորդալարերն իրար հետ և մի
յերկու բոլիցից հետո ստուգե-
ցեք՝ ակկումուլյատորը գոր-
ծում ե:



10. Թիթեղները լուծույթից

հանելով, ուշաղը լույս դարձ- նկ. 36. Ակկումուլյատորի պարագաներ նրանց արտաքին տեսքին:

Բացասական թիթեղը մաքուր և մնացել, ինչպես առաջ:

Դրական թիթեղի վրա գորչ նստվածքն առաջվա նման ուժեղ է:

11. Ակկումուլյատորը մի անգամ ևս լցրեք. նաև ցեղեք՝ ինչ տեսք ընդունեցին թիթեղները և, ոգտվելով մագնիսական ոլաքից, վրոշե-
ցեք հոսանքի ուղղությունն ակկումուլյատորի շղթայի մեջ: Այդ նպա-
տակով առաջարկում ենք ակկումուլյատորի հաղորդիչը տեղափոխել
մագնիսական ոլաքի վրա ուղղությամբ: Փակելով հոսանքը, վո-
րոշել, թե վիր կողմն և խոտորվում ոլաքի հյուսիսային բևեռը: Այդ
փորձից հետո հոսանքն անջատեցեք. դեպի + նշանով թիթեղը դնա-
ցող հաղորդալարի վրա հանգույց կապեցեք:

Ակկումուլյատորի փոխարեն վեցցներկի մարտկոց՝ աշխատեցեք, վոր
մագնիսական ոլաքի վերեւ գտնվող հաղորդալարի միջով հոսանքը
անցկացնելիս, ոլաքի հյուսիսային ծալը խոտորվի նախկին ուղղու-
թյամբ:

Իմասնալով մարտկոցի հոսանքի ուղղությունը և համեմատելով ակ-
կումուլյատորը փակող հաղորդալարով անցնող հոսանքի ուղղության
կումուլյատորը կարող հաղորդալարով անցնող հոսանքի ուղղությանը:
Կումուլյատորի ակկումուլյատորի վիր թիթեղն և դրա-
կան բևեռը և վորը բացասականը:

ԱԿԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ. ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ

Լարորատոր աշխատանքով դուք տեսաք, վոր ձեր ակկումուլյատո-
րը, վորը կազմված եք ծծմբաթթվի լուծույթի մեջ, զրած կապարի
յերկու թիթեղներից ինքն իրեն հոսանք չի տալիս: Հարկավոր ե այդ
ակկումուլյատորը «լցնել»: Այդ լցման ժամանակ հոսանքը մոռնում է
ծծմբաթթվի մեջ մարտկոցի դրական բևեռին միացած թիթեղով:
Վուրս ե գալիս բացասականին միացած թիթեղով:


Հոսանքը ծծմբաթթվի լուծույթով անցնելիս, վերջինս տարրալում և անողի վրա նստում և թթվածինը, վորը կապարի հետ միանալով, տալիս ե մուգ գորշագույն կապարդիոքսիդ, իսկ կաթողի վրա նստում և չրածինը, վորը կապարոքսիդին միանալով վերականգնում և մաքուր կապար:

Այդ ձևով լցված ակումբուլյատորն արդեն միատեսակ թիթեղներից չի կազմած:


Նկ. 37. Հոսանքի ուղղությունը լցնելու ժամանակ:

Ակումբուլյատորը պարպելու ժամանակ հոսանքի ուղղությունը ծծմբաթթվի մեջ փոխվում է (Նկ. 38), և դրա հետ միասին փոխվում են անջատվող գազերի տեղերը:

Պարպման ժամանակ ջրածինն անջատվում է կապարդիոքսիդով ծածկը թիթեղի մոտ և միանալով թթվածին, տալիս ե կապարոքսիդ: Պարպման ժամանակ մաքուր կապարի վրա անջատված թթվածինն ոքսիդացնում է նրան, տալով կապարոքսիդ:

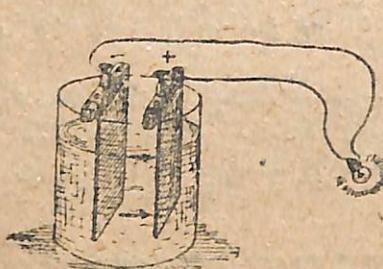


Նկ. 38. Հոսանքի ուղղությունը պարպման ժամանակ:

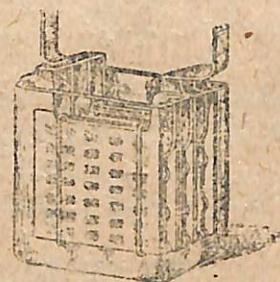

Նկ. 39. Տեխնիկական կապարի ակումբուլյատոր:

Յյոպիսով թիթեղները նորից միատեսակ են դառնում և ակումբուլյատոր հոսանք չի տալիս: Պետք է նորից լցնել:

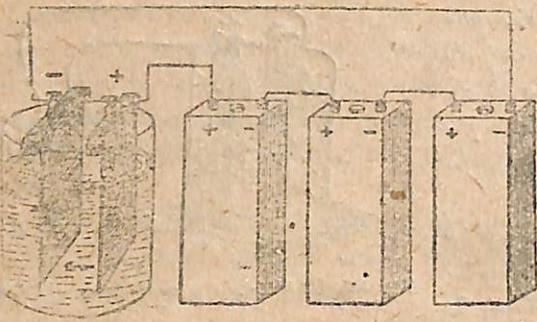Այդ յերկորդ լիցքի ժամանակ ջրածինն անջատվելով ոքսիդով ծածկված կաթողական թիթեղի վրա, ոքսիդից թթվածինը լուլում է,



վ թոնովրությունով մաքրվում է, ոքսիդով ծածկված անողական թիթեղի վրա, անջատված թթվածինը կապարոքսիդը դարձնում է կապարդիոքսիդ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐ

Զեր աշխատանքների ժամանակ դիոքսիդի շերտը շատ բարակ երստացվում: Դրա համար ել ակումբուլյատորը յերկար չեր աշխատում: Վորպեսզի նա պիտանի լինի յերկար աշխատանքի համար, հարկավոր և թիթեղների վրա կապարդիոքսիդի բավական մեծ պաշար կուտակել:

Ոկումուլյատորներ պատրաստող գործարաններն այդ նպատակին հասնում են ակումբուլյատորների թիթեղները պատրաստելով կարարի բարդ վանդակներից, այդ վանդակները լցնում են հատուկ նյութով, վորի մեջ կա կապարոքսիդ (Նկ. 39):

Առաջին լիցքի ժամանակ բացասական բևեռի վրա այդ ոքսիդները փոխվում են մաքուր սպոնդանման կապարի, իսկ դրական թիթեղի վրա՝ կապարդիոքսիդի:

Բանի վոր այս դեղքում կապարդիոքսիդի զգալի պաշար և ստացվում, ակումբուլյատորը կարող է տեսական հոսանք տալ: Կապարդիոքսիդի պաշարն ավելացնելու համար, ակումբուլյատորում դնում են վճռ թե մեկական դրական ու բացասական թիթեղները, այլ միքանիսը:

Ակումբուլյատորով աշխատելիս պետք է հետևել մի շաբթ կանոնների, վորոնք տապարված են այդ ակումբուլյատորների արկղների վրա: Այդ կանոններին չհետեւելու դեպքում վտանգ կա, վոր ակումբուլյատորը կարող է վերջնականապես փչանալ, ակումբուլյատորի յերկու բևեռներն անմիջապես պղնձե լարով միացնելուց: այդ «կարճ» միացումը միանգամայն փչացնում է ակումբուլյատորը:

ԱԿՈՒՄԲՈՒԼՅԱՏՈՐԻ ԳՐԱԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ

Շանոթանալով ակումբուլյատորի մեջ կատարվող յերկույթներին, դուք առաջին հայացքից իրավունք ունեք հիամթափիվելու ակումբուլյատորից: Այդ ինչ հերգիւայի աղբյուր ե, վորն ինքը կարիք ունի լիցք ստանալու: Ամելի լավ չե ոգտիլ ուղղակի ելեմենտներից: Յեզ ինչու ակումբուլյատորը գործադրություն ունի տեխնիկայում:

Բանը նրանում ե, վոր «ակումբուլյատոր» բառը նշանակում է «կուտակող» accumulate — կուտակել բառից): Նրա գերն այն ե, վոր ունեցած ելեկտրական եներգիայի ազատ պաշարը հավաքի և ժամանակին տա այնտեղ, վորտեղ նրա կարիքը կա:

Ցենթրալիզացիա, վոր ելեկտրակայնում զիշեր ու ցերեկ մեքենաներն աշխատում են սպառողներին եներգիա ուղարկելու համար, բայց ցերեկը և խոր դիշերն սպառողին քիչ եներգիա յե պետք: Թում ե

Եներգիայի ազատ պաշար, վորը կարելի յե կուտակել ակկումուլյա-
տորների մեջ: Յերեկոյան, յերբ բոլորն իրենց լուսերը վառում են,
կայանի եներգիան կարող ե չբավարարել: Ահա այստեղ ե, վոր կարե-
լի յե ոգտագործել ակկումուլյատորների որվա ընթացքում հավաքած
պաշարը:

Զեր ասդիոսիրող ընկերները շատ լավ գիտեն, թե վորքան քմահած
են ելեմնտները և վորքան թանգ և նատում նրանց տված հոսանքը,
թեպետև իրենք թանգ չեն:

Ակկումուլյատորի վաճառքի գինը բարձր ե, բայց միշտ կանոնա-
վոր և աշխատում (կանոնավոր խնամքի գեղքում) և նրան լիցք տա-
լու վրա արված ծախսն անհամեմատ փոքր ե, քան անպետքացած ելե-
մնտները նորերով փոխարինելը:

Ակկումուլյատորի ոգնությամբ ելեկտրական եներգիան կարելի յե
տանել ցանկացած վայրը: Նրանցով լուսավորվում են գնացքի վա-
գոնները, նրա կանգնած ժամանակ, յերբ գնացքի գինամոմեքենանե-
րը դադարում են աշխատելուց: Ակկումուլյատորների մարտկոցը սու-
զանավերի շարժիչներին հոսանք և տալիս, վորով շարժման մեջ են
գրվում սուզանավերը ջրի տակ լողալու ժամանակ: Կան ավտոմոբիլ-
ներ, փորոնք շարժման մեջ են դրվում վհչ թե բենզինով, այլ ակ-
կումուլյատորներով: Վերջապես ակկումուլյատորներ են հարկավոր,
վորպեսզի ավտոմոբիլը կանգնած ժամանակ ել լույս ունենա և դադա-
րից ավտոմատիկ կերպով շարժման մեջ դրվի: Դուք հավանորեն տե-
սած կլինեք, թե ինչպես են ավտոմոբիլները լարում, «բանցելու
բռնակով»: Այս գործողությունը շատ անդուր և յերեմն ել նույնիսկ
վտանգավոր, քանի վոր բռնակը միշտ կարող ե հակահարված տալ,
վորից ձեռքը կարող ե գուրս ընկնել և նույնիսկ կոտրվել: Ներկայիս
կատարելագործված ավտոմոբիլներում այդպիսի բռնակ չկա: Ակկու-
մուլյատորների հոսանքը շարժման մեջ և դնում փոքրիկ մատորը՝
«սուարտեր» և վերջինս իր հերթին շարժման մեջ և դնում շարժիչի
թափանիվը:

«Անվտանգ լամպերը», վորոնցից հանքափորերն ոգտվում են գա-
զալին հանքանորերում, միայն այն գեղքում են իսկապես անվտանգ,
յերբ նրանք միանգամայն սարքի յեն: Բավական ե, վոր լամպի ազա-
կին լավ կիս չլինի ցանցին, և անվտանգ լամպը զանում և վտան-
գավոր, ինչպես բաց կրակը: Ներկայումս հանքահորերում սկսում են
գործազրել ելեկտրական շարժական լամպեր, վորոնք իրենց եներ-
գիան ստանում են փոքր ակկումուլյատորներից: Այդ լամպերը միան-
գամայն անվտանգ են և անհամեմատ շատ լույս են տալիս, քան հան-
գափորների սովորական լամպերը: Ելեկտրական լամպն այնպես կա-
րելի յե ամբացնել, վոր ձեռքերն ազատ լինեն, այս նույնպես մեծ

հարմարություն ե: 40-րդ նկարում պատկերացված ե հանքափորի
պլաստիկին ամրացրած լամպը: Հոսանքը հաղորդելով անցնում է զեպի
լամպը դուռը ամրացրած ակկումուլյատորից: Կան և ուրիշ լամպեր՝
լամպը դուռը ամրացրած ակկումուլյատորից:



Նկ. 40. Հանքափորի գլխարկին ամրաց-
րած ելեկտրական լամպը:



Նկ. 41. Ելեկտրական շարժական լամպ
ակկումուլյատորի:

անմիջականորեն միացրած ակկումուլյատորին, վորոնց հանքափորը
կարող ե դնել կամ կախել այնպես, վոր աշխատանքի ժամանակ լամ-
պի համար չանհանգատանա (Նկ. 41):

ԵԳԻՍՈՒՆԻ ԱԿԱՐԻՄՈՒԼՅՈՏՈՐԸ



Նկ. 42. Եղիսոնի ակկու-
մուլյատորը

Կապարե ակկումուլյատորները շատ ծանր են և ցնցումից հետությամբ քանդվում են, վորի համար ցանկալի չե նրանց գոր-
ծածել ավտոմոբիլների մեջ: Ավտոմոբիլնե-
րի վրա մեծ մասամբ գործածում են եղիսոնի ակկումուլյատորները (Նկ. 42), վո-
րոնց դրական թիթեղը կազմված ե նիկել-
պերոքսիդից, իսկ բացասականը՝ մաքուր
յերկաթից: Այդ թիթեղներն իջեցրած են
ուտիչ կալիի լուծուկթի մեջ: Եղիսոնի ակ-
կումուլյատորները շատ թեթև են, ցնցում-
ներից չեն փշանում և ունեն մի շարք ալ-
առավելություններ, վորոնց հետևանքով
նրանց գերադասում են կապարալին ակ-
կումուլյատորներից:

Նախորդ աշխատանքում դուք տեսաք, վոր ակլումուլատորն աշխատանքի համար պետք է լիցը ունենա: Այդ լիցը համար վորոշամակութամբ ելեկտրական եներգիա է ծախսվում, վորն ակլումուլատորն ստանում է կամ ելեմենտներից, ինչպես տեսաք ձեր աշխատանքի ընթացքում, և կամ դինամո-մեքենաներից:

Ելեկտրական եներգիան մտնելով ակլումուլատորի մեջ, քիմիական գործողություններ ե կատարում, վորոնք են ջրի տարրալուծումը և, որա հետ կապված, կապարդիոքսիդի և մաքուր կապարի առաջացումը: Լցված ակլումուլատորի աշխատանքի ժամանակ նախ և առաջ տեսնում ենք, վոր կապարդիոքսիդ և ծախսվում և մաքուր կապարն ոքսիդանում է: Կապարդիոքսիդի այդ ծախսումը կատարվում է շարունակ, քանի գեռ ակլումուլատորը հոսանք ե տալիս:

Ակլումուլատորում լեզած քիմիական եներգիան ծախսվում է և նրա փոխարեն ելեկտրական եներգիա յե ստացվում:

Ելեմենտները լիցը չեն պահանջում, բայց մենք տեսնում ենք, վոր նրանք ելեկտրական եներգիա լին տալիս: Փորձենք պարզել, թե ինչ եներգիայի հաշվին են նրանք հոսանք տալիս:

Լեզանշեյի մարտկոցիները քանդելիս դուք տեսաք, վոր ելեմենտի ցինկերը շատ մած ելին:

Նորոգեցեք ցինկը, լցրեք ելեմենտն անուշաղի թարմ լուծույթ, և առաջգա փչացած ելեմենտը կսկսի նորից աշխատել վորոշ ժամանակ. (Ճիշտ ե, ավելի վատ, քան նոր ժամանակ, քանի վոր նրա մեջ չեք փոխել մանգան դիոքսիդը): Այդ գեղքում ևս մենք տեսնում ենք նյութերի ծախսում և նրանց հետ միասին, այն քիմիական եներգիայի ծախսումը, վոր կար այդ նյութերի մեջ: Սակայն միայն քիմիական եներգիայի ծախսումը դեռ քիչ ե ելեկտրական հոսանք առաջացնելու համար: Այրմար ժամանակ քիմիական եներգիան, ինչպես գիտեք, փոխարկվում և չերմականի: Պետք ե ինչ-վոր պայմաններ ստեղծել վորոնց տեղի ունենալու գեղքում ընդհանրապես հոսարավոր և ծախսավածք քիմիական եներգիայի փոխարեն ելեկտրական հոսանք ստանալ:

Կատարեցեք հատեյալ փորձը.

Ծծմբաթթվի լուծույթի մեջ իջեցրեք ցինկի մի թիթեղ: Դուք տեսնում եք, վոր քիմիական ուեակցիա լի առաջանում: Թթվի մեջ իջեցրեք յերկու ցինկի թիթեղներ և փորձեցրեք, ինչպես կատարեցիք ակլումուլատորի հետ, ձեր սարքած գործիքը հոսանք տալի՞ս ե:

Վոչ լամպը և վոչ ել մագնիսական սլաքը հոսանք չեն ցույց տա: Վոչ լամպը և վոչ ել մագնիսական սլաքը հոսանք չեն ցույց տա: Ցինկի թիթեղները համելով, փոխարենը ծծմբաթթվի լուծույթի

մեջ իջեցրեք յերկու պղնձե թիթեղներ: Պատրաստած գործիքը փորձելով կտեսնեք, վոր ելի չի ստացվում:

Լուծույթի մեջ մի ցինկի և մի պղնձե թիթեղներ տեղավորելով դուք կտեսնեք, վոր ծծմբաթթվի ազդեցությունը նրանց վրա տարբեր ե, և յերկրորդ՝ կտեսնեք, վոր այդպիսի ելեմենտը հոսանք և տալիս:

Ակլումուլատորի հետ կատարած այս փորձից ու աշխատանքից ահճախաժեշտ ե յեղակացնել:

Նվեճենք պետք ե կազմիած լինի սարանը բիբելներից:

Հսանիի առաջացման անհետեց պարման ե՝ հեղուկի սարբեր, իմական ազդեցուրյունը սարանը բիբելների վրա:


Նվեճենքների մեջ եներգիայի ալլյուր և համբխանում ենեմեն կազմով նյութերի վրա:

Պատրաստեցեք յերկու մեծ «Վոլտայի ելեմենտներ», նրանցից լուծույթանչուրի համար վերցնելով յերկու բարակ և նեղ շերտեր, մեկը պղնձից, ամարգամած ցինկից (նկ. 43): Այդ մետաղյա թիթեղներն ամրացնելով խցանեների մեջ, թողեր, վոր նրանք աղատ լողան ծծմբաթթվի 100% առաջ լուծույթում, Քանի գեռ այդ թիթեղներին ծայրերը փակված (միացրած) չեն, ելեմենտի մեջ վազ մի փոփոխություն դուք չեք նկատի: Ելեմենտներից մեկը փակցեք, ելեկտրոդների վերի ծայրերն ամուր սղողմելով իրար:

Փակ ելեմենտի մեջ հոսանք և սկսվում պղնձից գեղիքի ցինկը մետաղների միացված ծայրերի միջով, և ցինկից գեղիքի պղնձը՝ հեղուկի ներսում: Պղնձնել թիթեղների վրա ջրածին և անջատում, իսկ ցինկի թիթեղը զանյալ կերպով լուծվում և ծծմբաթթվի մեջ: Միքանի ըսպեցից հետո փակ ելեմենտի ցինկն ամրացնվին լուծվում ե, մինչդեռ բաց ելեմենտի ցինկը մնում և անվետ:

Զբանի անջատվելը կաթողի վրա կոչվում է «Բիեռուացում (պոլիմերիզացիա): Այդ բիեռուացումը շատ ե խանգարում ելեմենտի աշխատանքին, այս պատճառով ամեն կերպ աշխատում են վոչնչացնել կամ զեթ թուլացնել նրան: Այս նյութերը, վորոնք խանգարում են ջրածնի անջատմանը, կոչվում են անբեռացուցիչներ (գեղողիսարիզատորներ):

Լեզանշեյի ելեմենտի մեջ այդպիսի անբեռացուցիչ և հանդիսանում մանգանզիոքսիդը:

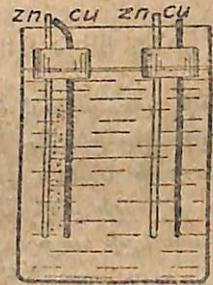

Նկ. 43.

Շատ հաճախ դպրոցական լաբորատորիաներում գործ են ածում Գրեսեյի ելեմենտը, վորի մեջ ելեկտրոդի դեր են կատարում ցինկի և ածուխի թիթեղները, վորոնք տեղափորված են 1000 սմ³ ջրից, 100 գր. կալիում դիքրոմատից և 100 սմ³ ծծմբաթթվից կազմված լուծույթում:

Այս ելեմենտի մեջ անրենուացուցիչ դերը կատարում է կալիում դիքրոմատը: Յերբ ելեմենտն այլևս չի ողտագործվում, թիթեղները պետք է դուրս հանել լուծույթից, վորովհետև նույնիսկ ամալգամած ցինկը մաշվում է լուծույթի մեջ:

Գրեսեյի ելեմենտի մեջ խմորալին հեղուկը շատ ուժիչ հեղուկ է, այդ պատճառով Գրեսեյի ելեմենտով աշխատելիս չափազանց մեծ զգություն և պահանջվում: Այդ հեղուկը չպետք է կաթեցնել վոչ հագուստի և վոչ սեղանների վրա: Յեթե պատահի, վոր հեղուկը թափվի, նրա վրա պետք է անմիջապես սողա ցանել կամ անուշաղը սպիրտ ածել:

Հեղուկը պատրաստելիս, նախ պետք է կալիում դիքրոմատը լուծել ջրում, ապա շատ փոքրիկ քանակներով թթուն ածել լուծույթի մեջ և վճռ ընդհակառակը: Թթուն ածելիս լուծույթը տաքանում է, վորի հետևանքով պետք է նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել վոր-պեսզի անոթը չճաքի: Հարմար է լուծույթը պատրաստել կավի ածունի մեջ:

ԻՆՉՊԵՍ Ե ՎՈՐՈՇՎՈՒՄ ՀՈՍՈՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաճախ պատահում է, վոր դուք չեք իմանում, թե տվյալ հոսանքի աղբյուրի վրա բևեռն ե դրական և վորը՝ բացասական, թեպետ ձեր աշխատանքի համար չափազանց կարևոր ե իմանալ հոսանքի ուղղությունը շղթալի մեջ, Այսպիսի դեպքերում նախորոք անհրաժեշտ է վորոշել հոսանքի աղբյուրի բևեռները: Փորձերից միքանիսը, վոր դուք արել եք այս դաշնթացի սկզբում, ձեռ տալիս են բևեռները վորոշելու յեղանակները:


Անենք մի շարք նոր, պարզ փորձեր ևս, վորոնք բևեռները վորոշելու նոր յեղանակներ կտան ձեզ:

Փորձ I. Հոսանքի աղբյուրի հաղորդալարերի մաքրված ծայրերն իջեցնում ենք ծծմբաթթվի թույլ լուծույթ պարունակող բաժակի մեջ և դիտում ենք, թե լարերից վորի վրա ավելի շատ գաղ ե անշատվում:

Այն հաղորդալարը, վորի վրա ավելի շատ գաղ ե անշատվում, միացած ե հոսանքի աղբյուրի բացասական բևեռի հետ: Իմանալով, թե ցած ե հոսանքի աղբյուրի բացասական բևեռի հետ, յերբ նրա միջով հոսանք ե անցնում, դուք ինքներդ կարողանաք բացատրել բևեռները վորոշելու ավյալ յեղանակը:

Փորձ II. Բաժակի մեջ լցրեք մի քիչ հեղուկ շրեց, պատրաստված կալիում յոդիդի լուծույթով^{*)}: Հաղորդալարերն իջեցնելով շրեցի մեջ վորոշեցրեք, թե նրանցից վորի մոտ ե շրեցի գույնը փոխվում:

Փորձ III. Սպիտակ ծծան թղթի շերտերը թրջեցրեք սալպետրի լուծույթի մեջ, վորին միքիչ ֆենոլֆտալեյին^{**}) ավելացրեք: Թուղթը դրեք ապակու վրա և նրա վրայից ել հոսանքի աղբյուրի հաղորդալարերի ծայրերը (նկ. 44), Այն հաղորդալարի մոտ, վոր միացած ե մարտկոցի բացասական բևեռին, կառաջանա կարմիր գույնավորում:

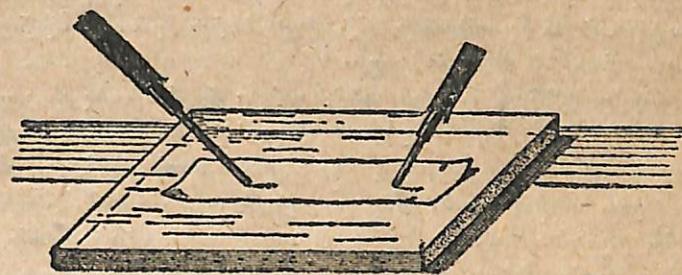

Նկ. 44.

Փորձ IV. Թղթի շերտը թրջեցրեք կալիումի յերկաթային ցիանիտի աղի լուծույթի մեջ և դրեք ապակու վրա: Հոսանքի աղբյուրից յեկող հաղորդալարերին ամրացրեք յերկաթալարի կտորներ և նրանց ծայրերը դիպցըք թղթի շերտին: Հաղորդալարերից վորի մոտ կապույտ գույնավորում առաջացավ:

Կատարված փորձերը նորից ապացուցում են, վոր հոսանքն անցնելով զանազան լուծույթների միջով, տարրալուծում ե նրանց:

Բիբլած փորձերից կարելի յե ոգտվել դորձնականապես հոսանքի ուղղությունը վորոշելու համար:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱ

Ելեկտրական եներգիայի աղբյուրը, ընդունիչը, վորն ելեկտրական եներգիան այլ տեսակի եներգիայի իւ փոխարկում, և հաղորդալարերը, վորոնք եներգիայի աղբյուրը միացնում են ընդունիչի հետ, կազմում են ելեկտրական շղթա:

*) Երեշը պատրաստվում է 2 գրամ կարտոֆիլի այսուհետ և 100 գրամ եռացող ջրից, վորի մեջ հետո լուծում են 1 գրամ կալիում յոդիդու:

**) Ֆենոլֆտալեյինի թուղթն աշխատանքի համար պատրաստվում են սպիտակ ծծան թղթը թրջելով սալպետրի լուծույթի մեջ: Յերբ թուղթը չորանում ե, կտրում են բարակ շերտերով և թացում փենոլֆտալեյինի սպիրտային լուծույթի մեջ: Աջատելիս թուղթը պետք է թրջել ջրով:

Գանի շղթան փակ է, նրա միջով հոսանք և անցնում: Բավկական են միայն վորուել տեղում շղթան կտրել «բանալ», հոսանքը դադարում է:

Վորպեսպի գեթ վորոշ չափով կարողանանք պարզել մնդ համար այս
լեռնույթները, վորոնք առաջանում են ելեկտրական շղթայում, կարե-
լի էն դրանք համեմատել այն լեռնույթների հետ, վորոնք տեղի են
ունենում 45-րդ նկարում պատեկերացված ջրաբաշխական սոցիլի մեջ:


Ա ջրհանը Ե ջրամբարից ջուրն ածում ե Յ ջրամբարի մեջ: Յ ջրամբարից դուրս ե գալիս մի խողովակ, վորի մեջ դրված ե Ծ տուրբինը: Այդ խողովակով անցնելիս՝ ջուրը պտտեցնում ե տուրբինը և Ո խողովակով թափվում Ե ջրամբարի մեջ, վորտեղից ջրհանի միջոցով դարձյալ վերադառնում ե Յ ջրամբարը:

Զուրը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ ե ծախսել վորոշ քանակով լամփ և ներդիմա: Այդ եներգիան վերածվում է բարձրացված ջրի պոտենցիալ եներգիալին: Չուրը վորոշ ճնշման տակ ընկնելով տուրբինի անիվների վրա, ստիպում ե, վոր տուրբինն աշխատի, փոխանցելով նրան իր եներգիան: Թափված Չուրը նախկին բարձրության վրա հանելու համար պահանջվում է ջրհանք նոր աշխատանք, վորը դարձալու համար է եներգության ծախսման հետ:

ներգիակի ազբուրը հանդիսանում է
ջրհանն իւ շարժիչով, եներգիայի ըն-
դունիչը՝ տուրբինը, իսկ խողովակ-
ներն ել միացնում են եներգիայի աղ-
բուրն բնադրնիչի հետ:

Յերբ ա և Ե ծորակները բաց են,
ջուրը հոսում ե խողովակների միջով
և աշխատանք ե կատարում, իսկ յերբ
այդ ծորակներից թեկուզ մեկը փակ-
ված է, ջուրը չի հոսում և տուրբի-
նը գաղաքարում և աշխատելուց: Մո-
առափորսապես նույն բանն է ստաց-
վում նաև ելեկտրական շղթայի մեջ:
Ենիքիայի ազգուրն այստեղ ելե-
մենտն ե կամ ելեկտրակալանի մեքե-
նան: Այդ ազգբուրը հաստատուն մը-
ղում, կամ, ինչպես ելեկտրոտեխնի-

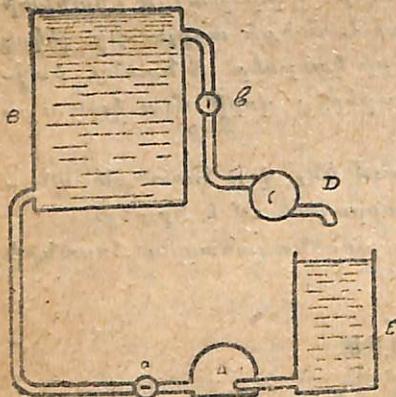Նկ. 45. Ելեկտրական զղթայի ջրաւ
բաշխական մամուլը



կալի մեջ ընդունված ե ասել, «լարում» ե պահպանում, վորով շարժում ե եղեկտրականությունը: Բավական ե մի տեղում բանալ (կտրել, ընդհատել) շվետան, հոսանքին հնարավորություն չտալ շարժվելու և ահա ընդունիչը կդադարի աշխատելուց: Նմանությունը համարյա կատարյալ ե, ջրհանի աշխատանքի մեջ պարզ լիրենում ե, վոր ինչ-վոր

Եներգիա լե ծախսվում, լինի այդ մարդու թե գոլորշու աշխատանքի եներգիան, ելեմենտի մեջ ծախսվողը քիմիական եներգիան եւ:

Ստուգիչ հարցեր I յեկ II գլուխների վերաբերյալ

- Ի՞նչն ե կոչվում ելեկտրիֆիկացիա:
 - Ի՞նչ առավելություններ ունի ելեկտրական եներգիան, եներշիալի ալլ տեսակների համեմատությամբ:
 - Ի՞նչ նշանակություն ունի ելեկտրիֆիկացիան եներգիալի եժան տեսակների ոգտագործման համար:
 - Եներգիալի ի՞նչ եժան տեսակներ կան մեր Միության մեջ:
 - Ներկայումս Միության ելեկտրիֆիկացիալի գործում նվաճումներ մն նախահեղափոխական ժամանակի համեմատությամբ:
 - Ավարտված ե արդյոք այժմ Միության ելեկտրիֆիկացիան:
 - Վերտեղից և ի՞նչպես ե համում հոսանքն սպառողին:
 - Ի՞նչն ե կոչվում մագիստրալ:
 - Ի՞նչն ե կոչվում ելեկտրական շղթա:
 - Ի՞նչպես ե շինված կելլանշեյի եկմենտը:
 - Ի՞նչպես ե շինված գրպանի մարտկոցիկը:
 - Ի՞նչպես ե շինված ելեկտրական լամպը:
 - Ի՞նչն ելեկտրական լամպից ոդը դատարկում են:
 - Ի՞նչպես ե շինված կոթառը:
 - Վորմնք են կոչվում հոսանքի հաղորդիչներ և անհաղորդիչներ:
 - Ի՞նչպիսի հաղորդիչներ գիտեք դուք:
 - Թվեցեք այն անհաղորդիչները, վորոնք ձեզ հայտնի լեն:
 - Ի՞նչպես ե շինված բոլորալարը հոսանքն անցկացնելու համար:
 - Նկարեցեք լուսավորման ցանցի անջատիչը:
 - Ի՞նչպես պետք ե պտտել անջատիչը ցանցը միացնելիս:
 - Ի՞նչպես պետք ե պտտել անջատիչը ցանցն ընդհատելիս:
 - Ի՞նչն իզոլլացիան հեռացնում են հաղորդալարից, վերջինս գործիքին միացնելիս:
 - Ի՞նչպես կարելի լե իմանալ՝ շղթայի միջով հոսանք անցնում ե, իւ վոչ:
 - Հիշեցեք, թի դուք ի՞նչ փորձեր եք արել, վորոնց միջոցով կատելի յե հայտնաբերել հոսանքի ներկայությունը շղթայի մեջ:
 - Հոսանքն ի՞նչ ե անում այն հաղորդալարին, վորի միջով նանցնում ե:
 - Հոսանքն ուղղություն ունի՞ ի՞նչպես կարելի լե այդ ապացուցել:
 - Պղնձի արջասպի լուծութի հետ ի՞նչ ե կատարվում, լերը նըաբիջով հոսանք ե անցնում:
 - Ի՞նչպես ե վորոշվում հոսանքի ուղղությունը շղթայի մեջ:

29. Ի՞նչպես և գնում հոսանքն այն հաղորդալարի միջով, վոր միացնում և կեզան շէի ելեմնտի ըևեռները:
30. Ի՞նչ և կոչվում անող և կաթոդ:
31. Ի՞նչպես և շինված կապարն ակկումուլյատորը:
32. Ի՞նչ և կատարվում կապարն ակկումուլյատորի թիթեղների հետ նրան լցնելիս:
33. Ի՞նչպես են պատրաստում ակկումուլյատորի գործարանային թիթեղները:
34. Նշեցեք, թե տեխնիկայի մեջ վհրանեղ են կիրառվում ակկումուլյատորները:
35. Ինչմեմ և կայանում եղիսոնի ակկումուլյատորի առավելությունը կապարն ակկումուլյատորի համեմատությամբ:
36. Ի՞նչ եներգիայի հաշվին են աշխատում ակկումուլյատորները:
37. Կարելի՞ լի ելեմենտ պատրաստել յերկու միաժեսակ թիթեղներից:
38. Ի՞նչ պայմաններում ելեմենտը կարող և հոսանք տալ:
39. Ելեմենտների մեջ ի՞նչն և հանդիսանում եներգիայի աղբյուրը:

ՀՈՍԱՆՔԻ ԶԱՓՈԽՄԵՐԸ ՇՊԹԱՅԻ ՄԵՋ

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ԶԱՓՈԽՄԸ

Եներգիայի այն քանակը, վորն ստանում և նախորդ զիսի 45-րդ նկարում պատկերացրած տուրբինը, կախված և թե տուրբինի միջով հոսող ջրի քանակից և թե այն ճնշումից, վորի տակ այդ ջուրը հոսում եւ Ցեթեցանկանաք վորոշել այդ տուրբինի հզորությունը, մենք պետք եւ վորոշենք, թե նա ի՞նչ աշխատանք եւ կատարում մի վայրկանում, իսկ զբա համար դարձաւ անհրաժեշտ և իմանալ մի վայրկանում տուրբինի միջով հոսող ջրի քանակը և այն ճնշումը, վորի տակ այդ ջուրը հոսում եւ:

Վորպեսպի հնարավոր լինի հաշվի առնել ելեկտրական գործիքների կատարած աշխատանքը, հաշվել նրանց հզորությունը, պետք եւ ծանոթանալ այն միավորների հետ, վորոնք գործ են ածվում ելեկտրոտեխնիկայի մեջ, լավ հասկանալ, թե ի՞նչ են չափում այդ միավորներով, և գտնել մտթեմատիկական այն բանաձևերը, վորոնք միմիանց հետ կապում են եներգիայի չափման ելեկտրական և մեզ ծանոթ ալ տեսակի միավորները:

ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺԸ

Ամենից առաջ հիշեցեք, վոր ձեր կատարած զանազան փորձերի ժամանակ գուշ ստանում ելիք հոսանքի վոչ հավասար աղղեցությունները, Միենույն լամպը յերբեմն ավելի պայծառ եր վառվում, յերբեմն ավելի թույլ Մագնիսական սլաքը հոսանքից խոտորվում եր կամ մեծ անկուռնով կամ փոքր, Քանի վոր այս յերկութներն այսպես կամ այնպես կապված են հոսանքի հետ, ապա կարելի լի յեղբակացնել, վոր հոսանքը մեր փորձերի մեջ միշտ միատեսակ չափով ուժեղ չի լինում, Ցեթեց ամպը մի գեպքում պայծառ եւ վառվում, իսկ մի այլ գեպքում թույլ կարելի լի մտածել, վոր առաջին դեպքում հոսանքն ավելի ուժեղ եւ,

քան լեռկրորդ դեպքում: Հոսանքներն իրար հետ համեմատել կարողանալու համար պետք է համեմատության վորոշ միավոր ընտրեն:

Գոյմանավորվել են հոսանքի ուժի միավոր համարել այն հոսանքի ուժը, զորն խիստակի յե մի վայրկյանում տնջատել պղնձի արշուափի լուծույթից 0,328 մգ պղինձ: Այդ հոսանքը կոչվում է մի ամպերի հոսանք:

Եթե կարականության այն քանակը, վորը 0,328 մգ պղինձ և անջատում պղնձի արջասպի լուծույթից, կոչվում է կուլոն: Այն հոսանքը, վորի ժամանակ մի վալրկյանի ընթացքում հոսում է մի կուլոն, հանգիսանում է մի ամպեր հոսանք: Յեթե է վալրկյանում հաղորդակարում անցնում է Շ կուլոն հոսանք, ապա հոսանքի ուժն ամպերներով հաշվար և $I = \frac{Q}{t}$.

Յեթե մի վալրկյանում անջատվում է վոչ թե 0,328 մգ, ապ 0,656 մգ պղինձ, ալդ նշանակում է, վոր անցնում է 2 ամպեր հոսանք և այնու Այլ կերպ ասած, իմանալով մի վալրկյանում անջատված պղնձի քանակը, մենք կարող ենք հաշվել հոսանքի ուժը: Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, վոր հոսանքի ուժը, ուժեղ հոսանք, բոլով հոսանք բառում վոչ գոչ գեղագում չպետք և հասկանալ տառացի կերպով: Այստեղ ուժի վոչ մի գաղափար չկա ճիշտ այնպես, ինչպես ուժի վոչ մի գաղափար չկա, յերբ ամբողջովին ծաղիկներով ծածկված խնձորենու մասին խոսելիս, գործ են ածում այսպիսի արտահայտություն: ռուժեղ ծաղիկ: Ինչպես «ուժեղ ծաղիկ» արտահայտության մեջ հառկացվում է ծաղիկների մեծ քանակություն, այնպես ել «հոսանքի ուժ» բառերով հասկացվում է եթե կարականության այն քանակը, վորոն անցնում է հոսանքով, վորոշ ժամանակամիջոցում:

Շատ թույլ հոսանքներ չափելու համար գործ և ածգում ամպերից 1000 անգամ փոքր միավոր՝ միլիմագիր:


Ածուխի սովորական շիկացման լամպը սպառում է մոտ 0,5 ամպեր: Կիսուապարատում վոլտյան աղեղը վերցնում է 40—50 ամպեր, ժոտավորապես 100 ամպեր վերցնում և տրամվալի վագոնը: Հոսանքները ենուախոսի մեջ մոտ 30 միլիմագիր մեծություն ունեն: Գիտության մեջ յերեքն պետք է լինում չափել հոսանքներ, վորոնք միլիտմագիրի հաղաքերորդկան մասին են հավասար:

«Ամպեր» բառը նշանակում է Բ տառով, միլիմագիրը՝ որեւով:

Ի՞նչՓես Ե ԶԱՓՎՈՒՄ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺԸ

Հոսանքի ուժը չափվում է հատուկ գործիքներով — ամպերմետրներով, վորոնց մեջ, հոսանքի աղղեցության տակ, մի սլաք և շարժվում

ամպերների բաժանված ցուցնակի վրա: Այս գործիքների զանազան սխալեթների կառուցվածքի և աշխատանքի մանրամասնությունները տրվելու են հետո, իսկ այժմ մատնանշենք միայն մի սխալեմը՝ ջերմային ամպերմետրը: Այս գործիքի մեջ (նկ. 46) հոսանքը բաց և թողնը վորում ԲԲ բարակ լարի միջով, վորի միջնակետի վրա ամբացված

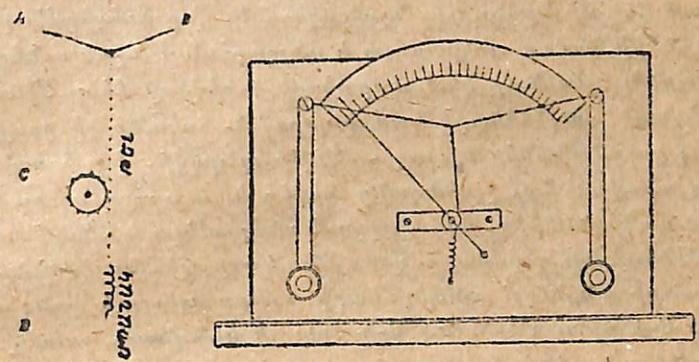

Նկ. 46. Զերմային ամպերմետր:

և բարակ մետաքսե թել: Այդ թելը փաթաթված է Ծ փոքր ճախարակի շուրջը և Ը զսպանակով պրկվելով (ձգվելով), ԲԲ լարի միջակեալ ձգում և (քայում ե) դեպի ցած: Հոսանքը բաց թողնելու ժամանակ լարը տաքանալով յերկարում է և նրա միջնակետը, ձգվելով մետաքսե թելից, ցած և իջնում: Թելն այդ ժամանակ պատում է ճախարակը և նրա հետ միասին՝ նրա վրա տեղավորված ոլաքը: Հոսանքն ինչքան ուժեղ է, այնքան ավելի շատ և տաքանում և կախ ընկնում լարը, վորի հետեւանքով թելն իջնում է և մեծանում և սլաքի թեքումը: Յեթե զպրոցում այդպիսի գործիք կա, դիտեցեք նրա կառուցվածքը: Յեթե չկա, փորձեցեք պատրաստել ինքներդ: Մեր հետազա աշխատանքների ժամանակ ոգտվելու լինք ալ սիստեմի գործիքներից: Նոր պատրաստվող ամպերմետրների վրա ցուցնակը գծվում է վորեւ տիպարացին ամպերմետրի ցուցնակի համեմատ: Առաջին ամպերմետրի ցուցնակն անհրաժեշտ է լեղել պատրաստել մետաղի այն քանակի համեմատ, վոր անջատվում և մետաղային աղից, նրա միջով հոսանքն անցնեցնելիս:

Ամպերմետրն ուրվագծերում պատկերացվում և այս նշանով՝ ի՞նչՓես Են ՈԳՏՎՈՒՄ ԱՄՊԵՐՄԵՏՐՆԵՐԻՑ

Դիտեցեք ձեզ տրված ամպերմետրը: Եղթայի մեջ մտցնելու համար ամպերմետրն ունի յերկու կամ յերեք սեղմակներ: Յեթե ամպերմետրի

վրա միայն լերկու սեղմակ կա, ապա նըս ցուցնակը միայն մի շարք թվեր ունի, իսկ լեթե լերեք՝ ապա ցուցնակը լերկու շարք թվեր ունի: Թվերի մի շարքը համապատասխանում է վորոշ սեղմակների մի զույգին, իսկ լերկորդ շարքը՝ սեղմակների մոտականություններ կան: Շատ հաճախ սեղմակներից մեկի մոտ դրված ե + նշանը, իսկ մյուսի մոտ — նշանը կամ վոչ մի նշան: Այդ նշանակում ե, վոր ամպերմետրի ուղիղ ցուցմունքների համար անհրաժեշտ ե անպայման + նշան ունեցող սեղմակը միացնել ելեմենտի կամ մարտկոցի + բևեռափ հետո Սխալ միացման ժամանակ ամպերմետրը կամ բոլորվին հոսանք չի ցուց տալիս կամ սխալ ցուցմունքները ետալիս: Յեթե պարզվի, վոր հոսանքը, վորվ դուք ոգտվում եք, չափազանց ուժեղ ե, և սլաքը դուքս ե գալիս ցուցնակի սահմաններից, այդ դեպքում անհրաժեշտ ե անմիջապես շրջալիք անշատել ամպերմետրը, վորովհետև այլապես նա կիշանա: Նախքան հոսանքի անցնելը՝ ամպերմետրի սլաքը պետք ե կանգնած լինի ցուցնակի 0-ի վրա: Յեթե նա 0-ի վրա չի կանգնած, ամպերմետրներից միքանի տեսակների մեջ գործիքի մի կողմի տակը կարելի լի թղթե կտորներ գարսել այնպես, վոր գործիքը պահանջված դիրքն ընդունի, և սլաքը կանգնի 0-ի վրա: Ձեր ձեռքի տակ գտնվող գործիքի հետ վարկելու վերաբերյալ նման ցուցմունքներ ձեզ կտա դաստուն:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 3.

Աշխատանքի նպատակը. — Ուսումնասիրել հոսանքի ուժը ըլլայի տարբեր մասերում:


ԱՆՀՐԱԺԵՏ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ. — Նիկոլինի լար 1, 0,5 և 0,25 մմ արագություն, մասշտաբ, փայտե ձողաներ (բարակ տախտակներ) 4 հատ, յուրաքանչյուրը 2 սեղմակով, ամպերմետր, լեկլանչեյ 3 լեկմենտ կամ 2 ակկումուլյատոր, միացման համար հաղորդալարեր, տափակ բերան աքցաններ և ունելիներ:

Գործիքների նախապատրաստումը. — Վերցրեք մետաղալարի լերեք կտորներ, տարբեր տրամագծերով և 101-ական սանտիմետր լերկարությամբ: Այդ լարերի ծալքերին փոքրիկ ողակներ շինեցեք այն հաշվով, թիամբար կամ այլ տեղ, 1 և 2 լարերի միջև, և չափեցնեք հոսանքի ուժը:

4. Նույն բանն արեք, տեղափորելով ամպերմետրը 2 և 3 լարերի միջև:

ԲՈՒԺՄՈՒՆ կտան ձեզ հետազա աշխատանքների ժամանակ ոգտվել ձեր պատրաստած մետաղալարերից:

1. Շղթա կազմեցեք ձեր պատրաստած լերեք լարերից, ամպերմետրից և ելեմենտների մարտկոցից կամ ակումուլյատորից. միացման համար գործածելով, վորքան կարելի լի, լարերի կարճ կտորներ^{*)}: Այդ

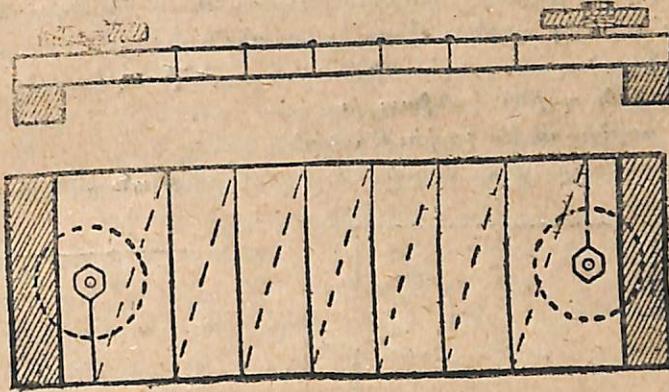


Նկ. 47. Վերաբերում ե № 3 աշխատանքին:

բոլոր գործիքներն անհրաժեշտ ե այնպես միացնել, վոր հոսանքը հարութաբար անցնի շղթայի բոլոր մասերի միջով: Միացումն ուրվագծով բեն պատկերացված ե 49-րդ նկարում: Այդպիսի միացումը կոչվում է հաջորդական:

2. Գրի առեք հոսանքի այն ուժը, վոր ցուց ե տալիս ամպերմետրը:

3. Ամպերմետրը տեղափոխեցեք շղթայի մի այլ տեղ, 1 և 2 լարերի միջև, և չափեցնեք հոսանքի ուժը:

4. Նույն բանն արեք, տեղափորելով ամպերմետրը 2 և 3 լարերի միջև:

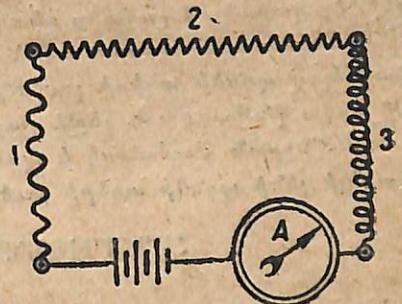

Նկ. 48. Վերաբերում ե № 3 աշխատանքին:

Նկ. 49. № 3 խողը գործիքների միացման ուրվագիծը:


5. Տեղափորեցեք ամպերմետրը ելեմենտների միջև և նորից չափեցեք հոսանքի ուժը:

^{*)} Շղթա կազմելու մարտկոցից յեկող հաղորդալարերից մեկը դեռ թողեք առանց միացնելու Սյդ հաղորդալարը մացրեք շղթայի մեջ միայն այն ժամանակ, յերե պիտի չտվում կատարեք:

Հոսանքի ուժի համար նշանակություն ունի այն տեղը, վորածեղ մտցված և ամպերմետրը՝ Շղթալի տարբեր մասերում հոսանքի ուժը տարբերվելու եւ

Խնդիրներ յեզ հարցեր

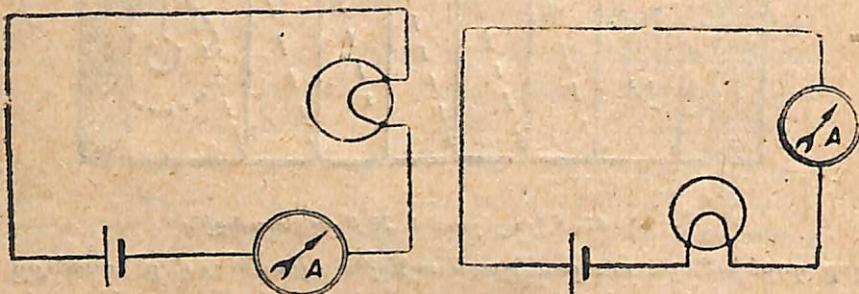1. Մի վորոշ հոսանքի ազդեցությամբ 10 վալրկյանի ընթացքում անջատվեց 38,8 մգ պղինձ: Վորոշել հոսանքի ուժը:
2. 5 Բ հոսանքը 1 րոպե անցնում և պղնձի աշխատավի լուծութի միջով: Վճրքան պղինձ կանջատվի:
3. Ի՞նչ գործիքով են չափում հոսանքի ուժը:
4. Ամպերմետրը, վորը մտցված էլեկտրավորության ցանցի մեջ, ելեկ-



Նկ. 50 ա և բ. Վերաբերում եւ 4-րդ խնդրին:

տրական լամպից առաջ, ցուց եւ տալիս 0,5 Բ, ի՞նչ փոփոխության կենթարկվի նրա ցուցմունքը, յեթե նրան տեղավորենք նույն շղթայի մեջ, ելեկտրական լամպից հետո (նկ. 50 ա-բ):

5. Գործարանում ստանում են քիմիական մաքուր պղինձ, հոսանք անցկացնելով պղնձի աղերի լուծութի միջով: Վճրքան պղինձ՝ կանջատվի մի որվա ընթացքում, յեթե բաց թողնվի 200 Բ հոսանք:

6. Ի՞նչքան ժամանակ եւ պահանջվում, վորապես 200 Բ հոսանքով կարելի լինի պղնձի աղերի լուծութից ստանալ մի տոնն պղինձ:

ՀԱՐՈՒԴԻՉՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լարորատոր աշխատանքի ժամանակ մենք տեսանք, վոր հաջորդաբար միացված հաղորդիչների զանազան տեղերում ներառված ամպերմետրը հոսանքի նույն ուժն եւ ցուց տալիս: Դա մեզ իրավունք է տալիս այսպիսի լեզրակացություն անելու:

Հոսանքի ուժը հաջորդաբար միացված ըդրայի տարբեր մասերում միշտնի լինույն են:

Այդ աշխատանքի մեջ դուք միայն ամպերմետրի տեղն երեք փո-

խում, առանց շղթան կազմող հաղորդիչները փոփոխության լենթարկելու: Տեսնենք, թե հոսանքի ուժի համար ի՞նչ նշանակություն ունեն իրենք՝ հաղորդիչները, վորոնք մանում են շղթայի մեջ:

Կրկնեցեք յերեք հաղորդիչների հետ այն վորձը, զոր դուք կատարեցիք լարորատոր աշխատանքի ժամանակ, և հետո յերեք հաղորդիչների փոխարեն շղթայի մեջ մտցրեք միայն յերկուսը: Դուք կնկատեք, վոր հաղորդիչներից մեկը դուքս հանելուց հետո հոսանքի ուժը մեծանում է: Հանելով յերկորդը հաղորդիչը ևս, դուք կնկատեք, վոր հոսանքի ուժն ել ավելի չեմ մեծանում: Այդպիսով մենք պետք եւ լեզրակացնենք, վոր ամեն մի հաղորդիչ արգելք եւ հանդիսանում հոսանքին, կամ, ինչպես ասում են, դիմադրություն եւ ցուց տալիս նրան: Շղթայի մեջ տարբեր տեսակի լարեր մտցնելով, դուք կհամոզվեք, վոր տարբեր լարերի գեաքում հոսանքի ուժը նույնպես տարբեր եւ լինում: Այդ ցուց եւ տալիս, վոր տարբեր հաղորդիչներ տարբեր դիմադրություն ունեն: Քանի վոր շղթայի մեջ մտցրած հաղորդիչների տարբեր դիմադրություններն ազդում են հոսանքի ուժի, վրա, ապա անհրաժեշտ է իմանալ հողորդիչ դիմադրությունը, հաշվել և գտնել հոսանքի ուժի կախումը դիմադրությունից:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱԾԱԲԱԿ № 4.

Ս. ԺԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆ Ապատակը. — Վարուել, թե ինչից կախում ունի հաղորդիչի դիմադրությունը:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՑ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ. — Ամպերմետր, № 3 աշխատանքի համար պատրաստված մետաղալարեր, նոր ձողան, վորի վրա փաթաթված եւ 0,5 մմ տրամագծով նիկելինի լար, ակիամուլյատոր^{*)} միացման համար հաղորդալարեր, կոճ վորի վրա փաթաթված եւ 1 մետր պղնձալար 0,5 մմ տրամագծով:

1. Շղթայի մեջ մտցրեք ամպերմետրը, ակիումուլյատորը և ձողանը, վորի վրա փաթաթված եւ 1 մետր նիկելինի 1 մմ տրամագծով: Գրի առեք ամպերմետրի ցուցմունքը:

2. Նույն բանն արեք 1 մետր յերկարությամբ և 0,5 մմ տրամագիծ ունեցող նիկելինի լարով: Գրի առեք ամպերմետրի ցուցմունքը:

3. Վորոշեցեք այն հոսանքի ուժը, վորն ստացվում է յերեք շղթայի մեջ ենք մտցնում 0,25 մմ տրամագծով և 1 մետր յերկարությամբ նիկելինի լար:

4. Նալեցեք ձեր գրածում և պատասխանեցեք՝ մետաղալարի համար թիմադրություն ի՞նչ նշանակություն ունի նրա դիմադրության համար:

5. Զափեցեք հոսանքի ուժը՝ մտցնելով շղթայի մեջ 2 մետր յերկա-

^{*)} Ակկումուլյատորը կարուի յեւ փոխարինել յերկու ելեմենտներով, վորոնք միացված են զուգահեռ, այսինքն յերկու ցինկը և յերկու ածուխը միացված են միասեղ:

քությամբ և 0,5 մմ արամագծով նիկելինի լար: Հոսանքի ուժը համեմատեցիք 1 մետր լերկարության և 2 մետր լերկարության ժամանակ: Դիմադրության համար Բնչ նշանակություն ունի մետաղալարի լերկարությունը:

6. Մացրեք 0,5 մմ արամագծով 1 մետր նիկելինի լար դարձլաւ զբետությամբ հոսանքի ուժը:

7. Առանց հանելու այդ մետաղալարը, մացրեք նրա հետ հաջորդաբար 1 մետր լերկարության, 0,5 մմ արամագիծ ունեցող պղնձալարի կոճ: Հոսանքը նկատելի՞ չափով գոխվեց:

Ի՞նչպիսի հոսանք եր անցնում լերկու մետր նիկելինի լարը մացնելիս: Այս հոսանքը համեմատեցեք այն հոսանքի հետ, վոր ստացվում եր շղթալի մեջ, լեռը 1 մետր նիկելինի լարը հաջորդաբար միացնում ելինք 1 մետր պղնձալարի հետ:

Կարմղ և արզուք 1 մետր պղնձալարի դիմադրությանը փոխարեւ նել 1 մետր նիկելինալարի դիմադրությունը:

Հաղորդիչի դիմադրությունը կախում ունի արզուք այն նյութերից, գորից հաղորդիչը պատրաստված եւ:

Այս աշխատանքի ժամանակ, տարբեր մետաղալարեր մացնելով շըպթալի մեջ, դուք կարողացաք այսպիսի լեզրակացության հանդել.

Հաղորդիչի դիմադրությունը կախում ունի նրա լերկարությունը, երա հաստությունից յեկ այն նյութից, վորից նաղորդիչը պատրաստված եւ:

Յերկարությունն ավելացնելու հետ միասին մետաղալարի դիմադրությունը մեծանում է, իսկ մետաղալարի տրամադիճն ավելացնելու հետ միասին, ընդհակառակը, դիմադրությունը պակասում է: Միանուն գերկարությունն ու հաստությունն ունեցող տարբեր նյութերից պատրաստված մետաղալարերը տարբեր դիմադրություն ունեն: Հաղորդիչի դիմադրության վերաբերյալ գիտնական Ոնմի կողմից կատարված ստուգի հետազոտությունները հնարավորություն տվյան մաթեմատիկական կապակցություն հաստատելու մետաղալարի դիմադրության և նրա լերկաչափական չափումների միջև:

Ոնմի գտավ, վոր մետաղալարի դիմադրությունն ուղիղ համեմատական եւ լարի լերկարությանը յեկ հակադարձ համեմատական երա այնական կտրվածի մակերեսին: Ոնմի հայտնաբերած կախումն արտահայտված է այսպիսի բանաձեռքով:

$$R = \rho \frac{1}{s},$$

Վորտեղ R —մետաղալարի դիմադրությունն է, վոր վորոնում ենք, ρ —

մետաղալարի լերկարությունը մետրով, իսկ s —մետաղալարի լայնական կտրվածքը մմ²-ով: ρ —գործակիցը, վոր դրված է բանաձեռքի լերկության մասի սկզբում, ցույց է տալիս վորու նյութից սինված, 1 մետր լերկարությամբ յեկ 1 մմ² կտրվածքով մետաղալարի դիմադրությունը:

Մի մետր լերկարությամբ և 1 մմ² կտրվածքով տվյալ մետաղալարի դիմադրությունն իմանալով (այդ դիմադրությունը պայմանական միավորներով արտահայտված է բանաձեկի մեջ օ տառով), կարելի լի վարուշել տվյալ նյութից պատրաստված ամեն մի մետաղալարի դիմադրությունը:

Միայն պետք է պայմանավորվել թե ի՞նչն ենք ընդունելու վոր պես դիմադրության միավորը: Պայմանավորվել են դիմադրության միավոր համարել այն դիմադրությանը, զորն ունի 106,3 մմ լերկարությամբ և 1 մմ² կտրվածքով սնդիկի սյունը: Խպատիկ Ոնմի, վոր հայտնաբերել ե դիմադրության որենքները, այդ միավորն անվանում են Ոնմ: Բանաձեկի մեջ մտնող օ մեծությունը կոչվում է տեսակարար դիմադրություն և ցույց է տալիս, թե 1 մետր լերկարությամբ և 1 մմ² կտրվածքով տվյալ նյութի դիմադրությունը քանի Ոնմի լի հավասար: (Ոնմ քանի փոխարեն գրում են Չ-ոմեկա): Այն դիմադրությունը, վոր միմին սհմի լի հավասար, կոչվում է «Մեգոնմ» և նշանակվում է — ԱՉ:

Տեսակարար դիմադրությունների աղյուսակ


Նյութը	Տեսակարար դիմադրությունը Ոն- մերով:	Նյութը	Տեսակարար դիմադրությունը Ոն- մերով:
Արծաթ	0,0159	Սոնկ 18°	0,958
Գղինձ	0,0175	Վասկի	0,022
Ալումինիում	0,0287	Ածուխ (շիկացման լամ- պի մեջ)	40
Պլատին	0,0937	Ոսմիում	0,095
Ցերկաթ	0,1324	Տանդալ	0,165
Անտր	0,142	Բըռնզ	0,03
Պողպատ	0,1843	Մանգանին	0,47
Կապար	0,2076	Զոր փայտ	մոտ 1014
Ներկելբեր	0,301	Մարմարին	> 1017
Նիկելին	0,45	Երանիտ	> 1020

Դիտելով այս աղյուսակը մենք տեսնում ենք, վոր ամենափոքը դիմադրությունն ունի արծաթը, նրան շատ մոտ կանգնած է պղինձը, մետաղների համաձուլվածքներն ոժութած են մեծ դիմադրությամբ, շատ մեծ և ածուխի դիմադրությունը: Աղյուսակում մենք նշանակվեա:

զոր մեկուսիչ համարվող նյութերն ել իրապես հոսանք են անցկացնում, միայն նրանց դիմադրությունն աշխատ մեծ է, վոր չափում և հազարավոր ոհմերով:

Մարդու մարմինը մի ձեռքի մատներից մինչև միտւ ձեռքի մատները ներկայացնում է 1000 ոհմ դիմադրություն: Հիմանդագին վիճակում այդ դիմադրությունը պահասում է: Հատկապես հարբած մարդու դիմադրությունն ուժեղ կերպով իջնում է:

Վորեն գործիքի դիմադրությունը վորոշելու համար, նրա դիմադրությունն անհրաժեշտ է համեմատել միանգամայն վորոշ դիմադրության հետ ճիշտ ախպիս, ինչպես վորեն մարմնի քաշը վորոշելու համար այդ քաշը համեմատում ենք կշռաքարերի քաշի հետ կարելի լինարաստել մետաղալարերի կոճեր, վորոնց դիմադրությունը միանգա-

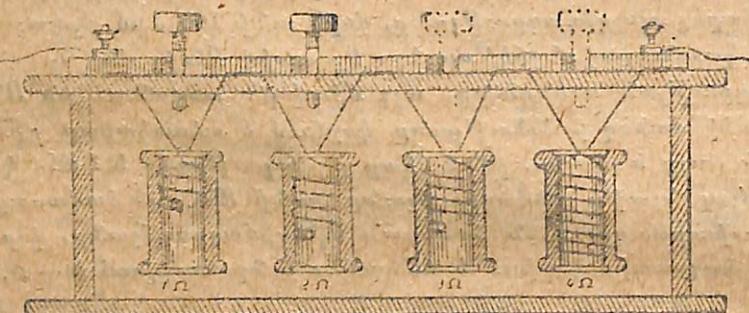

Նկ. 51. Դիմադրությունների արկղ:


մաքն վորոշ է, որինակի համար 1 ոհմ, 2 ոհմ և ալլն: Իմանալով հոսանքի ուժը, լիրը շղթալի մեջ մացքած և տվյալ գործիքը, վորի դիմադրությունը պեսք և իմանալ, կարող ենք այդ գործիքի փոխարեն աշխատն եթալունի կոճեր մացնել (նույն շղթալի մեջ), մինչև վոր նույն հոսանքի ուժն ստանանք, այս գեղագում մենք կարող ենք ասել, վոր գործիքի և կոճերի դիմադրությունները հավասար են:

Այն արկղը, վորի մեջ տեղափորված են եթալուններով կոճերը, ցույց է տրված 51 նկարում: Արկղի ծածկի վրա դուք տեսնում եք սպիտե մի հաստ ձողան բաժանված հինգ տուանձին կտորների, վորոնք կարող են միացվել միայն հետ հատուկ խրանների ոգնությամբ, անդամով վերջիններս ձողանի հարեան մասերի միջև ընկած կոնաձև անցրելով վերջիններս ձողանի հարեան մասերի միջև ընկած կոնաձև անցրելով վերջինների տուրաքանչուրի ծալքերը միացնում են ձողանի վերկու հարեան մասերը: Յեթե այս արկղը ծալքերին գտնվող սեղմակների միջոցով մտցնենք շղթալի մեջ և հանանք բոլոր խրանները, ապա ներկի միջոցով մտցնենք շղթալի մեջ և հանանք բոլոր կոճերի միջոցի: Խրանը մտցնելով,

առանձնացնում ենք այն կոճը, վոր միացնում և խրանով փակված ձողանները: 51 նկ. պատկերացված է մի ձողան 4 կոճով, վորոնց դիմադրությունն եւ 1 ոհմ, 2 ոհմ, 3 ոհմ, 4 ոհմ: Այս կոճերի ոգնությամբ շղթալի մեջ կարելի լինարաստ ամբողջ ոհմերի սահմաններում, 0-ից մինչև 10, ամեն մի դիմադրություն: Զանազան նպատակների համար այս արկղները պատրաստում են բազմաթիվ ձողաններով, վորոնց միջոցով ստանում են ամեն տեսակի դիմադրություն: Դիմադրությունների այս հալաքածուն գործ է ածգում դիմադրություններ չափելու համար և կրում է «դիմադրությունների արկղ» անունը:

Ո Ե Ո Ս Ս Ա Տ Ե Բ

Դուք տեսաք, վոր հոսանքի շղթալի մեջ ավելության հաղորդիչ մտցնելիս հոսանքի ուժը փոքրանում է և ընդհակառակը, այդ հաղորդիչը շղթալից հանելիս, հոսանքի ուժը մեծանում է: Այս լեռնությունը թույլ ետալիս այնպիսի գործիքներ պատրաստել, վորոնց ոգնությամբ, շղթալի դիմադրությունը փոխելով, կարելի լինարաստել հոսանքի ուժը շղթալի մեջ: Այդպիսի գործիքները կոչվում են ռեզուտատուններ: Վորպիս ամենաապարդ տեսակի ռեզուտատա կարող է ծառայել լիրկու սեղմակների միջև սեղմակած լիրկար մետաղալարը (նկ. 52): Այդ սեղմակների միջև, վորոնք անշարժ կերպով ամբացված են մի տախտակի վրա, կա մի լեռությ

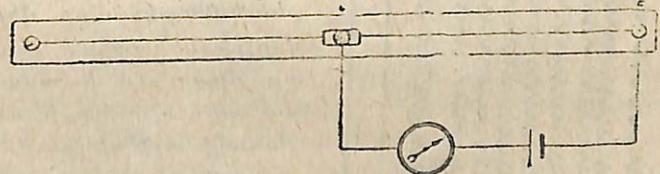

Նկ. 52:



սեղմակ, վորը շարժվում և մետաղալարի լիրկարությամբ այն կողմը: Այս գործիքը մտցվում է շղթալի մեջ անշարժ սեղմակներից մեկի և շարժական սեղմակի միջոցով: Շարժելով շարժական սեղմակը, մենք կարող ենք մեծացնել կամ փոքրացնել մետաղալարի լիրկարությունը, վորի հետ միասին կմիանանա կամ կփոքրանա հոսանքի ուժը շղթալի մեջ: Այդպիսի գործիքը մեծ տեղ է զբավում: Նրա չափերը փոքրացնելու համար մետաղալարը փաթաթում են մեկուսիչից պատրաստած զլանի վրա և մետաղալարը ծալքերին անբացնեան: Ա և Բ սեղմակները (նկ. 53): Գլանի վերկը մետաղալ ծողի վրա շնուր են Ծ սահուկը, վորը կիպ ողափում է մետաղալարի գալարները: Գործիքը միացնում են հոսանքունիքը մեջ և հաջորդաբար կանցնի բոլոր կոճերի միջոցի: Խրանը մտցնելով,

Քի հետ Բ կամ Յ սեղմակներից մեկի և մետաղյա ձողի վրա գտնվող Ը
սեղմակի ոգնութիւնը: Ը սահուկը շարժելով այս կամ այն կողմը, մե-
ծացնում էն մե-
տաղալարի չերկա-
րութիւնը: Անոս-
տատի չերրորդ, լը-
ծակավոր տեսակն
ուրիշագծորեն պատ-
կերացված և 54
նկարում:

Մեկուսից պատ-
րաստված շրջանա-
կի վրա ցածից կան
մի շարք մետաղյա

կոնտակտներ և մետաղե մի բռնակ, վորն իր առանցքի շուրջը պատվե-
լով կարող և ամուր կերպով սեղմվել այս կամ այն կոնտակտին: Առա-
ջին կոնտակտին ամրացված և

Նկ. 53. Թեսատատ սահող կոնտակտի:

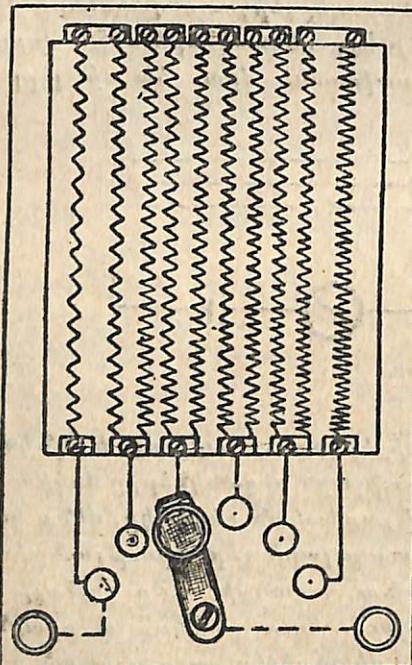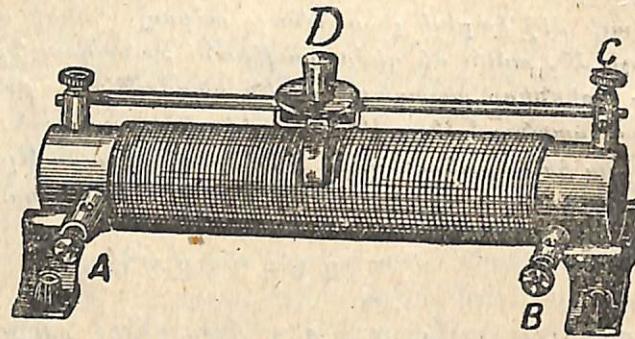


Նկ. 54. Լծակավոր սեստատ:

և տարածված ուղիւրամակերի այսպիս կոչված շիկացման սեստատը,
վորի հետ դուք ես, ձեր աշխատանքների ընթացքում, զործ պիտի ու-

նենաք: Նրա մեջ մետաղալարը փաթաթված և Փիբրի թիթեղի վրա,
վորը ծոված և ողակի ձեռվ: Այդ մետաղալարի գալարների վրայով
սահում և մետաղյա զսպանակով շարժակը (սլաքը), վորի ոգնությամբ
կարելի չե շղթայի մեջ մացնել մետաղալարի այս կամ այն մասը: Հա-
զորդալարերը միացվում են մետաղալարի սկզբում գտնվող պտուտակ-
ներին և ուսուտատի շարժակին:

Շղթա կազմեցեք գրպանի լապտերից, ելեկտրական լամպից, մարտ-
կոցիկից և ուսուտատից, միացնելով դրանք հաջորդաբար (նկ. 55):
Փոփոխելով մետաղալարի մեծու-
թիւնը, դուք փոփոխում եք շղթայի
դիմադրությունը: Այդ փոփոխու-
թիւնն ինչպես և անդրադառնում
լամպի լույսի պայծառության վրա:

Այս փորձով դուք տեսնում եք,
փոր ուսուտատի ոգնությամբ կարե-
լի չե փոփոխել լամպի շիկացումը և
այդ յեղանակով փոխել լամպի լու-
սավորությունը: Կիսույում գտնված
ժամանակ դուք տեսել եք, թե ինչ-
պես սեանսն սկզբելուց առաջ դանդաղ խավարում և ապա հանգչում են
լույսերը: Այդ կատարվում և ուսուտատի միջոցով:

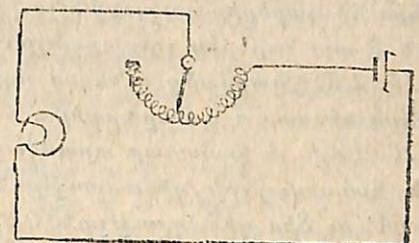

Նկ. 55. Ռադիո սեստատ:

Խ ն դ ի ր ն ե ր յ ե վ հ ա ր ց ե ր

1. Միենույն չերկարության և կարգածքի պղնձե և չերկաթե մե-
կուսացված լարերը վորոված են պարուրածն: Այդ պարուրներից վորն
ավելի մեծ դիմադրություն կունենա: Ինչո՞ւ:

2. Երկաթալարի փաթեթից կարեցին չերկու կտոր լար: Այդ կտոր-
ների դիմադրությունը չափելիս պարզվեց, վոր նըանցից մեկինը
չերկու անգամ մեծ է, քան մյուսինը: Ինչի՞ն և այդ:

3. Միենույն չերկարություն ունեցող նիկելինալարերը տարբեր դի-
մադրություն ունեն: Այդ չերկույթին ինչո՞ւ կարելի չե բացատրել:

4. Կարելի՞ լի արդյոք չերկու տարբեր նյութերից պատրաստված մե-
տաղալարերից ստանալ միատեսակ դիմադրություններ:

5. Ի՞նչ մեծություններից և կախված մետաղալարի դիմադրությունը:

6. Տեսակաբար դիմադրությունների աղյուսակում «Երկաթ» բարի
դիմաց գրված 0,1324 թիվն ի՞նչ և ցուց առանա:

7. Ի՞նչի՞ լի հավասար 1 մետր կարգածքի և 1 մետր չերկարության
չերկաթալարի դիմադրությունը:

8. Ի՞նչ յեղանակով կարելի չե վորոշել տվյալ գործիքի դիմադրու-
թյունը:

9. Ի՞նչն և կոչվում ո՞նմ:

10. Խոչված կվուսվի մետաղալարի կտորի դիմադրությունը, յեթև մետաղալարը կարձացնենք 3 անգամ:

11. Հաշվեցեք 5 մետր լեռկաթալարի դիմաղրությունը, և թե նրա կարգածքը 2 մմ² է:

12. Հաշվեցեք 10 մետր յերկարության և 0,2 մմ² կտրվածք ունեցող պղնձալարի դիմադրությունը:

13. 0,8 մմ² կտրվածք ունեցող պղնձալարի փաթեթը 1 ոհմ զիմագրություն ունի. Գտնիլ մետաղալարի լերկաբությունը:

14. 1 մմ² կտրվածքը ունեցող պղնձի, յերկաթի, սիլիկալինի և ալյու-
մինիումի լարերից լուրաքանչչուրը 1 ոհմ գիմազրություն ունի: Ի՞նչ-
քան և այդ լարերից լուրաքանչչուրի յերկարությունը:

15. 1 մմ² կտրվածք ունեցող յերկաթալարից լինչքան կդնա՛ 20 ոհմանոց ուսուտառ պատրաստելու համար:

16. Ինչի՞ յե հավասար տրամվայի Յ կիլոմետր յերկարության ողաշին հաղորդավարի գիմաղբությունը, ինթե հաղորդավարի կարվածքը 30 մմ² է: Տես դիմաղբություն 0,0175:

17. Մետաղալարի կտորը 1 ում զիմաղբության ունի ինչի՞ հավասար կլինի այդ նույն լարի գիմաղբությունը, ինթե կիսելով նրա լեռ կու մասերն՝ ամբողջ լեռկարությամբ իրար հետ հյուսենք:

18. Մատիսի լերկաբությունը 17 ամ է: Գրաֆիտի տեսակաբար դիմագրությունը 100 է: Գտնել գրաֆիտի լայնական կտրվածքի մակերեսը, լեթե մատիսի լնդհանուր դիմագրությունը 17 ո՞մի լեհավասար:

19. Բաժակի մեջ ածած թղթի լուծնութիւնը միջով հսանք անցկացնելու
համար բաժակի մեջ իջեցրին լերկու կապացի ելեկտրոդները ի՞նչպես
կփոխվին հսանքքի ուժը, լեռնե ալդ ելեկտրոդները միմյանց մոտ գննենք:

20. Հաշվեցիք սնդիկի տեսակաբար դիմագրությունը Յ առև։
 21. Վստա սիմագրության ռեկուստատ պատրաստելու համար վնր մե-

տաղալարից ավելի շատ կոնս պղնձալարից, նիկելինալարից, թե
էլեկտրալարից:

ՀԱՐԱԽԱ

Զրի հոսանքի հղորությունը կախում ունի լերկու մեծություններից, չը այն քանակից, վորն անցնում և հոսանքի կտրվածքով ժամանակի միավորի ընթացքում, և այն ձնշումից, վորի տակ ջուրը հոսում է: Յեթի մղում չկա, և ամենուքեք ջուրը լենթակա յի հավասար ձնշման, յրի շաբթում չի լինի և ջուրն աշխատանք չի կատարի: Վերեսում մեր շաբթում տված ջրաբաշխական մողելի մեջ յրհանն եր ստեղծում այն անցուց տված ջրաբաշխական մողելի մեջ յրհանն եր ստեղծում այն անցուց տված ջրաբաշխական մողելի մեջ յրհանն եր ստեղծում: Տարրեր հրաժեշտ ձնշումը, վորով հեղուկը շաբթում և խողովակներում: Տարրեր սիստեմի և տարրեր հղորության ջրհաններն իրենց բարձրացրած դրով մղումներ են առաջացնում: Մղումը կարող և այնքան մեծանալ, վոր

տվյալ ջրհանն այլիս ի վիճակի չլինի աշխատելու։ Այս դեպքում ջրհանի աշխատանքը կանգ ե առնում։ Յեթե պահանջվում ե ավելի մեծացնել մղումը, հարկավոր կլինի այդ սպատակով վերցնել մի ուրիշ ավելի մեծ հղորության ջրհան։


Զըի հոսանքի նմանողությամբ պետք ե լեզրակացնել, վոր ելեկտրական հոսանքի դեպքում ևս մի պատճառ պետք ե լինի, վորի հետևանքով հոսանք ե ստեղծվում: Այդ պատճառը, վոր ելեկտրական հոսանք առաջացնում, ստիպում ե, վոր հոսանքը հաղթահարի դիմադրությանը, կոչվում ե ելեկտրաշարժությունը: Պահանջանելու սահմանը կամ

Անհամանակի ելեմենտը փոխարինեցիք գրապահնի նոր սարտղոցը և
դուք կտեսնեք, վոր թե հոսանքի ուժն և մեծանում և թե լամպիկն և
պայծառ լույսով վառվում: Այս փորձից դուք պետք ե լեզրակացնեք,
վոր լամպիկը պայծառ վառվում և միայն հոսանքի վորոշ ուժի դեպ-
քում: Անհրաժեշտ ե վորոշ ժամանակի ընթացքում բավարար քանա-
կությամբ հոսանք անցկացնել լամպիկի թելերի միջով, վորպեսի նա-
պայծառ լույս տա: Այժմ արգեն հասկանալի լեզրի դառնում, թե ինչու
լեզրանշնի մեծ ելեմենտը թույլ հոսանք և տալիս, այնինչ այդ ելե-
զրանշնի փոքրիկ մարտկոցիկն ավելի մեծ հոսանք և տալիս:

Դրա համար նորից համեմատեցեք ջրի հետ։
Զագարի ծալրին հազըրեք մի ռետինե խողովակ և ամրացրեք շտա-
տիվի վրա վոչ շատ բարձր (նկ. 56)։ Զագարի մեջ ջուր ածեցեք և չա-
փեցեք այն ժամանակը, վորի ընթացքում խողովակի միջից մի փոք-
րիկ բաժակ ջուր և թափվում։ Հանցեք ռետինե խողովակը, հազըր-
ութեակ ավելի յերկար խողովակ և դարձալ չափեցեք այն ժամանակը,
վորի ընթացքում նույն բաժակը լցում և ջրով։

Այս փորձից դուք տեսնում եք, վոր վորոշ ժամանակի ըստացք
միենուլու լախության խողովակից կարող ե տարբեր քանակությամբ
ջուր թափվել Յեթե մղումը փոքր ե, քիչ ջուր ե թափվում, իսկ յեթե
մղումն ավելացնենք, կավելանա նաև տվյալ ժամանակամիջոցում թափ-
վող ջրի քանակը՝ նույն բանը տեղի ունեցավ նաև լապտերի հետ մեր
կատարած փորձի ժամանակէ: Միայն կերպանցին մի ելեմենտից ստաց-
ված ուժը քիչ եր, վորովհետև քիչ եր լարումը: Հոսանքի ուժի ավել-
լանալը, մարտկոցիկը միացնելուց հետո, մեզ ստիպում ե յօդքակաց-
նել վոր մարտկոցն ափելի մեծ լարում ունի, քան մի ելեմենտը և զրո-
հետեանքով լապտերի միենույն թելի միջով վորոշ ժամանակի ընթաց-
քում ափելի մեծ քանակությամբ ելեկտրականություն ե անցնում: Մրա-

Նից հետևում ե, վոր ելեկտրական լաբումը մի մեծություն է, վորը կարելի յե չափել, յեթե միայն պայմանավորվենք, թե ինչը պետք ե ընդունել վորպես լարման միավոր:

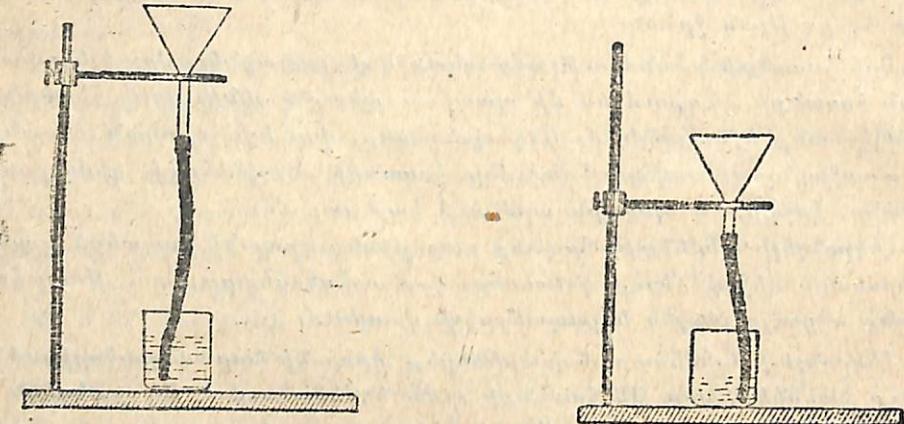

Նկ. 56:

Ընդունենք վորպես լարման միավոր այն լարումը, վոր գոյություն ունի 1 ոհմ դիմագրություն ունեցող լարի ծայրերում, յերբ այդ դիմագրության միջով անցնում է 1 ամպեր հոսանք: Այդ լարումը կոչվում է վոլտ: Վոլտ նշանակվում է V տառապ:

Վորպեսպի վորոց գաղափար ստանաք վոլտի մեծության մասին, նշենք, վոր աշխատանքներից մեկում ձեր պատրաստած վոլտայի ելեկտրական մեջնումը մոտ մի վոլտ մեծություն ունի, լեկլանշելի ելեմենտի անդմակների վրա լարումը մոտ 1,5 V է, 3 ելեմենտներից բաղկացած գրավանի մարտկոցիկի լարումը մոտ 4,5 V, կապարե ակկումուլատորի լարումը – 2 V, Եղիսոնի ակկումուլատորի լարումը – 1,2 V: Քաղաքացին լուսավորության ցանցը բնակաբաններում 110–120 V լարում ունի, միքանի վայրերում (գործարաններում) ցանցն ունի 220 V լարում: Շրջանալին կայանները մեծ հեռավորությունների վրա հոսանքն ուղարկում են շատ մեծ՝ միքանի հազար վոլտ լարման տակ:

Լենինգրադը վոլխովի հիդրոելեկտրոկայանից և Մոսկվան Շատուրի կայանից հոսանք են ստանում 115,000 V լարումով: Դիտական լարումատորիաներում հոսանքներ են գործածվուա, վորոնց լարումը հասնում է 1,000,000 վոլտի: Յերկրի և ամպերի միջև լարումը, վոր կարծակ և առաջացնում, հասնում է միքանի հարյուր միլիոն վոլտի:


Այն գործիքները, վորոնցով չափում ե լարումը, կոչվում են վորտմերը (վորտաչափներ): Նրանց արտաքին տեսքը համարյա ըոլորդին նման և ամպերմետրների տեսքին: Քանի վոր միքանի գործիք-

ների մեջ ներքին կառուցվածքը տեսանելի չե, իսկ արտաքին տեսքից հնարավոր չե զանազանել վոլտմետրն ամպերմետրից, այդ պատճառով վոլտմետրի ցուցնակի վրա գրված ե V նշանը կամ «վոլտ» բառը:

Ուրվագերում վոլտմետրը նշանակում են այսպիսի նշանով:

ՎՈԼՏՄԵՏՐԻՑ ՈԳՏՎԵԼՈՒ ՅԵՊԱՆԱԿԸ

Դուք արդեն աշխատել եք ամպերմետրով և գիտեք, վոր ամպերմետրը կարելի յե հաջորդաբար միացնել շղթայի ցանկացած տեղում, վորովհետև հոսանքի ուժը շղթայի բոլոր մասերում միանույնն է:

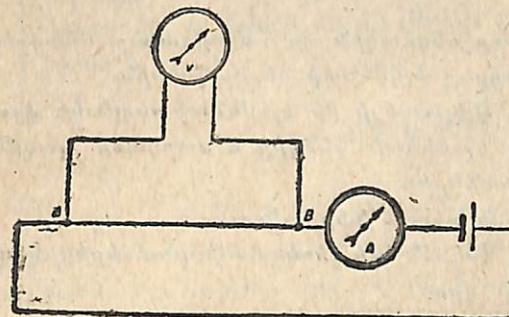


Նկ. 57-ա:

Կանում ենք չափել 57 ա-օ նկարում ցուց ե արված մի ելեկտրական շղթա, վորի մեջ մտցված ե ամպերմետր՝ հոսանքի ուժը չափելու համար, և վոլտմետր՝ A և B կետերի միջև գոյություն ունեցող լարումը չափելու համար:

Վոլտմետրի հաղորդական ամպերը միացված են A և B կետերին, Յեթե հաղորդակարերից մեկը դուք տեղափոխեք ուրիշ տեղ, դրանով արդեն դուք կչափեք վոլտերի մեջ կամ կետերի, այլ ուրիշ լիրու կու կետերի միջև յեղած լարումը, վորոնց ձեր հաղորդակարերը միացված են: ՀԱԲՈՒԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 5.

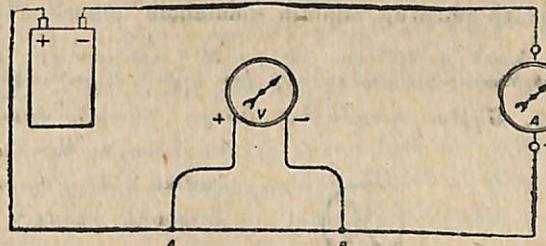Աշխատանքի նպատակը. հետազոտել, թե ինչպիս ե փոխական լարումը ելեմենտներից մարտկոցներ կազմելիս:



ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ. — ԼԵՂԱՆՉԵՐԻ յԵՒԿԵ թաց ԵԼԵԱՆԱՆՆԵՐ, ԳՈԼՍԹԵՎԵՐ
ՀԱՊՈՐՔԱԼՄԵՐ:

1. Դիտեցեք ձեր ստացած վոլտմետրը, պարզեցեք, թե վոլտեղ են՝
գունվում սեղմակները, վորոնց ոգնությամբ վոլտմետրը մտցվում է
շղթայի մեջ (յեթե սեղմակներից մեկի վրա գտնվում է + նշանը, հի-
շեցեք, վոր հոսանքը պետք է մտնի այդ սեղմակից և դուրս գա այն
սեղմակից, վորի մոտ նշանակված է —), չետաղա աշխատանքներին
անցնելուց առաջ դասատուից ստացեք վոլտմետրը միացնելու վերա-
բերյալ բոլոր այն ցուցմունքները, վորոնք ձեզ անհամեշտ են թվում:
Լավ ե մի ավելորդ բան հարցը լինել, քան զործիքը սխալ միաց-
նելով փչացնել:

2. Վոլտմետրի յուրաքանչյուր սեղմակին մի հաղորդալար միացրեք
և սրանց ազատ ծայրերը միացրեք ելեմենտի սեղմակներին:

Ինչի՞ յե հավասար լարումը լեղանշելի մի ելեմենտի սեղմակի վրա:

3. Հաղորդալարը հեռացրեք ելեմենտի ցինկից և մարտկոց կաղմե-
ցեք լեղանշելի յերկու ելեմենտներից:

Զափեցեք լարումը մարտկոցի սեղմակների վրա:
Ինչի՞ յե հավասար լարումը լեղանշելի յերկու ելեմենտներից կազ-
մը ված մարտկոցի սեղմակների վրա:

4. Զափեցեք լարումը յերեք ելեմենտներից կաղմած մարտկոցի
սեղմակների վրա:

Մոտավորապես քանի անգամ ավելի մեծ և լարումը յերեք ելեմենտներից կաղմած մարտկոցի սեղմակների վրա, քանի լարումը՝ մի ելե-

մենտի սեղմակների վրա:

ԱԲՇԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 6.

Աշխատանքի նպատակը. — դիտել, թե ի՞նչպիս է փոխվում հոսան-
քի լարումը ողբայի զանազան կետերի միջեվ:

Նույն գործիքները, ինչ վոր № 5 աշխատանքի համար, ավելացնելով մի մետր

սեղկելինալար յերկար ձողանի վրա ձգված, և զանգակի կոճակ:

1. Շղթա կաղմեցեք 58-րդ նկարի վրա ցուց արված ուրվագծի
համաձայն: Այս ուրվագծում ձողանի վրա
ձգված սեղկելինալարը պատկերացված է պա-
րուրաձև գծով:

Հոսանքի աղբյուրը հանդիսանում է
մարտկոցը, կոճակը միացնում է հոսանքը
միայն վոլտմետրի ցուցմունքը կատարելիս:

2. Վոլտմետրը միացրեք ձողանի ծայրե-

սեղմակների հետ: Փակեցեք հոսանքը և վո-
րոշեցեք լարումը սեղկելինալարի ծայրերում:

Գրի առեք ստացված թվերը:

3. Զափեցեք հոսանքը վերջին սեղմակի և մետաղալարի միջնա-
կետի միջև:

4. Նույն չափումը կատարեցեք վերջին սեղմակի և մետաղալարի
յերկարության քառորդի միջև:
Ի՞նչպիս և փոխվում լարումը:

ՅԵՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ:

Նյորայի տարբեր կետերի միջեվ լարումը տարբեր է: Վորքան մի-
մանցից նեռու յեն գտնվում նույն հաղորդիչի կետերը, այնքան լա-
րումը մեծ է լինում նրանց միջեվ, յերե հոսանքի աղբյուրն անփո-
փոխ փոխվում է:

ՈՉՄԻ ՈՐԵՆՔԸ


Նախորդ աշխատանքների մեջ դուք տեսաք, վոր հոսանքի ուժի
փափուլությունը կախված է շղթայի դիմադրությունից: Դուք տեսաք
նույնպես, վոր լարման մեծանալու հետ միասին մեծանում է նաև հո-
սանքի ուժը: Ֆիզիկոս Ոհմի կողմից կատարված հշգրիտ փորձերը հնա-
րավորություն տվին այդ մեծությունների միջև կազ հաստատելուք
վորն արտահայտվում է հետևյալ ձևով:

Հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լարման յեվ հակադարձ
համեմատական է դիմադրության:

Յեթե լարումը, վորերով արտահայտված, նշանակենք E տառակ,
գիմադրությունն ոհմերով R տառակ, ազա հոսանքի ուժը՝ I , ամպեր-
սերով արտահայտված, կարելի յե հաշվել հետևյալ բանաձեռից. $I = \frac{E}{R}$:

Ագովելով այս բանաձեռից, վորի միջոցով իրար հետ կապակցված
են հոսանքի ուժը, գիմադրությունը և այդ գիմադրության յերկու ծայ-
րերի վրա լարումը, կարելի յե հաշվել այդ մեծություններից վորեն
մեկը, յեթե հայտնի ին միուս յերկումը:

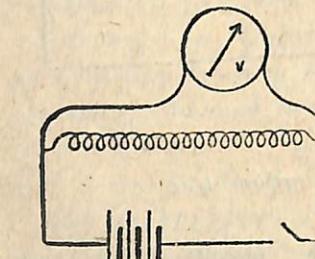Գրեցեք լարումը վորոշելու բանաձեռը, իմանալով հոսանքի ուժը և
գիմադրությունը, և գիմադրությունը վորոշելու բանաձեռ — իմանալով
լարումն ու հոսանքի ուժը:



Խ ն դ ի ր ն ե ր յ ե լ հ ա ր ց ե ր

1. 10 ոհմ գիմաղբության ծալրեռում լարումը հավասար է 15 վոլտի:
Գտնել հոսանքի ուժը:

2. Ի՞նչպիսի լարման դեպքում 20 ոհմ գիմաղբության միջոցով կանց-
նի 6 Բ հոսանքը:

3. Ցանցի մեջ մտցված ելեկտրական վառարանով 4 Բ հոսանք և անց-
նում: Լարումը վառարանի սեղմակների վրա հավասար է 110 վոլտի:
Գտնել վառարանի գիմաղբությունը:

4. Ելեկտրական լամպի թելի գիմաղբությունը 600 ոհմ և Այն լա-
րումը, վորի տակ լամպը վառվում է, 110 վոլտ եւ Ի՞նչպիսի հոսանք
և անցնում լամպի միջով:

5. Ելեկտրական վառարանը 20 ոհմ գիմաղբություն ունի: Վառա-
րանի պարույրի միջով ի՞նչպիսի հոսանք և անցնում, յեթե նա մտցված
է 110 վոլտ լարում ունեցող շղթայի մեջ:

Քաղաքացին ցանցի 110 վոլտ լարման հոսանքի մեջ մտցված և մի
լամպ: Եղթայի գիմաղբությունը տվյալ կետում իջավ մինչև 0,02 ոհմ,
վորովհետև կոթառը փչացել եր և հոսանքն անցնում եր նրա մետա-
ղացին մասերով: Ի՞նչպիսի հոսանք կանցնի շղթայով:

7. Ի՞նչի յե հավասար վոլտան աղեղի գիմաղբությունը, յերբ նա
վառվում է 40 վոլտ լարման տակ և նրա միջով անցնում է 30 ամպեր
հոսանք:

8. Ի՞նչի յե հավասար մոտորի փաթաթի գիմաղբությունը, յեթե
110 վոլտ լարման տակ աշխատեցնելիս նրա միջով անցնում է 12,5 Բ
հոսանք:

9. Այն մագիստրալով, վոր հոսանք և բերում դեպի տուն, անցնում
է 20 Բ հոսանք, ըստ վորում կորչում է 10 վոլտ լարում:

10. Վոլտմետրի գիմաղբությունը 1000 ոհմ է: Վոլտմետրով անց-
նում է 0,003 Բ հոսանք: Ի՞նչպիսի լարում է ցույց տալիս վոլտմետրը:

11. Ամպերմետրի գիմաղբությունը 0,02 ոհմ է, մաքսիմում բերնա-
վորումը՝ 3 ամպեր, կարելի՞ յե անմիջականորեն տվյալ ամպերմետրը
միացնել ակումուլյատորի հետ, վորի լարումը յերկու վոլտ է:

12. Գտնել «Միկրո» շիկացման լամպի գիմաղբությունը, յեթե շի-
կացման լարումը 3,6 վոլտ է, հոսանքի ուժը՝ 0,06 Բ:

Մանրարյում.—«Միկրո» տիպի լամպ գործ և ածվում լամպավոր ուղիղ ընդունիչ-
ների մեջ, իրեւ շիկացման լամպ:

13. Մարդու համար մահացու յե մոտավորապես 0,1 ամպեր հոսանքը,
յերբ այդ հոսանքն անցնում է նրա մարմնով: Յերկու ձեռների միջև
դիմաղբությունն ընդունելով մոտ 10,000 ոհմ, հաշվել, թե ի՞նչպիսի
լարումը մահացու կլինի մարդու համար:

14. 10 ոհմ գիմաղբության միջով անցնում է 3,5 Բ հոսանք: Ի՞նչ-
պիսի լարում կլինի այդ գիմաղբության ծալրեռում:

15. 10 ոհմ գիմաղբությունը եւելարական լամպի սեղմակների վրա
լարումը վհբքան և, յեթե նրա թերով անցնում է 1,2 Բ հոսանք:

Սուզիչ հարցեր III գլխի վերաբերյալ

1. Հոսանքի ուժն ի՞նչպիսի միավորներով են չափում:
2. Ի՞նչն ե կոչվում ամպեր:
3. Գուք ի՞նչպիսի եք հասկանում «հոսանքի ուժ» արտահայտությունը:
4. Հոսանքի ուժն ի՞նչպիսի գործիքներով ե չափում:
5. Հաջորդաբար միացված շղթայի տարբեր մասերում մտցված են
ամպերմետրներ: Հոսանքի աղբյուրին ամենամոտ ամպերմետրը ցույց
ե տալիս 5 Բ հոսանք: Ի՞նչ կարող եք ասել մյուս ամպերմետրների
ցուցմունքների մասին: Ի՞նչն:
6. Հաղորդիչի գիմաղբությունն ի՞նչ պատճառներից կախում ունի:
7. Ի՞նչ ե կոչվում տեսակակար գիմաղբություն:
8. Վեր բանաձեկ ոգնությամբ կարելի յե հաշվել տվյալ մետաղա-
լարի գիմաղբությունը:
9. Ի՞նչ բան ե ոեստատը: Ի՞նչպես ե շինված ոեստատը:
10. Ի՞նչ բան ե գիմաղբությունների արկղը: Ի՞նչ բանի համար ե
նա գործածվում:
11. Տվեք լծակավոր ոեստատի կառուցվածքի ուրվագիծը:
12. Ուրվագծեցեք գիմաղբությունների արկղի կառուցվածքը:
13. Դիմաղբությունն ի՞նչ միավորներով են չափում:
14. Ի՞նչ ե լարումը:
15. Ի՞նչն են ընդունում վորպես լարման միավոր:
16. Ի՞նչ գործիքներով են չափում լարումը:
17. Ի՞նչպիսի կարգացվում ոհմի որենքը:
18. Ի՞նչ նպատակների կարող ե ծառայել ոհմի որենքը:
19. Հաշվեցեք 10 մետր պղնձալարի գիմաղբությունը, յեթե նրա
կորվածքն է 3 մմ²:
20. Ի՞նչի յե հավասար մի մետր յերկարության, 1 մմ² կարվածքով
ալյումինիումի լարի գիմաղբությունը:
21. 5 Բ հոսանքը վհբքան պղինձ կանջատի պղնձի արջասպի լու-
ծութից 10 բոպեյի ընթացքում:

22. 6 ոհմ դիմադրության ծայրերում լարումն ի՞նչքան ե, լիթեալիք
դիմադրությամբ անցնում ե 2 ձ հոսանք:

23. Ի՞նչ պետք ե խմանալ տվյալ գործիքի միջով անցնող հոսանքի
ուժը հաշվելու համար:

24. Ի՞նչն ե կոչվում ոհմ:

25. Ի՞նչն են չափում ամպերներով:

26. Ի՞նչպես ե կառուցված ջերմային ամպերմետը:

ԶՈՐՈՌՈԴ ԳԼՈՒԽ

ՀՈՍԱՆՔԻ ԶԵՐՄԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԻՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ ՅԵՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ի՞նչպիս և ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՀԱՅՎԵՑՈՒՅՑԸ

Նրանց համար, վորոնք ոգտվում են ելեկտրակայանի ելեկտրական
էներգիայից, շատ ուսանելի էն հետևյալ փորձը կատարել:

ՑԷՐԵԿԸ, էլեկտրում չեն վառվում, ուշադրություն դարձրեք հաշ-
վիչի (հաշվեցուցի) լուսամուտի վրա, վորի մեջ գտնվում ե մի սկա-
վառակ, կողքին կարմիր նշանով (նկ. 59): Յեթե տվյալ հաշվիչի շեր-
թայի մեջ վոչ մի լամպ չի վառ-

վում, սկավառակն անշարժ ե:

Հենց վոր լամպերից մեկը վառ-
վում ե, սկավառակն սկսում ե

պտտվել. հաշվեցուցի լուսամու-
տից նայելով կտնանենք, վոր

կարմիր նշանը շարժման մեջ ե:

Համարնեցնք, թե քանի պտույտ

ե գործում սկավառակը մի ըո-
պելում, յերբ մի լամպ ե

վառվում, և վառեցիք իւրկու-
լամպ: Համարելով պտույտների

թիվը, յերկու լամպ վառելիս,

գուք կնկատեք, վոր պտույտնե-

րի թիվն ավելանում ե: Յեթե


յերկրորդ լամպը նույն հզորու-

թյունն ունի, ինչ վոր առաջինը,

ապա պտույտների թիվը կրկնա-

պտույտ ե: Յերեկոները, յերբ միաժամանակ շատ լամպեր են վառ-

վում, սկավառակը շատ արագ ե պտույտ: Ամեն մի հաշվեցուցի վրա

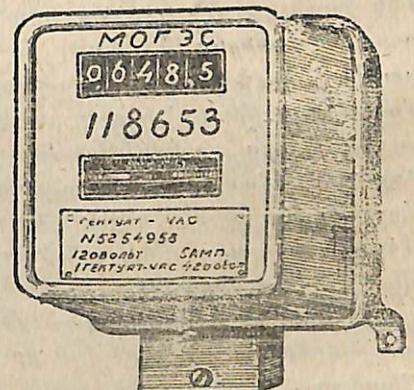

նկ. 59. Ելեկտրական հաշվեցուցի:
Վերջին թիվը ցույց է տալիս ելեկտրո-
գամա-ժամանիք տասնորդական մասերը:
Հաշվիչը ցույց է տալիս 648,5 ենի-
առաքած ժամանակը:

ապա պտույտների թիվը կրկնա-
պտույտ ե: Յերեկոները, յերբ միաժամանակ շատ լամպեր են վառ-

վում, սկավառակը շատ արագ ե պտույտ: Ամեն մի հաշվեցուցի վրա

և համապատասխանում վորոշ քանակությամբ եներգիայի ծախսման.
որինակ՝ այս հաշվեցուցիցի վրա զրված ե (նախը 59-րդ նկարին)՝
«1 հեկտովատ ժամ = 480 պտուլտի»: Այդ նշանակում ե, վոր լեթե
դուք վորեն նպատակի համար վերցնեք մի հեկտովատ ժամ = $100 \times$
 $\times 3600$ ջառութեներգիա, ապա սկավառակը կկատարի 480 պտուլտ: Այդ
եներգիան դուք կարող եք ծախսել մի ժամից պակաս ժամանակամիջ-
ջոցում, յեթե շատ լամպեր եք վառում, այդ դեպքում սկավառակն
ավելի արագ կպտտվի, կարող ե նույնպես պատճել, վոր այդ
եներգիան նույնիսկ մի շաբաթվա ընթացքում դուք չկարողանաք
ծախսել, յեթե ամեն յերեկո միայն մի լամպ եք վառում, այն ել վոչ
շատ յերկար ժամանակով: Ոգտվելով հաշվեցուցից, դուք կարող եք
հաշվել յուրաքանչյուր առանձին լամպի հզորությունը և նույնիսկ
իմանալ, թե մի լամպը քանի՞ անգամ ավելի եներգիա է պահանջում,
քան մյուսը:

Յենթադրենք, վոր մի լամպ ենք վառել և հաշվեցուցը 1 րոպեյում
4 պտուլտ ե գործում, իսկ մի այլ լամպ վառելիս՝ 6 պտուլտ:

Մեկ րոպեյում 4 պտուլտ գործելով հաշվեցուցի սկավառակը կկա-
տարի 240 պտուլտ մի ժամում և լամպը կծախսի 0,5 հեկտովատ ժամ
եներգիա, հետևաբար լամպի հզորությունը հավասար է 50 վատտի:

Մեկ րոպեյում 6 պտուլտ գործելով, սկավառակը կկատարի 360
պտուլտ մի ժամում, հետևաբար յերկրորդ լամպը կծախսի 0,75 հեկտո-
վատտ ժամ, նշանակում ե նրա հզորությունը 75 վատտ և:

Մտածեցեք, թե քանի պտուլտ կկատարի հաշվեցուցի սկավառակը,
յեթե դուք յերկու լամպը միաժամանակ վառեք:

Ինչի՞ յէ հավասար նրանց ընդհանուր հզորությունը,

Վորքան եներգիա կծախսեն նրանք մի ժամում,

Վորքան եներգիա կծախսեն նրանք կես ժամում, 10 րոպեյում:

Ոգտվելով հաշվեցուցից, ելեկտրակայանը հաշվում ե ձեր ծախսած
եներգիան, և հաշիվ ե ներկայացնում ձեզ հիմք ընդունելով հեկտո-
վատտ ժամերի այն թիվը, վոր ցուց ե տալիս հաշվեցուցը:

Սկավառակն ամրացված ե մի առանցքի վրա, վորն ատամնավոր
անիմսերի միջոցով կցված ե հաշվեցուցի թիվը փոփոխող հատուկ
մեխանիզմի հետ: Սկավառակի շարժումը շարժման մեջ ե դնում հաշ-
վալին մեխանիզմը:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ՑԵՎ, ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

Անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել ձեզ՝ աշխատանքը և հզորու-
թյունը չափելու համար գործածվող միավորները:

Աշխատանքի միավորը՝

$\Omega_{\text{առլ}} = 0,102$ կիլոգրամմոմետրի:

Հզորության միավորը՝

1 վատտ = 1 ջառուի մի վալորկանում:

100 վատտը կոչվում է հեկտովատ:

1000 վատտը կազմում ե մի կիլովատ:

Քանի վոր ջառուը փոքր մեծություն ե, գործնականում աշխատան-
քը չափում են վոչ թե ջառուներով, այլ հեկտովատու ժամերով կամ
կիլովատու ժամերով: Հեկտովատու ժամն այն աշխատանքն ե, վոր
1 հեկտովատու հզորությունը ունեցող մեքենան կատարում է մի ժամ-
վա ընթացքում:

Քանի վոր 1 հեկտովատու = 100 վատտ = 100 ջառուի մի վալո-
րկանում, ապա 1 հեկտովատու ժամը = 100 \times 3600 ջառուի:

Կիլովատու ժամը = 3 600 000 ջառուի:

Այս միավորները պետք ե լավ յուրացնել:

Հարցեր յեվ խնդիրներ

1. Ելեկտրական լամպը, վոր սպառում ե 60 վատտ հզորություն,
վառվում ե 1 ժամ, վորքան վատտ ժամ եներգիա է ծախսում այդ
լամպը:

2. Նույն լամպն որական վառվում ե 3 ժամ, վորքան եներգիա է ծ-
ախսում նա որքա ընթացքում:

3. Սենյակում յերկու լամպ կա. մեկը վերցնում ե 60 վատտ հզորու-
թյուն և վառվում ե որական 2 ժամ, մյուսը վերցնում ե 40 վատտ
հզորություն և վառվում ե որական 3 ժամ: Այդ լամպերի վրա վոր-
քան եներգիա կծախսվի 30 որքա ընթացքում:

4. Ամսական վորքան պետք ե վճարել այդ լամպերը վառելու հա-
մար, յեթե հեկտովատու ժամն արժե 1,6 կոպեկ:

5. Կարող ե արդյոք մի կիլովատու հզորությունը ունեցող մեքենան
կատարել 1 հեկտովատու ժամ աշխատանք, Այդ ինչպես կարող ե պա-
տահել բացատրեցեք:

6. Կարող ե արդյոք 1 հեկտովատու հզորությունը ունեցող մեքենան
կատարել 5 կիլովատու ժամ աշխատանք:

7. Հաշվեցուցի 480 պտուլտը համապատասխանում է մի հեկտո-
վատտ ժամի, քանի պտուլտ կկատարի այդ հաշվեցուցը շատ զանդադ կեր-
պով պտուլտ է: Այդ ինչ ե ցուց տալիս: Ի՞նչ պետք ե անել տվյալ
դիմքում:

8. Սենյակում վոչ մի տեղ լամպ չի վառվում և վոչ մի ուրիշ գոր-
ծիք ցանցի հետ միացված չե, բայց հաշվեցուցը շատ զանդադ կեր-
պով պտուլտ է: Այդ ինչ ե ցուց տալիս: Ի՞նչ պետք ե անել տվյալ
դիմքում:

9. Ինչու հաշիվը ներկայացնում են կիլովատոտ ժամերի և վոլ կիլովատոների համար:

10. Վերաստուգիչի գալու որը հաշվեցույցը ցույց ավեց 9120,8 կիլովատոտ ժամ, մի շաբաթ հետո՝ 9175,3 կիլովատոտ ժամ, վժրքան եներգիա յե ծախսված և վորքան պետք ե վճարել այդ եներգիայի համար, կիլովատոտ ժամը 16 կոպ. սակագնով:

11. Վժրքան արժեք 100 վատու հզորության լամպի վառվելը մի ժամում, հեկտովատոտ ժամը 1,6 կոպ. սակագնով:

12. Ի՞նչպես և արտահայտվում մի ձիու ուժանոց մոտորի հզորությունը՝ վատուերով:

13. Մոտորի համար եներգիան բաց և թողնվում կիլովատոտ ժամը 0,8 կ. սակագնով, վժրքան կարժենա 5 ուժանոց մոտորի սպառած եներգիան 8-ժամյա բանվորական որվա ընթացքում:

14. Գործարանում դրված և 50 կիլովատոտ հզորության մոտոր, թանի ձիու ուժ ունի այդ մոտորը:

15. 1 մեծ կալորիալի մեխանիկական եկվիվալենտը հավասար է 427 կիլոգրամմոմետրի: Հաշվել 1 ջառուի ջերմակին եկվիվալենտը:

Ի՞՞ՍԶ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԿԱԽՈՒՄ ՈՒՆԻ ՀՈՍՊՆՅԻ ԵՆԵՐԳԻԱՆ


Նորմալ կերպով վառվելու համար մի լամպը պահանջում է վորոշ հզորության հոսանք: Յեթե վորոշ պատճառով հոսանքի հզորությունը պահանջվածից պակաս է, լամպն աղոտ է վառվում կամ բոլորովին չի վառվում: Այդ դուք կարող եք տեսնել՝ սովորական շիկացման լամպի մեջ բաց թողնելով զրպանի մարտկոցի հոսանքը: Բնդիմակառակը, յերբ հոսանքը շատ մեծ հզորություն ունի, լամպը կարող է բոլորով պին ալրվել (փշանալ): Վորպեսզի յերկու միատեսակ լամպեր նորմակերպով վառվեն, ինչպես դուք տեսաք հաշվեցույցի վրա կատարած փորձից, յերկու անգամ ավելի մեծ հզորություն և պահանջվում, քանի լամպի համար, յերեք լամպի համար հոսանքի հզորությունը յերեք անգամ ավելի մեծ պետք ե լինի, քան մի լամպի համար, վորովհետև վառվող լամպերի թիմը ավելացնելիս, յերբ նբանցից յուրաքանչյուրը հավասար քանակությամբ եներգիա յե արձակում, բոլոր լամպերի արձակած եներգիա արձակ եներգիա քանակը մեծանում է լամպերի թվին համեմատական:

Յուրաքանչյուր լամպի արձակած եներգիան ամենից առաջ համեմատական և ալրման տևողության: Վորքան յերկար և վառվում լամպը, ալնքան ավելի եներգիա յե արձակում նա:


Հոսանքի արձակած եներգիան համեմատական և հոսանքի աշխատանքի տեվողության

Այժմ հետազոտենք, թե եներգիան ինչ կախում ունի հոսանքի ուժից և լաբումից:

Հաջորդաբար միացած յերկու ակտումուլիատորների շղթայի մեջ

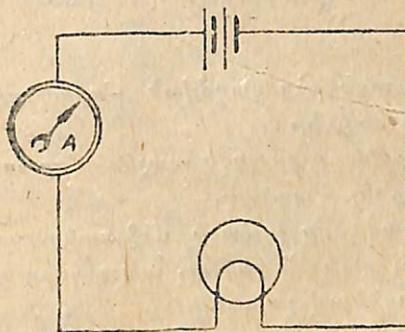


Նկ. 60.

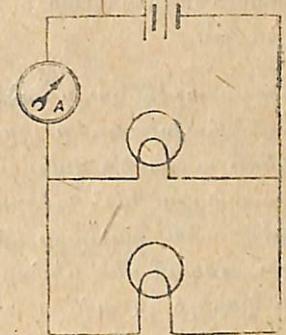

Նկ. 61. Լամպերի զուգահեռ միացում:

մուցրեք մի լամպ, և մի ամպերմետր—լամպի միջով անցնող հոսանքը վորոշելու համար (Նկ. 60): Մի լամպի համար անհրաժեշտ հոսանքի ուժը նշանակելով, նրան զուգահեռ միացրեք զրպանի մի լամպ և (Նկ. 61—62):

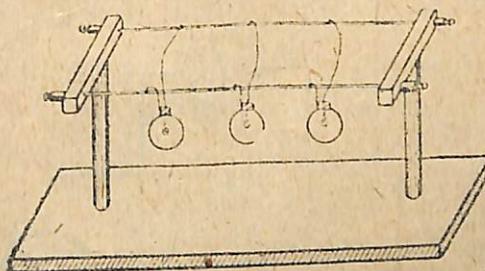

Նկ. 62. Գործիք, վորի միջոցով հարմար է լամպերը զուգահեռ միացնել: Կերպից անցնում են երկու մերկ հալորդակարեր, վորոնցից կախվում են լամպերը՝ նրանց համար զուգահեռ լամպերի վառվումը պահպանվում է:

Նկ. 63. Լամպերի հաջորդական միացում:

Յերկու լամպերն ել վառվում են նորմալ պայծառությամբ, ինչպես մի լամպն եր վառվում: Ամպերմետրը ցույց է տալիս, վոր այժմ յերկու անգամ ավելի հոսանք և անցնում, քան յերեք մի լամպ եր վառվում (մոտավորապես, վորովհետև զժվար և կատարելապես նույնատեսակ լամպեր դանելը):

Յեթե միացնենք յերեք լամպ, ապա յերեք անդամ ավելի հոսանք կպահնջմի: Այս փորձից յեղբակացնում ենք, վոր:

|| հոսանքի առաջացրած եներգիայի բանակը համեմատական է հոսանքի ուժի:

Փորձեցիք այժմ նույն ակկումուլյատորներից կազմված մարտկոցի շղթայի մեջ հաջորդաբար յերկու լամպ մտցնել:


Լամպերն աղոտ են վառվում: Ամպերմետը ցույց է տալիս, վոր հոսանքը պակասեց: Անհրաժեշտ է մեծացնել հոսանքը:

Բայսի վոր հաջորդաբար միացված լամպերը շղթայի մեջ ստեղծում են յերկու անդամ մեծ դիմագրություն, քան մի լամպը, ապա հոսանքի ուժը կարելի յև ավելացնել, ավելացնելով լարումը:


Յեղած յերկու ակկումուլյատորներին հաջորդաբար միացրեք յերկու ակկումուլյատոր ևս:

Այժմ լամպերի միջով անցնում է նույն հոսանքը, ինչ վոր մի լամպով եր անցնում, և լամպերը վառվում են նորմալ պայծառությամբ, ինչպես վառվում եր մի լամպը յերկու ակկումուլյատորով:

Չափեցեք այն լարումը, վոր կա լամպերից յուրաքանչյուրի սեղմակների վրա, և այն լարումը, վոր տալիս է մարտկոցը (նկ. 65):

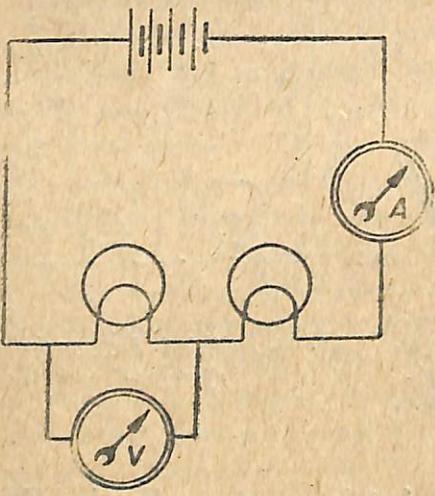

նկ. 64.

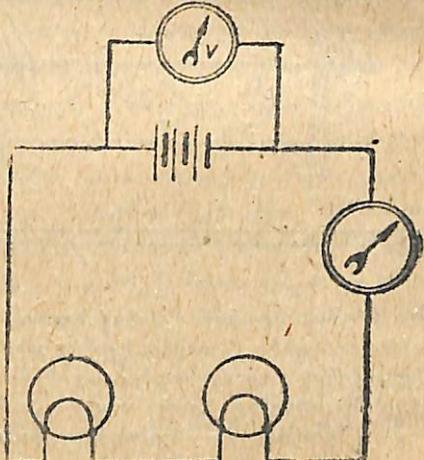

նկ. 65.

Այդ չափումները ցույց են տալիս, վոր մարտկոցի սեղմակների վրա լարումը համարյա յերկու անդամ ավելի մեծ է, քան յուրաքանչյուր լամպի սեղմակների վրա:

Յեթե ելի յերկու ակկումուլյատոր ևս ունեք, ապա հաջորդաբար յերգրեք նաև յերկը լամպը և պահեստի ակկումուլյատորները: Այս դեպքում ևս հոսանքը կմնա առաջվաճանը:

Այս փորձից դուք տեսնում եք, վոր շղթայով անցնող հոսանքը շարունակ միենալուն եր մնամ, ինչ վոր մի լամպի դեպքում, բայց յերեք լամպ վառելու համար, պահանջմեց մարտկոցի լարումը բարձրացնել յերեք անդամ:

Անհրաժեշտ եւ յեղբակացնել, վոր

|| հոսանքի առաջացրած եներգիան համեմատական է բայց լարմանը, վորի տակ հոսանքն անցնում է:

Տվյալ աշխատանքի մեջ ձեր հանած յերեք յեղբակացությունները միացնելով, գալիս ենք այսպիսի յեղբակացության:

|| հոսանքի առաջացրած եներգիան ուղիղ համեմատական է լարման, հոսանքի ուժին յել ժամանակին:

Այդ յեղբակացությունը կարելի յև արտահայտել հետեւյալ բանաձևով:

$Q=qElt$



Դորտեղ Q — հոսանքի առաջացրած հներգիալի քանակն է, E ՝ ընտրվեցիք միավորով, E — հոսանքի լարումը վոլտերով, l — հոսանքի ուժն ամպերներով, t — հոսանքի աշխատանքի ժամանակը վայրկացներով, q — արտադրիչ, վորի մեծությունը պիտի ընտրվի մեր կողմից, նայած թե ինչպիսի միավորներով ենք չափում Q -ն:

ՀՕՍԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ԶԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ելեկտրական հոսանքի ամենածանոթ արտահայտությունը ջերմությունն է, վորն առաջանում է հոսանքատար հաղորդիչի մեջ: Այս պատճառով բնական և աշխատել $Q=qElt$ բանաձևի մեջ գ-ի նշանակությունը (արժեքը) գտնել կալորիաներով:

Հոսանքի առաջացրած Q ջերմաքանակը վարոշելու համար ամենապարզ ձեն և սառը ջրով լցված կալորիմետրի մեջ իջեցնել վառվող լամպը: Կալորիմետրի ջրի տաքանալուց կարելի յև հաշվել հոսանքի առաջացրած ջերմաքանակը, իսկ լամպի շղթայի մեջ մտցնելով վոլտումետր և ամպերմետը և իմանալով փորձի տեսզությունը, կարելի յև հաշվել ծախսած ելեկտրական եներգիան: Ստացված տվյալները անդապեկ բանաձևի մեջ, դուք կարող եք գտնել գ-ն: Յեթե դժվար եւ զալորելով բանաձևի մեջ, դուք կարող եք գտնել գ-ն:

փորձն այդ ձեռվ գնելը, ապա լամպը կարելի է փոխարինել նիկելիս-
նալուրի պարույրով, վորն իջեցնում
էք նավթով լի ամանի մեջ (տես նկ.
66). Հոռանքը կարող էք վերցնել վոչ
թե լուսավորության ցանցից, այլ էլե-
մենտներից:

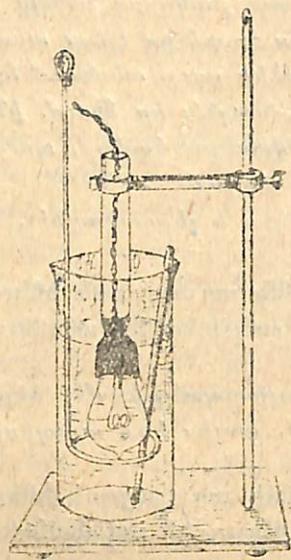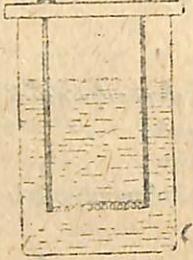

Նկ. 66. Նավթի մեջ իջեց-
րած պարույր, որա մեջ հո-
ռանքից առաջացած ջեր-
մությունը չափելու համար:

Նկ. 67. Հոռանքի տառացքած ջերմու-
թյան փորչումը: Վերցրած և ածուխի
լումայ, վորի իրմին զոդված ևն հաղոր-
դալարերը: Լամպի կոմին ու հաղորդա-
լարերն անց ևն կացված լամպի ապա-
կու մեջ և նրանց վրա լցված և չափեր-
տուն: Փորձի համար վերցնել անթափան-
ցիկ կալորիմետր՝ թիթիլլու տաւփ:

ՀԱՅՈՐԾՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ № 7.

Աշխատանքի նպատակը. ԴՏԵԼ $Q=QEIt$ բանաձևի մեջ գ-ի հօս-
նակարյունը (արժեքը) առանայտված կալորիմետրով:


ԴՐԾԻՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ. — Հատուկ ձեռվ պատրաստված լամպ (նկ. 67)
ակտումուլատոր, վոլտմետր, բոլորալար խրանին միացնելու համար, կալորիմետր, ջեր-
մաչափ, մ. ժ ժամացույց և մի կշռոք կշռաքարերով:

1. Գործիքները հավաքեցիք 68-րդ նկարի և 69-րդ ուրվագծի հա-
մաձայն, առանց խրանը մացնելու խրանոցի մեջ (հավաքվածը ցուց-
տվեք դասառությին և նրանից թուլավություն ստացեք գործիքը
միացնելու հոռանքի շղթայի: հետ):


2. Ժամացույցի ողնությամբ նշանակելով փորձն սկսելու ժամանա-
կը, գորոշեցիք ջրի ջերմաստիճանը և խրանը խրանոցի մեջ մացրեք
15—20 լուսի:

3. Հետեւցեք ամպերմետրի և վոլտմետրի ցուցմունքներին և զրի
առնեք այդ ցուցմունքներն ամեն 2 բոլին մի անգամ:

Ժամանակը	I	E	El	Q
0 լուսի	A	B		
2 »	A ₁	B ₁		
4 »	A ₂	B ₂		
20 »				

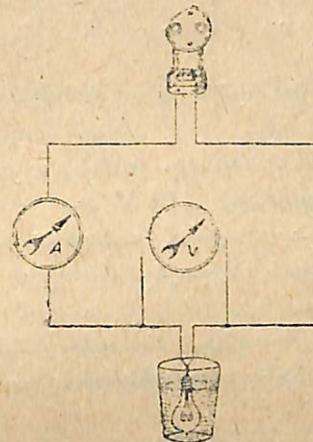

Նկ. 68.

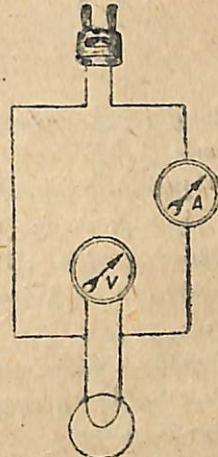

Նկ. 69.

4. Դասառուի կողմից նշանակած ժամանակն անցնելուց հետո կտրե-
ցիք հոռանքը և չափեցիք ջրի ջերմաստիճանը (բարեխառնությունը):
Յեթե փորձի ընթացքում գործիքների ցուցմունքները (Ե-ն և Լ-ն)
չեն փոփոխվում, վերցրեք սկզբնական ցուցմունքները և բանաձեռի մի-
ջոցով հաշվեցիք Էլ-ըն (Ե-ն վայրկաններով): Յեթե ցուցմունքները
փոփոխվում են, ապա պետք է վերցնել 2 բոլի ժամանակամիջոցի սկզբի
և վերջի համար Է-ի և Լ-ի միջին արժեքները և բազմապատկել 120-ով
(ինչնու): Ստացված բոլոր արտադրյալները գումարել և այդ գումարը
ընդունել վորպես Էլտ արտադրյալը:

5. Հաշվեցիք ջրի ստացած կալորիմետրի թիվը:

6. Բաժանելով ջրի ստացած Q կալորիմետրի թիվը Էլտ արտադրյա-
լի վրա՝ կգտնեք գ-ի արժեքը:

7. 1 շառութիւն չերմացին եկվիվալենտը հավասար է 0,24 փոքր կալորդիալի: Համեմատեցեք զ-ի համար ստացած ձեր թիվը կարորիաների այն թվի հետ, վորը համարժեք է 1 շառութիւն:

8. Ստուցդ փորձերի ժամանակ զ թիվը հավասար է լինում 0,24 կալ., ուրիշ խոսքով Էլտ թիվն այն աշխատանքն է շառուներով, վոր կատարվում է և վայրկանում: Էլտ թիվը բաժանելով վայրկանների թվի վրա, կգտնենք հզորությունը—արտահայտված վատաերով:

Այստեղից յեղակացնում ենք, վոր 1 վատում = 1 վոլտ \times ամպեր:

Վորպեսզի գտնենք հոսանքի նպարարյունը, պետք է այն բիվու, վորն արտահայտում է հոսանքի ուժն ամպերներով, բազմապատճեն այն բիվու, վորն արտահայտում է լարումը վոլտերով:

Խ 6 դիր 6 եր

1. Հաշվել 5 Ա հոսանքի հզորությունը, վորն անցնում է 8 V լարուման տակ:

2. Ի՞նչպիսի հզորություն է ծախսում լամպը, վորն սպառում է 0,5 Ա, յեթե լարումը լամպի սեղմակների վրա 110 V է:

3. Մոտորը, վոր միացած է 110 վոլտ լարում ունեցող հոսանքից հետ, 7,35 Ա հոսանք է վերցնում: Վորոշել մոտորի հզորությունը:

4. Գործիքի միջով անցնում է 3 Ա հոսանք, ծախսելով 30 վատահզորություն: Գտեք լարումը գործիքների սեղմակների վրա և նրա դիմադրությունը:

5. Լամպը 100 վատա հզորություն է պահանջում: Ի՞նչ հոսանք կանցնի լամպի միջով, յեթե նրան միացնենք 110 V լարում ունեցող հոսանքի ցանցի հետ:

6. Ապացուցեք, վոր հոսանքի հզորությունը վատաերով կարելի յետաշվել վոչ միայն W վատում = E վոլտ \times ամպեր բանաձերց, այլև W = RI² բանաձերը, վորակել R-ը դիմադրությունն է ոհմերով:

7. Հաշվեցեք, թե ինչ հզորություն է պահանջվում 30 ոհմ դիմադրություն ունեցող ելեկտրական վառարանի համար, յեթե նրա միջով անցնում է 5 Ա հոսանք:

8. Լամպն սպառում է 60 վատու յերբ հոսանքի ուժը = 0,5 Ա: Գտեք լամպի դիմադրությունը:

9. Մոտորը սնվում է 12,6 Ա հոսանքով, ունենալով սեղմակների վրա 110 V լարում: Հաշվեցեք ծախսվող հոսանքի հզորությունը:

10. 9-րդ խնդրի մեջ հիշված մոտորի հզորությունը հաշվեցեք, յետե մոտորի ոգտակար գործողության գործակիցը 90%:

ԶԱՐԴԱՐԱԿԱՆ ԱՐԵՆՔԸ

Դուք տեսաք, վոր է վայրկանում և ամպեր հոսանքի արտադրած չերմաքանակն արտահայտվում է ալապի բանաձեռք: Q=qEI^t, վորակի զ գործակիցը = 0,24 փոքր կարորիալի:

Այդ բանաձեռք կրում է Զառու-Լենցի որենք անունը, այն լերկուգիտականների անունով, վորոնք միաժամանակ հայտնաբերել են այդ որենքը:

Ոգտվելով Ոհմի որենքից, մենք կարող ենք այս բանաձեռք մեջ Փոխարինել |R-ով: Այդ ժամանակ կստանանք Q=qRI²t, վորը բառերով այսպիս կարելի լի արտահայտել.

Խ 6 դիր 6 եր

հոսանքի առաջացրած ջերմության բանակը համեմատական է դիմադրութան, հոսանքի ուժի բառակուսուն յեվ ժամանակին:

Այդ նշանակում է, վոր հոսանքի միենույն ուժի գեպքում և միենույն ժամանակամիջոցում մեծ դիմադրություն ունեցող հաղորդիչի մեջ ավելի շատ չերմություն է արտադրվում, քան վոքր դիմադրություն ունեցող հաղորդիչի մեջ, միենույն դիմադրության գեպքում և նույն ժամանակամիջոցում արտադրված չերմաքանակը համեմատական է հոսանքի ուժի քառակուսուն, այսինքն՝ վորեւ դիմադրության ժամանակի հոսանքի ուժը 2 անգամ ավելացնելու գեպքում և 3 անգամ ավելացնելու հոսանք չորս անգամ ավելի տաքություն, և 9 անգամ ավելի ջերմություն, քան առաջին գեպքում:

Խ 6 դիր 6 եր

1. Ինչու լամպի թելերը շեկանում են, իսկ հոսանք բերող հաղորդական նկատելի չափով չեն տաքանում, չնայած վոր նրանց միջով անցնում է այն հոսանքը, ինչ վոր լամպի թելերի միջով:

2. Արտադրված ջերմության քանակը, Q=qRI²t բանաձեռք համաձայն, համեմատական է ժամանակին: Հոսանք բերող հաղորդալարերը անցնում են դաշտի չափով ջերմություն: Ինչու իրականության մեջ, ստանում են դգալի չափով ջերմություն: Ինչու իրականության մեջ, նրանց միջով ինչքան յերկար ժամանակ ել հոսանքն անցնի, նրանք թուլ են տաքացած լինում:

3. Ինչու ինը թուլ տալիս մերկ լարերով հաղորդագիծ անցկացնելու ավելի բարակ հաղորդալար գործածել, քան մեկուսացած լարով համապատասխան անցկացնելիս, թեպետ նրա դիմադրությունը և նրա արտադրած ջերմությունն ավելի շատ է, քան հաստ հաղորդալարինը:

4. Հաղորդալարը, վորը հաշվով 120 V լարման հոսանք և անցկաց-

Նում դիպի 400 ոհմ դիմագրության լամպը, պատահմամբ փակվեց և շղթացի դիմագրությունը դարձավ 0,02 ոհմ: Ի՞նչ հոսանք կանցնի այդ հաղորդակարով: Քանի անդամ կավելանա այն ջերմաքանակը, զորն արտադրվում և հաղորդակարի մեջ: Հաղորդակարն այդպիսի բեռնավորման կղիմանմ: Ի՞նչ կպատահի նրա հետ:

5. Ամեն մի լուսավորության ցանցի մեջ մտցվում են, այսպես կոչված, ապահովիչ խցաններ: Այդ խցանը (նկ. 70) իրենից ներկայացնում է մի հախճապակլան փոքրիկ գլան, վորի ներսը տեղավորվում է կապարալար՝ մի ծայրավ զողված խցանի հատակին, իսկ մյուս ծայրով խցանի պատուակի պարույրին (ինչպես թելը, եկեղեցական լամպում): Ինչո՞ւմն են կաշանում ազդ խցանների ապահովիչները և նրանք ինչպես են այդ դերը կատարում:

6. Հաշվեցեք, թե 1 ըստելում ի՞նչ քանի 70. Ապահովիչ խցան։ Նակությամբ ջերմություն և առաջանում 1 մետր նիկելինալարի վրա, վորի տրամագիծը 0,5 մմ է (կտրվածքը 0,196 մմ²), ինքեւ հաղորդալարով անցնում է 2 Ա հոսանք։

7. Ելեկտրական վառարանը վորքան ջերմություն և արտադրում
1 բոսկելում, ինչի նա միացված է 110 V լարման ցանի հետ և նրա
գիմազրությունը 30 ոհմ է:

8. Վարքա՞ն ժամանակում կարելի յև յեռացնել 1 լիտր 20° բարեխառնություն ունեցող ջուրը, յեթե նրա մեջ իջեցնենք 10 ոհմ դիմադրություն ունեցող հալորդիչ վորի ծալքերի վրա լարումը հավասար է 110 կոյակի:

9. Վորոշել լիսացնող կաթսայի վրա փաթաթված մետաղալարի գլուխացությունը, յեթե այդ կաթսան միացված է 110 վորտ լարում ու նեցող քաղաքային ցանցի հետ և մի բաժակ (200 գրամ) ջուրը յեռացնում և 1 րոպեյում:

Յուղմանի. $Q = 0,24$. Ելտ բանաձեխ միջոցով վորոշել հոսանքի ուժը և հեռա արդեն հաշվել զիմադրությունը:

10. Քանի կալորիա կարտաղքի մի ժամում ևեկտրական հարթուկը (սկ. 71), վոր 40 ոճմ դիմադրություն ունի և սննդում ե 3 Ա հոսանքով:


11. Վճրքան ջերմություն կարտազի 1 կիլովատ-ժամ հզորություն ունեցող հսկանքը:

12. 110 վոլտ լարումն ունեցող քաղաքային ցանցի հետ միացված լամպի միջով անցնում է 0,5 Ա հոսանք: Ի՞նչ քանակությամբ ջերմություն կառապառի մի ժամկա ընթագրում լամպի թեր:

13. Հոսանքի ինչպիսի ճգործթյան դեպքում կարելի է մի ժամում
24 կալորիա ջերմության ստանալ, յենթազրելով, վոր հոսանքի ամրող և ներգիսան փոխվում ե ջերմության:

14. Ի՞նչ և ցույց տալիս 0,24 թիվը Զառու—Լենցի որենքում:
 15. Շղթան կազմված և միենուան չերկարություն ու արամագիծ ու սեղող պղնձի և չերկաթի մետաղալարերից: Աչդ հաղորդալարերից վերն ավելի ուժեղ կերպով կառաջնաա:

16. Կայձակը տեսամ և $\frac{1}{500,000}$ վալրկան։ Նրա հոսանքի ուժը հաշվամ են 1000 Ա, 5000000 վոլտ լարումով։ Հաշվեցեք կայձակի հզորությունը, նրա աշխատանքը և այդ աշխատանքի արժեքը—հեկտովատում ժամը 1,6 կոպեկի հաշվով։

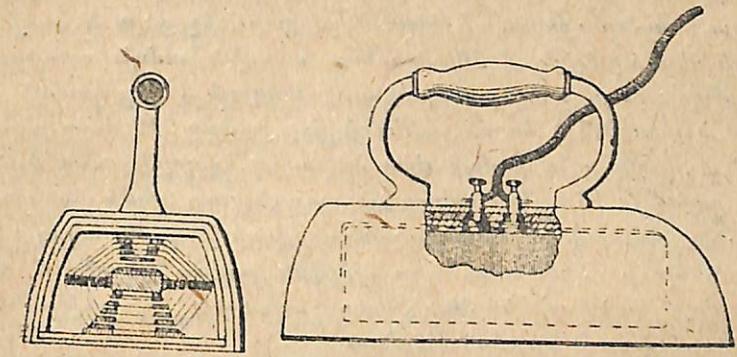

Նկ. 71. Ելեկուրական հարթոււկ: Հարթոււկի մեջ փաթաթված և մեզ դիմագրության մետաղալար: Հոսանքի միջոցով այդ մետաղալարը տաքանալով՝ իր ճերթին տաքացնում են հարթոււկը:

ԾԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՅՈՒԹ

Հոսանքի ջերմալին ազդեցության ամենից ավելի ծանոթ կիրառությունը տեսնում է եթե կարական լուսավորության մեջ:

Լուսավորության համար պորձածվող լամպերը զանազան կառուցքածքի լեն լինում:

Առաջին ածուխն շիկացման լամպը հնարդված և 1873 թվին կողիգենի կողմից: Այդ լամպը բաղկացած էր ասպակյա գնդիկից (բալոնից), զորի մեջ զոդված ելին լիրկու հաստ հաղորդալարեր, իսկ նրանց միջև տեղափորփում էր ածուխի ձողիկը: Առաջին շիկացման ժամանակ ձողիկը մակերեսութից վառվում էր, գնդիկի մեջ գանգած ողի հետ կազմելով ածխաթթու գաղ: Գնդիկի մեջ ածխաթթու դագի ներկայության շնորհիլ ձողի այլումն այնուհետեւ դագարում էր, և ձողիկը, ածխաթթու դագի մթնոլորտում շիկանալով, լույս էր արձակում:

Եղիսանը, վոր առաջին անգամ դորձնականապես լուծեց լուսավորության հարցը ելեկտրական շինացման լամպերի միջոցով, այլ ճանա-

պարհով գնաց: Նա շիկացման համար գործածեց ածուխի թել, բայց վորպեսզի այդ թելը շիկացման ժամանակ չալրվեր, լամպի գնդիկից մեծ խնամքով ողը դադարկում էր: Որի հեռացումը լամպից նպատակ ունի վոչ միայն թելն ալրվելուց պահպանելու, այլև և պակասեցնելու լամպի տաքացումը, վորը, իհարկե, մեծ նշանակություն ունի: Յեթև լամպն ուժեղ կերպով տաքանա, այդպիսով եներգիան կծախսվի վոչ թե լուցի վրա, այլ անպեսք, գուցե նույնիսկ լիսասակար տաքացման վրա: Այն դատարկությունը, վորի մեջ տեղավորված է լամպի թելիկը, ուսահպանում ե լամպն անողութ տաքացումից:

Եղիսոնի ածուխե թելով լաման այժմ ել կա: Նա շատ զիմացկուն է, բայց շատ հոսանք սպանութով, համեմատաբար քիչ լույս է տալիս:

Յանցի հետ միացնելով 16 մոմանոց ածուխն լամպն ամպերմետրի հետ հարջողաբար, ամպերմետրով դուք կվորոշեք, վոր լամպի միջով անցնում է մոտ 0,5 Ա հոսանք: Քանի վոր լամպը 110 վոլտ լարումն է պահանջում, ապա այդ լամպի վրա ծախսվող հզորությունը կլինի 55 վատու, կամ $55 : 16 = 3,4$ վատու յուրաքանչյուր մոմի համար: Այդ լամպը փոխարինելով 25 մոմանոց լամպով, վորի թելը մետաղից և պատրաստված, դուք կնկատեք, վոր վերջին լամպը վերցնում է 0,27 ամպեր, վոր կազմում է 30 վատու սպառվող հզորություն, կամ $30 : 25 = 1,2$ վատու՝ մի մոմի համար:

Դուք տեսնում եք, վոր մետաղաթելից պատրաստված լամպն ավելի խնայողական է, քան ածուխի լամպը։ Դրա հեականքով մետաղաթելով լամպերը էբրիմ կոչվում են եկոնոմիկ (խնայողական) լամպեր։

Մետաղաթելով լամպի թելերը պատրաստվում են շատ դժվարահար մետաղներից—վոլֆրամից, ոսմիոնից, տանտալից և նրանց համաձուլվածքներից։ Այդ մետաղների բարձր հալման կետը հնարավորություն և տալիս թելի շիկացման բարեխառնությունը հասցնել 2000°-ից ավելի բարձր աստիճանի, վորի շնորհիվ լամպերը մեծ պայմանությամբ են վառվուած և խնայողաբար աշխատում։ Քանի վոր մետաղի թելերի գիմաղըությունն զգալի չափով պակաս և ածուխի դիմաղրությունից անհրաժեշտ զիմաղըականություն ստեղծելու համար հարկավոր է լինում ամպի թելերը բավական յերկար շինել, վոր և անհրաժեշտ դարձնում, գնդիկի մեջ հատուկ կախարաներ պատրաստել—թելերը նրանցից կախելու համար։ Փչացած լամպի գնդիկն զգուշությամբ ջարդելով դուք կախելու համար։ Կարող եք հանել մետաղաթելի մի կտոր և անձամբ համոզացնեղից կարող եք հանել մետաղաթելի մի կտոր և (զուրաբեկ)։ Այդ վեց, թե այդ թելն ինչքան նույրը ու փշրուն և (զուրաբեկ)։ Այդ թելի մի փոքրիկ մասը կարելի յէ շիկացնել, նրա միջով բաց թողնելով դրանի մարտկոցիկի հոսանքը։

ևս և շաբունակ ձգում են այդ թելք: Այդպիսով յերբ թելք շիկանալուց
ընդունակում ե, ողակներից դուրս չի յելնում:
Վաճառվում են նաև ուրիշ տեսակի լամպեր, վորոնք կոչվում են
զաղալիք: Այդ լամպը պատկերացված է ՀՀ-րդ նկարում: Նրա մեջ վար-
ֆրամից պատրաստված թելք վորոնած է կարճ պարույրի ձևով և տեղա-
վորված աղոսով լցված գնդաձև անոթի մեջ:
Այդ լամպերից ամենաուժեղները հաշված են
1000—2000 մոմի համար և սպառում են ամեն
մոմի համար մոտ կես վատա հղորություն⁺):


Համպերը պատրաստվում են բայսի տար-
բեր ուժերի համար, սկսած 10 մոմից մինչև
200 մոմ, իսկ դադալիր լամպերը — մինչև
4000 մոմ:

Ամեն մի լամպի կրթի վրա թվեր կան
փորոնք ցուց են տալիս, թե ավագ լամպ
Բնչ լարման և հարմարեցված և այդ լարման
տակ Բնչափափ հղորոթիւնն և սպառում:

Պատահում ե, վար սովորական գազականի լամպի մետաղաթելը կարվում է լամպն ամպիտաքանում: Այդպիսի ամպիտաքացած լամպը լերբեմն կարելի է լինու ոկտագործել վասելու համար, յեթե հոսանքուշութիւնը թափահարելով ճաջողացնեն ըսկնի թերբից մեկի վրա և փակի կտորի վրա և պարզում է, և լամպը միաժամանակ վասպացն լույսով, վորովհետեւ թելն այժմ կարուքացել և լամպն իր միջով ավելի մեծ

Այն լամպերը, վասոնք հաշված են մինչնույն լարման, բայց լույսը
տարբեր ուժի համար, ունեն տարբեր յերկարության թերեր և տարբեր
հաստություն:

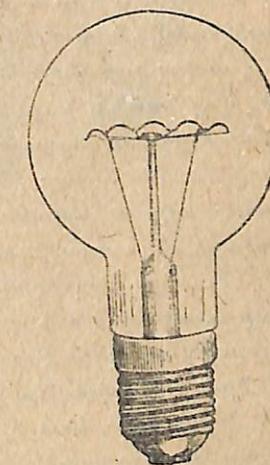^{*)} Կինեմատոգրաֆիկ լուսանկարման նպատակների համար, զորակի լույսի խթան մէջ ուժ և պահանջվում, Ամերիկայում պատրաստել են հասուլ 6000 մոմանց լամպեր, լամպի վոլտամբի թիվը 2,5 մի հաստությամբ, 2,3 միար յիշիաբություն ունի:



144, 72, 92ηωμήρια μεμνη

ԴՅՈՒՐԱՀԱԼ ԱՊԱՀՈՎԻՉՆԵՐ

Զանագան տեսակի հետկարական լամպեր տարբեր դիմադրություն ունեն, վորի հետևանքով տարբեր ուժի հոսանքներ են՝ անցկացնում իրենց միջով, սկսած 0,2 Ա հոսանքից — 16 մոմանոց լամպերի համար — մինչև 5 Ա — ճաղարափոր մոմանոց լամպերի համար:

Ելեկտրական ցանցի ճաղորդալարերը հարմարեցնում են շղթայի մեջ գտնվող լամպերի թվին, այլ կերպ ասած, այն ամենամեծ հոսանքին, վոր նըսնցով պետք է անցնի*):


Բանի գեռ ճաղորդալարերով անցնող հոսաքը չի գերազանցում ավելի ճաղորդալարի համար թույլատրելի ամենամեծ բեռնավորումը, ճաղորդալարը քիչ ե տաքանում: Բանի վոր ճաղորդալարի մեջ հոսանքի առաջացրած տաքությունը համեմատական է հոսանքի ուժի քառակուսուն, ապա ճաղորդալարի ամեն մի չնչին բեռնավորումը հոսանքով՝ զգալի տաքացման պատճառ է դառնում: Մեծ հոսանքի ժամանակ նույնիսկ հաստ ճաղորդալարը կարող է այն աստիճան տաքանալ, վոր նրա մեկուսույթը (իզոլյացիան) ալբայի, ամբողջ ցանցը փշանա, կամ, վոր ավելի վատ ե, այբած մեկուսույթը կարող է հրցեհ առաջացնել: Խանգարված մեկուսույթի գեպքում հոսանքը կարող է մեծանալ տասնյակ ճաղար անգամ, վորի հետեւանքով կարող է փշանալ ամբողջ զիծը: Գծի ակամա բեռնավորումից և նրա հետ կապված զիքախտ պատահարներից խուսափելու համար, յուրաքանչյուր առանձին գծի մեջ գետեղում են հատուկ ապահովիչներ, վորոնց նպատակն է՝ ավտոմատ կիրափով կտրել զիծը, յեթե նրա մեջ հոսանքը թույլատրիված նորմայից անցնում է: Ալգորիթի ապահովիչներ դուք տեսաք ելեկտրական զիծը հետազոտելիս:

Ճաղորդալարից յուրաքանչյուրը, վոր գալիս ե գեպի լամպը, կտրված է, և կտրվածքի տեղում կոթառ ե զրված ապահովիչի համար (նկ. 73): Ապահովիչի կոթառը բաղկացած է համապակայա տուփից, վորի մեջ ինչպես սովորական կոթառի մեջ, զրված են մետաղյա ակոսավոր մի ող և մի ձողիկ, վորոնց միացված են կտրված ճաղորդալարի ծայրերը: Այս կոթառի մեջ հաղցվում է մի հախճապակյա մարմիկլ — խցան, վորի ներսում տեղափորված է մի կտր կապարալար: Կտրի մի ծայրը մոտեցված է մետաղյա ձողիկին, խցանի հատակի վրա, իսկ մտուսը — մետաղյա ողի ակոսավածքին, վորով խցանը պառաւակվում է կոթառի մեջ:

Ճաղորդալարի միջով անցնող հոսանքը մտնում է նաև կապարալարի մեջ: Հենց վոր հոսանքն անցնում է թույլատրված նորմայից

*) Տարբեր կտրվածքով ճաղորդալարերի համար թույլատրելի բեռնավորումը կարելի յե գոնել «տեղեկատու»-ի մեջ (զրքի վերջում):

կապարալարը հալվում է, և այն հաղորդալարը, վորի ծայրերը նա միացնում եր, այդպիսով կտրված է լինում: Հոսանքը գաղարում է:

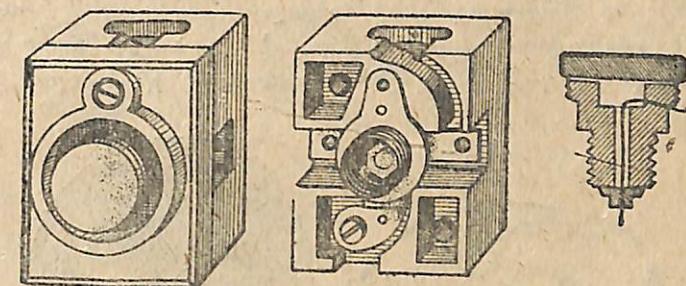


Նկ. 73. Ապահովիչի կոթառ:

Անհրաժեշտ է գտնել այն պատճառը, վորից խցանն ալրվել է, վերացնել այդ պատճառը և նոր խցան դնել: Ցանցը նորից կակա աշխատել կանոնավոր կերպով:

Տարբեր ձեր ապահովիչը խցաններ են լինում: Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ձեր բնակարանում յեղած խցանների կազմությունը և տանը միշտ նոր (չփշացած) խցանների պաշար ունենալ, անհրաժեշտության գեպքում փշացածները փոխելու համար: Յերբեմն ալրված խցանները տնավարի փոխարինում են ճաղորդալարերի պղնձե թելիկներով: այդ արգելվում է ելեկտրակալանների կանոններով՝ աննպատակահարմար և և կատարվելով առանց վորեն հաշվի՝ կարող է զմրախտ զեպքերի պատճառ դառնալ:


Դեպի լամպը տանող ճանապարհի վրա շատ ապահովիչը խցաններ ան դրված: Առաստաղից իջնող լամպի համար վերջին ապահովիչը գտնվում է այն հախճապակյա թափեկի մեջ, վորի ողությամբ լամպն ամբացվում է առաստաղին (նկ. 74): Դիտեցեք այդ կոթառի կազմու-

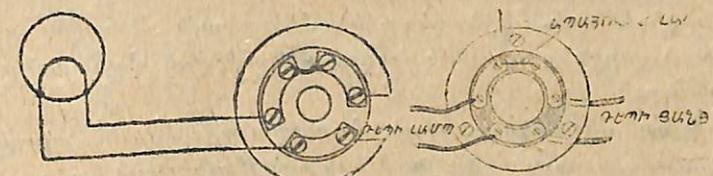

Նկ. 74. Ապահովիչ կախովի լամպի մեջ:

թյունը զպրոցում: Ապահովիչ կանակ խրանոցի մեջ: Այստեղ լերկու սեղմակների միջև դրվում է ստվարաթղթի կտոր, վորի վրա սոսնձով

կպցրած և մի կազարե շերտ (նկ. 75): Շատ հարմար և սպահովիչչները պատրաստել անազաթերթի շերտափյ, Բացիկից կարեցեք մի կտոր, վորէ շերկաբռությունը հավասար լինի շտեպսելի, սեղմակների արտաքին յեզրերի հեռավորությանը և լայնությունը՝ 12 մմ: Այդ կտորը պաքուէկի յեզրերի ծառավորությանը և լայնությունը 6 մմ լինի, նրա մեջ դրեք ձեռվ ծալեցեք այնպես, վոր լայնությունը 6 մմ լինի, նրա մեջ դրեք

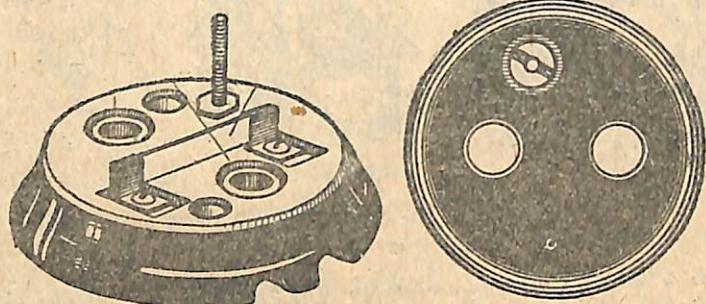

Նկ. 75. Ապահովիչ խրանոցի մեջ:

Հմմ լայնութքան անազաթերթի՞մի կտոր, վորի դուրս ցցված ձաբե-
քը ինտ ծալեցիք զբարչիկի վրա: Այս ծրարվածքը զրվում և խրանոցի
սեղմակների մեջ այնպես, վոր դուրս ցցված անազաթերթը շոշափի
սեղմակները: Լավ և այզօլիսի ապահովիչներ կպցնել սինդիտիկոնով,
այդ ժամանակ նըանց հետ վարվելն ել ավելի հարմար կլինի: Փոքրիկ
ծրարը պետք և պինդ լինի, անազաթերթը պետք և մեկուսացված լի-
նի ստվարաթղթով լր մեջտեղում, վորտեղին դիպչում են ձեռքով
ապահովիչը փոխելու համար:

to G n h r G b r *)

- Ելեկտրական վառարանով անցնում է 10Ա հոսանք: Ի՞նչպիսի կարվածքով հաղորդալար պետք է վերցնել այդ վառարանը ցանցի հետ միացնելու համար:
 - Ի՞նչպիսի տրամագիծ պետք է ունենա այն մետաղալարը, վորքով պիտի վերցնեք առաջին խնդրի մեջ հիշված վառարանը միացնելու համար:
 - Ունենք մի մեկուսացված հաղորդալար 1,8 մմ տրամագծով: Ի՞նչպիսի մաքսիմում հոսանք կարելի է բաց թողնել այդ հաղորդալարով:
 - Վոլտայն աղեղը վերցնում է 40Ա հոսանք: Այդ աղեղի համար ի՞նչ կարվածքով հաղորդալար պետք է վերցնել:
 - Հարդ խնդրում գրված վոլտայն աղեղի համար ցանկանում են ուղարկած պատրաստել: Կարելի է արդյոք այդ սեռատափի համար

^{*)} Պատասխանելու համար ուղարկել աեղեկառության

վերցնել Յմմ տրամագծով մերկ նիկելինալար, թուզը տալով, վոր այդ
աեռոտար շատ տաքանա:

6. Դպրոցական բեմը լուսավորելու համար դրված են 20 լամպեր, չուրաքանչյուր 60-ական վատա հզորության և միացված միմյանց գուռաքանությունը: Դեպի բեմը հոսանք ըերող հաղորդալարն ի՞նչ կարվածքով պետք է վերցնել: Այդ հաղորդալարի վրա հոսանքի ի՞նչ ուժի համար պետք է ապահովիչ դնել (լամպերի սեղմակների վրա լարումը 110 մոլտ է):

Դ. Գծեցեք լամպերի և ապահովիչների միացման ուրվագիծը օ-ըդ
խնդրի համար:

8. 110 V լարման հոսանքը բերված է բնակարան 1 մմ² կտրվածք
ունեցող թելով: Քանի հատ 100 վատտանոց լամպ կարելի յե միացնել
այդ հաղորդակարին:

9. Ապահովիչի մեջ կապարալարն այլպես: Կարելի՞ յէ արդյոք այդ ժետադայրը փոխարինել ճիշտ նույն չափերն ունեցող պղնձալարով:

10. Հոսանքի շղթայում, կայանի մանտուրների կողմից գրված
6 Ա-ի ապահովիչը՝ Կարելի յե այդ ապահովիչը փոխարինել 20 ամպերի
ապահովիչով:

11. Խոչ կարող եւ պատահել, չեթե 20 ձ-ի ազանովիչը փոխարքիները
և Ձ-ի ազանովիչը:

12. Հաշվեցեք, թե ձեր դասարանում հաղորդալարն ինչ կտրվածք ունի և հասանքի ինչպիսի ուժի համար են զբված ապահովիչները ցանցի ավյալ մասում:

ՎՈՒՏՑՅԱՆ ԱԴԵԳ

Ամենապայծառ լուսավորությունը տալիս ե վլոյցան ազեղք, վարք գործածվում և կինեմատոգրաֆիայի մեջ և գործարանային շենքերն ու փողոցները լուսավորելու համար։ Վոլտյան աղեղի գյուտի պատճիվը պատկանում է ոռւս գիտնական Պետրովին, վար 1810 թվին նեծ լարումն ունեցող շլթայի մեջ մտցրեց լերկու ածուխի կտորներ։ Ածուխի կտորների միջև շլացուցիչ բոց առաջացավ։ Ինժեներ Յարլոչկովն առաջին անգամ գործադրեց վոլտյան աղեղը փողոցների լուսավորության համար, 1878 թվին, Պարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսի ժամանակ։ Այժմ ձեզ կարող ե առարողինակ թվակ, թե ոռւս ինժեներն ինչ գործ կարող է ունենալ Պարիզի ցուցահանդեսի լուսավորության հետ։ Բայց դա շատ հեշտ ե բացատրվում։ Յարական Ռուսաստանի ռեժիմն իր գյուտարարներին շատ չեր խրախուսում, որա հետևանքով նրանք իրենց գործունեյությունն արտասահման ելին տեղափոխում։

Յեթև դպրոցում հնարավորություն կտ բավարար առ լաբաւ առաջ սահմանագծում (մինչև 50 վոլտ), առաջ կարելի յեւ այդպիսի լարում ունեցաղ սալու (մինչև 50 վոլտ), առաջ կարելի յեւ այդպիսի լարում ունեցաղ

շանցի միջ մտցնել չերկու ածուխի կտորներ և ստանալ պայծառ վուտյան աղեղ^{*)} (նկ. 76): Այդ լացուցիչ պայծառ աղեղի ստանցումը՝ փորն ունենում է մինչև 4000° (ավելի ճիշտ $3500^{\circ} - 3700^{\circ}$) ջերմաստիճան, բացարփում և հնակեալ կերպով:


Ածուխն ունի մեծ զիմալրություն: Այդ գիմալրությունը հատկապես մեծ և այնանդ, վրանեղ ածուխի կտորները շոշափվում են փոքրաթիվ կերպով: Ածուխների շոշափման այդ տեղում, Զառու-Լինցի որենքի համաձայն (պահանջված հոսանքն ունինալու դեպքում), ստանցում և հսկայկան բանակությամբ ջերմություն:

Ածուխների միջև գտնալով ողբ տաքանում և և այդ վիճակում նա ելեկարականության համար հաղորդիչ և դառնում, ուստի ածուխի ելեկարականության համար հաղորդիչ և դառնում, ուստի ու կտորների բաժանվելուց հետո յել հոսանքը չի ընդհատվում, ոգի ու կությամբ ջերմություն, վորի շնորհիվ գաղերը շիկանում են լացուցիչ կությամբ ջերմություն, վորի շնորհիվ գաղերը շիկանում են լացուցիչ կությամբ մինչև 4000° հասնող ջերմաստիճան: Ածուխը արձակելով և տալով մինչև 4000° հասնող ջերմաստիճան: Ածուխը այլին այլին ի հետ միասին, նրանց միջև յեկած տարածությունը ևս մեծանում է, և պահանջված հեռավորությունը պահպանիլու համար մեծանում է, և պահանջված հեռավորությունը կամ ձեռքով, կամ անհրաժեշտ և կանոնավորել այդ հեռավորությունը կամ ձեռքով, կամ հատուկ ավտոմատ կանոնավորիչների միջոցով (քըցլյատօր):

Կինոպարատների միջ վոլտյան աղեղը կանոնավորվում և ձեռքի ապարատների միջոցով (նկ. 77): Փողոցների և գործարանալին լապտերապարագաների միջոցով (նկ. 77):




Նկ. 76. Վոլտյան աղեղ:

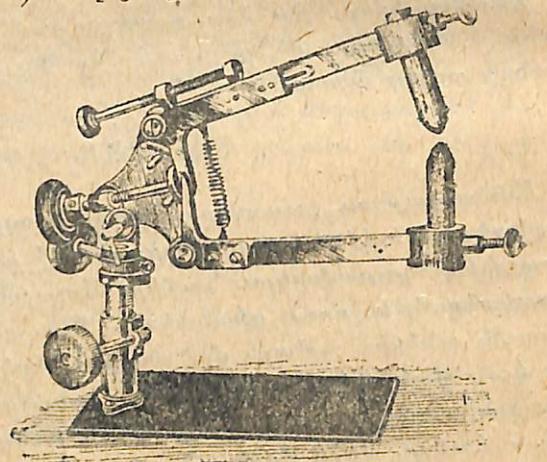

Նկ. 77. Վոլտյան աղեղի ձեռքի կանոնավորիչ:

^{*)} Վոլտյան աղեղի բոցը տեսողության համար շատ վտանգավոր է նու իրոք վոր շուրջուցիչ և (կուրացնող): Յեթե գուք ուզում եք տեսնել վոլտյան աղեղը, ապա ամենահջող և վոլտյան աղեղն ստանալ պրոեկցիոն լամպերի մեջ և դատկերը ցույց տալ եկանի վրա: Առանց եկանի վոլտյան աղեղ տեսնել ցանկանալու դեպքում պետք և դառն հատուկ ակնոցներ—չատ մուգ ապակուց: Առանց հատուկ ակնոցների չնայել վոլտյան աղեղին:

Ների մեջ կանոնավորումը կատարվում և ավտոմատների միջոցով Ռազմական գործում հասանակ գործիքներ են կիրառվում հեռավոր առարկա կաները կամ վալյերը պայծառ լուսավորելու: Համար: Այդ գործիքները կոչվում են լուսարձակներ (պրոյեկտորներ): Լուսարձակը բաղկացած և հատուկ ձևի մեծ հայելուց (նկ. 78), վոր անդրադարձում և ուժեղ վոլտյան աղեղի լուսում: Հայելու ձևը և վոլտյան աղեղի դիրքն այնպիս են լուսարձակը ճառագայթները մի ուղղությամբ են գնում, առանց ցրվելու: Լուսարձակի ճառագայթները ուղղությամբ են գնում, առանց ցրվելու, սավառնակներ վորով գիշեր ժամանակ դեպի յերկնքն են ուղղվում, սավառնակների առագայթների տակ ընկնող սավառնակը ուղղությամբ են գնում, առանց ցրվելու: Այդպիսի լուսարձակը ապա լուսավորվում և պայծառ լուսում: Այդպիսի լուսարձակներին անդրադարձակը ճառագայթները, նավերին և ձակներ դրվում են վարոսների վրա և աերոդրոֆիլերում, նավեր ավառնակներին ճանապարհ ցույց տալու համար: Վոլտյան աղեղով սավառնակներին ճանապարհ ցույց տալու համար վորով լուսարձակներ գործ են ածվում թատրոններում՝ լուսավորության համար:

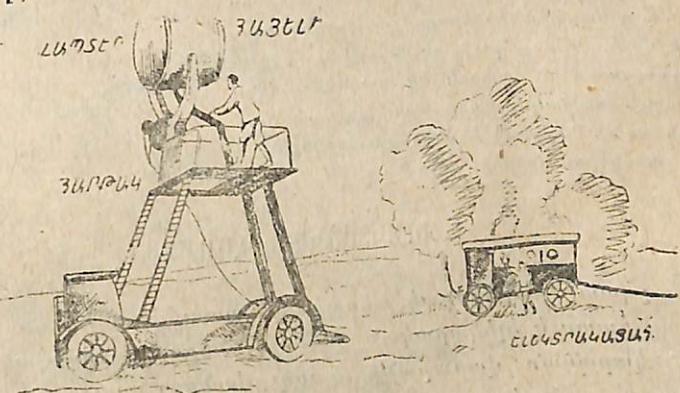

Նկ. 78. Ռազմական լուսարձակի: Ուղարկություն դարձրեք շարժական ելեկտրակայանի վրա, վորը լուսարձակին հոսանք և մատակարարում:

Ելեկտրական լամպերով շատ փոքրիկ լուսարձակներ դրվում են ավտոմեքենաների վրա — ճանապարհը լուսավորելու նպատակով: Ագում վոլտյան աղեղի տված բարձր ջերմաստիճանից, նրան գործ են ածում վոչ միայն լուսավորության, այլև ուրիշ այնպիսի նպատակների համար, վորտեղ մեծ ջերմաստիճան և պահանջվում:


ԱԶՈՏՈԲՍԻԴԻ ՍՏԱՑԻՈՆ

Վոլտյան աղեղի ածուխները պահենք հորիզոնական դիրքում և աղեղի վրա բռնենք մի բաժակ: Վորոշ ժամանակ անց բաժակում կնկատվեն աղոտքախիդի մուգ-կարմրավորներ: Ազոտը, վոր

գժվար և միանում ուրիշ նյութերի հետ սովորական բարեխառնության մեջ, վոլտան աղեղի բարեխառնության մեջ միանում և ողի թթվածնի

հետ:

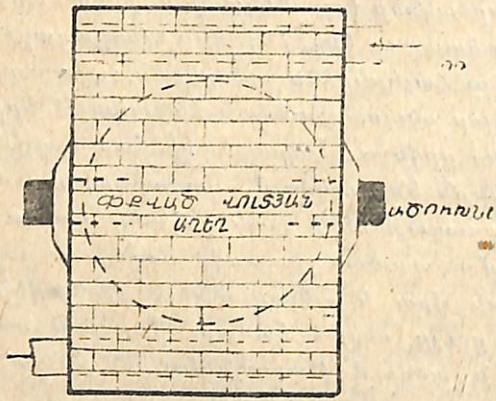Այսպիսով ոգտվելով վոլտյան աղեղից, վորի միջով ողի հոսանք են փչում, ողից ստանում են աղոտի ռքսիդ: Մի շարք բարդ պրոցեսների միջոցով այդ ոքսիդից վերածված կում են զանազան աղոտային միացություններ, վորոնցից մի քանիսը հանդիսանում են արհեստական պարարտանյութեր (նկ. 79):




Նկ. 79. Վառարան՝ աղոտոքսիդ ստանալու համար: Այդ վառարանի ներսում յերկու ածուխների միջև, վորոնք դուք տեսնում եք նկարի վրա, ստանում են հատուկ յեղանակներով՝ հրակայական տափակ շրջանի ձևով փքված վոլտյան աղեղ: Ներքեցից և վերելոց տեսնվում են անցքերը, վորոնց միջով ոդ են փչում:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՐՍՐԱՆ

Պողպատի բարձրորակ տեսակներն ստացվում են սովորական պողպատը հատուկ ելեկտրական վառարաններում վերածված կելու:

Ելեկտրական վառարանի կառուցվածքը ցույց է տրված 80-ըդ նկարում: Այնտեղ դուք տեսնում եք կլոր, շուրջ յեկող պողպատյանոթ, վորը ներսից պատած և առանձին տեսակի հրակալուն աղուսի մի հաստ խավով: Այդ անոթի մեջ լցնում են սովորական պողպատ—հալված վիճակում և, վերելոց իջեցնելով ածուխի հաստ ելեկտրոդներ, առաջացնում են սրանց և վառարանի մեջ լցված պողպատի միջև վոլտյան աղեղ: Այն հանգամանքի շնորհիվ, վոր կարելի յե վառարանի մեջ ցանկացած բարեխառնություն ստանալ, և ձուլի մեջ զանազան նյութեր ավելացնելով մետաղը մաքրել վհչ ցանկալի խառնություններից, հնարավոր ե լինում, համարյա քիմիական ճշտությամբ, ստանալ ցանկացած բարագրությունն ունեցող պողպատ: Պողպատի ստացումն ելեկտրականության միջոցով հնարավոր ե այն տեղերում, վորտեղ մետաղաձուլական գործարաններում եժան ելեկտրական եներգիա կա: Ելեկտրոպողպատ ստանալու համար այդ

բարենպաստ պայմանները կան Ուկրայնացում, վորտեղ — հարավում — հիանալի յերկաթի հանգեր կան, իսկ Դնեպրոստրովը — կարող ե եժան

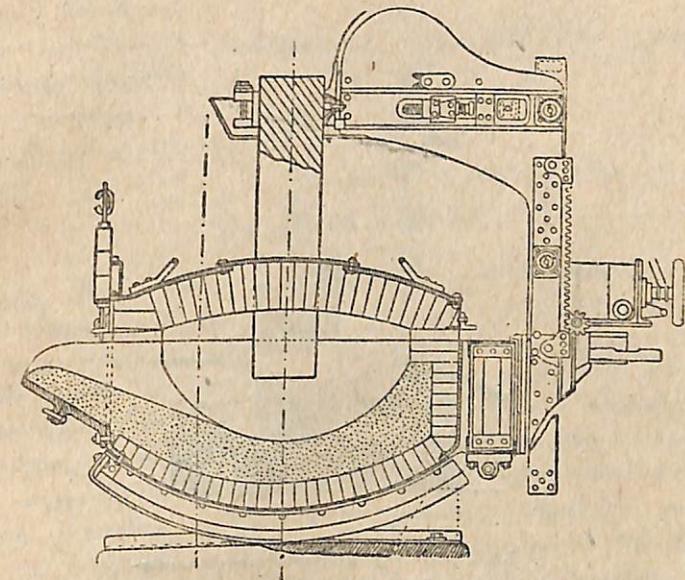


Նկ. 80. Ելեկտրական վառարան:

Ելեկտրական եներգիա մատակարարել: Այսպիսով եժան եներգիան և բարձրական հումքը բարեհաջող պայմաններ են ստեղծում Դնեպրոստրովի վրձանում մի ամբողջ շարք մեքենաշինարարական գործարաններ հիմնելու, վորոնց համար կապհանջվի բարձրորակ պողպատ և այդ պողպատը կստացվի հենց տեղումը: Դնեպրոստրովի եներգիայով աշխատելու տակար տոնն չուգուն հալելու հղորությամբ, Դնեպրոստրովը — 160 հազար տոնն հատուկ (նշանակություն՝ ունեցող) պողպատների տարեկան արտադրականությամբ: Դնեպրոստրովը — 108,5 հազար տոնն արթեքավոր ձուլվածքների արտադրականությամբ:

Ուրալում կառուցվում է Զիլարինսկի յերկաթաձուլական գործարանը, տարեկան 10 հազար տոնն արտադրության ծրագրով և հատուկ պողպատը կանունական համար հանդիսանությամբ:

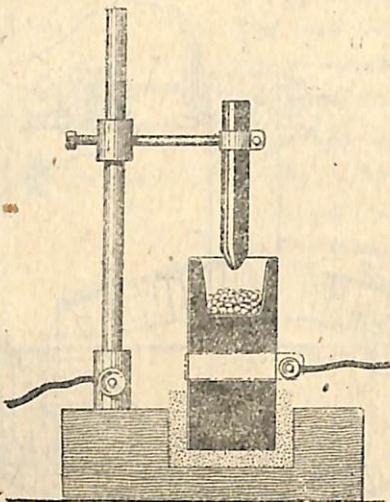
պատճերի ջլատուսառվակի գործարանը տարեկան 130 հազար տոնն հղորությամբ:



Նկ. 81. Մոդել ելեկտրական վառարանի, վորի մեջ կարելի յե մետաղներ հաւաքը Սուդ վառարանը շինված ե յերկու ածուխներից: Ներքին մեծ տրամադիմունցող ածուխի մեջ փոս ե փորված վառարանը՝ լցնելու համար, վերին ածուխը բարակ ե:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԵՌՔ


Հոսանքի տված ջերմության միջոցով կարելի լի ցեռել մետաղները: Այդ նպատակով յերկու յեռելիք մետաղները միացնում են ուժեղ հո-

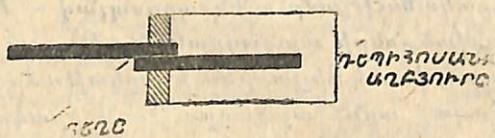

Նկ. 82. Ելեկտրական ցեռք:

սանքի հետ: Յեռելիք մետաղների միացման տեղում այնքան ջերմություն ե առաջանում, վոր մետաղները հալվում են և յեռվում իրար հետ (նկ. 82): Յեռելու մի այլ յեղանակ կայանում ե նրանում, վոր


մետաղնա միացվելիք կտորների և ածուխն ձողի միջև, վորը մո է վուամեն յեռքի տեղին, վոր տիան աղեղ են առաջացնում: Աղեղի առաջացրած ջերմությունը հալեցնում է մետաղների միմյանց գիպած ծալիքնը և միացնում իրար (նկ. 83):

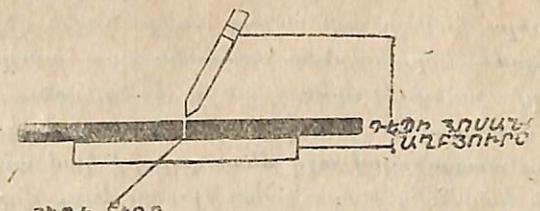

Նկ. 83. Ելեկտրական ցեռք:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿՈՓՈՒՄ

Հոսանքի ջերմակին աղղեցությունների մասին խոսելիս չի կարելի չխոսել ելեկտրական կոփման մասին, վոր հատկապես ուշագրավ և հետեւյալ պատճառով. մետաղյա իրը շիկացնելու համար տեղավորում են նրան վոչ թե շիկացած ածուխով լցված դարբնոցի հնոցում, այլ համեմատաբար սառ վաճառյում, վորի մեջ լցված ե պոտաշի լուծույթ: Ամենանայի մեջ իջեցված ե կապարե թերթ, վոր միացված ե հոսանքի աղբությի դրական բևեռի հետ: Այս առարկան, վոր ցանկանում են շիկացնել, միացնում են հոսանքի աղբությի բացասական գույնում կանաչում գունվող լուծույթի մեջ: Առարկան վաճառայի մեջ իջեցնելու մոմենտից սկսվում ե վաճառայի լուծույթի՝ ձեղ ծանթ — տարրալուծումը, և խորասուղված առարկան ծածկվում ե ջրածնի շերտով, վորի հետեւանքով տվալ տեղում ստացվում ե մեծ դիմադրություն, և այնպիսի քանակությունը ջերմություն և առաջանում, վոր մարմնի՝ լուծույթի մեջ խորասուղված մասը շիկացնում ե: Այս փորձը դուք կարող եք կատարել դպրոցում, ինթե այստեղ ունեք անփոփոխ հոսանք, մոտ 5 ամպեր ուժի և 110 վոլտ լարումով: Պոտաշի լուծույթը պետք ե լինի $10 - 20^{\circ}$ -անոց և տաքացվի մինչև $70^{\circ} - 80^{\circ}$ (նկ. 84):

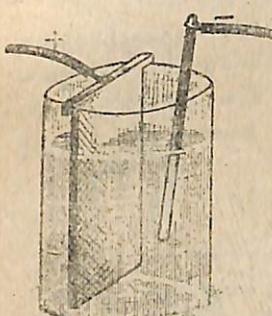


Նկ. 84. Ելեկտրական կոփում:


ԾՈ.ՔԱՅՈՒՑԻՉ ԱԱ.ՔԲԵՐ

Այս, վոր հաղորդալարը տաքանում ե հոսանքից, հնարավորություն տալիս այդ յերկություն ոգտագործել վոչ միայն լուսավորության, այլ և ուրիշ նպատակների համար: Կան մը շարք տաքացնող սարքեր,

Վորոնք գործում են ելեկտրականությամբ, սկսած մի բաժակ ջուր յեռացնելու համար գործածվող յեռարանից և վերջացրած ելեկտրական պլիտայով — կերակուրներ պատրաստելու համար: Բոլոր այս տեսակի սարքերի համար երական մասն ե հանդիսանում մեծ դիմադրություն ունեցող մետաղալար, վորը տեղափորվում ե գործիքի ներսում: Հոսանքից տաքանալով այդ մետաղալարը կամ տաքացնում ե հենց գործիքը և կամ նրա պարունակությունը: Այն, վորը հոսանքի ուժը փոփոխելու միջոցով հնարավոր ե սարքի մեջ ստացվող ջերմությունը մեծ ճշտությամբ կանոնավորել, թույլ ե տալիս նույնիսկ ինկուբատորներ պատրաստել թույս հանելու համար (նկ. 85): 86-րդ նկարի վրա պատկերացված ե ելեկտրական զողիչ, և վորը տաքացվում ե նրա վրա փաթաթված մետաղալարի ոգնությամբ, ինը վերջինիս միջով հոսանք ե անցնում:

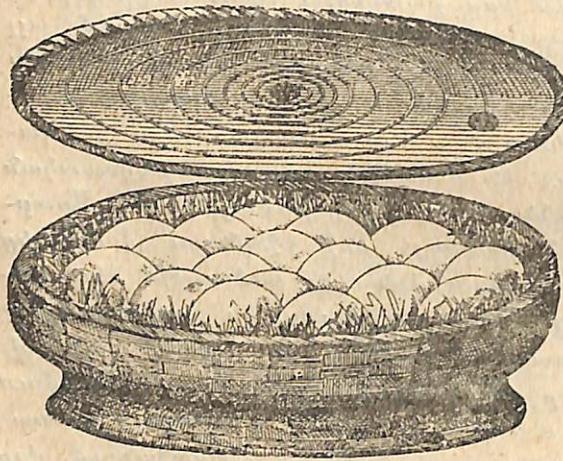


Նկ. 85. Ելեկտրական ինկուբատորների հին ժողելներից մեկը:

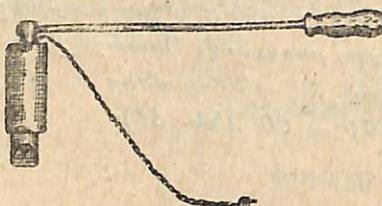


Նկ. 86. Ելեկտրական զողիչ:

Այդ բռնկանը բաղկացած ե յերկու մերկ մետաղալարերից, վորոնք միացված են նուրբ մետաղալարով (նկ. 87), նուրբ թելը տաքանալով

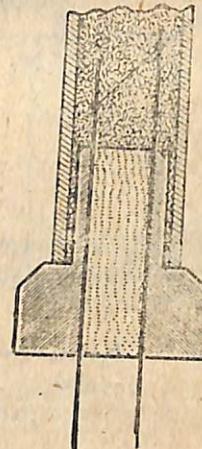

Նկ. 87. Ելեկտրական բռնկան, պայմանական առաջացնելու համար:

բռնկեցնում ե պայմուցիկ լիցքը: Պայմեցնելու այդ յեղանակը մի կողմից հանրավորություն ե տալիս պայմումն առաջացնել պահանջված մոմենտում, մյուս կողմից՝ միաժամանակ պայմումներ առաջացնել բազմաթիվ տեղերում: Հաղորդալարի տաքանալը հոսանքից կիրավում ե նաև բժշկության մեջ ոպերացիաներ և խարումներ (այրում) կատարելու համար: 88-րդ նկարում պատկերացված ե ալգալիսի խարիչ, բաղկացած բարակ պլատինի լարից, վորի միջով հոսանք են

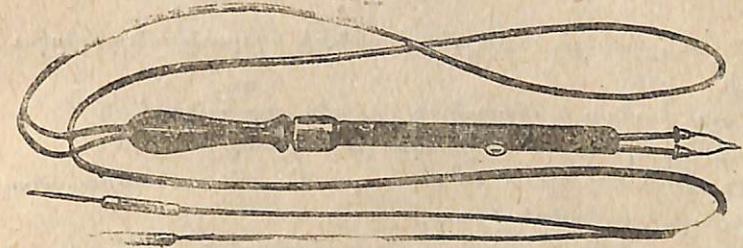

Նկ. 88. Ելեկտրական բժշկական խարիչ:

անցկացնում: Պատիճի լարը հոսանքից շիկանալով ալրում ե մարմինը վնասված մասը կամ նույնիսկ ամբողջովին վառում խանգարիչ ուղղուցները:

Գործածքների մեջ հայտնելով նուրբ և ճկուն հաղորդալարեր և հոսանքով տաքացնելով, հիվանդների համար պատրաստում են հարմար առաջնորդություն և վերմակներ: Այս գրքի ծավալը թույլ չի տալիս հիշել այստեղ բոլոր այն սազմապիսի ելեկտրական տաքացուցիչ սարքերը, գորնոցով ողակում ե ժամանակակից տեխնիկան:

Սուրբիչ հարցեր IV գլխի վերաբերյալ

1. Ի՞նչ բանի համար ե գործածվում հաշվեցուցը:
2. Հաշվեցուցով ի՞նչպես կարելի յե իմանալ՝ թե տվյալ մոմենտում ելեկտրական եներգիա ծախսվում ե, թե վոչ:
3. Հաշվեցուցով կարելի յե արդյոք հաշվել ելեկտրական բոլոր սարքավորութեներով ծախսած եներգիան որվա ընթացքում:
4. Հաշվեցուցով ի՞նչպես կարելի յե հաշվել տվյալ լամպի հզորությունը:
5. Մտածեցեք, թե ի՞նչ պետք ե անել յեթե ձեզ թվում ե, վոր հաշվեցուցը սխալ ցուցմունք ե տալիս: Հաշվեցուցը բանալու իրավունքությունը չունեք:
6. Ի՞նչ են չափում կիլովատակով:
7. Ի՞նչ են չափում կիլովատտ ժամերափ:

8. Ի՞նչ մեծություններից կախում ունի հոսանքի առաջացրած ջերմությունը:

9. Փորձնական ճանապարհով ի՞նչպես կարելի է գտնել այն կապակցությունը, վոր կա սպառված ելեկտրական եներգիայի և այդ եներգիայից ստացված ջեմության միջև:

10. Գրեցեք Զառուլ — Լենցի որենքը:

11. Զառուլ — Լենցի որենքի բանաձեն ի՞նչպես կարտահայտեք բառերով:

12. Ի՞նչպես կարելի է հաշվել հոսանքի հղորությունը (իբրևու բանաձենք):

13. Ի՞նչու համար ելեկտրական լամպից ոդը հանում են:

14. Գծեցեք ելեկտրական լամպի կառուցվածքը:

15. Ի՞նչու համար լամպերի մեջ գործ են ածվում դժվարահալ մետաղներից պատրաստված մետաղալուրեր:

16. Լուսավորության ցանցում ի՞նչու համար են գրվում ապահովիչ լոցաններ:

17. Ապահովիչ լոցանն ի՞նչպես և շինված:

18. Ի՞նչ բան և գաղալի լամպ:

19. Ի՞նչ նպաստակների համար և գործածվում վոլտան աղեղը:

20. Վորտեզ և ի՞նչպես և գործածվում վոլտան աղեղը սազմական գործում:

21. Ի՞նչպես և կատարվում ելեկտրական կոփում:

22. Ի՞նչպես և կատարվում ելեկտրական յեռքը:

23. Հիշեցեք, թե վոլտան աղեղի միջոցով ի՞նչպես և ալլումինիում արդյունահանվում:

24. Ոգից ի՞նչպես են ստացվում ազոտոքսիդները:

25. Տաքացուցիչ գործիքներն ի՞նչպես են շինված:

26. Ի՞նչ բան և ելեկտրական ինկուբատորը:

27. Ելեկտրական բանկանն ի՞նչ հարմարություններ և ներկայացնում պայմանական կատարելու համար:

28. Մետաղաձուլական գործարանների համար ի՞նչու հժան ելեկտրական եներգիա լին հարկավոր:

29. Ի՞նչ բան և ելեկտրապողատար:

Ի՞նչ պիտի և կարգալ այս զիսի հարցերի վերաբերյալ

Կոնобеевский. «Электрическая лампочка», стр. 64—90.

Ландау. «Мускулы человечества», стр. 86—90 и 129—135.

В. Кемпферт. «История великих изобретений».

«Прогресс техники освещения», стр. 52—55.

«История железных дорог», стр. 57—45.

Фридман. «Электрическое освещение», стр. 3—25, 76—119.

ՏԵՂԵԿԱՐԱՐԻ

Պինդ մարմինների տեսակարար կեփոր

Ալյուր	0,4—0,5	Զոր ավագ	1,5
Ալյուրմինիում	2,6	Զոր կեչի փայտ	1,52
Աղուս	1,8	Զոր շոճի	0,72
Անագ	7,23	Զոր տրփ	0,48
Անտրացիտ	1,5	Զոր տրփ	0,5
Անտրացիտ	2,7	Չուգուն (թուշ)	7,8
Ապակի	8,9	Չորդենի	0,6
Արուր	2,65	Պարաֆին	0,9
Գրանիտ	1,8	Պատին	21,5
Երոնիտ	0,24	Պողպատ	7,86
Խցան	1,06—1,13	Պղինձ	8,9
Կարտոֆիլ	11,4	Բիտին	1,2
Կապար	0,94	Սառուց	0,9
Կոփի կարաղ	2,67	Վուկի	19,3
Կրաքար	2,5	Ճինկ	7,05
Հախճապակի	2,7	Փափուկ ձյուն	0,125
Մարմար	0,97	Քարածուխ	1,2—1,9
Մոմ	7,8		
Յերկաթ			

Ճեղուկների տեսակարար կեփոր

Բենզին	0,7	15°	Կոփի կաթ սերը քաշած	1,028	15°
Մաքուր ջուր	1	4°	Նայթ	0,76	15°
Մոլի ջուր	1,02	15°	Սպիկ	13,6	0°
Մոլի ջուր (սպ. նայթ)	0,8	15°	Սկիպիդար	0,9	—
Կերասին (սպ. նայթ)	0,92	15°	Սպիրտ	0,8	—
Կտավահաստի ձեթ	1,032	15°			
Կոփի կաթ չքաշած					

Տեսակարար ջերմունակության աղյուսակ

Ալյուրմինիում	0,21	Քարածուխ	0,31
Կապար	0,031	Աղուս	
Պղինձ	0,094	Մոլի	
Ճինկ	0,094	Մոլի	
Փափուկ ձյուն	0,092	Փայտ	0,57
Սպիրտ	0,033	Սպիրտ	0,67
Յակի	0,11	Յուղ	0,40
Յերկաթ	0,15	Կերասին	0,50
Վուկի		Ջուր	1,



Վառելիքների ջերմարար ունակությունը

Զոր կեչի փայտ	3150	Սպիրտ	7200
» սոճի »	3200	Փայտի ածուխ	8000
Տորֆ	3400	Անտրացիտ	8000
Յենթամուկովյան աժուղու	3400	Նավթ	10500
Գորշածութիւն	4700	Կերասին	11000
Քարածութիւն	7000—7600	Բենզին	11200

Գոլորշիացման քազուն ջերմությունը

Ջուր	539	Եթեր	90
Հեղուկ ամմոնիակ	330	Սնդիկ	62
Դինու սպիրտ	200	Հեղուկ թթվածին	51
Հեղուկ ջրածին	114	Հեղուկ ող	45

Տեսակարար դիմադրություն

Արծաթ	0,0170	Ածուխ աղեղնավոր լազուրների	
Պղինձ	0,0175	Համար	55—88
Ալյումինիում	0,03—0,05	Ռոմիում (Հիկ լամպերի մե-	
Արույր	0,07—0,08	տաղաթեր)	0,25
Յերկաթ	0,10—0,12	Մանգանին	0,4
Ներկիլեր	0,15—0,36	Կոնստանտին	0,5
Սնդիկ	0,95	Նիկելին	0,4
		Ռենտան	0,5

Մեծությունների համար գործածվող նեանակումները

Ամպեր A
Վոլտ V
Ուժ Ω
Մեգահertz MHz
Վատ W

Վատուժամ Wh
Միլիամպեր mA
Կիլովատտ kW
Կիլովատտամ kWh

Հաղորդիչների լայնական կտրվածքը

Կտրվածք- քը մմ ² -նե- րով	Տրամագի- ծը մմ	Կտրվածք- քը մմ ²	Տրամագի- ծը մմ	Կտրվածք- քը մմ ²	Տրամագի- ծը մմ	Կտրվածք- քը մմ ²	Տրամագի- ծը մմ
0,10	0,00785	0,35	0,096	0,65	0,332	1,6	2,01
0,14	0,0015	0,40	0,1256	0,70	0,385	1,8	2,54
0,18	0,0254	0,45	0,159	0,80	0,503	2,0	3,14
0,20	0,0314	0,50	0,196	1,0	0,785	2,5	4,9
0,25	0,049	0,55	0,283	1,2	1,13	3,0	6,15
0,30	0,0706	0,60	1,4	1,54	4,0	12,1	

Մեկուսացված պղնձային հաղորդականի բեռնավորման աղյուսակ

Կտրվածք- քը մմ ² -ներով	Հսունքի ու- ռավելագույն ուժն ամպեր- ներով	Հսունքի ու- ռավելագույն ժը ապահո- վիչի համար ամպերներով	Կտրվածք- քը մմ ² -ներով	Հսունքի ու- ռավելագույն ուժն ամպեր- ներով	Հսունքի ու- ռավելագույն ժը ապահո- վիչի համար ամպերներով
	0,75	—	6	95	240
	1	11	6	120	280
	1,5	14	10	150	325
	2,5	20	15	185	380
	4	25	20	240	450
	6	31	25	310	540
	10	43	35	400	640
	16	75	60	500	760
	25	100	80	625	880
	35	125	100	800	1050
	50	160	126	1000	1250
	70	200	160		1000

Մերկ նիկելինի առավելագույն բեռնակուռումը

(Խեռուտափ համար վերցնել ցույց տրվածից 5 անդամ պակաս)

Տրամագիծ 0,1 Բեռնավորում 0,8	0,16	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
	1,38	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
Տրամագիծ 0,5 Բեռնավորում 0,5	0,60	0,70	0,70	0,90	1,0	2	2,5
	6,8	8,3	9,7	11,2	12,6	29	38
Տրամագիծ 0,5 Բեռնավորում 0,5	0,60	0,70	0,70	0,90	1,0	2	2,5
	6,8	8,3	9,7	11,2	12,6	29	38

ՊԱՏՈՒԽԵՆԵՐԸ

- b₂ 60 1) 10 A
2) 98,4 дм²
4) Յուցմունքը չի փոխվի
5) Մուս 5,7 կգ
6) Կերտարուց ավելի
b₂ 68 11) 0,331 Ω
12) 0,875 Ω
13) Մուս 46 д:

14) $\left\{ \begin{array}{l} \text{պղնձի մուս 57 д} \\ \text{յիրկաթեր } \times 7,5 \text{ д} \\ \text{նիկելինե } \times 2,2 \text{ д} \\ \text{ալյումինե } \times 35 \text{ д} \end{array} \right.$
- 15) Մուս 151 д.
16) 1,75 Ω
17) 0,25 Ω
18) 1 дм²
20) Սադէի սյունը՝ 106,3 մմ
յիրկարությամբ, 1 дм² կարգած-
քով—ունի 1 Ω դիմագրություն,
գործեղից ստանում ենք
 $1 = x \frac{1,063}{1} \text{ կամ } x = \frac{1}{1,063} = 0,94$
- b₂ 73—74 1) 1,5 A
2) 120 V
3) 27,5 Ω
4) Մուս 0,18 A
5) 5,5 A
6) 5500 A
7) 1,3 Ω
8) Մուս 9 Ω
9) 0,5 Ω
10) 3 V
11) Վ.ոչ
12) 60 Ω
13) 1000 Ω
14) 35 V
15) 12 V
b₂ 79—80 1) 60 վատտ ժամ
2) 180 վատտ ժամ
3) 72 հեկտովատտ ժամ =
= 7,2 լիլովատտ ժամ
4) 1 լ. 15 կ.
7) 34560 պառույտ

- 11) 1,6 կ.
14) Մուս 68
b₂ 86 1) 40 W
2) 55 W
3) Մուս 0,8 kW
4) 10 V; 3,3 Ω
5) Մուս 0,9 A
6) $W = EI$ վատտ, լուս Ոհմի որենքի
 $E = IR$: Տվյալ բանաձևում E -ն փոխարինելով
 $IR = I^2R$ կտանանք $W = IE = I^2R$
7) $W = RI^2 = 30 \times 25 = 750$ վատտ
8) $60 = RI^2 = R \cdot 0,25$, զորտեղից
 $R = 240 \Omega$
9) 1,375 kW
10) Մուս 1,238 kW
b₂ 88—89 6) Մետաղարի գիմագրությունը
 $R = 0,4 \frac{1}{0,196} = \frac{100}{49}$
 $Q = \frac{0,24 \cdot 100 \cdot 4 \cdot 60}{49} = \text{մուս 118 կալ}$
7) 5808 կալ.
8) Էնդամենը կապահանջմի 80 մեծ
կալորիա, ժամանակ կապահանջմի մուս 4,6 րոպե
9) Մուս 10 Ω
10) 311040 կալ.
11) 864 մեծ կալոր.
12) 47520 կալոր.
13) 100 W
16) Հզրություն՝ 5000000 kW, աշ-
խատանք՝ 1000 ջառու, աշխատանքի արժեքը
պակաս քան 0,05 կ.
b₂ 94—95 1) Վոչ պակաս քան 1 մմ².
2) $\rightarrow \rightarrow \rightarrow 0,8$ մմ.
3) Վոչ ավելի քան 14 A
4) Մուս 10 մմ².
6) Վոչ պակաս քան 2,5 մմ².
7) Ապահովիչ 15 A
8) Վոչ ավելի 6 հատից
9) Վոչ, պղնձի լարը դժվար կհարի.
10) Վոչ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՎՈՐԻՑ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՈԳՏՎԵԼ Ե ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԳՐՔԻ ՏՎՅՈՒ ՄԱՍԸ ԿԱԶՄԵԼԻՄ

Դասագրքեր յեվ դասընթացներ

Проф. Н. И. Андреев. Физика.

Проф. С. Ф. Балдин. Физика.

Fr. Веттер. Leitfaden der Physik

Л. Грец. Краткий курс электричества.

Э. Гимзель. Курс физики, часть IV.

H. Hahn. Handbuch für Physikalische Schülerübungen.

В. А. Карпов. Основы электротехники.

А. С. Касаткин и А. В. Талицкий. Физические основы электротехники.

Мериакри, Фалеев, Кириллов и Абкин. Рабочая книга по физике.

Р. В. Поль. Введение и современное учение об электричестве.

A. Wogrinz. Elektrotechnik.

Գրքեր առանձին նարդերի մասին

Աբրահամ. Сборник элементарных опытов по физике, т. II.

В. Богушевский. Через пять лет.

И. Герман. Электрические измерительные приборы.

К. Грун. Электротехнические измерительные приборы.

Л. Гуллевич. От лаборатории к фабрике.

А. М. Зайков. Героическая Шатура.

П. Кемпферт. История великих изобретений.

Д. А. Конашинский и Б. В. Халезов. Что такое электрификация.

Г. М. Кржижановский. Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР.

С. Конобеевский. Электрическая лампочка.

Ландау. Мускулы человечества.

П. К. Лебединский. Электричество и его служба человечеству.

К. К. Пехаев. Техника подводного дела.

Д. И. Сахаров. В помощь тем, кто плохо понимает электричество.

С. Д. Свенчанский. Энергия и ее использование.

Г. Л. Слободкин. Электрификация СССР.

Я. Сыромятников. Осветительные средства в бою.

Фридман. Электрическое освещение.

ԺՈՂՈՎՁՈՒՅԵՐ յեվ ԺՈՂՈՎՁՅԵՐ

„Наши достижения“.

„Радиолюбитель“.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Եջ

Ներգալություն	3
Տներգիալ հաղորդումը հեռավորության վրա և ելեկտրական եներգիա	4
Ի՞նչ բան ե ելեկտրիֆիկացիան	6
Առաջարկություններ	9
Ի՞նչ կարդալ տվյալ գրքում շոշափած հարցերի մասին	10

ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ.

Տեղական ելեկտրական լուսավորության ցանցի հետազոտությունը	11
Ելեկտրական շղթա	12
Դրանի մարտկոցի	13
Ելեկտրական լամպ	14
Կոժտառ	15
Ի՞նչպես պետք ե քանդել և հավաքել կոթառը	16
Լաբորատոր աշխատանք № 1	17
Տեխնիկական սարքավորությունների համար գործածվող հաղորդիչներ և իզոլատորներ	19
Անջատիչներ	21
Ի՞նպես միացնել հաղորդալարը գործիքներին	24
Հաղորդիչների միացումը	24
Ելեկտրական հոսանքի տարբեր արտահայտությունները	26
Հարցեր և խնդիրներ	30

ՑԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ

ՀՈՍԱՆՔԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ելեկտրոլիդ	33
Պղնձի զառւմը	34
Դայվանակերտություն	35
Ի՞նչպես են պատրաստում գրամաֆոնի թիթեղները	36
Առանց կարի մետաղե իրեր	37

Գալվանագոծում	37
Ալյումինիումի արդյունահանումը	39
Ակնումույցատոր	41
Լաբորատոր ասխատանք № 2	41
Ակնումույցատորում կատարվող պրացեսսներ	43
Տեխնիկական ակնումույցատորներ	45
Ակնումույցատորի գործադությունը տեխնիկայում	45
Եղիսանի ակնումույցատորը	47
Ելիմենտները փո՞րտեղից են եներդիա ստանում	48
Ի՞նչպես ե զօրոշվում հոսանքի ուղղությունը	50
Ելեկտրական շղթա	51
Սառուցիչ հարցեր I և II գլուխների փերաբերյալ	53

ՑԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ

ՀՈՍԱՆՔԻ ԶԱՓՈԽՄԵՐԸ ՇՂԹԱՑԻ ՄԵՋ

Ելեկտրական հներգիայի չափումը	55
Հոսանքի ուժը	55
Ի՞նչպես ե չափվում հոսանքի ուժը	56
Ի՞նչպես են ոգտվում ամպերմետրներից	57
Լաբորատոր աշխատանք № 3	58
Խոդիրներ և հարցեր	60
Հաղորդիչների դիմադրությունը	60
Լաբորատոր աշխատանք № 4	61
Ռեսուստաներ	65
Խոդիրներ և հարցեր	67
Լաբում	68
Վոլամետրից ոգտվելու յեղանակը	71
Լաբորատոր աշխատանք № 5	71
» » № 6	72
Ոհմի որինքը	73
Խոդիրներ և հարցեր	73
Սառուցիչ հարցեր III գլուխ փերաբերյալ	75


ՉՈՐԾՈՐԴ ԳԼՈՒԽ

ՀՈՍԱՆՔԻ ՑԵՐԿՐՈՐԴ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ

ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ ՑԵՐԿՐՈՐԴ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ի՞նչպես ե աշխատում հաշվեցույցը	77
Ելեկտրական հներգիայի և հզորության միավորները	78

Ն Ա Ր Ե Ւ Ն Ե Ր	4
Ե Խ Ա Հ Մ Ե Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր Ե Ր	79
Լ Ա Բ Ի Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր Ե Ր	80
Ո Ռ Ա Ն Ք Ի Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր Ե Ր	83
Ո Ռ Ա Ն Ք Ի Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր Ե Ր	84
Լ Ա Բ Ի Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր Ե Ր	86
Խ Ա Ն Գ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	87
Զ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	87
Խ Ա Ն Գ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	89
Շ Ե Լ Կ Ա Գ Ջ Մ Ա Ն Լ Ա մ Ա կ	92
Դ Ի Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	94
Խ Ա Ն Գ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	95
Վ Ո Ղ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Ր	97
Ա զ ո ւ ս ո վ ո ւ թ ի դ ի ս տ ա ց ո ւ մ ը	98
Ե լ ե կ ա ր ա կ ա ն վ ա ռ ա ր ա ն	100
Ե լ ե կ ա ր ա կ ա ն յ ե ռ ք	101
Ե լ ե կ ա ր ա կ ա ն կ ո փ ո ւ մ	101
Տ ա ք ա ց ո ւ ց ի չ ս ա ր գ ե ր	103
Ս ա ռ ո ւ գ ի չ հ ա ր ց ե ր IV գ լ ե ր ի վ ե ր ա բ ե ր յ ա լ	104
Ի ՞ ն չ գ ի ր ք կ ա ր դ ա լ	105
Տ ե ղ ե կ ա ս ո ւ	108
Խ Ա Ն Գ Ի Ր Ա Ն Ե Ր Ի Պ Ա Տ Ա Մ Ա Ն Ն Ե Ր Լ	109
Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Ց Ո Ւ Խ Ա Ն	

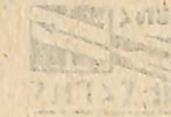

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎՐԱ ՎՐԱ ՎՐԱ ՎՐԱ

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ



ԳԻՒՅ 1 Ա. (7 մ.)

11

27385



Г. И. ФАЛЕЕВ

РАБОЧАЯ КНИГА ПО ФИЗИКЕ
7-ой год обуч. I-ый семестр

Госиздат ССР Армении
Эревань—1932