



Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Ստեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել կոչքը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա կոչքը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format


Adapt — remix, transform, and build upon the material

88 27

201/104/100

№ 458

ՌԱԴԻՈ ՍԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

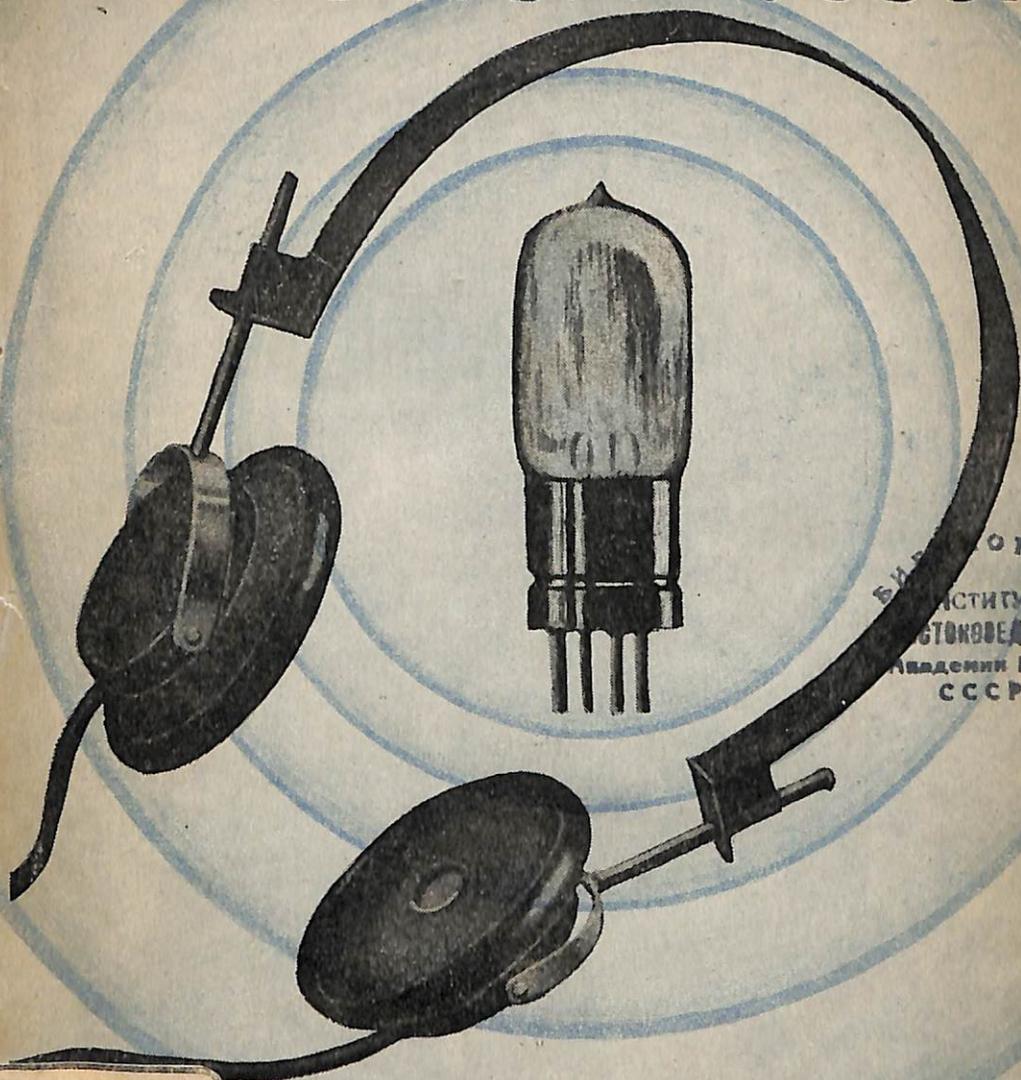

БИРЖА
 ИНСТИТУТА
 СОКРОВЕДЕНИЯ
 Академии Наук
 СССР

654.16

U-58

„ՋԱԿԿՆԻԳԱ“

№ 738
Ն 21651

654.16
4-58

SEP 20 1926
100-40

2. ՍԿՈՏՏ-ՏԱԳԳԱՐՏ

ՌԱԴԻՈ ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Академии Наук
СССР

ՔԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻՑ
Վ. Է. Մ. ՅՈՒՂԲԱՇՅԱՆՆԵՐԻ

11 Գկտրեմով.






Հրատարակություն «ԶԱԿԱՆԻԳՈ»
Թ Ի Ֆ Լ Ի Ս
1926

18 SEP 2013

23.787

ՌԱԴԻՈ-ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՁԱՆՆԵՐԸ.

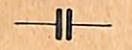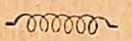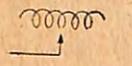-  Բասարեյա (մասկոց).
-  Մշական կոնդենսատ.
-  Փոփոխական կոնդենսատ.
-  Ինֆնախնդուկցիա.
-  Փոփոխական ինֆնախնդուկցիա.
-  Գեհեկտ.
-  Հեռախոս.
-  Կոսոյ լանպա.
-  Անտենա.
-  Հոգակցում.



59292-66

22/Ճ1—26 Ս.Ս.Մ.Կ.Ս. Փոլիգրաֆեր. 1-լի ստամբա, Փլեհ. թր. № 91.
Մտաճարլոտի № 1592. Ձեյթ. № 1772/242 Երոհոյ 1500.

Մանոթ. հոյ թարգմանչի.

Հ Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

Անդրկովկասյան Յերկրային կոմիտեյին (Закрайком) կից ընտրված հատուկ կոմիտեյի առաջարկությամբ, վորոշված է թարգմանել՝ մի շարք ուղիղյին վերաբերյալ գրքեր հայերեն լեզվով: Մեր այս թարգմանությունն առաջին փորձն է:

Թարգմանելու ժամանակ, մենք հանդիպում եյինք մեծ զգվարությունների—գլխավորապես հատուկ տեխնիկական բաների ու արտահայտությունների բացակայության պատճառով: Անհրաժեշտ եր թարգմանել այնպես, վոր չհակասեր լեզվի վոգուս, լիներ հարազատ գիտությունն և բաները թխված չլինեյին: Թե վորքան է մեզ հաջողվել այդ ցույց կտա ընթերցող հասարակությունը:

Թարգմանել ենք ուսերեն թարգմանությունից (перевод с английского В. И. Искова), այն հասարակության համար, վորը լեզվին չաիրապետելու պատճառով, հնարավորություն չունի այդ հարցին վերաբերյալ համեմատաբար հարուստ գրականությունից ոգտվելու:

Սկոտտ Տագգարտի տված ամբողջական բացատրությունները հույս են տալիս մեզ, վոր այս գիրքը համակրանք կգանի և հաջողություն կունենա ժողովրդական լայն խավերի կողմից:

Թարգմանիչներ.

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՆԱԽԱԲԱՆԸ

Ռազինն արդեն վաղուց դադարել է լինել մոնոպոլիա (մե-
նաշնորհ) գիտական պատրաստություն ունեցող մարդկանց: Նա
դադարել է լինել սեպհականություն նաև այն մարդկանց, վորոնք
այդ գործում հետաքրքրված են միայն տեխնիքական տեսակե-
տից: Լայնահարգ ուղիոյի համերգները, դասախոսություններն
և ուրիշ շատ բաներ, ուղիոյին հարավորություն է տալիս մուտք
գործել ամեն մի տուն: Տնային ուղիո-ընդունիչը, կը դառնա
նույնքան սովորական իր, ինչպիսին է գրամմոֆոնը՝ խի շատե-
րի համար կը լինի ավելի գրավիչ: Ինձ խնդրեցին գրել այս փոք-
րիկ գրքույկը, վորպեսզի ամենապարզ արտահայտություններով
բացատրեմ՝ ի՞նչ է ներկայացնում իրենից՝ ուղին, վորով ամեն
վոր կարողանա հասկանալ, այս առարկայի մի քանի հիմունքնե-
րը, վորը սոհասարակ կոչվում է բարդ: Տնային ուղիո-ընդու-
նիչը շինելու համար տեխնիքական գիտելիքներ չի պահանջվում:

Տնային ընդունիչ-կայանը կարող է շինել և կահավորել ով
վոր ուզում է. բայց նրանց մեջ կը գտնվեն մարդիկ, վորոնք կը
ցանկանան, փորը ի շատե ծանոթանալ ուղիո-հետազոյի տարբա-
կան հիմունքներին հետ: Ահա այդպիսիներին համար է գրված այս
գրքույկը:

Բացատրությունները տրվում են ամենապարզ, մատչելի
կերպով, այն ընթերցողի համար, վորը վոչ մի գաղափար չունի
էլեքտրականության մասին: Ռազին-մասնագետի համար, անկաս-
կած այդ ցուցմունքները կ'երեւան վոչ լրիվ ու թերի, բայց գըր-
քույկը գրված է մասսայի համար, վորը կարիք է զգում ուղիոյի
ամենապարզ պատկերացման, վորը կը տա նրան մի քանի ընդ-
հանուր հասկացողություններ այդ վերին աստիճանի գրավիչ
առարկայի մասին:

Ն Ե Ր Ա Շ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Այս գիրքը գրում եմ այնպիսի ընթերցողների համար, վորոնք բոլորովին վոչինչ չը գիտեն ռազիոյի մասին: Իմ յեւակեան եւ ե յենթագրություններն են, վոր դուք բոլորովին անծանոթ եք ռազիոյի տեխնիքական կողմին: Գուք հետաքրքրվեցիք այս առարկայով միայն շնորհիվ այն մտքի գրավչութեամբ՝ տանը ունենալ ռազիո-ընդունիչ, վորի ոգնութեամբ դուք կարող կը լինեք ընդունել ռազիո-կոնցերտներ, դասախոսություններ և այլն, յերկրումս ցրված լայնահազորդ կայաններից: Ամեն որ լրագրները հազորդում են ռազիոյի կատարած հրաշքների մասին—անա վերջապես ռազիոն դադարում ե լինել ինչ վոր անհասկանալի, հետափոր հասկացողութուն և ձեռք ե բերում անմիջական նշանակութուն ամեն մի քաղաքացու համար:

Մինչև այժմ ամենայն հավանականութեամբ, դուք կարծում եյիք, վոր ռազիոն մեծ գյուտ ե, բարձր արժեք ունեցող հնարավորութուն ե շոգենավերի հետ հազորդակցութուն պահպանելու և հետափոր տարածություններն իրար հետ կապելու համար:

Հիմա վերջապես 26 տարիների աշխատանքից հետո, ռազիոյի առաջին պիտներների յերազները իրականացած ե, ռազիո-հազորդակցութունն ունի մեծ առավելութուններ հետախոսային հազորդակցութունից, վորը ոգտագործվում ե գործնական կյանքում, տարածելու զանազան լուրեր և մարդկային խոսքեր ամեն ուղղութեամբ:

Գործող ռազիոկայանը ուղարկում ե իր հազորդակցութունները միանգամից ամեն ուղղութեամբ, և այդ հազորդակցութուններն անցնում են մեծ կամ փոքր տարածություններ, վորը կախված ե այսպես կոչված «հազորդիչ կայան»-ի ուժից: Յենթադրենք, վոր ռազիոկայանը գտնվում ե Լոնդոնում, և նա պետք ե լուր ուղարկե Նյու-Յորք:

Յեթե հազորդիչ կայանի ուժը բավարար չափով մեծ ե, այն ժամանակ այդ լուրը կ'հասնի Նյու-Յորք, միաժամանակ այդ լուրը վոչ միայն Նյու-Յորք կ'հասնի, այլև կ'տարածվի մո-

ապօրհայեա այդպիսի հեռավորութեան վրա ամեն ուղղութեամբ. այնպես վոր, այդ լուրը կարող է ընդունել ամեն մի ուղիովայան՝ տեղավորված մինչև 3700 կիլոմետր շարավիզի վրա Լոնդոնից: Կայաններ՝ Մոսկվա, Փարիզ, Բեռլին, Խրիստիանի և այլն, վորոնք գտնվում են Լոնդոնից ոչ ավելի քան 3700 կիլոմետր հեռավորութեան վրա, կարող են միաժամանակ ընդունել այդ լուրը Լոնդոնի ուղիովայանից:

Դուք իսկույն ևեթ ցույց կըտաք զբանից առաջացող անհարմարութիւններ, դա ծայր աստիճան ճիշտ է՝ հաղորդակցութեան գաղտնիքները չի կարելի պահել: Յեթե դուք գտնվում եք Լոնդոնում և ցանկանում եք ուղարկել կարելովամա Նյու-Յորք, դուք գիտեք, վոր ձեր հաղորդածը կճանապարհորդի ստորջրայ կարելով և վոր այն միակ մարդիքը, վորոնց ձեռքով այդ կ'անցնի՝ կլինեն Նյու-Յորքի ծայրում գտնված կարելի հեռադրիչները: Յեթե լուրը հաղորդում եք ուղիով միջոցով, նա կարող է ընդունվել վոչ սահմանափակ թիվով մարդկանց կողմից, Լոնդոնի շրջանում գործող կայաններից: Սրանում է կայանում գլխավոր առանձնահատկութեան անթիւ կամ ուղիո հաղորդակցութեան:

Մի քանի ղեկավարում այդ հատկութեանը հանդիսանում է առավելութեան: Իսկ մի քանի ղեկավարում՝ անհարմարութեան: Վերադառնալով սկզբնական սրինակին կարող ենք ասել, վոր յերբ մենք ուղարկում ենք մեր մասնավոր հաղորդակցութեանը Նյու-Յորք, մենք միանգամայն բնականորեն չենք ցանկանա, վոր պետքի նա լինի հայտնի նաև կողմնակի մարդկանց: Երկայումս չկա վոչ մի միջոց վորով հնարավոր լինի խանգարել բռնելու այն մասնավոր գործի լուրերը, վոր ուղարկվում են ուղիով: Պարզ է, բոլորը ով թուլութեան ռենի իր տանը ունենալ ուղի-ապարատ, պարտավորվում է գաղտնիքը պահել և չը տարածել՝ պատահամբ բռնած լուրերը, բայց զբանում միանգամայն չի կարելի վստահել: Շատ ղեկավար, ի միջի այլոց այդպիսի բռնելը լուրերի, չունի վոչ մի նշանակութեան:

Իսկ այնպիսի ղեկավարում, յերբ պետք է լուրը ուղարկել գաղտնի, կարելի չէ նրան հաղորդել շիֆրով (ծածկագիր) կամ պայմանական նշաններով, այնպես վոր այս ղեկավարում էլ ուրեշի բռնելը նշանակութեան չունի: Գաղտնիքը չը տարածվելուն նպատակ ուղի-հաղորդիչի յեկրորդ հանգամանքը կայանում է նրանում, վոր լուրը հաճախ հաղորդվում է մեծ արագութեամբ, յերբեմն 200 բառը մի րոպեյում:

Նավերի հետ հարաբերութեան պահպանելու ղեկավարում, վորտեղ հեռադրողը աշխատում է ձեռքով և 20 բառն ընդունում մի րոպեյում, ամեն մի փորձված հեռադրող հեռաութեամբ կարող է բռնել այդ: Մեծ տարածութեանների վրա, վորեւե բան հաղորդելու ղեկավարում, որինակ՝ Ատլանտյան ովկիանոսից հաղորդակցութեաններն, ինչպես արդեն վերեում ասված է, ուղարկվում են մեծ արագութեամբ՝ ավտոմատ գործիքների ուղիով: այսպիսով սովորական հեռադրողը կարող կը լինի բռնել միայն չափազանց բարդ և թանկ ապարատների ուղիով:

Այսպիսով ուղի-հաղորդակցութեան գաղտնիքը պաշտպանվում է շնորհիվ մեծ արագութեամբ ուղարկվելուն և պայմանական շիֆրի գործադրութեան:

Այժմ, դառնանք հարցի մյուս կողմին: Այն հանգամանքը, վոր ուղիովայանից ուղարկվող հաղորդակցութեանը, տարածվում է ամեն ուղղութեամբ, ունի հսկայական արժեք:

Որքանակ՝ ինչ տեղի կ'ունենաք, յեթե վստանդի յենթակա նավը իր «SOS»*) կոչը կարողանար ուղարկել միայն մի ուղղութեամբ, միայն ղեկի մի կողմն:

Ատլանտյան ովկիանոսում գտնվող նավը, կարող է չիմանալ իսկական տեղերը մյուսների, վորոնք գտնվում են մոտիկ. բայց ուղարկելով իր ուղի-աղանշանը գժբախտութեան մասին, նա գիտե, վոր ամեն մի ուղի-ապարատ ունեցող նավ 1500 կիլոմետր շրջագծի վրա գտնվող, կարող է բռնել այդ աղանշանն և արձագանք առ իրեն:

Մյուս գլխավոր առավելութեանը, վոր արդեն կիրառված է գործնական կյանքում, կայանում է՝ յեղանակի մասին լուրեր, տեղեկութեաններ, փոփոխիչի մասին նախազգուշացումներ և այլ ընդհանուր բնույթ կրող հաղորդակցութեաններ անելու հարավորութեան մեջ՝ բաց ծովում գտնվող նավերին:

Մինչև այժմ գործը զբանով էլ սահմանափակված է:

Լայնահաղորդի առավելութեաններն արդեն գնահատված էյին լրիվ կորպով, բայց հասարակութեանը նախապատրաստված չեր ընդունելու բոլոր մեծ ոգուաները, վոր ներկայացնում էր ուղի-

*) SOS աղանշանն ուղարկվում է վստանդված նավից՝ համաձայն միջազգային աղանշանների հավաքածուի, այն ղեկավարում, յերբ սեփական ուղիով փրկելու հույս չկա. վորը կազմված է անգլիական հետեյալ նախադասութեան սկզբնական տառերից «Save our souls» և բոտոցի թարգմանութեամբ «նշանակում է «փրկեցեք մեր հոգիները»:

հաղորդակցութիւնը, բացի դրանից՝ ռադիո-տեղեփոխան կառու-
րելագործվեց միայն վերջին տարիներում:

Ռադիոյի համերգների և դերիշ զվարճալիքների հաղորդելն
անթել հեռագրով, մասսայի լայն խավերին մատչելի դառնալու
միտքը առաջացավ Միացյալ Նահանգներում: Սկիզբը դրված էր
մի քանի ռադիո-հեռախոսային կայանների, վորոնք ստացան
«Լայնահաղորդ կայաններ» անունը և մի անգամից գրավեցին վոշ
միայն ռադիո-սիրողներին (վորոնք գոյութուն ունեյին անթել
հաղորդակցութեան սկզբից), այլ և լայն հասարակութիւնը, վոր
չէր տիրապետում տեխնիքական գիտելիքներին:

Ռադիոկայաններ, միանգամայն կահավորված և աշխատանքի
համար պատրաստ, կարող է ձեռք բերել ամեն մի ցանկացող:
Կանգնեցնելով իր տանը, ամեն վոր կարող է լսել ռադիո-հա-
մերգներ, դասախոսութիւններ և ձառեր բոլորովին ձրի:

Ներկայումս, Ամերիկայում ռադիո-կազմածները (радио-
установка) թիվը հասնում է միլիոնի և ամեն որ աճում է: Այդ
գործը մյուս յերկրներում նույնպէս շատ արագ զարգանում է:

Հիմա դուք ռադիո-հաղորդակցութեամբ հետաքրքրվում եք,
արդեն վոշ միայն վերացական իմաստով, այժմ դուք ունեք հնա-
րավորութիւն մոտենալ նրա գաղտնիքներին և ոգովել նրա
հրաշալի ոգուտներից, վոր նա կարող է տալ: Մինչ լայնահաղորդ
կայանների առաջացումը, չափազանց հետաքրքրված սիրողը,
ստիպված էր բավականանալ Մորգելի այբուբենով ստացվող ան-
թել հաղորդակցութիւններով:

Ուսումնասիրել այդ այբուբենը արտըր գործ էր, ստիպված
էյին բառ առ բառ գրի առնել և հետո արդեն կարգալ հաղորդած
լուրը: Իսկ հիմա, բավական է միացնել ռադիո-ընդունիչը՝ և մենք
կը կարողանանք հեռվում գտնվող լայնահաղորդ կայանից ձայնը
լսել նույնքան լավ, վորքան յեթե նրա տերը գտնվեր միենույն
սենյակում մեզ հետ միասին:

Սոսակցութիւնն ստացվում է ավելի վորոշակի, քան գրա-
մոֆոնում, և պահպանվում է կենդանի ձայնի նրբութիւնը: Դուք
զգում եք, վոր մյուս ծայրում խոսում է կենդանի մարդը:

Նրա բառերից զգացվում է կենդանի անձնավորութիւնը՝
լինի այն հայտնի դասախոս, յերգիչ, հրապարակախոս կամ պե-
տական գործիչ:

Դուք նստած ձեր տանը, կարող եք լսել զանազան նշանա-
վոր մարդկանց, կարծես թե գտնվում եք միենույն ժողովում, վոր-

պես բաղդավոր ունկնդիրներ, բացի այդ, դուք ունեք այն առա-
վելութիւնը, վոր գտնվում եք ձեր տանն, ունենալով ամեն հար-
մարութիւններ: Միենույն ժամանակ դուք կարող եք ինքներդ
ընտրել զրադմունքի առարկան, վորն ավելի համապատասխան կը
լինի ձեր ճաշակին:

Յեթե դուք սիրում եք լուրջ յերաժշտութիւն՝ դուք կարող
եք լսել վորեւ նշանավոր յերգչի, ոպերա կամ կլասիկ յերաժշտու-
թիւն: Յեթե դուք տրամագիր եք ծիծաղել, դուք կարող եք հար-
մարեցնել ձեր սպալարատը և լսել վորեւ կոմիկ դերասանի կա-
տակները-զվարճալիքները:

Յեթե դուք անհամբերութեամբ սպասում եք վորեւ սպոր-
տային մրցան արդյունքի, ռադիո-հեռախոսը հնարավորութիւն է
տալիս ըոպեապես հաղորդելու նրանց մասին հազարավոր մարդ-
կանց և այդ բոլորը անային հարմար պարագաներում, վորտեղ
գտնվելով, դուք կարող եք մեծ մասամբ ազատ ընտրել ձեր զրադ-
ման նյութն ու ժամանակը, յերբ վոր ցանկանաք ստանալ այն:
Այդ բավական չէ, այդ բոլորը դուք կարող եք ունենալ ձրի, ձեր
միակ ծախսն և լինելու սպարատի գնելը և կազմելը: Ձեր տան
բոլոր բնակիչները կը կարողանան ոգովել ռադիո-ընդունիչից:
Յերեկոյան ամբողջ ընտանիքով կարող եք հավաքվել միասին, և
ամբողջ մի ժամվա ընթացքում, ունենալ զվարճալիք ձեր ճաշակի
համաձայն—զրա հետ միասին վոշ մի հոգատարութիւն: Ձեդ
մուս է միայն պտտացնել սպալարատի կոթը և ընդունել հաղոր-
դակցութիւնն այն կայանից, վորին վոր դուք ցանկանում եք
լսել:

Ինչպէս և կատարվում այդ բոլորը, յես կը բացատրեմ հետո:
Հիմա, յես ուզում եմ միայն ցույց տալ ձեդ, թե լայնահաղորդ
հեռախոսը, վորքան և շոշափում ձեդ, վորպես մարդկային
հասարակութեան անգամի, անկախ նրանից, թե դուք, հետագա-
յում մտածում էք լուրջ կերպով պարապել այդ գործով թե վոշ:
Առ այժմ, յես ռադիոյին նայում եմ, վորպես միջոց, տալու ձեդ՝
ձրի և հարմար զվարճալիքներ: կարող է պատահել, դուք կը հե-
տաքրքրվեք ռադիոյի հարցով ավելի խոր և կը գրավվեք նրանով:

Յեթե այդպէս է, ապա ուրեմն դուք կը գտնեք, վոր դա
գրավիչ զրադմունքներից մեկն է: Ով վոր մի անգամ գրադվում է
նրանով, այլևս չի ձգում այն: Այս փոքրիկ զրքույկը գրված է,
վորպեսզի պատմվի միանգամայն նորեկին, ռադիոյից վոշինչ չը
գիտցողին, նրա պատճառած մի քանի առավելութիւնների մասին:

և բանալ այն վարագույրը, վորը մարդկանց մեծամասնութիւնից ծածկում է այդ հետաքրքրական առարկան: Վստահ եմ, վոր յես հեռաքրքրեցի ձեզ, ցույց տալով, ինչ ոգուտներ դուք կարող եք ստանալ նրանից, յեթե ձեր տանը կանգնեցնեք հասարակ ուղիւ-ընդունիչ այժմ, յես մի քիչ կը պարզաբանեմ ձեզ, թե ինչպես է նա աշխատում:

ՄՈՐՁԵՅԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ.

Ամենից առաջ դուք կը ցանկանաք գիտենալ, ինչպիսի յե ուղիւ-ընդունիչի արտաքին տեսքը: Դա մի պարզ արկղ է մի քանի էլեքտրական գործիքներով և մի դույզ խողովակներով կամ թե մի խողովակ՝ նման գրամմոֆոնի խոսափողին (ручор), լսում էք դուք մոտավորապես այնպես, ինչպես սովորական հեռախոսային խոսակցութիւն, յերբ դուք հեռախոսի խողովակը բռնած ունեք ականջի մոտ:

Մանրամասն կանգ չենք առնի այն հարցի վրա, թե ինչպես է կազմված հեռախոսի խողովակը: Արդյունքը ստացվում է այնպես, վոր մարդու ձայնի հնչյունը, վորը գտնվում է յերկաթե թելի մյուս ծայրում՝ յերկաթե թելով հասնում է ձեզ, ազդում է հեռախոսային ընդունիչին՝ և դուք լսում եք ձայնը:

Մինչ լայն զարգացումը ուղիւ-հեռախոսի, ուղիւ-հաղորդակցութեան սովորական ձևն էր՝ անթել հեռագիրը, ազգարարման այդ ձևը գործադրվում է սովորական հաղորդակցութիւնների ժամանակ. որինակ, նավերից դեպի ափը, կամ Առլանդյան ովկիանոսի վրա: Այդ խնդիրների համար ուղիւ-հեռախոսը այնքան էլ ոգտակար չէ. բայց նա հսկայական ոգուտ է բերում լայնահաղորդի ժամանակ, յերբ պետք է բազմաթիվ ընկերներին ուղարկել հաղորդակցութիւն յերաժշտութեան կամ ձառերի:

Հեռախոսային խողովակները, վորոնք գործ են անում ընդունիչ ուղիւ-կայանի համար, չափազանց նման են նրանց, վորոնք գործադրվում են սովորական թելավոր հեռախոսում: Գլխավոր տարբերութիւնը կայանում է՝ առաջինը նրանում, վոր ուղիւ-ընդունիչի լսողական խողովակներն ավելի քան զգայուն են, վորովհետև նրանք ստիպված են ընդունել ավելի թույլ ազդանշաններ, իսկ յերկրորդ՝ նրանց է ամրացրված գլխի կասկան (ստավարա):

Սովորական կազմութիւնը կայանում է նրանում, վոր յերկու փոքրիկ լսողական ականջի պահպանակներ, վորոնցից յուրաքանչյուրը պինդ ծածկում է մի ականջը, գլխի վրայով միացված են իրար հետ առաձգական մետաղյա փոքրիկ շերտով, վորը նրանց պինդ սեղմում է ականջներին:

Վորպեսզի լսել ուղիւ-կայանի փոխանցումը (передача), ձեզ բավական է միացնել ձեր ապարատը, հագնել հեռախոսային կասկան, և նրան այնպես հարմարեցնել, վորպեսզի յերկու ականջներն էլ լինեն ծածկված ականջի պահպանակներով: Այդ կասկային միացրված է հեռախոսային թելը, ինչպես արվում է սովորաբար պարզ հեռախոսում: Այդ թելը միացվում է ուղիւ-ապարատի հետ: Յերբեմն նա ուղղակի մտցվում է ապարատի մեջ, իսկ երբեմն էլ, թելի մեջ գտնվող յերկու լարերը, ամեն մեկն առանձին ամրացվում են յերկու միացնող պտուտակներին, կամ ընդունիչի այսպես կոչվող «սեղմիչներ»-ին (зажимы):

Այդպիսի հեռախոսային ընդունիչների անհարմարութիւնը կայանում է նրանում, վոր ուղարկվող ազդանշանները կարող է լսել միայն այն մարդը, վորը հագած ունի այդ կասկան՝ յեթե միայն այդ ազդանշանները լինեն շատ բարձր, այդ վերջին դեպքում, հեռախոսի խողովակներն ուղղակի կարելի յե դնել սեղանի վրա: Բայց յեթե մի քանի մարդիք, վորոնք գտնվում են սենյակում, ցանկանում են լսել ուղարկվող ազդանշանները կամ անթել խոսակցութիւնը, այն դեպքում գործ է անվում այսպես կոչվող «բարձրախոսը» (громкоговоритель). ըստ էլութեան դա հեռախոսային լսողական խողովակի տեսակն է՝ նրան ավելացրած է խոսափողը (ручор), վորի շնորհիվ ձայնը ստացվում են ավելի բարձր: Այդ հարմարեցումը հիմնված է նույն սկզբունքի վրա, ինչ վոր գրամմոֆոնումն է, վորտեղ ձայնի ուժեղացման համար գործադրվում է փող կամ խոսափող:

Յես արդեն յիշեցի, վոր քանի ուղիւ-տեղեֆոնյան ընդհանուր գործածութեան մեջ չէր մտել, ուղիւ-սիրողները կարող էլին յուրացնել միայն Մորգեյի այրուբնով ուղարկվող հաղորդակցութիւնները:

Հավանական է, վոր դուք իսկապես չը գիտեք ինչ բան է Մորգեյի այրուբնը: Յեթե այսպես է, ապա ուրեմն յես կը պարզեմ ձեզ: Վորովհետև, սկզբում անթել խոսակցութիւններն անհնար էլին, և վորովհետև մարդկային խոսքը միանգամայն վրատահելի միջոց չէր հաղորդակցութիւնները փոխարինելու, դրա

համար սկսեցին գործադրել այբուբենը, կամ այսպես կոչվող Մորզեյի կոդը *)։ Դուք ինքներդ գիտեք, թե վորքան դժվար և, ստանալ հեռախոսի իսկական համարն և վորքան հեշտութեամբ պատահում են սխալներ համարների և անունների մեջ։ Այդ պատճառով հազիվ թե ձեզ զարմացնի, վոր վստահելի հաղորդակցությունների փոխանցման համար, վորտեղ պահանջվում է ճշտություն, անհրաժեշտ է գործադրել վորևէ պայմանական սխառնում։

Հասկանալի չե, կողի միջոցով փոխանցումը կատարվում է անհամեմատ դանդաղ, բայց մյուս կողմից, դուք ունեք ավելի մեծ համողում, վոր ձեր հաղորդածը կը լինի ավելի ճիշտ փոխանցած, քան բանավոր փոխանցման ժամանակ։ Յեթե դուք ձեր տանն ունեք ադիո-ընդունիչ, ամենից հավանական է, վոր դուք կը լսեք վոչ միայն ադիո-հեռախոսական յերաժշտություն կամ լսոսակցություն, այլ և ադիո-հեռագրի ազդանշանները, վոր փոխանցվում են Մորզեյի կոդի միջոցով, վորոնցով կապ ելին հաստատում և իրար հետ ծովափնյա կայանները և շոգենավերի հետ, սավառնակները (аэропланы) յերկրի կայանների հետ, ինչպես նաև իրարից հեռու գտնված կայանները։ Կարող է պատահի, այդ ազդանշանները ձեզ չը հետաքրքրեն այն պարզ պատճառով, վոր նրանք կը լինեն ձեզ համար անհասկանալի, բացի դրանից, հաճախ ըստ ելուծյան անհետաքրքիր։

Բայց յեթե դուք ցանկանում եք լուրջ վերաբերվել ղեպի ադիոն, պարզ է դուք կուզենաք ունենալ գաղափար Մորզեյի կոդի մասին, և նույն իսկ այն դեպքում, յերբ մտադրվեք գործադրել ձեր ընդունիչը վորպես զվարճալիք, կուզենաք գոնե ընդհանուր գծերով հասկանալ ծագումը այդ առանձնահատուկ աղմուկի, վորոնց դուք կը լսեք։

Հենց այդ «ազմուկները» ինչպիսին հավանաբար սկզբում նրանք թվում են ձեզ—ըստ ելուծյան հանդիսանում են ադիո-հեռագրի ազդանշանները, վորոնք ուղարկվում են Մորզեյի կոդի միջոցով։

Սրանք ներկայացնում են իրենցից կետերի և գծիկների շարք, վորոնք դասավորում են վորոշ կարգով, և վերածելու համար այդ կետերն ու գծիկները սովորական բառերի, պետք է

*) Կող առհասարակ կոչվում է պայմանական ազդանշանների կամ նշանների հավաքածուն, վորոնց ոգնութեամբ փոխանցվում է այս կամ այն հաղորդակցությունը։

հատկապես ուսումնասիրել Մորզեյի կոդը և վարժվել նրանում։ Ըստ ելուծյան այդ գծիկներով և կետերով փոխանցվում են յերկար ու կարճ ձայներ։

Յենթադրենք թե դուք սեղմեցիք ելեքտրական զանգը և այդպես պահեցիք յերկու վայրկյան, այդ Մորզեյի կոդով կընշանակի գծիկ։ Իսկ յեթե դուք, սեղմելով կնոպկան (կոճակը), միանգամից բաց թողնեք նրան, զանգը կը հնչի միայն մի վայրկյան, և այդ կը համապատասխանի Մորզեյի կոդի մի կետին։ Այդ դուք կարող եք անել ձեր ելեքտրական զանգի վրա և կը տեսնեք, վոր բառերի գանդաղ փոխանցումը Մորզեյի կոդով կը լինի վոչ շատ դժվար. անհրաժեշտ է միայն ուղիղ դասավորել գծերն ու կետերը, այսինքն յերկար ու կարճ ձայները։

Գծիկը կամ կետը չունի առաջուց վորոշված վորևէ յերկարություն, բայց կատարելով փոխանցումը Մորզեյի կոդով, պետք է միշտ գծիկին տալ զգալիորեն մեծ տևողություն, քան կետին։ Յեթե դուք փոխանցում եք կոդի միջոցով մեծ արագութեամբ, այն դեպքում դրան համապատասխան կարճ պիտի լինեն և ձեր կետերն ու գծիկները։

Ի մի հավաքելով զանազան կարգով կետերն ու գծիկները, դուք կարող եք նրանցով պատկերացնել այբուբենի զանազան տառերը։

Այսպես որինակ, Մորզեյի կոդում Ա տառը պատկերացվում է մի կետ, նրանից հետո գծիկ (.—), Բ տառը արտահայտվում է մի գծիկով և յերեք կետերով (— . . .), Յ տառը կազմված է գծիկից, կետից, գծիկից և կետից (— . — .)։ Այբուբենի ամեն մի տառը տարբերվում է մյուս տառերից կետերի և գծիկների քանակով և դասավորումով։ Այստեղ յես ձեզ տալիս եմ Մորզեյի այբուբենի ցանկը, որինակ ուսեսրեն, վորից դուք կը տեսնեք, ինչ կերպով է յուրաքանչյուր տառ պատկերացվում կետերով և գծիկներով։

59292-66



ՄՈՐՁԵՅԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ

A . —	K — . — .	Փ . . . — .
B —	L . — . . .	X
B . — —	M — —	Ո — . — . .
Γ — — .	H — .	Չ — — — .
Δ — . . .	O — — —	Յ — — — —
E .	Π . — — .	Պ — — . —
Ⲁ —	P . — .	Ե — . . . —
З — — . . .	C	ԵԼ — . — —
И . . .	T —	Ю . . . — —
И̇ . — — —	У . . . —	Я . — . . .

Դուք նկատում եք, վոր Մորզեյի կողով փոխանցման ժամակ, որինակ ելեքտրական զանգի ոգնութեամբ, դուք պետք է թողնեք փոքրիկ տարածութիւն ամեն մի կետի և գծիկի մեջ: Յերբ դուք փոխադրում եք ամբողջ բառը, պետք է թողնեք ավելի մեծ տարածութիւն ամեն մի առանձին տառ կազմող կետերի և գծիկների խմբակի մեջ: Այսպես որինակ, յեթե դուք ուզում եք փոխադրել «սադ» բառը, առաջ դուք փոխանցում եք ս տառը՝ յերեք կետեր (· · ·), սրանից հետո թողնում եք մի կարծ միջոց և սկսում եք ա տառը, վորը կազմված է կետից և գծիկից (· —), հետո անում եք մի փոքր ընդմիջում և փոխանցում եք գ տառը, այսինքն յերկու գծիկ և մի կետ (— — ·):

Դուք տեսնում եք, վորքան կարևոր է ամեն մի տառից հետո թողնել վորոշ տարածութիւն. այլ կերպ բոլոր տառերը կը խառնվին իրար և այդ կետերի ու գծիկների հավաքածուից վոշ մի միտք չի կարելի դուրս բերել:

Սովորաբար, ազդիւնը ընդունելի լսող մարդկանց թվում է, թե շատ դժվար է այդ վզող ազմուկից հասկանալ վորտեղ և վերջանում մի տառը և սկսվում մյուսը: Բայց յեթե դուք Մորզեյի կողմն վարժվեք, դուք շուտով կը սովորեք տարբերել ամեն մի տառը առանձին և ժամանակի ընթացքում կը կարողանաք իմանալ իսկույն ևեթ լսողութեամբ, վորով այլևս կարիք չեք

առնենալ սկզբում գրի առնել իբրև կետեր և գծիկներ և ապա միայն վորոշել նրա նշանակութիւնը: Բայց կարող է պատահի, դուք հարցնեք. «Իսկ ինչպէս յես իմանամ վորտեղ է վերջանում մի բառը և սկսվում մյուսը»:


Դրա պատասխանը շատ պարզ է: Մորզեյի կողով հազորդողը, ուղղակի թողնում է ավելի մեծ տարածութիւն՝ առաջի բառի վերջին տառի և հաջորդող բառի սկզբի տառի մեջ, քան նույն բառի առանձին տառերի մեջ:

Այս կերպով Մորզեյի կողմն ուսումնասիրողը, կարող է տարբերել մի բառը մյուսից: Յես կարող էյի ձեզ ասել, իբրև լրացում այբուբենի տառերին, թե ինչպես է գործածվում կետերի և գծիկների առանձին համադրութիւնները՝ իբրև կետադրութեան նշաններ. բայց կարիք չը կա ձեզ ծանրաբեռնել այդ տեղեկութիւններով այս փոքրիկ գրքուշիւմ: Ահա այսպես, լսելով ուղիւկայանի՝ Մորզեյի կողով ազդարարումը, դուք յուրացնում եք այդ կարծ ու յերկար ձայները, վորոնք հաջորդում են իրար համաձայն հազորդակցութեան բովանդակութեան, թեև նրանք կարող են ձեզ թվալ ուղղակի մի անկանոն ազմուկ: Մակայն յեթե դուք սովորեք բավականաչափ արագ վերլուծել Մորզեյի կողմն դուք կը կարողանաք միանգամից գրի առնել հազորդակցութիւնը ըստ նրա փոխանցման:

Յեթե փոխանցումը կատարվում է շատ գանդաղ (վոշ ավելի քան 10 բառը մի բոլորում), դուք հնարավորութիւն կ'ունենաք գրի առնելու իբրև կետեր և գծիկներ և ապա վորոշել տառերը: Բայց դա շատ հոգնեցուցիչ միջոց է, բացի այդ հեռագրողը պետք է կարողանա ընդունել հետևյալ արագութեամբ՝ 20 բառը մի բոլորում:

Այս դեպքում, նույնիսկ յեթե ցանկանա յել, նա անկարող կը լինի գրի առնել բոլոր կետերն ու գծիկները:

Այդ պատճառով նա գրի յե առնում ուղղակի ամբողջ տառերը: Որինակ լսելով կետ ու գծիկ (·—), նա իսկույն իմանում է, վոր այդ Ա տառն է: Մատիտը չը վերցնելով թղթից, նա սպասում է հաջորդ տառին և այդպես շարունակ: Յեթե նա նկատում է վոր այլևս վոշ մի տառ անմիջապես չի ստացվում, նա վերցնում է մատիտը թղթից և յերբ վերանորոգվում են ազդանշանները սկսում է գրի առնել նոր բառը: Մի քանի վոշ բարդ բառերը նա կարող է իմանալ նույնիսկ հնչյուններով:

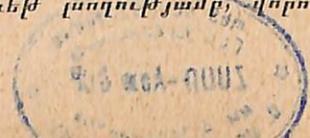

ԻՆՉՊԵՍ ՎՈՐՈՇԵԼ, ԹԵ ՎՈՐ ԿԱՅԱՆՆ Ե ԳՈՐԾՈՒՄ.

Չանազան կայանների ազդանշանները ձայնով զանազանվում են միմիանցից: Մի քանի ուղիտ-կայաններ ուղարկում են իրենց ազդանշանները ցածրաձայն նոտայով, իսկ մյուսները բարձր յերաժշտական նոտայով. այդ նշաններով հնարավոր է մինչ հայտնի աստիճանի որոշել, թե իսկապես վճի կայանն է կամ ինչ տեսակի կայան է գործում: Մեծ ուժի ուղիտ-կայաններից մի քանիսն ունեն վորոշակի նոտաներ, վորոնց շնորհիվ կարելի յե ասել՝ թե վճի կայանն է գործում: Որինակ Եյֆելյան աշտարակի (Փարիզ) բարձրաուլտ կազմվածը (УСТАНОВКА) միշտ կարելի յե իմանալ նրա հատուկ նոտայով: Բայց և այնպես կան շատ կայաններ ու կազմվածներ նավերի վրա, վոր գործում են միևնույն նոտայով, դուք իսկույն ևեթ կը հարցնեք ինձ. «Իսկ ինչպես իմանալ վճի կայանն է գործում»:

Դրան յես կը պատասխանեմ, վոր գործող կայանը վորոշելու համար կա մի քանի միջոցներ: Մեկը ինչպես յես արդեն հիշեցի՝ կայանում է նոտայում, բայց նրա վրա միանգամայն վստահել չի կարելի:

Մյուսը, արդեն միանգամայն անխալ մեթոդ է՝ կայանում է գործող կայանի այսպես կոչվող «կոչող ազդանշան»-ների (ПОЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ) բռնելում: Ամեն մի ուղիտկայան սեպհականացրել է հատուկ «կոչող ազդանշաններ», վորոնք ունեն նույն նշանակութունը, ինչ վոր սովորական հեռախոսային սիստեմում՝ հեռախոսի համարները: Այստեղ զլխավոր տարբերութունը կայանում է նրանում, վոր չը կա կենտրոնական կայան, այլ ուղիտ-կայաններն անմիջական կապ են հաստատում իրար հետ:

Յերկրորդ տարբերութունը նրանումն է, վոր համարների փոխարեն, ամեն մի կայան ունի իրրև տարբերող նշան տառերի հայտնի համախմբում:

Մեծ մասամբ, կայանների ազդանշանները կազմված են յերեք տառից, բայց յերբեմն գործադրվում են յերկու կամ չորս տառ: Յերբեմն ուղիտկայաններն ունեն «կոչելու ազդանշաններ» կազմված մի թվանշանից և յերկու տառից (որինակ 2 A J) Իսկ կայաններից շատերը ունեն «կոչելու ազդանշաններ» նման GNF կամ GZV այս վերջին ազդանշանը յուրացրել է Միֆորում՝ Լիվերպուլի մոտ գտնվող կայանը:

Յեթե մի ուղիտկայան ուղում է կանչել մյուսին և փոխանցել նրան իր հաղորդակցութունը, նա ամենից առաջ փոխանցում է իրեն պետքական կայանի «կոչելու ազդանշանները» կրկնելով նրանց յերեք անգամ, իսկ ապա ուղարկում է իր սեպհական «կոչելու ազդանշանները» նույնպես յերեք անգամ:

Այն ժամանակ մյուս կայանը արձագանքում է հայտնելով պատրաստակամութուն ընդունելու փոխանցածը և վերջացնելով հայտնում և ստացածի մասին: Այսպիսով մենք տեսնում ենք, վոր «կոչելու ազդանշան»-ների ողնությամբ ուղիտ-կայանները կարող են կանչել մեկը մյուսին, յերը ուղում են ուղարկել հաղորդակցութուն մի վորոշ կայանի: Բայց այս դեպքում չը պետք է աչքաթող անել, վոր յեթե Հյուսիսային Ֆորլենդելում գտնվող կայանն ուղարկում է հաղորդակցութուն Միֆորտյան կայանին (վորը գտնվում է իրանից 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա), այն ժամանակ այդ հաղորդակցութունը կարող է ընդունված լինել և բոլոր մյուս ուղիտ-կայանների կողմից, վորոնք գտնվում են Ֆորլենդելից մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա, յեթե նրանց ապարատները լարված են համապատասխան:

Լայնահաղորդ կայաններից, ուղիտ-հեռախոսով կամ Մորզեյի կողով հաղորդակցութուններ ուղարկելու ժամանակ, հասկանալի յե անկարելի կը լիներ բոլոր ընդունիչ կայանների կոչելու ազդանշանները հաղորդել՝ յեթե նույնիսկ նրանք բոլորը ունենային այդպիսի ազդանշաններ, վոր հավանական չէ:

Այսպիսի դեպքում սովորաբար լայնահաղորդ կայանն իր ծրագրի սկզբում և վերջում մատնանշում է, թե վորտեղից և տեղի ունենում փոխանցումը:

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՒՄ ՌԱԳԻՈ-ԱԶԳԱՆՇԱՆՆԵՐԸ.

Յես քիչ թե շատ բացատրեցի ձեզ, թե ինչ կարող էք սպասել ձեր ուղիտ-ընդունիչից: Դուք, հասկանալի յե հարց կը տաք ինձ, իսկ ինչպես են հասնում այդ ուղիտ-ազդանշանները կամ խոսակցութունը մինչև ձեր ուղիտ-ընդունիչը, վորը գտնվում է հարյուրավոր կիլոմետր հեռավորության վրա: Այդ հարցը շատ բնական է: Դուք ունեք ձեր տանը վորոշ գործիքներ, բայց ձեր

և հեռավոր հաղորդիչ կամ լայնահաղորդ կայանի մեջ չկա իսկա-
կան կապ: Գործը այնպես չէ դրված, ինչպես սովորական հեռա-
խոսում, վորտեղ ելեքտրական հասանքը կարող է գնալ մետաղյա
թելերով: Դուք այստեղ չունեք վոչ մի տեսանելի միացում և
բանական և ձեր դարմանքը՝ թե ինչպես են համուժում ձեզ ազգա-
նշաններն ուղի միջով կամ այլ միջոցով: Յե՛վ ահա այս հարցերին
պատասխանելու համար, յես շատ պարզ կերպով կը նկարագրեմ
ձեզ, թե ինչպես և հաստատվում հաղորդակցությունը յերկու ու-
ղիո-կայանների մեջ: Յես յենթադրում եմ, վոր ամենալավ ձևը
կը լինի՝ ուղիոյի և մյուս անթել հաղորդակցությունների հա-
մեմատությունը: Ամենապարզ հաղորդակցության միջոցը—գա
մարդկային խոսքն է: Յերբ մի մարդ խոսում է մի ուրիշի հետ,
նրանց մեջ չկա վոչ մի տեսանելի միջնորդ, վորը հաղորդում է
ասածները: Ուղղակի ուղի միջով անցնում են ձայնի ալիքները և
թափանցելով լսողի ականջները, տալիս են նրան հնարավորութ-
յուն լսել արտասանված խոսքերը:

Դուք հեշտությամբ կարող եք ձեզ պատկերացնել վոր յեր-
կու խոսակիցներ կարող եյին խոսել Մորզեյի կողով՝ սուլիչների
ոգնությամբ, բայց այս դեպքում նրանց մեջ յեղած հեռավորու-
թյունը պետք է լինի վոչ ավել քան 100 մետր: Դուք կարող եք
զանդազ կերպով փոխանցել Մորզեյի ազգանշանները կարճ կամ
յերկար սուլումներով, նրանցով նշանակելով համապատասխան կե-
տեր կամ գծիկներ: Հաղորդակցության այս միջոցը իրագործելի
յե ձայնի ալիքների ոգնությամբ, վորոնք տարածվում են ողային
տարածության մեջ սուլելով:

Այս ձայնի ալիքները տարածվում են ամեն ուղղությամբ
և յեթե լսողը գտնվում է հեռու, ալիքները կը համեն նրա ական-
ջին մի վորոշ ժամանակից հետո: Սովորաբար ձայնի ալիքները
տարածվում են մի վայրկյանում մոտ 400 մետր արագությամբ,
ուրեմն յեթե լսողը գտնվում է մեծ հեռավորության վրա, նա
կը լսի սուլիչի ձայնը ձեր սուլելուց մի վորոշ ժամանակ հետո:
Սուլիչներով հաղորդելու միջոցը, վորոշ աստիճանի կարելի յե
նմանեցնել ուղիո-հեռագրական փոխանցմանը, իսկ պարզ խո-
սակցական լեզուն նմանեցվում է ուղիո-հեռախոսին: Թե մի և
թե մյուս դեպքում, այսպես ասված «ազգանշանները», անցնում
են մի տեղից դեպի մյուսը ալիքները տանող միջավայրով:


Բայց առաջ ավելի լավ կը լինի բացատրել, թե ինչ են ներ-
կայացնում իրանցից այս ալիքները.

ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ.

Յերբ յես խոսում եմ ալիքների մասին, ամենայն հավանա-
կանությամբ դուք առաջ կը մտածեք ծովի մասին. դուք կ'երեւա-
կայեք ինչ վոր տարածվող, ալիքավոր շարժումով ծածկված մա-
կերևույթ:

Համեմատելու համար ուղիոյում գործադրվելիք ելեքտրո-
մագնիսական ալիքների հետ, ամենից լավն է պատկերացնել
լճակի յերեսին կազմվող ալիքները, վորի մեջ գցած է քար: Յերբ
քարն ընկնում է ջրի մեջ, նա նեղում ու տեղահանում է հեղուկի
վորոշ քանակություն և այդ անսպասելի տեղահանումը ջրի յերե-
սին առաջացնում է ծածանում, վորը տարածվում է շրջաններով
ավելի ու ավելի մեծ շառավիղով: Այդ ջրի ալիքներից կազմված
ծածանումը, շատ նման է ուղիո-կայանից ուղարկվող ալիքներին:

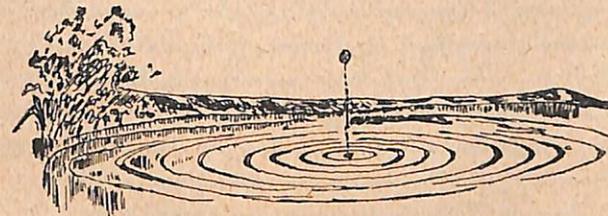Ամենից առաջ նրանք գնում են ամեն ուղղությամբ ջրի
մակերևույթի վրա, միանգամայն այնպես, ինչպես հաղորդիչ ու-
ղիո-կայանի ելեքտրոմագնիսական ալիքները գնում են կողմնա-
ցույցի ամեն ուղղությամբ:



Նկ. 1 Լճի մակերեսի վրա առաջացած ալիքները քարը ջրի մեջ
գցելուց հետո:

Սակայն պետք է ասել, վոր ելեքտրոմագնիսական ալիքները
տարածվում են առանց բացառության ամեն ուղղությամբ, այն-
պես վոր հաղորդիչ կայանի ուղիղ վերևը գտնվող անբոլլանը
նույնպես կարող է ընդունել ուղարկված ազգանշանները: Այնու-
հետև պիտի անցնի վորոշ ժամանակ, մինչև ծածանումը տարած-
վի ավելի հեռու: Նույնպես և ուղիոյի-ալիքների ճանապարհոր-
դությունը պահանջում է վորոշ ժամանակ, բայց վերջին դեպքում
այդ ժամանակամիջոցը այնքան չնչին է, վոր կարելի յե հաշվի

չ'առնել: Այսպես որինակ, յեթե մենք ուղարկում ենք ելեքարո-
մագնիսական ալիք Լոնդոնից, նա կը հասնի Ամերիկա մի հար-
յուրերորդական վայրկյանից հետո: Այսպիսով ելեքարոմագնի-
սական ալիքներն ունեն այն առավելութունը, վոր ամեն մի
գործնական նպատակի համար նրանց կարելի յե համարել վայր-
կյանայես նպատակին հասնող:

Ավելի ճիշտ արտահայտված, նրանց տարածման արագութ-
յունն և 300,000 կիլոմետր մի վայրկյանում:

Նմանության մյուս կողմը, կայանում և անա ինչում: Գցած
քարից լճի վրա կազմված ալիքները, հետզհետե թուլանում և
խաղաղում են: Ամենատեղ ալիքներ կազմվում են այն կետի
շուրջը, վորտեղ գցած եր քարը: Ափին մոտենալով նրանք կարող
են բոլորովին ընդհատվել: Ճիշտ նույն ձևով աշխատող ուղիտ-
կայանը չի ուղարկում իր ալիքներն անսահման տարածության
վրա. ալիքները հետզհետե թուլանում են և վերջապես դառնում
բոլորովին անըմբռնելի: Յերբ աշխատող հաղորդիչ-ապարատը
ունի փոքր ուշք, նա ուղարկում և թույլ ալիքներ և նրանք խա-
ղաղում են կարճ տարածության վրա. հետևաբար յեթե ուղիտ-
ընդունիչը գտնվում և հաղորդիչ ապարատի աշխատանքի շրջա-
նից դուրս, նա չի կարող ընդունել ուղարկված ազդանշանները:
Յեթե հարկավոր և հաղորդել ավելի հեռու տարածության վրա,
այն ժամանակ ստիպված ենք գործադրել ավելի ուժեղ հաղորդիչ
կայան: Ավելի ուժեղ ալիքներ ստանալու համար՝ հարկավոր և
նույնպես ձգել ավելի մեծ քար:

Հիմա տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք լճի վրայի ալիքնե-
րով ազդարարել: Յննթագրենք թե մի մարդ նավակով գտնվում
է լճի մեջտեղում: Այս մարդը իր ձեռքի տաշեղը ձգում է լիճը:
Մի ուրիշ մարդ վոր գտնվում է ավոււմ, լճի կենտրոնից 100 մետր
հեռավորության վրա, նույնպես շուրն և գցում մի տաշեղ: Լճի
մեջտեղում գտնվողը կարող և առաջացնել նրա մակերեսին ալիք-
ներ՝ յեթե նա վեր ու վար անի իր ձեռքի տաշեղը:

Այդ շարժումները կատարելու ընթացքում, առաջանում են
նոր ու նոր շրջանաձև ալիքներ. նրանք կը տարածվեն մինչև ավեր
և կը ստիպեն ավի մոտ գտնված տաշեղին տատանվել վեր ու
վար: Յեթե լիճը պատած լիներ թանձր մառախուղով, ավոււմ
գտնվող մարդն իր տաշեղին նայելով կը կարողանար վորոշել՝
ազդարարում են իրեն նավից թե՛ վոչ: Լճի կենտրոնում գտնվող
մարդը, վորին կարող ենք անվանել հաղորդիչ-կայան, կարող է

ուղարկել գծիկ, շարժելով իր տաշեղը վեր ու վար 3 վայրկյանի
ընթացքում: Այդ ժամանակամիջոցում նա ուղարկում է ալիքներ
լճի մակերեսով և այս ալիքները կը ստիպեն մյուս տաշեղին—
ընդունիչ կայանին՝ շարժվել վեր ու վար մոտ 3 վայրկյան:



Նկ. 2. Ազդարարումն ալիքների միջոցով լճի մակերեսին:

Յեթե հաղորդիչ կայանը շարժի իր տաշեղը միայն մի վայր-
կյան, նա կ'ազդարարի կետ. այն ժամանակ մյուս տաշեղը կը
տատանվի մոտ մի վայրկյան, և ընդունիչ-կայանի մոտ գտնվող
մարդը կիմանա, վոր նրան ուղարկված է կետ: Դուք պարզ կեր-
պով պատկերացնում եք, վոր այդ տեսակ հաղորդիչ-կայանը, հեշ-
տությամբ կարող է նման միջոցով ազդարարել Մորզեյի կողով:
Բայց իհարկե սա կը լիներ ազդարարման շատ անմշակ միջոց և
յես բերում եմ իբրև որինակ, վորպեսզի ավելի պարզ բացատրեմ
ձեզ թե ինչպես են ուղիտ-կայանները փոխանակվում իրար հետ
ալիքների ոգնությամբ:

Ինչպես դուք տեսնում եք, ալիքներով ազդարարելու համար
անհրաժեշտ է յերեք բան: Դուք պետք և ունենաք ալիքներ ու-
ղարկելու գործիքներ, ունենալ միջանկյալ շրջան, վորով նրանք
հաղորդվում են և վերջապես, մի վորեւե միջոց՝ հասած ալիքները
հայտաբերելու համար:

Ուղիտ-կայաններից ուղարկվող ազդանշաններն այժմ հա-
մեմատենք հաղորդակցության ուրիշ սխառնի ազդանշանների
հետ, վորոնք փոխարինվում են ալիքներով: Յերբ մենք խոսում
ենք մեկի հետ մի որոշ տարածության վրա, մենք իրապես ու-
նենք գործիքներ ալիքներն ուղարկելու համար—մարդկային կո-
կորդը և բերանը. ունենք միջավայր, վորով ալիքները ճանա-
պարհորդում են, այն է՝ ողը. և վերջապես մենք ունենք գործիք-
ներ ալիքները բռնելու համար, այն է՝ ականջները: Ողի ալիք-
ները նմանվում են լճի ալիքներին, միայն նրանք քաղաքակապես
անտեսանելի յեն: Նույնը կարելի յե ասել և ուղիտ-ալիքների մա-

սին՝ վոչինչ չի յերևում և անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ ելեք-տրական գործիքներ, այդ անտեսանելի և անլսելի կերպով անցնող ալիքները հայտարարելու համար:

Համարյա միշտ ձայնն անցնում է ողի միջով և յեթե մենք հեռացնենք ողի շերտը, վորը գտնվում է խոսակիցներին մեջ, այդ դեպքում խոսակցութունը շարունակել անկարելի կը դառնա: Դա աղացուցելու համար բերենք մի պարզ որինակ յեթե ելեքտրական զանգը դնենք մի անող տարածութեան մեջ, այդ զանգի ձայնը չի լսվի:

Հիմա նայենք ազգարարման մյուս միջոցը, այն է՝ ելեքտրական լապտերը կամ գելիոգրաֆը *):

Ելեքտրական լապտերի լույսը կարելի յե միացնել կամ ընդհատել այնպես, վոր լույսի ճառագայթը լինի կարճ կամ յերկար տևողութեամբ:

Միացնելով և ընդհատելով լույսը, կարելի յե ազգարարել Մորզելյի կողով, վորով կարճ լույսը կը նշանակի կետ, իսկ յերկարը գծիկ: Այս միջոցով, կարելի յե ազգանշաններ ուղարկել կիլումետրներ հեռավորութեան վրա: Ինչպես և ճանապարհորդում լույսը մի կողմից դեպի մյուսը: Ընդունված թեորիան ասում է, վոր լույսն անցնում է ալիքաձև «յեթեր» (ether) կոչված միջավայրով, վորն ինչպես յենթադրում են, լցնում է ամբողջ տիեզերքը: Այդ ալիքներն անցնում են յեթերի միջով այնպես, ինչպես ձայնը ողի միջով և ծածանումը ջրի մակերեսով,

Պետք է ի նկատի ունենալ, վոր վորքան լույսը տարածվում է իր հատուկ միջավայրով, այսպես կոչված յեթերով, վորն ինչպես յենթադրվում է իրենից ներկայացնում է անտեսանելի նյութ, և թափանցում է ամեն տեղ և ամեն ինչ (և վորի մասին գիտենք շատ քիչ), այդ դեպքում այստեղ ողի վոչ մի կարիք չի զգացվում:

Ինչպես մենք ասացինք, ձայնի ալիքներն անցնում են ողի միջոցով, բայց չեն առաջացնում ալիքներ յեթերի մեջ: Իսկ յերբ մենք ազգարարում ենք լույսի ալիքներով, այդ դեպքում նրանք չեն առաջացնում ալիքներ ողի մեջ, այլ միայն յեթերում: Այս պատճառով, յեթե մենք նույնիսկ հեռացնենք ամբողջ ողը, բայց և այնպես կը կարողանանք շարունակել լույսի ազգանշանները:

*) Գելիոգրաֆ կոչվում է այն գործիքը, վորն ուղարկում է լույսի ազգանշաններ՝ հայելու մեջ արտացոլված արևի ճառագայթների ոգնութեամբ:

Արևի լույսը ճանապարհորդում է լայնատարած տիեզերքի միջով, բոլորովին ոգազուրկ և առանց վոչ մի նյութի, բառի սովորական իմաստով:

Այժմ տեսնենք թե ինչով են տարբերվում ելեքտրոմագնիսական ալիքները ձայնի և լույսի ալիքներից և ինչ միջավայրով են նրանք հաղորդակցում: Նրանց փոխանակող միջավայրն է նույն հրաշալի ամենաթափանց յեթերը, վորի մասին մենք շատ քիչ գիտենք. ելեքտրոմագնիսական և լույսի ալիքների մեջ միակ խոշոր տարբերութունը կայանում է նրանում, վոր ուղիղի ալիքներն ունեն ալիքի յերկարութուն և ընդունակ են հաղթել ալիքի խոշոր խոչընդոտներ, քան լույսի ալիքները:

ԼՈՒՅՍԻ ՅԵՎ ԵԼԵԿՏՐՈՍՎԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱԼԻԳՆԵՐԻ ՀԱՄԵՍԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ձայնի ալիքներն ունեն մոտ 5 վոտանաչափ յերկարութուն: Նրանք կարող են շրջել հանդիպած առարկաներն և վորոշ չափով անցնել նրանց միջից, բայց շատ շուտ կլանվում են և նրանց ոգնութեամբ ազգարարումը հնարավոր է միայն շատ փոքր տարածութունների վրա: Մյուս կողմից, լույսի ալիքները կարող են անցնել զգալի տարածութուններ, բայց նրանք չեն անցնում անթափանց առարկաների միջով: Յեթե վերցնենք մի ապակու կտոր և նայենք նրա միջով արևին, այդ դեպքում լույսի ալիքները կ'անցնեն ապակու միջով: Բայց յեթե մեր աչքի և լույսի ազդյուրի միջև բռնենք մի գիրք, լույսը նրա միջով չի անցնի: Հետևապես լույսի ալիքներն ունեն այն պահասութունը, վոր չեն թափանցում համարյա բոլոր պինդ մարմինները:


Իսկ ելեքտրոմագնիսական ալիքները, գնում են ալիքի մեծ տարածութուններ, և վոչ միայն գտնում են խոչընդոտների շուրջը այլև վորոշ չափով անցնում են նրանց միջով:

Յեթե մենք ուղարկում ենք վորոշ ուղղութեամբ լույսի ճառագայթ և նրա ճանապարհին գտնվում է մի տուն, այդ դեպքում, տան մյուս կողմում գտնվող մարդը վոչինչ չի տեսնի: Բայց յեթե մենք լույսի աղբյուրը փոխադրենք ուղիղ-կայանով, նրա ալիքները կը շրջեն տունը և՛ կողքերից և՛ վերևից և մինչև իսկ կ'անցնեն նրա միջով, այնպես վոր տան յետև գտնվող մարդը՝ հեշտութեամբ կարող է ընդունել ուղարկված ազգանշանները:

„ԱԼԻՔԻ ՅԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ“ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

Ինչպես լույսի, այնպես և ելեքտրոմագնիսական ալիքները ճանապարհորդում են յեթերով բոլորովին նույն արագությամբ, այն է՝ 300,000 կիլոմետր մի վայրկյանում: Ի՞նչու՞ն է կայանում ուրեմն այդ ալիքների հասկությունների տարրերությունը պատճառը: Ահա թե ինչու:

Լույսի ալիքները կարճ են, իսկ ելեքտրոմագնիսականը շատ յերկար: Ի՞նչ է նշանակում ալիքի յերկարություն: Այս ասելով, մենք ի նկատի ունենք յերկու հարևան հաղորդող ալիքների գագաթների միջ յեղած տարածությունը: Յերբ մենք մի քար զըցենք լիճը և չափենք առաջացած ալիքները, կը տեսնենք, վոր թեպետ ալիքները հեռո՞հեռու թուլանում են, բայց և այնպես նրանց գագաթների միջև յեղած տարածությունը միշտ միևնույն է և ֆուս: Նույնը կատարվում է նաև ձայնի, ելեքտրոմագնիսական և լույսի ալիքների հետ: Այս յերեք տեսակի ալիքներից ամեն մեկն ունի տարբեր յերկարություն: Ձայնի ալիքի միջին յերկարությունն է՝ մոտ 5 վոտնաչափ և բարձր նոտան առաջացում է ավելի կարճ ալիքներ քան ցածրը:

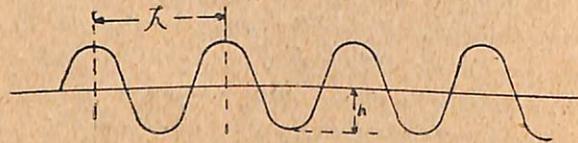

Նկ. 3. «Ալիքի յերկարություն» արտահայտության իմաստը և յերկու հարևան գագաթների միջի տարածությունը:

Ճիշտ այդպես՝ լույսի ալիքների միջին յերկարությունը կազմում է միլիմետրի $\frac{1}{3000}$ մասը, բայց նրա յերկարությունը կախված է դույնից: Այսպիսով մենք տեսնում ենք, վոր ձայնի և լույսի ալիքների համար, ալիքի յերկարությունը ունի մեծ նշանակություն. առաջին դեպքում նրանից և կախված ձայնի նոտան, իսկ յերկրորդ դեպքում՝ դույնը:

Ի նկատի ունենալով այս կարևոր նշանակությունը, դուրս ելող աստված կը լինի, ասել մի քանի խոսք «ալիքի յերկարություն» տերմինի նշանակության մասին: Յեթե մենք կարողանայինք տեսնել ողով գնացող ձայնի ալիքներն, այնպես ինչպես մենք

տեսնում ենք լճի մակերեսի ծածանումը, մենք հեշտությամբ կը կարողանայինք չափել յերկու հարևան ալիքների գագաթների միջև յեղած տարածությունը:

Բայց վորովհետև մենք աչքով չենք կարող տեսնել այդ տարածությունը, ուստի ձայնի ալիքի մասին ստիպված ենք դատել միայն մեր լսած ձայնով:

Ի հարկե կան հատուկ գիտական գործիքներ, տարբեր ձայնի ալիքների յերկարությունը չափելու համար, ինչպես նաև կան գործիքներ լույսի և ելեքտրոմագնիսական ալիքների յերկարությունը չափելու համար: Յես միայն ուզում եմ ընդգծել ալիքի յերկարության վերին սահմանի կարևոր լինելը: Ռադիո-փոխանցման համար գործադրվելիք ալիքների յերկարությունն է 20 մետրից սկսած մինչև 25 կիլոմետր:

Այսպես որինակ, բոլոր նավային ռադիո-կայանները աշխատում են 600 մետր յերկարություն ունեցող ալիքներով, իսկ տրանսատլանտյան կայանների մեծամասնության ալիքների յերկարությունը կազմում է 10,000-ից մինչև 25,000 մետր:

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՒՄ ՅԵՎ ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ՀԱՅՏԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵԼԵԳՏՐՈՍԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐԸ

Մենք կարող ենք ուղարկել ձայնի ալիքը՝ փչելով սուլիչը: Ըստ ելույթյան սուլիչը կ'լինի հաղորդիչ-կայան ձայնի ալիքների համար: Մարդու ականջը կը լինի ընդունիչ: Յեթե մենք ազդարարում ենք լույսի ալիքներով, այդ դեպքում հաղորդիչ կայանի դերը կը կատարել ելեքտրական լապտերը, իսկ աչքը կը լինի ընդունիչ: Բայց ելեքտրոմագնիսական ալիքները հաղորդելու համար, մենք չունենք վոչ մի բնական միջոց. նույնպես մարդկային զգայարաններից և վոչ մեկը չի կարող ծառայել իբրև ընդունիչ կամ դեղեկտոր *):

Յերբ դուք գնում եք փողոցով, ռադիո-հաղորդակցության ալիքներն անցնում են ձեր կողքով և ձեր միջով, բայց դուք վոչինչ չեք տեսնում, չեք լսում և չեք զգում այն պարզ պատճառով, վոր մարդկային մարմինը չի հարմարեցրված այդ ելեքտրոմագնիսական ալիքներն ընդունելուն և դա անկասկած մեծ բախտ

*) «Դեղեկտոր բառացի կը նշանակի՝ «հայանաբերիչ»:

ե մեզ համար, այսպես մեր կյանքը կը լիներ դժոխային՝ շնորհիվ հազարավոր ուղիտ-հաղորդակցությունների ազդեցութեանը, վորոնք գիշեր ու ցերեկ անցնում են մեր մոտով:

Յեթե մեզ հարկավոր է ընդունել և հայտարարել այդ հաղորդակցությունները, մենք պետք է ունենանք ուղիտ-ընդունիչ, վորը կը վերածեր այդ ելեքտրոմագնիսական ալիքները մի ուրիշ ձևի և մարդկային զգայարանների համար մատչելի: Սովորաբար դրա համար մենք գործադրում ենք զեղեկատրի սարքը (прибор), վորը ելեքտրոմագնիսական ալիքները ձևափոխում է ձայնի ալիքների. մարդկային ականջներին մատչելի այդ փոփոխումը յուրացնելու համար, մենք ոգտվում ենք հեռախօսի խողովակներից, վորոնց մասին յես արդեն հիշել եյի:

Բայց ի՞նչպես ըմբռնենք՝ ամեն տեղ, մեր շուրջն անցնող այդ ալիքները: Պատասխանը շատ պարզ է: Մենք պիտի մի վորոշ բարձրութեան վրա զետեղենք մի կտոր լար (проволока), այնպիսին, ինչպիսին լինում է ելեքտրական զանգերի կամ հեռագրական սյունների վրա: Ողի մեջ կախված ամեն մի յերկարութեան լար, կարող է բռնել ելեքտրոմագնիսական ալիքները և մեզ հնարավորութեան կը տա, այսպես ասած՝ նրանց ձգել սենյակը, վորտեղ գտնվում է ձեր ուղիտ-սարքը:

Մեծ մասամբ կանգնեցրվում են 2 սյուն մոտ 8-10 մետր բարձրութեամբ: Մեկը կարելի յէ կանգնեցնել այդու կենտրոնում, իսկ մյուսը տան մոտ: Այս 2 սյունների մեջ ձգվում է մետաղե թել, այնպիսին ինչպիսին մենք տեսնում ենք հեռագրական սյունների վրա: Այս մետաղե թելը մի ծայրով ամրացված է հեռավոր ձողին, իսկ մյուս ծայրը ձեր տան մոտ գտնվող սյունին և այնտեղից ձգվում է զեպի այն սենյակը, վորտեղ դրված է ձեր ուղիտ-ընդունիչը վորի հետ միացվում է:

Ուախտ-ընդունիչի հետ միացվում է նաև մի մետաղե թել, վորի մի ծայրը գտնվում է հողում: Այս միացումը հողի հետ (կամ «հողակցում»-ը) (заземление) կարելի յէ իրականացնել հետեյալ կերպով՝ միացնելով մետաղե թելը ջրատար խողովակին (водопровод) կամ մետաղյա ձողի հետ, վորը իրած է հողի մեջ ուղիղ պատահանի տակ: Ողում ձգված մետաղե թելը տեխնիքական լեզվով կոչվում է՝ «անտեննա», իսկ գետնի հետ միացված մետաղե թելը՝ «հողակցող» կամ «հողակցում»:

Գուցե ավելի պարզ կը լինի բացատրել անտեննայի գործունեյութեանը, յեթե ասել, վոր նա բռնում է այն ելեքտրո-

մագնիսական ալիքները, վորոնք նրա մեջ առաջացնում են ելեքտրական հոսանք: Այդ հոսանքներն իջնում են մետաղե թելով անցնում ձեր ընդունիչ գործիքով և գնում հողի մեջ: Ձեր ընդունիչ գործիքից անցնելով, նրանք այսպես ասած («այտարարվում են»), և ձայն են առաջացնում հեռախօսի խողովակում, վորը կազմում է ուղիտ-ընդունիչի մի մասը: Յեթե ուղիտ-կայանը աշխատում է Մորզեյի կողով, այդ զեպքում ձայները կ'արտահայտվեն իբրև յերկար ու կարճ վզոց (այն է՝ կետեր ու գծիկներ), իսկ յեթե փոխանցումը տեղի յէ ունենում լայնահաղորդ կայանից, նրանք արտայայտվում են իբրև խոսակցութեան կամ յերաժշտութեան: Յեթե դուք գնաք հաղորդիչ կամ լայնահաղորդ ուղիտ-կայանները, այնտեղ ևս կը տեսնեք կանգնեցրած անտեննա և հողակցող մետաղե թել, բայց ելեքտրական հոսանքներ ուղարկելու համար զեպի իրենց անտեննան, այս կայաններն ունեն հատուկ ապարատներ:

Անտեննային համող այդ ելեքտրական հոսանքներն ուղարկում են ելեքտրոմագնիսական ալիքներ, վորոնք անցնում են յեթերի միջով ամեն ուղղութեամբ:

Յեթե ձեր ընդունիչ անտեննան գտնվում է հաղորդիչ կայանի աշխատանքի սահմանում, այն ժամանակ դուք կարող եք ըմբռնել այդ ալիքներից մի քանիսը. նրանք ձեր անտեննայում կ'առաջացնեն ելեքտրական հոսանքներ և այս վերջինները կը ստիպեն ձեր ընդունիչ գործիքին աշխատել:

Այս նկարագրութեանը ձեզ տալիս է ընդհանուր հասկացողութեան այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, յերբ մի ուղիտ-կայան ուղարկում է իր հաղորդակցութեանը մյուս կայանին:

Հետո յես մտադիր եմ բացատրել, թե ինչպես է աշխատում ուղիտ-ընդունիչ կայանը և ինչ տեսք ունի նա. այժմ յես ուզում եմ պատասխանել այն հարցերին, վորոնք յերևի արդեն առաջացել են ձեր մեջ:

Հավանաբար, ձեր առաջին հարցը կը լինի այս. «Յեթե յերկրագնդիս վրա կան հազարավոր ուղիտ կայաններ, հապա ի՞նչպես է վոր նրանց աշխատանքը իրար չի խառնվում»:

Հիմա յես ձեզ կը բացատրեմ, թե ինչպես ուղիտյի գիտական աշխատակիցները հաղթահարել են այս հիմնական դժվարութեանները: Ի՞նչպես են աշխատում ուղիտ-կայանները միաժամանակ և չեն խառնվում իրար:

Չարմանքը շատ հասկանալի չէ: Ինչպէս կարելի չէ ստանալ չ'աղաւաղված, չ'խեղդված հաղորդակցութիւններ յերկրագնդիս բազմաթիւ աղիւ-կայաններից: Չեզ կլի վա նույն շփոթը, ինչ վոր տեղի չէ ունենում սենյակում, յերբ միաժամանակ խոսում են մի քանի մարդ: Բայց այստեղ խնդիրն այլ կերպ է դրված: Մեծ քանակութեամբ հաղորդիչ աղիւ-կայաններ կարող են գործել միաժամանակ, բայց և այնպէս յեթե ունեք ընդունիչ կայան, դուք կարող եք ընդունել հաղորդակցութիւն ըստ ձեր հայեցողութեան, և մյուս կայանները ձեզ չեն խանգարի:

Ինչպէս ենք ուրեմն մենք տարբերում մի աղիւ-կայանը մյուսից. պատասխան—նրա գործադրած ալիքների յերկարութիւնից. Ամեն մի աղիւ-կայան ունի վոշ միայն իր հատուկ «կոչելու» ազդանշանները, այլ և ունի վորոշ յերկարութեան ալիք: Ուրիշ խոսքով, այս կայանից ուղարկված բոլոր հաղորդակցութիւնները՝ փոխանցվում են հատուկ յերկարութեան ունեցող ալիքներով: Ամեն մի նավային կայան ունի 600 մետր յերկարութեան ալիք:

Ծովայինյա աղիւ-կայանները, վորոնց հետ նավերը հաճախ հաղորդակցվում են կամ «աշխատում», նույնպէս ուղարկում են 600 մետր յերկարութեան ալիքներ: Քաղաքացիական ողագնացութեան աղիւ-կայանները սովորաբար ոգտվում են 900 մետր յերկարութեան ունեցող ալիքից. ողի մեջ կանոնավոր բեյսեր կատարող անբողանները, նույնպէս ոգտվում են 900 մետրանոց ալիքներից: Յամաքի վրա գտնվող զինվորական ողագնացութեան վարչութեան կայանները, վորոնք ուղարկում են յեղանակի մասին բյուլետեն, գործադրում են 1500 մետր*) յերկարութեան ալիքներ:

Ռազիւ-կայանները, վորոնք պահպանում են կանոնավոր հաղորդակցութիւն Փարիզի և Լոնդոնի միջև միշտ 3800 մետր յերկարութեան ալիքներ են գործածում:

Ամերիկայի հետ աշխատող՝ Բերլինի գերմանական աղիւ-կայանը ոգտվում է 12,000 մետր յերկարութեան ալիքներից: Յեզ վերջապէս յերկրի գանազան մասերի հետ աշխատող՝ Բորդոյի ֆրանսիական մեծ կայանն ոգտվում է 23,000 մետ յերկարութեամբ ալիքներից:

Մրանք միայն պատահական որինակներ են, բայց ամեն մի մեծ աղիւ-կայանի և ամեն մի զույգ իրար հետ աշխատող կա-

*) Հիշեցնում եմ ընթերցողին, վոր խոսքը վերաբերում է Անգլիային:

յանների համար՝ ընդհանուր կանոն է վորոշ յերկարութեան ալիքի գործածութիւնը, վոր տարբերվում է մնացածներից:

Սակայն ինչ վերաբերում է նավային կայաններին, յնդունված է գործադրել միևնույն յերկարութեան ալիքներ: Կայանազորը կայանները, վորոնց փոխանցումը դուք կարող եք լսել ձեր տանը, աշխատում են մյուսների հետ չըխառնվող կարծ ալիքներով:

Ընդունիչ աղիւ-կայանում գտնվող մարդը, կարող է այնպէս հարմարեցնել ապագարատը, վոր նա ընդունի վորոշ յերկարութեան աղիւ-կայանազաններ. ապագարատը վորոշ յերկարութեան ալիքի հարմարեցնելուն, ասում են «լարում»: Յեթե դուք ուզում եք ընդունել լայնազորը հաղորդակցութիւն, այն դեպքում դուք պետք է լարեք ձեր գործիքը այն յերկարութեան ալիքի համար, վորով լայնազորը կայանն ուղարկում է իր լուրերը:

Իսկ յեթե մյուս կողմից, դուք ուզում եք ընդունել աղիւ-հեռագրական հաղորդակցութիւններ, վորոնցով նավերը հաղորդակցում են իրար կամ ափային աղիւ-կայանների հետ, այդ դեպքու ձեզ մնում է միայն լարել ձեր ապագարատը 600 մետր յերկարութեան ունեցող ալիքի համար:

Յեթե ապագարատը լարված է կողմից ընտրված մի վորոշ յերկարութեան ալիքի համար, այնուհետև ամեն մի ուրիշ յերկարութեան ունեցող ալիք՝ կանցնի ձեր աղիւ-կայանի մոտով առանց ազդելու ընդունիչի վրա: Այստեղ սակայն, պետք է անել մի փոքրիկ բացատրութիւն: Պարզված է, վոր անկարող է մի աղիւ-ընդունիչ յուրացնել միայն մի վորոշ յերկարութեան ունեցող ալիք. գործի ներկա դրութեամբ, այն կայանը վոր լարված է 450 մետրանոց ալիքի ազդանշաններ ընդունելու, կընդունի նաև աղիւ-ազդանշաններ, փոքր ինչ ավել կամ պակաս 450 մետրից:

Այսպէս որինակ, յեթե հաղորդիչ կայանը աշխատում է 445 մետր յերկարութեան ունեցող ալիքներով, այդ դեպքում շատ հավանական է, վոր նրա ազդանշաններն ևս կընդունվեն: Ըստ հիմնական մտքի, աղիւ-ազդանշանների լարումը կարելի չէ համեմատել սուլիչի ոգտութեամբ՝ ողով ուղարկվող ազդանշանների հետ:

Յեթե դուք փոխանցում եք ձեր հաղորդակցութիւնը ըստ Մորզեյի կողի—սուլիչով, վորը տալիս է բարձր նոտա, այդ դեպքում ստացվում են կարծ յերկարութեան ունեցող ձայնի ալիքներ:

Իսկ յեթե հաղորդակցութիւնը փոխանցվում է ցածր նոտա ունեցող սուլիչով, այդ դեպքում ստացվում են ավելի յերկար ալիքներով ձայներ:

Յեթև 2 մարդ ազդարարում են ձեզ միաժամանակ և մեկի սուլիչը բարձր նոտայով և իսկ մյուսինը ցածր, այդ դեպքում դուք ամենայն հավանականութեամբ կ'կարողանաք ընդունել Մորդեյի ազդանշանները, թե մեկից և թե մյուսից, առանց իրար խառնելու: Մարդկային ականջը չի կարող լարված լինել մի վորոշ նոտա ընդունելու. ուղիտ-ընդունիչը կարելի չե լարել այնպես, վոր նա ընդունի ազդանշան միայն յերկար ալիք ունեցող կայանից, առանց ձայն տալու կարճալիք մյուս կայաններին: Դարձյալ համեմատելով ուղիտն լույսի ազդանշանների հետ, մենք տեսնում ենք, վոր այս վերջին դեպքում մանուշակագույն լույսի միջոցով փոխանցումը հնարավոր և տարբերել կարմիր լույսով փոխանցումից:

Մարդկային աչքը կարող և զգալ գունավոր լույսի տարբերությունը գանազան ալիքային յերկարութեան մեջ: Իսկ ուղիտով, մենք վոչ միայն կարող ենք վորոշել աշխատող 2 ուղիտ-կայանների տարբերությունը, այլ և կարող ենք հարմարեցնել կամ լարել մեր ապարատը այնպես, վոր նա ընդունի ազդանշանները միայն մի կայանից՝ կղզիացնելով մյուսը: Վորոշ յերկարութեան ալիքի՝ լարել գործիքի նկարագրությունը գեանդված և վերջում: Իսկ այժմ բավական և նկատել, վոր մեծ թվով կայանների միաժամանակ աշխատելը հնարավոր և, յեթև միայն ամեն մի կայան ունենա հաղորդակցութեան համար յուրահատուկ յերկարութեան ալիք, իսկ ընդունիչ-կայանում գտնվի ապարատ վորը կարելի լինի լարել ցանկալի յերկարութեան ալիք ընդունելու համար: Ամենահասարակ ապարատը կարող և ընդունել ելեքտրոմագնիսական ալիքներ, վորոնց յերկարութեանը տարածվում և, որինակ 300-ից մինչև 600 մետր. մի քիչ ավելի բարդ ու թանկ ապարատը հնարավորութեան կտա ձեզ ընդունել 300-ից մինչև 10,000 մետր յերկարութեան ալիքներ:

Վերջապես ել ավելի կատարելագործված ապարատով դուք կ'կարողանաք ընդունել ուղիտում գործադրելի՝ ցանկացած ալիքը, որինակի համար 200-ից մինչև 25,000 մ. յերկարութեան ալիքներ:

Վորոշ յերկարութեան ալիքի—ուղիտ-ընդունիչի լարումը, կարելի չե համեմատել գաշնամուրի կամ ջուլթակի լարերի լարման հետ:

Յերբ դուք լարում եք գաշնամուրի լարը, դուք ունեք համեմատելու միջոց, այսպես կոչված կամերտոնը (ձայնատու): Յեթև զարկենք գաշնամուրի լարին, նա կը տա այս կամ այն հըն-

չյունը, վորը կախված և լարի հաստութեանից, յերկարութեանից և նրա ձգված լինելու աստիճանից: Ուրիշ խոսքով, մենք կարող ենք գաշնամուրի լարերն այնպես լարել, վոր նա տա վորոշ յերկարութեան ձայնի ալիքներ: Համարյա նույնպես մենք կարող ենք հաղորդիչ ուղիտ-կայանը լարել այնպես, վոր նա ուղարկի վորոշ յերկարութեան ալիք. ինչպես և մեր ուղիտ-ընդունիչը՝ վոր նա ընդունի վորոշ յերկարութեան ալիքի ազդանշաններ:

Կարելի չե կատարել լարման շատ հետաքրքիր փորձ, շարելով իրար մոտ 3 կամ 4 կամերտոն գանազան նոտայի լարված: Հիմա յեթև մենք զակենք մի ուրշ կամերտոն, համաձայն լարված մեր կամերտոններից մեկն ու մեկի, այն ժամանակ ականջ դնելով ամեն մեկին, մենք կը լսենք, վոր հնչում և թույլ ձայն և տալիս միայն այն կամերտոնը, վորը լարված եր ըստ մեր զարկած կամերտոնի:

Ուղիտյուսն ել մենք ունենք սրան շատ նման յերևույթներ:

Յենթադրենք թե լայնահաղորդ կայանը ուղարկում և 400 մետր յերկարութեան ալիքներ և շորս սիրողների ուղիտ-կայանները դասավորված հարևանաբար՝ ընդունում են հաղորդակցութեանները: Այս կայաններից միայն մեկն և լարված համաձայն լայնահաղորդ կայանի ալիքների յերկարութեան, իսկ մյուս յերեքը, հարմարեցված են ընդունելու համապատասխան հաղորդակցութեաններ՝ Բերլինից, Փարիզից և Շտուլանդիայից: Վերջին 3 կայանները վոչինչ չեն լսի լայնահաղորդ կայանի փոխանցած համերգից, մինչդեռ հատուկ լարված առաջին կայանը կ'լսի միայն համերգը, իսկ մյուս կայաններից վոչինչ չի լսի:

Ուրեմն յեթև ուղիտ-սիրողներն ուղում են լսել 400 մետրանոց ալիքներով ուղարկված ուղիտ-համերգ կամ գասախոսութեան, այդ դեպքում նրանց բոլորի ընդունիչ ապարատները պիտի լարվեն ճիշտ նույն յերկարութեան ալիքներ ընդունելու համար, այլ կերպ նրանք չեն ըմբոնի ազդանշանները: Յեթև ձեր ուղիտ-ընդունիչը նոր և հաստատված՝ կարող և պատահել, վոր դուք ստիպված լինեք «միտոնել» ձեր ուղած հաղորդիչ կայանը: Դուք չեք կարող միանգամից ճիշտ վորոշել, թե ինչպես պետք և լարված լինի ձեր գործիքը, վոր ընդունի՝ ասենք Լոնդոնի լայնահաղորդ կայանի հաղորդակցութեանը: Դուք ստիպված կ'լինեք շարժել ձեր գործիքի կոթը, փոխելով նրա լարվածքը մինչև վոր լսեք ձեր ընտրած կայանի փոխանցումը: Գտնելով այդ՝ ձեզ հարկավոր և միայն նշանակել տեղը գծիկով, վորով ապագայում հնարավորութեան կունենաք լսել այդ կայանի հաղորդակցութեանը:

Յերածշտուրթյան, դասախոսությունները և այլ ծրագրերն էր սովորաբար մշակվում են նախապես և դուր վորոշ ժամերին մտնելով ձեր ապարարտին կը լսեք, թե ինչ են ձեզ հաղորդում։ Այստեղ, ինչպես հեռախոսում, «գանգով կանչելու» կարիք չկա։ Ձեզ հարկավոր և միայն նստել ու լսել ձեր ապարարտը, լայնահաղորդ կայանի ազդանշաններն ընդունելու համար։ Կանչվելու համար հատուկ հարմարություն ստեղծելը— յերբ փոխանցվում է վորեն վորոշ կայանի հաղորդակցություն, կը լինեք թանկ և բոլորովին ավելորդ շքեղություն, մանավանդ վոր կան բազմաթիվ լայնահաղորդ կայաններ, վորոնք փոխանցում են իրենց ծրագրերը և ձեզ միշտ կը հաջողվի վորեն բան լսել՝ միացնելով ուղիով— ընդունելը։

Կարևոր է յուրացնել, վոր յեթե դուք ձեր ապարարտը չեք լարել համաձայն այն յերկարություն ալիքի, վորով աշխատում է հաղորդիչ կայանը, նրա փոխանցումները չեն հասնի ձեզ։ Այդ պատճառով շատ էյական է ձեզ համար, վոր ապարարտը լինի ճիշտ հարմարեցված այն լայնահաղորդ կայանի ալիքին, վորից դուք սպասում եք լսել ուղիով— ծրագրերը։

Յեթե դուք լինեյիք նավային ուղիով— հեռագրողը, կը ստացվեք նույն դրությունը— գիշերվա և ցերեկվա ամեն մի ժամին հաղորդակցություն ընդունելու հնարավորություն ունենալու համար, դուք ստիպված կը լինեյիք պահել շարունակ ձեր ապարարտը վորոշ յերկարություն ալիքին հարմարեցված, վորը ներկա դեպքում 600 մետր է։ Յես ձեզ արդեն բացատրեցի, վոր կարելի է խուսափել դանազան կայանների շփոթից, տարով նրանցից յուրաքանչյուրին հատուկ յերկարություն ալիք։

Բայց դուք կարող եք հարցնել— իսկ յեթե նույն յերկարություն ալիքներով աշխատում են շատ թիվով նավային կայաններ, ինչպես է վոր չեն շփոթվում, դա վորոշ չափով ճիշտ է և նավային ուղիով— կայաններն ավելի հաճախ են իրար խանգարում, քան ուրիշ ափի կայաններ։ Լիվերպուլի և Բեյրութի մեջ զբոսընդող նավը, կարող և կարիք ունենալ լուր ուղարկելու Լիվերպուլի ուղիով— կայանին, միևնույն ժամանակ կամանով Գուվրից կալե գնացող մի ուրիշ նավ, ուղում և ուղիով ուղարկել շուրջափայն Ֆորլենդեյի կայանը։ Այս յերկու նավերն էլ հաղորդակցությունը կատարում են միևնույն ժամանակ և վորովհետև յերկուսն էլ գործ են անում նույն յերկարություն ալիքներ, ձեզ թվում է, վոր այս հաղորդակցությունները կը շփոթվեն։ Բերմանդեմում ազ-

բող ուղիով— սիրողը, վոր լարել է իր ուղիով— ընդունելը 600 մետրի վրա, ինարկե յերկու նավերի փոխանցումը կընդունի միաժամանակ և լարելով ապարարտը նրանց բաժանել չի կարող, վորովհետև յերկու նավերն էլ միաժամանակ են աշխատում։ Բայց և այնպես, Լիվերպուլի հետ հաղորդակցություն ունեցող նավային ուղիով— կայանից ուղարկված ազդանշանները, կը հասնեն ավելի ուժեղ, քան Լամանշով կալե գնացող նավի ազդանշանները։ Այդ պատճառով հավանական է, վոր Լիվերպուլի ուղիով— հեռագրողը առանց դժվարություն գրի կանի Բեյրության նավի ավելի ուժեղ ազդանշանները։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ֆորլենդեյի ուղիով— հեռագրողը՝ կալե գնացող նավից ուղարկված ազդանշանները կը լսի ավելի ուժեղ, քան Բեյրության նավից ուղարկվածները, վորովհետև առաջինն ավելի մոտ է գտնվում նրան։ Այդ պատճառով նա կարող է առանց իրար խանգարելու գրի անցնել հաղորդակցությունները։

Շփոթումներից խուսափելու համար կա յերեք գլխավոր կանոն, վորին ուղիով— հեռագրողները պիտի հպատակվեն։ Առաջին՝ իրենց փոխանցման ժամանակ նրանք պիտի գործադրեն՝ նավի և ափին գտնվող ուղիով— կայանի մեջ յեղած տարածություն համար վոշ ավելի ուժեղ ալիքներ քան անհրաժեշտ է։ Յերկրորդ՝ նրանք պիտի փոխանցվեն միայն ամենամոտ ափային կայանի հետ։ Յեկ յերրորդ՝ նրանք չպիտի սկսեն աշխատել, յեթե լսում են, վոր հարևան ուղիով— կայանն և աշխատում։ Նրանք պարտավոր են սպասել մինչև նա վերջացնի իր փոխանցումը, բացառությամբ այն դեպքերի, յերբ ստիպված են դժբաղդություն մասին ազդարարումներ ուղարկել։ Այս բոլորը յես պատմում եմ ձեզ բացատրելու համար, թե միջպես յերբեմն ուղիով— հաղորդակցության կամ համերգներ ընդունելու ժամանակ, շնորհիվ մյուս կայանների միջամտության ստեղծվում են դժվարություններ։ Սակայն կառավարություններն աշխատում են ամեն միջոց ձեռք անել այդ շփոթի դեմ և անկասկած, նրանք կը հոգան, վոր լայնահաղորդ կայանների փոխանցումները չը փչանան կողմնակի ազդանշաններից։

ԱԶԴՈՒՄ Ե ԱՐԴՈՒՄ ՅԵՂԱՆԱԿԸ ՌԱԴՈՒ-ՋԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ.

Ռադիոյից վոշ մի դադափար շունեցող մարդիկ, հաճախ դիմում էյին ինձ հետևյալ հարցով՝ արդիոք յեղանակը վորեն ազդեցություն ունի ուղիով— ազդանշաններն ընդունելու համար։ Գուցե

ձեզ թվում է, վոր անձրեային կամ ամպոտ յեղանակին ոսգիո-
հաղորդակցությունն անհնարին է կամ համենայն դեպս դժվարին:
Սակայն գործը բոլորովին այդպես չէ դրված:

Յես արդեն բացատրել եմ, վոր ոսգիո-ազգանշանները փո-
խանցվում են այսպես կոչված «յեթեր» միջավայրով և ինչպես
ձախնի և լույսի ալիքները կախում ունեն յեղանակից, այնուամե-
նայնիվ ոսգիո-ազգանշանները վոչ մի կախում չունեն նրանից:

Հետևապես անձրե կամ ձյուն և գալիս, թե ամպոտ որ և,
դա վոչ մի նշանակութուն չունի և ոսգիո-ազգանշանները ստաց-
վում են նույնությամբ: Այսպիսով յեթե խոնավ յեղանակին,
մի յերեկո ուզում եք ստանալ մի ժամվա ուրախ դվարձալիք ձեր
տանը—լայնահաղորդ կայանից, այն դեպքում դուք կարիք չու-
նեք անհանգստանալու՝ թե անհաճող յեղանակը կարող է վատ ազ-
դել ձեր դվարձալիքին:

Միակ դեպքը, յերբ յեղանակի պայմանները վորեւ ազդե-
ցություն են անում ոսգիո-հաղորդակցությանը—դա մրրիկն է կամ
ամպվորոտը (туман): Այդ ժամանակ ողբ հաճախ լցված է լինում
էլեքտրականությամբ, վորից յերբեմն ստիպված ենք կրել մի քանի
դժվարություններ: Յերբ վորեւ տեղ փայլատակում և կայծակը,
այն ժամանակ մեծ տարածությունների վրա տարածվում են
զանազան տեսակի էլեքտրոմագնիսական ալիքներ. նրանք ձեր
ընդունիչի կողմից ընդունվում են և նրա մեջ առաջացնում ան-
կահոն տրաքոց և աղմուկ, վոր ձանձրացուցիչ և և խանգարում
է ընդունել մաքուր ու անընդհատ ազգանշաններ:

Բարեբախտաբար, այդ տեսակի բարդությունները մեր յեր-
կրում պատահում են շատ քիչ *). համենայն դեպս, յերբ կայծակը
փայլատակում է մոտակայքում, խորհուրդ եմ տալիս ընդհատել
ոսգիո-կայանի աշխատանքը՝ դատելով ապագարատը էլեքտրական
հոսանքից, թեև ի միջի այլոց հիմք չկա յենթադրել, վոր ոսգիո-
ապագարատ ունեցող տունը ավելի շուտ քաշի դեպի իրեն կայծակը,
քան վորեւ ուրիշ տուն: Յեկ այսպես, յեթե դուք ընդունելու ժա-
մանակ կլսեք առանձնահատուկ պայթող աղմուկներ, այդ դեպքում
դուք կիմանաք, վոր իրենց առաջացումով նրանք պարտական են
միջոցորտային էլեքտրականության շփոթին: Յեթե նույնիսկ կայ-
ծակը փայլատակում է ձեզանից մեծ տարածության վրա, կարող

*) Չը պետք է մոտանալ, վոր խոսքը վերաբերում է Անգլիային:
Ծանոթ. սուս. թարգմ.

է պատահել, վոր դուք լսեք այդ անգուրեկան աղմուկը. նույնիսկ
ավելին՝ յեթե ողբ խիստ կերպով լցված է էլեքտրականությամբ,
այն դեպքում՝ նույնիսկ կայծակի բացակայության ժամանակ, ձեր
ոսգիո-ազգանշանները կարող են վորոշ աստիճանի փշացած լի-
նել: Ի միջի այլոց դա պատահում է շատ սակավ և համենայն
դեպս այդ յերևույթը նկատելի չէ դառնում յերբ աշխատող ապ-
պարատը շատ զգայուն է, իսկ ընդհանրապես ոսգիո-համերգներ
լսելու համար, այդպիսի ապագարատները չեն գործադրվում ունկն-
դիւնների լայն շրջանների կողմից: Յերբեմն այդ միջոցորտային
շփոթը հարյուրավոր՝ նույնիսկ հազարավոր կիլոմետր հեռավորու-
թյունից է հասնում, վշտացնելով մեր յերկրում գտնվող ոսգիոյի
աշխատակիցներին, բայց կարիք չկա դրանից ընկճվել, վորովհետև
այդ բարդությունները պատահում են շատ քիչ:

Յես տալիս եմ այս բոլոր բացատրությունները միայն նրա
համար, վորպեսզի պատասխանած լինեմ այն հարցին թե՛ «ազդում
է արդի՞ք յեղանակը ոսգիո-հաղորդակցության վրա»:

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ Ե ԻՄԱՆԱԼ ՄԻ ՌԱԳԻՈ-ԿԱՅԱՆ, ՎՈՐ ՄՅՈՒՍ ԿԱՅԱՆՆ ՌԻՋՈՒՄ Ե ԻՐԵՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՌԻՂԱՐԿԵԼ.

Այս հարցը դրվում է շատ հաճախ, մինչդեռ նրա պատաս-
խանը չափազանց հասարակ է:

Բոլոր առևտրական կայաններն աշխատում են գիշեր ու ցե-
րեկ, յերկու ուղղությամբ, հերթով և նրանցից մեծամասնու-
թյունը նավային կայանների նման՝ առաջուց յերբեք չգիտե
վորտեղից սպասել հետևյալ հաղորդակցությունը: Այդ պատճա-
ռով ոսգիո-հեռագրողը պետք է շարունակ հետևի իր ապագարա-
տին, հազնելով գլխի կասկան հեռախոսի խողովակների հետ միա-
սին և ահանջ դնելով, չեն կանչում արդի՞ք իր կայանի «կոչելու
ազգանշաններին» վորոնք փոխարինում են հեռախոսի համար-
ներին: Նույն վարկյանին նա պիտի պատասխանի, վորովհետև
անուշադրությունը կարող է ունենալ շատ լուրջ հետևանքներ:
Մեծ նավերի վրա սովորաբար լինում է յերեք ոսգիո-հեռագրող,
վորոնցից յուրաքանչյուրը հերթով աշխատում է 8 ժամ, ընդու-
նելով և փոխանցելով հաղորդակցություններ:

Շատերին թվում է, վոր սարսափելի տխուր գործ է շարու-
նակ ապագարատին ահանջ դնելը, վորպեսզի բաց չթողնել կոչը:

Բայց ամեն մի ուղիով-կայան, միջին թվով այնքան շատ գործ ունի, վոր մշտական հերթապահությունը անհրաժեշտ է: Սակայն կարող է պատահի դուր պատասխանեք, վոր յերբ խոսքը վերաբերում է սիրողների կայաններին, վորոնք կուզենային հարաբերութեան մեջ մտնել իրենց հարեան բարեկամների հետ, կնախընտրեն ունենալ հնարավորություն զանգով իրար կանչելու, ինչպես սովորական հեռախոսումն է:

Ինչու չանել այդ խանգարող պատճառ չկա:

Ռազիո-ինժեներները կատարելագործել են հատուկ ընդունիչներ, վորոնց կանչելու ժամանակ զանգը խփում է, բայց այդպիսի սարքն անհրաժեշտ չէ և միայն ավելորդ ծախս է: Մեծ մասամբ սիրողները ժամանակի վերաբերմամբ իրար մեջ պայմանավորվում են, թե յերբ են խոսելու և վորոշ ժամին հատում են իրենց ապագաբանների մոտ և այսպիսով կապ հաստատում իրար հետ:

ՌԱԴԻՈ-ՓՈՒԱՆՑՄԱՆ ԶԱՆԱԶԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՎՈՐՈՒՄ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԼԻՆԵԼ.

Տնային ընդունիչի ոգնութեամբ՝ ուղիով-սիրողը կարող է ընդունել 3 տեսակի ազգանշաններ: Առաջին՝ նա կարող է ընդունել ազգանշաններ, վորոնք առաջանում են այսպես կոչված «կայծային-կայան»-ներէր: Այդ կայծային կայաններն ուղիով-կայանների ամենաակզրնական տեսակներն էին և այդ սխառմը մինչև այժմս էլ ամեն տեղ գործածվում են նավային կայանների համար: Համարյա բոլոր կայծային ազգանշանները, վորոնք դուք կստանաք՝ կառավարան կամ նավային կայաններից, կամ թե ափային, վորոնց հետ նրանք փոխանակվում են հաղորդակցութեաններով:

Կայծային-կայանների աշխատանքը հիմնված է նրա վրա, վոր փոխանցող ապարատն արտադրում է մեծ քանակութեամբ կայծեր՝ հեռագրական բանալու ամեն մի սեղմվելուց:

Ամեն անգամ յերբ այդ բանալին՝ վորը ըստ էյութեան հանդիսանում է զանգի կնոպկայի բարեփոխված ձևը, սեղմվում է ներքև, շատ բարձր լարման էլեքտրական հոսանքն անցնում է այսպես կոչված՝ կայծային միջավայրը, վորը իրանից ներկայացնում է 2 մետաղյա գնդեր զասավորված իրար մոտ:

Կայծերն արագ կերպով անցնում են այդ միջավայրով, առաջանելով կապտավուն—սպիտակ բոց և ուղեկցվում են բարձր պայթյունով կամ վզոցոցով:

Ամեն անգամ յերբ կայծն անցնում է կայծային միջավայրով, էլեքտրական հոսանքներն անցնում են հաղորդիչ անտենանան և տեղի յե ունենում էլեքտրական ալիքների առկայծում (излучение): Իսկապես էլեքտրական եներգիան անտենայից դուրս չի գա, բայց էլեքտրական հոսանքի անցնելը մետաղե թելով՝ առաջանում է նրա շուրջը յեթերում տարածվող էլեքտրոմագնիսական ալիքներ, վորոնց մասին յես արդեն խոսել եմ:

Յեթե հեռագրական բանալին սեղմել այնքան ժամանակ, վորպեսզի տալ գծիկ ըստ Մորզեյի կոդի, մոտ քսան կայծ կանցնի կայծային միջավայրով և քսան առանձին փոքրիկ էլեքտրոմագնիսական ալիքների խմբակներ կուղարկվեն անտենայով: Յեթե բանալին կետ է տալու, այն զեպքում անտենայից կառկայծեն միայն ալիքների վեց խումբ, մի-մի հատ ամեն մի կայծին:

Յուրաքանչյուրն այդ ալիքների խմբերից՝ տարածվում է ամեն ուղղութեամբ և յերբ ալիքները խփում են ուղիով-ընդունիչ կայանի անտենային, նրանք առաջանում են նրա մեջ էլեքտրական հոսանք, ազդում են ընդունիչ ապարատին և հեռախոսի խողովակում լավում է մի զարկ: Յերբ հաղորդիչ կայանն ուղարկում է գծիկ, կայծային միջավայրով արագ կանցնեն որինակ՝ քսան կայծ և վորովհետև յուրաքանչյուր կայծն առաջանում է մի խումբ ալիքներ, այդ զեպքում ընդունիչ կայանում կլավի մի զարկ, համաձայն հաղորդիչ կայանի ամեն մի կայծին: Դուք կլսեք վոշ թե կայծի պայթյունը, այլ նրանից առաջացած մի խումբ ալիքներին: Բայց վորովհետև կայծերն իրար կհետևեն մի վարկյանում 1000-ի արագութեամբ, այդ պատճառով գծիկ փոխանցելիս մի շարք առանձին զարկեր լսելու փոխարեն, դուք կլսեք յերաժեշտական վզոցոց՝ գծիկի համար յերկար իսկ կետին կարճ: Ռազիո-հեռագրի աշխատակիցները կայծերի քանակութեանը մի վարկյանում անվանում են «կայծային խտութեան» և դուք հեռախոսամբ կհասկանանք, վոր տարբեր խտութեան ունեցող կայանները՝ ընդունիչ-կայանում կարտադրեն տարբեր ձայներ:

Յամբ աստիճանի կայծային խտութեան*) ունեցող կայանը՝ ընդունիչում տալիս է ցածր նոտա, իսկ բարձր խտութեան ունեցող հաղորդիչը, ընդունիչ-կայանում արտադրում է բարձր յերաժշտական նոտա:

*) Այլ կերպ անվանած «նոտ փոխանցման կարան».

Սակայն պետք չէ կայծային խառնությունը շփոթել ալիքի յերկարություն հետ: Այս վերջինիս հետ նա ընդհանուր վոչինչ չունի և վորոշում է միայն հաղորդիչ կայանի ուղարկած ալիքների խմբակների քանակությունը մի վարկյանում: Ալիքների ամեն մի խմբակը կարող է բաղկացած լինել, որինակ 12 լրիվ ալիքներից, վորոնցից յուրաքանչյուրը կունենա վորոշ յերկարություն, ասենք 600 մետր:

Կայծային կայանների ալիքներն իրենց տիպով խիստ տարբերվում են լայնահազորոց կայաններով ուղարկվող ալիքներից, վորոնք փոխանցում են յերաժշտություն կամ խոսակցություն: Կայծային կայանից ուղարկվող ալիքների յուրաքանչյուր խմբակը, սկսվում է շատ մեծ ալիքից, վորին հաջորդում են մի շարք փոքր ալիքներ, սակայն ամեն մի հաջորդող ալիք փոքր է նախորդից: Այդ տիպի ալիքները կոչվում են «հանգչող» ալիքներ, վորովհետև նրանց եներգիան աստիճանաբար հանգչում է: Կայծային կայաններն անպետք են շատ մեծ տարածությունների համար և նրանք շինվում են միայն նավային կազմվածքների համար:

Կայանների նոր տիպը, վոր վերջին տարիներում գլխավորապես տարածվում է, կրում է «չհանգչող ալիքներով կայան» անունը: Այդ կայանները այնքան գեղարվեստական չեն, վորքան նախկին կայանները, բայց ավելի ուժեղ են:

Մրանք աշխատում են անձայն և այստեղ կրակային բունդներ չեն լինում, վորոնք հաճախ դիտվում են կայծային կայաններում:

Ռադիոյի մասին գաղափար չունեցող մարդկանց մեծամասնությունը յերևակայում է, թե կայծերն ունեն եսկան նշանակություն աշխատանքի համար, և վոր ուղիտ-կայանը լիքը չէ մինչև վոր նրա վրա չլսվի ձայն և չբռնկի բոց: Միայն թե նրանք համոզված չեն և չգիտեն թե՞ արդիւր կայծերն իսկապես առաջանում են հաղորդակցություններ ընդունելու միջոցին:

Թույլ ալիք ինձ միանգամայն ընդմիշտ վստահացնել ձեզ, վոր թե ձայնը և թե կայծերը դիտվում են միայն կայծային կայանից փոխանցվելիս: Բոլորն ինչ վոր լսում եք ընդունիչ կայանում՝ դա հեռախոսի վզողն է, իսկ կայծերն ու ձայնը բացակայում են նույնիսկ նոր տիպի «չհանգչող ալիքներով հաղորդիչ» կայաններում: Հեռագրական բանալին, ինչպես առաջ գործածվում է կետեր և գծիկներ փոխանցելու համար, բայց այդ կետերն ու գծիկները չեն բաժանվում կայծային խմբերի, հետևապես այստեղ մենք չունենք առանձին ալիքների փոքրիկ խմբակներ, վորոնց վրա

բաժանվելին կետերն ու գծիկները: Մենք պարզապես ունենք ալիքների հեղեղ, վորոնք գալիս են հաղորդիչ անտեննայից:

Բոլոր այդ ալիքներն ունեն միատեսակ ույժ և առկայծում են անտեննայից անընդհատ, այնքան ժամանակ, քանի վոր բանալին սեղմված է. այդ տեսակ ալիքները կոչվում են չհանգչող:

ՌԱԴԻՈ-ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԻ ԱԼԻՔՆԵՐԸ.

Ռադիո-հեռախոսային կայանից առկայծվող ալիքներն, իրենց տիպով տարբերվում են չհանգչող ալիքներից և կայծային կայանների արտադրած՝ հանգչող ալիքներից:

Բոլոր ուղիտ-հեռախոսային հաղորդիչներն ըստ էություն հանդիսանում են չհանգչող ալիքների հաղորդիչները, բայց հատուկ գործիքների ավելացումով կերպարանափոխված, վորի ամենաեյական մասն է կազմում միկրոֆոնը: Միկրոֆոն կոչվում է այն սարքը (прибор), վորի մեջ դուք խոսում եք, յերբ ողտվում եք սովորական հեռախոսից: Յերբ դուք խոսում եք ուղիտ-հեռախոսային կայանի միկրոֆոնով, դուք առաջացնում եք ելեքտրական հոսանքներ, վորոնք փոխում են չհանգչող ալիքների ամպլիտուդան (այսինքն ույժը):

Այժմս ալիքների ամպլիտուդան կփոփոխվի մեկ բարձրանալով մեկ ցածրանալով և միկրոֆոնի գործելը կախում կունենա յերաժշտություն ու խոսքի վորակից:

Դուք պետք է պարզեք ձեզ, վոր ալիքների յերկարությունը (այսինքն գազաթների միջի տարածությունը) փնում է միշտ միևնույնը, բայց բարձրանում կամ ցածրանում է ամպլիտուդան՝ ալիքի ույժը*):

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԱՆԱԶԱՆ ՏԻՊԻ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ.

Կայծային և ուղիտ-հեռախոսային կայանների ալիքները կարող են ընդունվել ամենապարզ սարքով: Բայց այդ տեսակ սարքերը փոխանցում չեն ընդունի՝ չը հանգչող ալիքներով կայանից: Յեթև դուք ցանկանայիք ստանալ ազգայնաշաններ, չըհանգ-

*) Ալիքի ամպլիտուդա կոչվում է գազաթի բարձրությունը կամ ալիքի փոսի խորությունը:

չող ալիքներով արտադրված (ի հարկէ Մորզեյի կողով), այդ դեպքում դուք պետք է ձեռք բերեք ավելի կատարելագործված ապագարատ: Բայց ի հարկէ ձեզանից մեծամասնութիւնը հետաքրքրված է վոչ թէ Մորզեյի ազգանշաններով, այլ միայն յերաժշտութեան և խոսքի փոխանցումով: Իսկ յեթէ այդպէս ե, այդ դեպքում դուք կարիք չունեք գիտենալ վորեւէ բան չը հանգչող ալիքներէ ընդունման մասին:

**ՄԻ ԲԱՆԻ ՍԿՋԲՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՆԵՖՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:**

Յեթէ դուք ցանկանաք պարզել ձեզ այն հասարակ տեխնիքական բացատրութիւնները, վոր յես ուզում եմ տալ, այն դեպքում դուք ստիպված եք ծանոթանալ սկզբում ելեքտրականութեան մի քանի ամենապարզ հիմնական տեղեկութիւններէ հետ: Ի հարկէ դուք կարող եք գործել ձեր ուղիտ-ընդունիչով, բոլորովին վոչինչ չը գիտենալով գործի տեխնիքական կողմի մասին, բայց յես յենթադրում եմ, վոր դուք կը ցանկանայիք ստանալ գոնե մի քանի տարրական տեղեկութիւններ այդ առարկայից:

Ամենից առաջ յես պետք է ձեզ ասեմ, վոր բոլոր նյութերը բաղկացած են վերին աստիճանի փոքրիկ մասնիկներից, վորոնք կոչվում են ատոմներ: Այսպէս որինակ, յենթադրենք՝ վոր դուք վերցնում եք մի կտոր պղինձ և սկսում կտրատել մանր կտորներով, այժմ յերեակայենք, վոր դուք շարունակում եք այդ կտրատելն այնքան՝ վորքան իրականութեան մեջ անհնար է անել, այն ժամանակ վերջ ի վերջո դուք կը ստանաք նյութի ամենափոքրիկ մասնիկներ, վորոնք դարձյալ պղինձ են: Բայց յեթէ նորից շարունակել նրանց բաժանումը, այն ժամանակ նրանք կը դադարեն պղինձ լինելուց: Գիտութեան մեջ այդպիսի ամենափոքր մասնիկները կոչվում են ատոմներ:

Չընայած նրա միանգամայն չնչին մեծութեանը, յուրաքանչյուր ատոմ կարելի չէ համեմատել արեգակնային սիստեմի հետ:

Նրանում կա կենտրոնական միջուկ, վորի շուրջը պտտվում են մեծ քանակութեամբ, ելեքտրական եներդիայի փոքրիկ մասնիկներ: Այդ մասնիկները կոչվում են «ելեքտրոններ» և պտտվում են միջուկի շուրջը, ինչպէս մոլորակներն արևի շուրջը:

Հրաշք է թվում, վոր մի սովորական մետաղի կտորում, կամ վորեւէ ուրիշ նյութի մեջ կան միլիոնավոր ատոմներ, բայց կամ կամ չը կա, վոր այդ սիստեմներն իսկապէս գոյութիւն ունեն:

Այսպէս, յեթէ մենք վերցնենք մի պղնձալար և միացնենք նրան, որինակ ելեքտրական բատարեյին, այն ժամանակ այդ լարով կ'սկսի անցնել ելեքտրական հոսանք: Այդ հոսանքը դիտվում է իրրէ ելեքտրոնների հեղեղ, վորոնք սլանում են լարի մի ծայրից դեպի մյուսը:

Սովորական լամպային բատարեյան ունի յերկու սեղմիչներ, կամ թէ մետաղյա կոճակներ, վորոնց միացնելով լարը մենք կարող ենք դուրս բերել ելեքտրականութիւնը զանազան նպատակների համար: Ելեքտրականութիւնն իրենից ներկայացնում է ելեքտրոնների հեղեղ լարի ընթացքով, բատարեյի այն սեղմիչը, վորով ելեքտրոններն անցնում են լարի մեջ՝ կոչվում է բացասական, վորը սովորաբար բատարեյի վրա նշանակվում է հասնման նշանով (—): Ելեքտրոններն ընթանում են լարով և անցնելով, մտնում են մյուս սեղմիչը կամ բատարեյի դրական պոլուսը (полось), սա սովորաբար նշանակվում է պլուսնշանով (+):

Նրանք, ովքեր փոքր ի շատե ծանոթ են ելեքտրականութեան հետ, կարող է պատահի ծիծաղեն իմ այս պարզ բացատրութեան վրա, բայց յես յելակետ ունեմ այն, վոր ընթերցողը վոչ մի գաղափար չունի այս առարկայից, շարունակելով իմ բացատրութիւնը, յես կը պատմեմ թէ ինչն է կոչվում «շղթա»: Այս անվան տակ հասկացվում է վորոշ կերպով դասավորված գործիքների շարքը, վորոնցով անցնում է բատարեյի մատակարարած ելեքտրական հոսանքը: Շղթան կարող է կազմված լինել պարզապէս բատարեյից և պոլուսների հետ միացված մի կտոր լարից: Այսպէս որինակ, բատարեան հոսանք է տալիս ելեքտրական լամպայի բարակ մետաղե թելին, վորը շիկանալով մինչև սպիտակելը՝ շատ վառ լույս է տալիս:

Ելեքտրական շղթաներից սա ամենապարզն է, բայց նոր ուղիտ-ընդունիչ կայաններում դուք տեսնում եք ավելի բարդ ելեքտրական գործիքներ, հետևապէս շղթաներն այնտեղ ավելի բարդ են:

Յեթէ դուք ձեռք եք բերում ազդիտ-կանալորում արդեն պատրաստի՝ ինչպէս անում են մարդկանց մեծամասնութիւնը, վորոնք անաչառ են դեպի ազդիտի ուսումնասիրութիւնը, դուք չեք անհանգստանա շղթաների մասին, ձեր գնած արկղում նրանք կարգավորված կը լինեն:

Իսկ յեթե դուք ձեռք բերեք վոչ ամենապարզ ապագրաստ-
ներից, ձեզ յերկի պետք կ'լինի ծանոթանալ բառարեանների հետ:

Բառարեանները ծառայում են ելեքտրական հոսանք մատա-
կարարելու համար և սովորաբար լինում են չոր, այսինքն այն-
պիսիները, ինչպիսիները գործ են անում ելեքտրական լապ-
տեքներէ համար, կամ ակկումուլյատորներ, վորոնք կազմված են՝
որինակ ցելլուլոզիդի արկղից, վորը պարունակում է իր մեջ թը-
թվուտ և արձձի թիթեղներ:

Չոր բառարեան շուտ է սպառվում և հետո բանի պետք չի
լինում: Իսկ ակկումուլյատորը կը մատակարարի հոսանք յերկար
ժամանակի ընթացքում, իսկ յերբ սպառվի, նրան կարելի լի
նորից լցնել կամ՝ այսպես ասած՝ նորից լցնել ելեքտրականու-
թյամբ:

Ամեն մի բառարեա կամ ակկումուլյատոր ունի յերկու պո-
լյուս—դրական և բացասական, մինուս (—) և պլյուս (+): Սո-
վորաբար ակկումուլյատորների մեջ դրական պոլյուսը նշանա-
կում են կարմիր գույնով իսկ բացասականը սև: Մյուս բառա-
րեան, վորը կարող է ձեզ պետք գալ, նույնպես ունի յերկու պո-
լյուս՝ պլյուս և մինուս: Այս բառարեան աղիս է հոսանք մոտ
40 կամ 80 վոլտի և մի քանի գեպերում վոլտերի քանակու-
թյունը կարելի լի փոխել: Այս բարձր-վոլտած ունցող բառա-
րեաները, կամ «բարձր լարման» բառարեանները, ինչպես հաճախ
անվանում են, սովորաբար պատկանում են չոր բառարեանների
տիպին: Ոգտվելով գնված ռադիո-ընդունիչից, նրա վրա դուք կը
գտնեք մետաղյա սեղմիչներ «պլյուս» և «մինուս» նշաններով,
վորոնց պիտի միացնել բառարեանների համապատասխան սեղմիչ-
ները: Ի հարկե դուք պիտի իմանաք միացնել ձեր բառարեանները
սարքի հետ և դրա համար դուք՝ հասկանալի լի կը ստանաք
անհրաժեշտ կարգադրություններն այնտեղ, վորտեղ կը գնեք ձեր
կահավորումը:

ԸՆԳՈՒՆԻՉՆ ԻՆՉՊԵՍ Ե ԲՈՒՆՈՒՄ ՈԱԳԻՈՅԻ ԱԼԻԲՆԵՐԸ.

Յերբ ելեքտրոմագնիսական ալիքները հասնում են գեանից
բարձր ձգված մետաղալարին, նրա մեջ զրգովում են ելեքտրա-
կան հոսանքները, վորոնք սկզբում գնում են մի ուղղությամբ (մե-
տաղալարի յերկարությամբ, անտեղնայից ռադիո-ընդունիչի մի-

ջով) գեպի գեանին և հետո հակառակ ուղղությամբ՝ գեանից սար-
քի միջով անտեղնայի հեռավոր ծայրին: Առաջ մի և ապա հա-
կառակ ուղղությամբ գնացող հոսանքները, կոչվում են «փոփո-
խական հոսանքներ»: Իսկ յեթե հոսանքը գնում է շարունակ մի
ուղղությամբ, նա կոչվում է մշտական հոսանք: Ելեքտրոմագնի-
սական ալիքներից զրգովող հոսանքները, վորոնք գալիս են լայ-
նահաղորդ կայաններից, մի վայրկյանում մոտ միլլիոն անգամ
փոխում են իրենց ուղղությունը: Ի հարկե զժպար և պատկերա-
ցնել անտեղնայից ներքև, հակառակ ուղղությամբ՝ մի վայրկյա-
նում միլլիոն արագությամբ սլացող հոսանք, բայց այդ իսկա-
պես տեղի չի ունենում: Այդ մեծ խտության փոփոխական հո-
սանքները (կամ «տատանվող հոսանքներն»), ինչպես ընդունված
և անվանել) փոխվում են իրենց ուլթով, նայած ալիքների ուլթի
փոփոխմանը, վորոնք հասնում են անտեղնային:

Յես արդեն ձեզ ասել եմ, վոր ռադիո-կայանից ուղարկված
ալիքների ուլթը զգալիորեն տատանվում է ըստ նվազածության
և ըստ խտակցության: Իրա հետևանքով, ամեն մի ընդունիչ-կայա-
նում բարձր խտության փոփոխական հոսանքը՝ անտեղնայում
նույնպես արագ փոխվում է և ներկայանում ձիշտ վերարտա-
դրումը փոխանցող կայանի, փոփոխական հոսանքների: Միակ
տարբերությունը կայանում է նրանում, վոր ընդունիչ անտեղ-
նայի մեջ, ամեն մի հոսանք շատ ավելի թույլ է, քան փոխանցող
կայանինը, վորովհետև ուղարկվող եներգիան ցրվում է ամեն ուղ-
ղությամբ և միայն մի փոքրիկ մասնիկն այդ եներգիայի՝ հաս-
նում է ընդունիչ կայաններից յուրաքանչյուրին: Այդ պատճառով
վերջին կայաններում անհրաժեշտ է ունենալ շատ զգայուն ապ-
պարամներ, մանավանդ մեծ տարածություններից ազգանշան-
ներ ընդունելու ժամանակ:

Իուք կմտածեք այժմ, վոր ռադիոյով փոխանցված խտակ-
ցությունը լսելու ամենապարզ միջոցն այս է՝ ձեր հեռախոսի մի
զույգ խողովակները վերցնել, միացնել այսպես կոչված անտեղ-
նայի շղթային հետևյալ կերպով. անտեղնայի տանը հետ միաց-
վող ծայրի և հողակցող մետաղալարի մեջ տեղ:

Բայց այս փորձը չի տա վոչ մի հետևանք, վորովհետև հե-
ռախոսի խողովակը իր կազմությամբ չի կարող ընդունել մեծ
արագությամբ ուղղություն փոխող հոսանքներ:

Սովորական հեռախոսային գծի վրա՝ խտակցով միկրոֆոնի
մեջ, դուք արտադրում եք փոփոխական հոսանքներ տարբեր ուլթի

և հեռախոսային խողովակը գծի մյուս ծայրում ընդունում է այդ հոսանքները և դրան համապատասխան դողդողում է, արտադրելով ձայներ՝ նման խոսակցութեան ձայնին: Բայց յեթե «խոսութեանը» շատ բարձր է, այդ դեպքում հեռախոսային խողովակը չի կարող դողդողալ բավարար արագութեամբ և վոչինչ չի ստացվի: Այդ հոսանքները դանդաղեցնելու համար անհրաժեշտ է վորեւէ բան անել վորպեսզի նրանք ազդեն խողովակի վրա:

Այդ անհրաժեշտ է նաև ուրիշ պատճառով. յեթե նույնիսկ հեռախոսը կարողանար ընդունել մի վարկյանում միլլիոն անգամ փոփոխվող հոսանքներ, միևնույն է մարդկային ականջը չեր ըմբռնի նրանց:

Վորպեսզի ձևափոխել արագ, փոփոխական և տարբեր ույժի հոսանքներն այնպիսի հոսանքների, վորոնք ստիպելին հեռախոսին աշխատել, գործնականապես մենք կը կատարենք անտենայի շղթայի հոսանքների «ուղղացում»-ը:

Սոսեխով ուղղացման մասին, մենք հասկանում ենք հոսանքների շարժումը վորեւէ ուղղութեամբ խանգարելու միջոց: Այժմ հոսանքը փոխանակ մի, ապա հակառակ ուղղութեամբ գնալու, կը գնա ուղղակի, չափազանց արագ զարկերով միևնույն ուղղութեամբ: Հեռախոսը չի կարողանա ըմբռնել ամեն մի առանձին զարկը, բայց վորովհետև նրանք բոլորը մի ուղղութեամբ են գնում, նրանք այսպես ասած՝ հավաքվում են և ունենում են միջին ազդեցութեան:

Սկզբնական հոսանքներն անտենայում փոխում են իրենց ամպլիտուդան կամ ույժը, համեմատաբար դանդաղ, լայնահաղորդ կայանից խոսողի ձայնի հնչյունից կախված. այդ պատճառով ուղղացված հոսանքների ույժն էլ կ'փոխվի համեմատաբար դանդաղ և իսկապես մենք ունենք այժմ կարծես միջին հոսանք, վորը գնում է նույն ուղղութեամբ և փոխվում ույժով, այն չափով՝ ինչպես խոսում են հեռավոր փոխանցող կայանում: Այս հոսանքը ստիպում է հեռախոսին դողդողալ և սալ համապատասխան փոխանցող կայանի ձայները:

Այսպիսով, ընդունիչ կայանը կազմող գլխավոր մասերն են՝ անհրաժեշտ յերկարութեան ալիքների լարման սարքը, մեծ խոսութեան ալիքների ուղղացման սարքը և մի զույգ հեռախոսի խողովակներ:

Այժմ յես հերթով կ'զննեմ այս բոլոր սարքերը, նախապես ասելով մի քանի խոսք անտենայի մասին:

Ա Ն Տ Ե Ն Ն Ա

Գուցե ձեզ պատահել է, գրոսնելիս տեսել վորեւէ այդու կայմ (мачта), վորից դեպի տունն են ձգվում մետաղալարեր: Դա ամենայն հավանականութեամբ յեղել է ռադիո-սիրողի անտենան, այն մասը, վոր այսպես ասած՝ ըմբռնում է ալիքները և տալիս նրանց տան ներսում գտնվող ընդունիչ-ապարատին:

Անպիտում տիրող որենքներով, սիրողների անտենաների բարձրութեանը և յերկարութեանը սահմանափակված է. նրա բարձրութեանը 30 մետրից ավելի չպիտի լինի, իսկ երկարութեանը 15-30 մետր: Ամերիկայում այսպիսի որենքներ չկան: Կան անտենայի գանազան տիպեր և յես պարտավորվում եմ նկարագրել մեկ կամ յերկու տիպ: Ավելի գործնականն է «շուռ տըված L» կոչված անտենան և կոչվում է այսպես, վորովհետև նա ունի ուղղաձիգ և հորիզոնական մաս *). ուղղաձիգ մասը կոչվում է «ներածումն» (ввод), վորովհետև նրանով անտենայի գլխավոր հորիզոնական մասից՝ ելքտրական հոսանքը ներմուծվում է այն շինութեանը, վորտեղ գրված է ընդունիչ ապարատը: Սովորաբար ներածման յերկարութեանը համարյա հավասար է լինում անտենայի յերկարութեանը, միջին թվով 9-10¹/₂ մետր:

Անտենայի ամենապարզ ձևն է՝ միտակ պղնձալարը, շատ նման սովորական հեռախոսային գծերի վրա գործածվելիք լարերին: Այս պղնձալարը ամրացվում է սյունի գագաթին, ասենք 10 մետր բարձրութեամբ՝ պարտեզի մեջտեղում և նույնպես ամրացվում է ձեր տան ծխնելույզին կամ թե այն ձողին, վոր կապված է խողովակին: Ապա ձեզ մոտ գտնված հենարանից այդ լարն իջեցնում եք ներքև, հետո անցկացնում որինակ՝ պատուհանից դեպի ձեր սեղանատունը, կամ մի ուրիշ սենյակ, ուր դուք յենթադրում եք դնել ձեր ընդունիչը:


Դուք հասկանում եք ի հարկե, վոր ձեր անտենայի ամրացման միջոցը թողնվում է ձեր հայեցողութեանը: Որինակ՝ դուք կարող եք ձգել լարը պարտեզի վորեւէ ծառից դեպի վերի հարկի սլատուհանը, կամ յերկու ծառերի միջև: Պետք է հիշել միայն, վոր վորքան բարձր տեղավորված լինի ձեր անտենան, այնքան լավ արդյունք կը ստանաք դուք:

*) Մեկ մոտ նման անտենան կոչվում է Γ-ի նման:

Գործնական կյանքում անտեննայի ամրացումը, այնքան հասարակ չէ ինչպես յես ձեզ ապացի, անհրաժեշտ է ձեռք առնել միջոցներ հոսանքի փախուստի դեմ: Այդ փախուստի առաջն առնելու համար, դուք ստիպված կը լինեք իզոլյատորներ զետեղել բոլոր այն տեղերում, վորտեղ մերկ պղնձալարը կարողանար շփվել ծառի, տան, պարանի կտորի կամ վորևէ ուրիշ առարկայի հետ, վորի միջով տեղի ունենար փախուստը: Յեթե դուք ուշադրութեամբ դիտել եք սովորական հեռախոսային սյուները, նկատած կը լինեք նրանց վրա փոքրիկ գավաթներ, վորոնց միացվում են պղնձալարերը: Ահա դրանք են իզոլյատորները: Յեթե չը լինեյին դրանք կամ որինակ՝ հեռախոսային մետաղալարերը ամրացված լինեյին սյուների հարիզոնական փայտիկներին, ելեքարական հոսանքի մեծ մասը թեւերից կը հոսեր սյունի մեջ, իսկ նրա միջով կանցներ հողը, վորտեղ կ'կորչեր առանց վորևէ ոգուտի: Այդ պատճառով, մենք գործ ենք անում իզոլյատորները սաղիտի անտեննային ոժանդակելու համար. միայն այդ իզոլյատորները մի քիչ այլ տիպի յեն, քան հեռագրի և հեռախոսային սյուների վրա յեղածները:

Յերթագրենք, վոր մենք ունենք անտեննա, կազմված միատակ մետաղալարից և մենք ուզում ենք նրան ամրացնել պարտեզում գտնված սյունի գագաթին: Մենք լարը չենք կապում ուղղակի ձգող մասին, վոր միացված է սյունին, այլ սկզբում լարի ծայրը ամրացնում ենք իզոլյատորին իսկ հետո իզոլյատորը կապում պարանին. այս ձևով յեթե ելեքարական հոսանքը ուղենար հոսել անտեննայի լարից, նա առաջ պետք է անցներ իզոլյատորի միջով, իսկ վորովհետև իզոլյատորը պատրաստում են հատուկ նյութից, որինակ՝ ֆարֆորից, երանետից և այլն, նրանք թույլ չեն տալիս հոսանքին անցնել իրենց միջով: Հավասար կերպով ձեզ իզոլյատոր է պետք նաև տան մոտ յեղած անտեննայի ծայրի համար: Մինչև նա չշփվի տան հետ, իզոլյատորներ պետք չեն, բայց յերբ անտեննան մոցվում է տան մեջ, որինակ՝ պատուհանից, մերկացած պղնձալարը կը շփվի պատուհանի շրջանակին և դրանից առաջացած հոսանքի փախուստը շատ վնասակար կը լինեք ձեր ազդանշաններին: Սովորաբար սենյակ մասնելու համար գործ է անվում ապակյա կամ ռետինե խողովակ. սակայն դրա փոխարեն դուք կարող եք գործածել առանձնացրված մետաղալարի մի կտոր, այսինքն մետաղալարը ծածկված ռետինե շերտով կամ փաթաթված մոմած բամբակե թելով:

Սովորական մետաղալարը՝ վոր գործ է անվում ելեքարական դանդերի համար, կոչվում է առանձնացրված մետաղալար և դրա մի կտորը կարող է գործածվալ ձեր պատուհանից անցկացնելու համար: Ինչպի սենյակ անցկացրված լարի ծայրը միացվում է ձեր ընդունիչի՝ «անտեննային սեղմիչի» հետ:

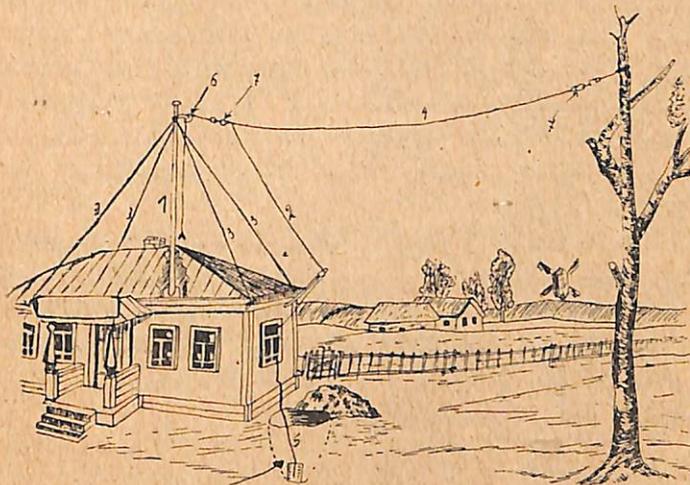

Նկ. 4. Անտեննա կանգնեցնելու միջոցներից մեկը.— 1. Փայտյա ձող, 2. Ներածումն, 3. Ձգող լարեր, 4. Անտեննա, 5. Հողակցումը, 6. Ծախարակ, 7. Իզոլյատոր.

Այս սեղմիչը սովորաբար նշանակված է լինում A տառով: Նախ քան ուրիշ հարցերին անցնելը, յես կ'ուզենայի հիշեցնել, վոր շատ սիրողներ նախընտրում են միատակ լարի փոխարեն գործածել յերկու զուգահեռական մետաղեթելեր, վորոնք դառնվում են մի քանի գեղյմետր տարածութեան վրա իրարից, և յուրաքանչյուրն ունի մոտավորապես 15 մետր յերկարութեան:

Այս 2 թելերը կախվում են ինչպես գամակ (ձոճ), 2 ձողերի ոգնութեամբ, վորոնցից ամեն մեկն ունի 1 1/2 մետր յերկարութեան: Տան մոտ այդ յերկու թելերը միացվում են իրար և միատակ թելը հոսանքը մոցնում է ձեր ընդունիչի մեջ:

Ինք հասկանում եք, վոր այսպիսի փոքրիկ գրքույկում անհնար է նկարագրել անտենայի բոլոր տիպերը: Որինակ, յեթե դուք ապրում եք լայնահաղորդ կայանին շատ մոտ, դուք հնարավորութեան կունենաք առանց արտաքին անտեննայի՝ ստանալ լավ ազդանշաններ, ուղղակի առանձնացրված մետաղալարի մի

ծայրը մտցնելով ձեր ընդունիչի՝ «անտեննային սեղմիչի» մեջ, տանելով թելը դեպի առաստաղի վորևե կետը կամ սանդուխտներով դեպի վեր, վորքան կարելի յե բարձր: Ամբողջ խնդիրը ձեր ապագարատի զգայնության մեջն և և ձեր հարևանությունը լայնահայտրդ կայանի հետ: Գոյություն ունի անտեննայի մի տիպ, վորը կազմված և ուղղակի փայտյա շրջանակից, վորի վրա փաթաթվում և առանձնացրված թելի մի քանի կծիկ, ողակի ձևով 0,9—1,8 մ. շառավիղով: Այսպիսի անտեննան սովորաբար կոչվում և շրջանակային անտեննա. նրա մի ծայրը միացվում և ձեր ընդունիչի անտեննայի սեղմիչի հետ, իսկ մյուսը հողակցման համար նշանակված սեղմիչի հետ, վորը սովորաբար նշանակվում և E տառով*):

Այս անտեննան ի միջի այլոց, չի տալիս այնպիսի ուժեղ ազդանշաններ, ինչպիսին դուք ստանում եք դրա անտեննայից, վորը հանձնարարում ենք մեծ մասամբ. սակայն յերբեմն անհարմար և կանգնեցնել արտաքին անտեննա: Շրջանակային անտեննան միշտ իր կողով պետք և ուղղված լինի լայնահայտրդ կայանին, վորին դուք ուղում եք լսել:

Հ Ո Ղ Ա Վ Յ Ո Ւ Մ Ն. (заземление).

Յես արդեն ասացի, վոր հոսանքները անտեննայից ընդունիչի միջով անցնում են հողի մեջ: Դրա համար մեզ հարկավոր և ունենալ միացում հողի հետ: Դրան կարելի յե հասնել, ձեր ընդունիչի հողակցելու սեղմիչից՝ դեպի ներքև անցկացնելով մետալարը (նախընտրելի յե առանձնացրվածը) դեպի հողում թաղված մետաղյա թիթեղը կամ յերկաթյա արկղիկը, որինակ՝ 30 սանտ. խորությամբ և ապա ջրել: Մյուս ավելի հարմար հողակցելու միջոցը կայանում և հետևյալում: հողակցող թելը կապվում և ջրատար խողովակին, թեև յերբեմն ստիպված ենք այդ անելիս, վերցնել շատ յերկար մետաղե թել: Շրջանակային անտեննա գործածելիս հողակցման կարիք չկա:

*) Հեղինակը խոսում և անգլիական սարքերի մասին, վորտեղ E տառը ներկայացնում և Earth—հող բառի սկսբի տառը. ուստական սարքերում այդ սեղմիչն ունի նշանը:



ԻՆՉՊԵՍ ԼԱՐԵԼ ՍԱՐԲԸ՝ ԱԼԻՓԻ ՎՈՐՈՇ ՅԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ.

Յես արդեն ձեզ ասացի՝ այն պատճառը, վորի շնորհիվ մենք կարող ենք լսել զանազան տիպի կայանների հաղորդակցություններ, առանց իրար խառնելու՝ կայանում և նրանում, կարող ենք լարել մեր սարքն այնպես, վորով կարողանանք լսել հարկավոր հաղորդակցությունները: Թե ի՞նչ կերպով ենք մենք իրականացնում դա գործնական կյանքում, յես հիմա կպատմեմ ձեզ: Դուք դիտեք, վոր փոխելով ջուլթակի լարի յերկարությունը, նրան կարելի յե լարել զանազան նոսայի:

Որինակ, դուք կարող եք տեղափոխել ձեր մատը լարի ուղղությամբ, և սրանով ըստ ելության կարճացնել նրա տատանվող մասի յերկարությունը:

Ուղիղ-ընդունիչում մենք ուղղակի մտցնում ենք թելի կոճը, անտեննայի ներածման և հողակցող թելի միացման միջև. փոխելով այդ կոճի յերկարությունը, մենք փոխում ենք ալիքի յերկարությունը, վորով լարված և ընդունիչը: Դուք չը պետք և յենթադրեք, վոր անտեննան ու լարի կոճը տատանվում են, ինչպես ջուլթակի լարը. այստեղ վոչ մի մեքենայական շարժում չկա: Շարժվում և միայն բարձր խտության փոփոխական հոսանքը՝ անտեննային խիվող ալիքներից գրգռվող: Յեթե ձեր անտեննայի շղթան լարված և ընդունելու 440 մետր յերկարության ալիքներ, այն դեպքում միայն այդ յերկարության ալիքները կառաջացնեն անտեննայի մեջ համապատասխան բարձր խտության փոփոխական ալիքներ: Վորոշ յերկարության ալիքից գրգռված հոսանքները կզնան անտեննայի շղթայով միայն այն դեպքում, յեթե նա լարված և համատատասխան. անտեննայի շղթան լարելու գլխավոր միջոցն և, թելի կոճը նրան միացնելը և վորոնների թիվը աստիճանաբար փոփոխելը: Այսպես որինակ, յեթե դուք վերցնեք խավարից (картонную) մի խողովակ և փաթաթեք նրան առանձնացրված պղնձալարով 15 սանտ. տարածության վրա, դուք կստանաք սպիրալ՝ բաղկացած մոտավորապես 200 վորոնների: Յեթե դուք միացնեք այս սպիրալի մի ծայրն անտեննային, իսկ մյուս ծայրը հողի հետ, այդ ձեր անտեննայի շղթան կընդունի միայն մի վորոշ յերկարության ալիքներ, որինակ 1500 մետր: Բայց փոքր քանակությամբ վորոններ գործածելով՝ որինակ 150, դուք ձեր անտեննայի շղթան կլարեք 700 մետր յերկարության ալիք-

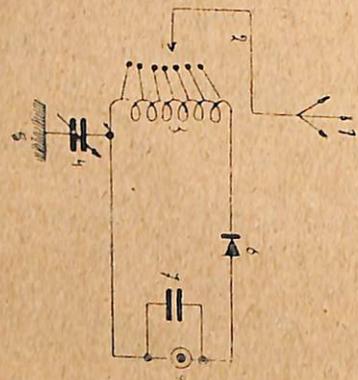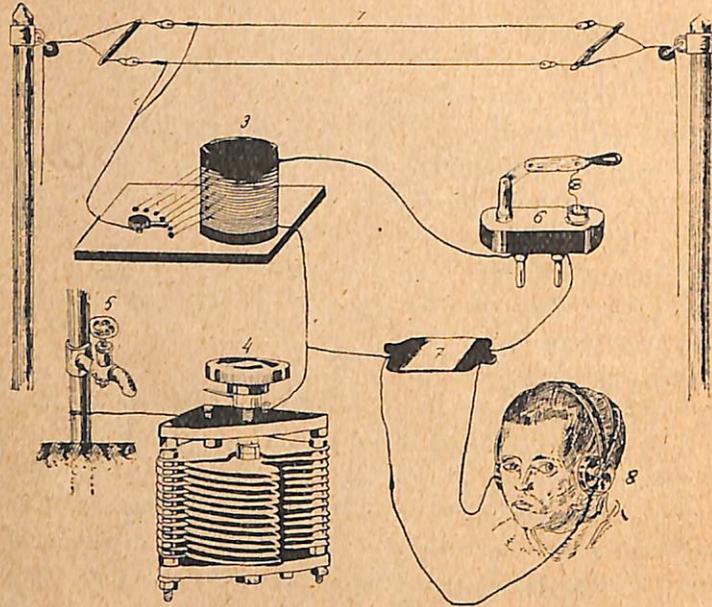ներ ընդունելու: Գործադրելով ավելի ու ավելի փոքր քանակու-
թյամբ վոլտրներ, դուք կարեք ձեր անտենան ավելի ևս կարճ
ալիքներ ընդունելու համար:



1. Անտեննա.
2. Ներածումն.
3. Ինքնաինդուկցիայի կոճը.
4. Կոնդենսատոր.
5. Հոդակցումն.
6. Դեռեկտոր.
7. Բլոկ-կոնդենսատոր.
8. Հեռախոս.

Նկ. 5. Լրիվ ընդունիչ-սպոպարատի պարզ ձևը.

Տեսնելիքական լեզվով, այսպիսի լարային սպերալը կոչվում է
«ինքնաինդուկցիոն կոճ»:

Վորքան յերկար լինի ձեր շղթայի կոճը, այնքան ավելի
յերկար կլինեն ալիքները, վորոնց ընդունելու համար լարված է
ձեր շղթան: Ինչքան ձեր ինքնաինդուկցիայի կոճը փոքր լինի,
այնքան ավելի փոքր կլինի ալիքի յերկարությունը:

Գուք տեսնում եք հիմա, վոր դժվար չե այնպես լարել ձեր
ընդունիչը, վոր նա ընդունի վորոշ յերկարության ալիքի ազդա-
նշաններ: Շատ կարևոր է ինարկե, վոր դուք կարողանանք փո-
փոխել ձեր շղթայի լարումը մեծ ճշտությամբ, վորովհետև այլ
դեպքում, դուք կարող եք չստանալ ազդանշաններ այն կայանից,
վորից սպասում եք: Այդ նպատակով սովորաբար գործադրվում է
այս կամ այն տիպի ինքնաինդուկցիա, վորի ոգնությամբ դուք
կարող եք փոխել ձեր շղթայի վոլտրների թիվը:

Նկար 5-րդը ներկայացնում է միանգամայն կահավորված
պարզ տիպի ընդունիչ-կայան: Գլանձև սարքը լարման կոճն է,
վոր բաժանված է մի քանի մասերի: Կոճը բաժանող այս թելերը,
վորոնց շտորճիվ կոճը դառնում է փոփոխվող, մոտեցված են հա-
մաձայնիչ (контактные) կոճակներին, վորոնք նշանակված են
նկարի վրա:

Բանալու դեղին, պղնձյա մասը կոճակների վրա շարժվում է
այնպես, վոր կարելի չե ընտրել ուղամ կոճակը: Յեթե մենք ող-
տագործենք ամենավերին, այսինքն ծայրի աջ կոճակը, դրանով
ողտագործած կլինենք սպերալի լրիվ յերկարությունը, ընդհակա-
ռակը, ընտրելով ներքևի կոճակը, մենք կ'գործադրենք վոլտրների
միայն մի փոքր մասը և հետևաբար, կաշիատենք միայն վոշ յեր-
կար ալիքներով:

Այս փոփոխական ինքնաինդուկցիայի կոճը լինում է զանա-
զան տիպի, բայց հիմնական սկզբունքը մնում է միշտ միևնույնը:
Գործնական կյանքում, ինդիքը կայանում է ձեր անտենայի շղ-
թային միացրած վոլտրների թվի փոփոխելում:

ՓՈՓՈՒՍԱԿԱՆ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏՈՐ.

Յես ասել եմ, վոր լավ հետևանքներ ստանալու համար, ձեր
ընդունիչը պիտի լարված լինի շատ ճիշտ՝ ալիքի այն յերկարութ-
յան, վորով փոխանցվում են ձեր սպասած լուրերը կամ զվարճա-
լիքները: Սա նշանակում է, վոր դուք պետք է վերին աստիճանի
ինամքով հարմարեցնեք ձեր փոփոխված ինքնաինդուկցիայի կո-
ճը և դուք պիտի կարողանաք չափազանց ճշտորեն գտնել լարի

անհրաժեշտ յերկարությունը: Սա իրականացնել չափազանց դժվար է և լարման ճշտությունը սովորաբար ձեռք է բերվում լրացուցիչ սարքով, վորը հայտնի յե «փոփոխական կոնդենսատոր» անվամբ:

Ելեքտրական կոնդենսատորն իր ամենապարզ ձևով բաղկացած է յերկու մետաղյա թիթեղից, վորոնք դասավորված են իրար վրա, բայց առանձնացրված են իրարից ողի մի շերտով կամ վորևէ ուրիշ առանձնացնող նյութով:

Վերջինսք որինակի համար, յերկու յերկաթյա թիթեղներ և մոտեցնենք իրար կարելոյն չափ մոտ, բայց այնպես, վոր իրար չդիպչեն. այսպիսով նրանք կկազմեն շատ կոպիտ տեսակի ելեքտրական կոնդենսատոր: Սակայն յեթէ այդ թիթեղներից յուրաքանչյուրին ամրացնենք առանձին մետաղեթել, նրանց կարող ենք ոգտագործել իրրև կոնդենսատոր: Կոնդենսատորի գլխավոր խնդիրներից մեկն է, հավաքել իր մեջ ելեքտրականության պաշար. այդ տեսակետից նրան կարելի յե համեմատել մի ամանի հետ, վորն իր մեջ պահում է ջրի պաշարը: Ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ասում ենք վորևէ ամանի մասին, թէ նրա տարողությունը (ЕМКОСТЬ) հավասար է այսքան լիտրի, մենք ասում ենք և կոնդենսատորի տարողության մասին. այդ տարողությունը սովորաբար չափվում է միավորներով, վորոնք կրում են «միկրոֆարադ» անունը կամ կրճատված, «mf»: Կոնդենսատորի մետաղյա թիթեղները վորքան մոտ տեղավորված լինեն իրարից, այնքան ավելի կլինի նրա տարողությունը: Վորքան մեծ լինի այդ թիթեղների մակերեսը, այնքան ավելի մեծ կլինի կոնդենսատորի տարողությունը: Մենք կարող ենք շինել փոփոխական կոնդենսատոր, այսինքն փոփոխական տարողություն ունեցող, յեթէ կարողանանք ստեղծել հարմարություն՝ մետաղյա թեթեղների միջև տարածությունը փոփոխելու: Վորքան նրանք մեկը մյուսից հեռու լինեն դասավորված, նույնքան պակաս կլինի և նրանց տարողությունը: Բայց ի՞նչ կապ ունի այդ բոլոր ձևեր սարքի լարման հետ: Փոփոխական կոնդենսատորը, շատ կարևոր մասն է կազմում համարյա բոլոր ընդունիչ ռադիո-կայանների. նրա գերը կայանում է նրանում, վոր մեզ ոգնում է փոխել մեր շղթաների լարումը, ավելի ճիշտ լարում ստանալու համար: Գործնական կյանքում ինարկի նա պատրաստվում է վոչ թե հասարակ յերկաթյա թիթեղներից, այլ դա ավելի բարդ մի սարք է, վորն ունի կոթ և շարժուն շկալա: Ամեն մի կոնդենսատոր ունի յերկու սեղ-

միջներ, վորոնց միջոցով մենք մտցնում ենք կոնդենսատորը ելեքտրական շղթայի մեջ: Շուտ տալով կոթը, մենք կարող ենք ըստ ցանկության ստանալ մեծ կամ փոքր տարողություններ. իսկ յեթէ հիմա մենք միացնենք կոնդենսատորը ինքնախնդուկցիայի կոծի հետ, մենք հնարավորություն կունենանք լարելու ընդունիչն ավելի մեծ յերկարություն ունեցող ալիքների համար:

Յեթէ փոփոխական կոնդենսատորի կոթը դրված է այնպես, վոր նրա տարողությունը հավասար է զերոյի, այն ժամանակ նրա միացումը կոծի հետ վոչ մի գործողություն չի առաջացնի և ալիքի յերկարությունը կմնա նույնը:

Սակայն շուտ տալով կոնդենսատորի կոթը, մենք աստիճանաբար կլարենք մեր շղթան ավելի ու ավելի մեծ յերկարության ալիքի:

Այժմ դուք տեսնում եք, վոր փոփոխական կոնդենսատորի միջոցով մենք կարող ենք մեր ընդունիչ շղթան լարել զանազան յերկարության ալիքների, և վոր մենք կարող ենք ամենաճիշտ կերպով հարմարեցնել մեր սարքերը, ցանկալի յերկարության ալիքներ ընդունելու համար:

Յեթէ մեր տրամադրության տակ ունենայինք միայն ինքնախնդուկցիայի կոծը, մեր սարքը կ'կարողանայինք լարել միայն մոտավորապես, բայց փոփոխական կոնդենսատորը մի միջոց է ավելի ճիշտ լարելու համար:

Յերբեմն փոփոխական կոնդենսատորը մտցվում է անտեննայի ներածման և ինքնախնդուկցիայի մի ծայրի մեջ, այդ դրության կոնդենսատորը կարճացնում է անտեննայի շղթայի ալիքի յերկարությունը: Մենք ստանում ենք այն արդյունքն, ինչպես յեթէ ոգտագործեյինք մեր կոծի ավելի սակավ վորտները քանակը:

Ներկա դեպքում ես կոնդենսատորը մեզ հնարավորություն է տալիս՝ անտեննայի շղթայի լարումը փոփոխել ճշտագույն կերպով: Վորքան մեծ է լինում նրա տեղավորումն, այնքան ավելի մեծ կլինի ալիքի յերկարությունը, վորի համապատասխան և լարում ենք մեր շղթան:


Ընդհանրապես ինքնախնդուկցիայի կոծը մեզ հարկավոր է մոտավոր լարման համար, իսկ գործածելով փոփոխական կոնդենսատորը, ձեռք ենք բերում միանգամայն ճիշտ լարում:

Գ Ե Տ Ե Կ Տ Ո Ր .

Յույց տալով այն, թե ինչպես մենք ստիպում ենք մեր ընդունիչին արձագանքել միայն մեկ տվյալ ալիքի, յես կ'նկարագրեմ անտենայի շղթայում ընդունվող, բարձր խտություն փոփոխական հոսանքը կամ տատանումը հայտնաբերելու մի գործնական միջոց:

Յես արդեն ասել եմ, վոր ուղիտ-հաղորդակցություն ընդունելու ժամանակ, անտենայում առաջացող հոսանքները փոխում են իրենց ուղղությունը մի վայրկյանում միլլիոն անգամ: Ա՛ 6 նկարի վերևի մասը տալիս է վորոշ գաղափար, թե ինչպես հոսանքները նախ գնում են վար, ապա վեր և այլն: Յեթե մենք մեր հեռախոսի խողովակները միացնենք փոփոխական ինքնաինդուկցիայի հետ, այն դեպքում բարձր խտության հոսանքները կաշխատեն անցնել հեռախոսի խողովակների միջով. բայց դա նրանց չի հաջողվի, իսկ խողովակները կ'արձագանքեյին՝ միայն կամաց փոփոխվող հոսանքներին:

Յես հիշել եյի, վոր մեզ անհրաժեշտ է ուղղեցնող սարք, վորը մեծ խտության հոսանքները դարձնել մի ուղղությամբ արտադրվող զարկեր. սրա արդյունքի պատկերը դուք կարող եք տեսնել Ա՛ 6 նկարի վարի մասում, այնտեղ նկարված է ուղղեցրած հարվածների պատկերը, վորոնք դուք ստանում եք ձեր ընդունիչում՝ նվազից կամ ճառից:

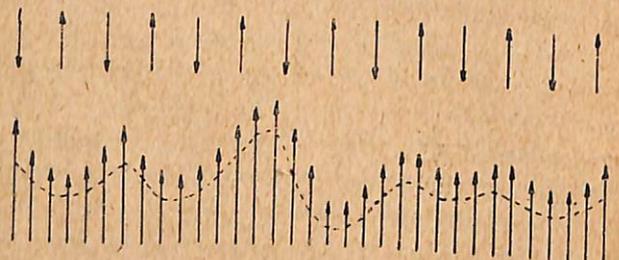

Նկար 6. Վերևում—բարձր խտության փոփոխական հոսանքը: Ներքևում—մարդկային խոսքի ուղիտ-հաղորդակցության ուղղեցված տատանումները:

Դուք տեսնում եք, վոր այդ բոլոր հարվածներն ունեն միատեսակ ուղղություն, վոր նրանք արտադրվում են մեծ արագությամբ (մեկ վարկյանում մոտ միլլիոն անգամ) և վոր նրանց ուժը զգալի կերպով կերպարանափոխվում է, լայնահաղորդ կայանի միջոցով ուղարկված նվազի կամ ճառի համեմատ:

Վերևում ասացինք, վոր հեռախոսի խողովակները և մարդու ականջը չեն կարող ընդունել յուրաքանչյուր հարվածն առանձին: Իրականություն մեջ նմանապես, ընդունվում են այդ հարվածների միջին գործողությունները, ինչպես վոր պատկերացրված է նկար 6-ի վարի մասում: Դուք տեսնում եք, վոր ստացվում է այնպիսի արդյունք, ինչպես յեթե հեռախոսի խողովակներով անցնել անփոփոխ հոսանք, վորը համեմատաբար դանդաղ է փոխվում: Նման հոսանքը հեռախոսին կ'ստիպի աշխատել և կ'հնչեցնի լայնահաղորդ կայանի արտադրած՝ ճառի կամ յերաժշտությունը համապատասխան:

Բայց դուք դուք կհարցնեք—ապա ինչու հեռախոսը չի ընդունում բարձր խտության սկզբնական հոսանքների միջին գործողությունը—ինչու համար անհրաժեշտ է ուղղեցնող սարքը: Սրան յես կպատասխանեմ, վոր յեթե հոսանքները նախ դնում են մի ուղղությամբ և ապա հակառակ, այդ դեպքում միջին գործողությունը կլինի միշտ այնպես, ինչպես յեթե հեռախոսի միջով վոջ մի հոսանք չ'անցնել:

Հենց վոր հեռախոսային խողովակը ցանկար տատանվել մի ուղղությամբ, հոսանքն անմիջապես փոփոխվելով, կաշխատել ստիպել նրան տատանվել հակառակ ուղղությամբ, սրա հետևանքով հեռախոսը կընդիմադրել ամեն տեսակի փորձերին և վոչինչ չի րանի:

ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ԳԵՏԵԿՏՈՐ .

Ամենապարզ և արժան դեռեկտորը կամ ուղիտ-ալիքների տատանումներն ուղղեցնողը՝ «բյուրեղային դեռեկտորն» է:

Ապացուցված է, վոր հանքերի մի քանի տեսակները, ինչպես սրինակ—արձիճը, պղինձը, ցինկը, հոսանքն անց են կացնում միայն մի ուղղությամբ: Նրանք մոտավորապես գործում են այնպես, ինչպես հեծանիվի շրջանիվե խողովակը:

Դուք կարող եք ողլցնել շրջանիվե մեջ, բայց դուքս գալու հակառակ ուղղությամբ, խողովակը նրան թյուլ չի տա: Վորևե հարմար տեսակի հանքային մետաղի կտորը կ'գործի այդ խողովակի նման և հոսանքներն իր միջով կ'անցկացնի միայն վորոշ ուղղությամբ: Հատուկ միջոցով ուղիտ-հաղորդական ուղղեցնելու համար գործածվող հանքային մետաղների կտորները՝ «Բյուրեղային դեռեկտոր» անունն են կրում, վորովհետև նրանք ունեն բյուրեղի տեսք:

№ 7 նկարում պատկերացրված է բյուրեղային զետեկտորի շատ պարզ տիպը:


Բյուրեղ 1-ը, այսինքն մետաղե հանքի փոքրիկ կտորը, որինակ—ցինկային (այսպես կոչվող «ցինկիտ»)-ը ամրացված է փոքրիկ մետաղյա 2 գավաթում, 3-ով նշանակված սեղմիչները գործ են անվում մետաղաթելերի միացման համար:

Հանքի այդ կտորը մեծ մասամբ սեղմում են մետաղյա մակերեսին կամ սայրին (острие), այդպիսի զեղքերում նա կազմում է բյուրեղային զետեկտորի բևեռներից (полюс) մեկը, իսկ մյուսը՝ մետաղյա սայրը—4:

Մի քանի զետեկտորներում սակայն, գործադրվում են տարբեր հանքերի յերկու կտորներ, վորոնք սեղմվում են միմիանց և այդ տիպի զետեկտորները հաճախ ավելի լավ արդյունքներ են տալիս:

Նկար 7-ի 1—բյուրեղը կարող է լինել պիրիտի (пирит) մի կտոր, նույնպես 2—գավաթին ամրացված:

Ցանկալի յե ունենալ հնարավորություն բյուրեղի և սայրի միջին ճնշման աստիճանը փոփոխելու, այս նպատակին ծառայում է լծակը (рычаг):

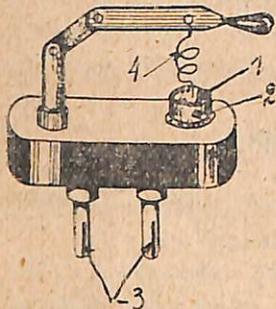

Նկար 7. Պարզ բյուրեղային զետեկտորի կազմութունը:

Այս տիպի բյուրեղային զետեկտորի համար մտածված են մի շարք ձևափոխումներ, այստեղ անհրաժեշտ է միայն հիշեցնել, վոր ճիշտ աշխատեցնելու համար հարկավոր է նրանց ճնշումը նախապես խնամքով կարգավորել, այդ պատճառով նրանք այնքան ել վստահելի չեն, ինչպես վոր զետեկտորների ավելի նոր տիպերն են:


Բյուրեղային զետեկտորի մյուս պակասությունն այն է, վոր նա այնքան ել զգայուն չէ և ուժեղ ազդանշաններ նրա միջոցով ստացվում են միայն այն դեպքում, յեթե դուք գտնվում եք լայնահաղորդ կայանից վոչ հեռու:

Իսկ առավելությունը կայանում է՝ նրա գործածման պարզությամբ, մաքրությունը կայանում է՝ նրա գործածման պարզակալությամբ մեջ:

ՈԱԳԻՈ-ԸՆԳՈՒՆԻՉԻ ԼՐԻՎ ԵՂԹԱՆ.

Այժմ յես կարող եմ պատմել, յե ինչպես է սարքված ընդունիչի լրիվ շղթան:

Անտեննայի շղթայում մենք ունենք փոփոխական ինքնաինդուկցիայի կոճ, վորը իր յերկու ծայրով միացված է փոփոխական կոնդենսատորի հետ, այս յերկուսը միասին միացված են մի ծայրով անտեննայի և մյուս ծայրով հողակցող մետաղեթելի հետ: Այդ վորոնքի հետ մենք այժմ միացնում ենք բյուրեղային զետեկտորը և հեռախոսի խողովակները: Բյուրեղային զետեկտորի վրա կան յերկու սեղմիչներ, վորոնցից մեկը առանձնացրված մետաղեթելով՝ միացվում է կոճի այն ծայրի հետ, վորը կապված է անտեննայի ներածման հետ: Գետեկտորի մյուս սեղմիչը, միացվում է հեռախոսի սեղմիչներից մեկի հետ: Իսկ հեռախոսի յեկրորդ սեղմիչը միացված է հողակցող մետաղեթելի հետ, վորն իր հերթին միացված է վոչ միայն հողի հետ, այլ և գործածության մեջ մտցված կոճի վերջին վորոնքի հետ:

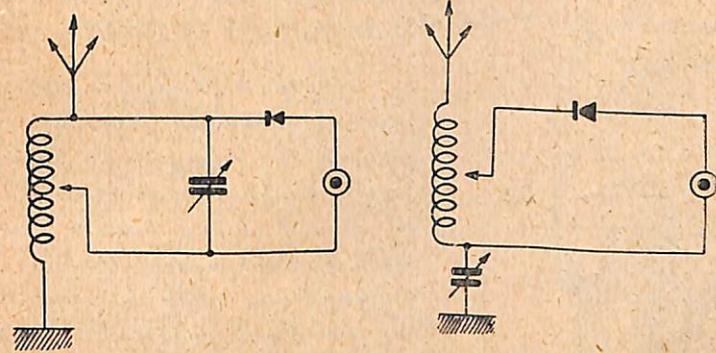


Նկ. 8. Ռադիո-ընդունիչի լրիվ շղթան. (հասարակ սխեմա):

Մեծ խտություն հոսանքներն առաջվա պես առաջանում են անտեննայի շղթայում, բայց այս հոսանքները նախ քան հեռախոսի խողովակներով անցնելը, ուղղվում են բյուրեղային զետեկտորով, այս ուղղումը նրանց վերածում է հարկավոր դանդաղությամբ փոփոխվող հոսանքների, վորոնք ազդում են հեռախոսի վրա: Գուցե դուք հարցնեք.—իսկ յեթե անհրաժեշտ է այս դանդաղությամբ փոփոխվող հոսանքները, հապա ինչո՞ւ չի կարելի այս նույն հոսանքները գործադրել ալիքների փոխանցման ժամանակ, վորպեսզի այսպիսով բոլորովին խուսափել մեծ խտության ալիքների գործածելուց: Պատասխանն այս է.—ռադիո-հեռազրի ժամանակ մեծ տարածություններ անցնելու համար, անհրաժեշտ է գործադրել մեծ խտության հոսանքներ, բայց իսկապես այս հոսանքները, ձայնի կամ յերաժշտության հնչյունները՝ փոխազրում են լայնահաղորդից մինչև ընդունիչ կայանը:

ԼԱՐԵԼՈՒ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄՆԵՐ.

Ավելի կատարելագործված ընդունիչ ուղիւ-կայաններում, դուք կը գտնեք ավել եւս բարդ լարման միջոցներ: Այսպէս որինակ, զետեկտորը և հեռախոսները փոխանակ միացված լինելու ինքնաինդուկցիայի գլխավոր կոճի հետ, մտցվում են առանձին շղթայի մեջ, վորը կազմված է փոփոխուող ինքնաինդուկցիայի կոճից և փոփոխուող կոնդենսատորից:

Այս «յերկրորդ շղթան» ինչպէս նրան անվանում են, գտնվում է անտենայի շղթայի գլխավոր կոճի կողքին. մեծ խտութեան հոսանքներն ընդունակ են անցնել մի շղթայից դեպի մյուսը, մինչև անգամ այն դեպքում, յետ շղթաների մեջ չկա ուղղակի մետաղյա միացում: Բայց այս հարցի վերաբերյալ ընկնել մանրամասնութեանների մեջ, կը նշանակէ բարդացնել այս փորձիկ գրքուկը:

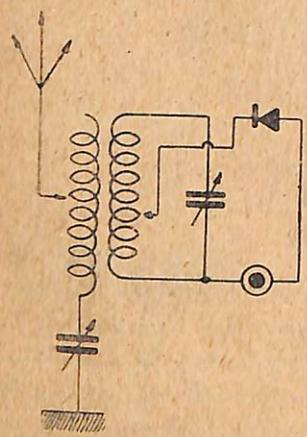

Նկ. 9. Ռադիո-ընդունիչի բարդ սխեման.

«տերմիոն լամպ» (термионная лампа): Նրա մեջ կան յերեք մետաղյա մաս, «ելեքտրոդ» կոչված, այդ պատճառով նա նույնպէս կրում է «լամպա 3 էլեքտրոդներով» անունը:

Իր սկզբի շրջանում, այս լամպան գործադրվում էր իբրև առատաուճեան ուղղեցնող, այնպէս ինչպէս բյուրեղային զետեկ-


*) Ռուսերեն տերմինոլոգիայով ընդունված է այդ լամպան անվանել «կատոդ լամպ»:

Վերջին 9-10 տարվա ընթացքում՝ կատարելագործման շնորհիվ, ուղիւ-գործում մեծ հեղաշրջում է կատարվել, վորոնց մասին մինչ-պատերազմը յերազեկ անգամ չէլինք կարող: Յե՛վ այս բոլոր կատարելագործումների ու գործի զարգացմանը, մենք պարտական ենք նոր ստեղծված լամպային, վորը անչափ գործադրվում է ուղիւ-փոխանցման ժամանակ: Իր տեսքով այս լամպան նմանում է սովորական լամպայի, վորը գործ է անում տան լուսավորութեան համար. նա նույնիսկ լույս է տալիս, սակայն նրա կոչումն այդ չէ: Այս հատուկ լամպան՝ վոր գործադրվում է ուղիւ-հեռագրում, կոչվում է

տորը ծառայում է նույն նպատակի համար: Այս լամպայի նոր տիպը, պարունակում է իր մեջ շատ բարակ մետաղեթել, վորով անցնում է հոսանքը. «թել» կոչված մետաղալարը, շիկանում է մինչև սպիտակելը ինչպէս սովորական լամպայի թելի շիկացումը: Նրանց միջի միակ տարբերութեանն այն է. վոր կադոտային լամպայի թելը ավելի փոքր է և նրա շիկանալու համար հարկավոր է շատ քիչ էներգիա:

Տիպիկ նոր լամպա, 3 էլեքտրոդներով՝ նկարված է № 10 նկարում: Ի՞նչ կը տեսնեք այստեղ բարակ մետաղալար «թել», վորը ձգված է յերկու մետաղյա հենարանների միջև: Մետաղալարի յերկու ծայրերը միացված են յերկու շտեպսելների հետ. վորոնք յերևում են լամպայի հիմքում:

Շտեպսելները միացվում են լամպայում զանազան էլեքտրոդների հետ և յերբ նա մտցվում է հատուկ բնի մեջ, էլեքտրոդներից յուրաքանչյուրը միացվում է ապարատների հատուկ մասերի հետ: Թելի ծայրերին միացված յերկու շտեպսելները՝ հետո միացվում են բառարեայի հետ, վորը շիկացնում է թելը:

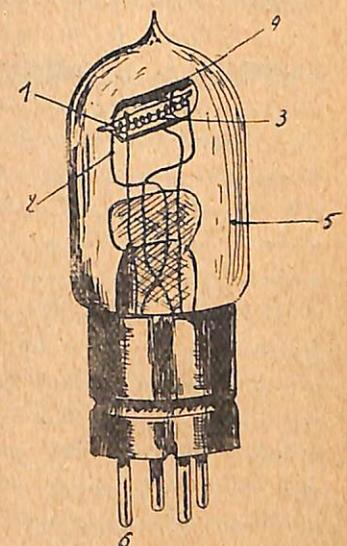

Նկ. 10. Կատոդ լամպա. 1. Թել (շիկացող). 2. Հենարաններ, 3. Ցանց, 4. Անոդ, 5. Ապակյա խողովակ, 6. Շտեպսել:

Թելի շուրջը զետեղված է մետաղալարի սպիրայ, վորն ունի բացվածքներ վորոնների միջև. նա պահվում է 3-րդ շտեպսելի հետ: Այս «ցանց» կոչված սպիրալը, վոչ մի տեղ չպիտի շփվի թելի հետ: Ցանցը շրջապատված է «անոդ» կամ «թիթեղ» կոչված մետաղյա գլանով:

Այս անոդը նույնպէս պահվում է մետաղալարով, վորը միացված է 4-րդ շտեպսելի հետ: Այսպիսով մենք տեսնում ենք, վոր լամպայի մեջ 3 էլեքտրոդներն են՝ թելը, ցանցը և անոդը: Լամպան կարող է գործադրվել 3 տարբեր նպատակների համար: Նրան կարելի չէ գործադրել իբրև զետեկտոր համար: Նրան կարելի չէ գործադրել ինչպէս բյուրեղյա զետեկտորը: Նա կարող է գործադրվել իբրև հնչյուններ ուժեղացնող: Այսպէս որինակ, այս

լամպան ուժեղացնում է ուղարկված ազդանշանները հազարավոր անգամ. յեթե մենք գործ ածելով բյուրեղյա դետեկտորը, ուղե- նայինք ուժեղացնել հնչյունը, այն դեպքում գործադրելով 3 ելք- արողով լամպը, մենք ձայնը կը ստանա՝ ք հազարավոր ամգամ ուժեղ. կարելի չէ հաջորդաբար մտցնել մի քանի այսպիսի լամպ, փորձնցից յուրաքանչյուր՝ մեկը ձայնը կ'ուժեղացնի հազարավոր անգամ: Դուք տեսնում եք ուրեմն, ինչ հսկայական արժեք ունեն լամպաները, հնչյունները ուժեղացնելու գործում:

Այժմ ազդանշաններ ընդունել կարելի չէ ավելի մեծ հեռա- փորությունից, քան ռադիոյի սկզբնական շրջանում: Լամպաների գործադրման 3-րդ միջոցը, մեզ չի հետաքրքրում, փորովհետե նա գործադրվում է չհանգչող ալիքներ ընդունելու կամ չը հանգչող ալիքներ արտադրելու համար:

ԻՆՉՊԵՍ Ե ԱՇԽԱՏՈՒՄ 3 ԵԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ ԼԱՄՊԱՆ.


Ինչպես ասացի, բոլոր նյութերը կազմված են ատոմներինց: Յուրաքանչյուր ատոմ իրենից ներկայացնում է փոքրիկ արևա- յին սիստեմ, փորում ելեքտրոնները պտտվում են կենտրոնական միջուկի շուրջը: Յերը մետաղեթելը շիկացած է, նրանից ատանձ- նանում են մեզ համար բոլորովին անտեսանելի մասնիկներ: Այդ մասնիկները համարվում են բացասական ելեքտրականություն կրողներ և ձգտվում են դեպի անողը, փորը միացված է բառա- րեայի զրական բևեռի հետ: Ուրեմն յեթե մենք այդպիսի լամ- պի անողը միացնենք, որինակ՝ 40 վոլտ ունեցող բառարեայի զրական բևեռի իսկ բացասական բևեռը շիկացած թելի հետ, այն ժամանակ անողը դեպի իրեն կը ձգի բացասական ելեքտ- րոնները, փորոնք թռչում են ողագուրկ տարածությունով թելի և անողի միջև: Այսպիսով տեղի կունենա ելեքտրոնների մշտական հոսանք, բայց հոսանքը կը լինի շատ թույլ՝ սակայն բոլորովին բավարար, լամպան մեծ հաջողությամբ ողատարծելու համար:

Հիմա դուք կը ցանկանաք իմանալ, թե ինչի համար է ցան- ցը: Ցանցը գտնվում է թելի և անողի միջև ու ելեքտրոնները թելից դեպի անողը ձամբորդելու ժամանակ, անցնում են ցանցի ալիքների միջով: Յեթե մենք մտցնենք մի փոքրիկ բառարեա թելի և ցանցի միջև այնպես, փոր ցանցը լինի զրական, այդ դեպ- քում ցանցը կողմի մեզ՝ հանել ելեքտրոններ թելից դեպի անողը: Ուրեմն թելից կ'առանձնանան մեծ քանակությամբ ելեքտրոններ

և զբանով կ'ուժեղացնեն այն հոսանքը, փորը տեղի ունի թելի և անողի բարձրավորը բառարեայի մեջ: Իսկ յեթե ցանցը միացնենք բացասական բևեռի հետ այնպես, փոր ցանցը թելի վերաբերմամբ լինի բացասական, այդ դեպքում ցանցը կաշխատի հաղթել անողի զրական գործունեյությանը և հետ կը մղի մեծ քանակությամբ ելեքտրոններ դեպի թելը: Ուրեմն անողի հոսանքը կը լինի թույլ:

Դուք տեսնում եք այժմ, փոր կարող եք կանոնավորել անո- ղի և թելի մեջ եղած հոսանքը, միացնելով ցանցը զանազան բե- վեռների հետ: Բավական է լարման փոքր փոփոխում ցանցի վրա, փոր ստեղծվի հոսանքի (անողային հոսանք) մեծ փոփոխություն:

Հիմա յեթե լամպի անողային շղթայի մեջ մտցնենք մի զույգ հեռախոսի խողովակներ և հոսանքներն ուղղենք բյուրեղա- յին դետեկտորից դեպի ցանցը, այդ դեպքում դետեկտորի թույլ ազդանշանները կ'առաջացնեն մեծ փոփոխություններ հեռախոսի խողովակներով անցնող անողային հոսանքի մեջ և զբանով կ'ու- ժեղացնեն ընդունվող ալիքները: Իսկ յեթե մենք այդպիսի ուժե- ղացրած հոսանքն ուղղենք դեպի 2-րդ լամպայի ցանցը, այդ դեպ- քում կ'ստանանք կրկնակի ուժեղացում: Ուրեմն ունենալով մի քանի լամպ, մենք կարող ենք ռադիո-ազդանշաններն ուժեղացնել հսկայական չափերով:

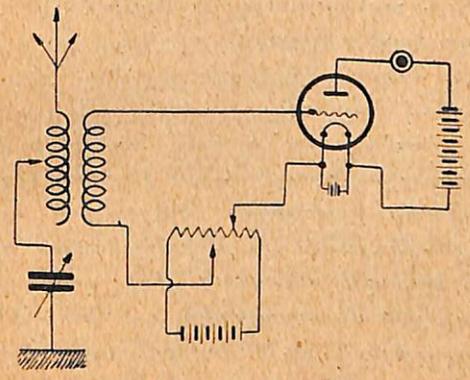


Նկ. 11. Լամպան իրրե դետեկտոր:

Յերբեմն նախընտրելի չէ լամպայի ոգնությամբ ուժեղացնել մեծ խտության հոսանքներ անտեննայի շղթայում, փոխանակ ուժեղացնելու նյախապես ուղղված հոսանքները:

Այդ դեպքում, ի հարկե մենք ստիպված կը լինենք վերջ ի վերջս, այս ուժեղացրած հոսանքը հայտարեղել բյուրեղային

դետեկտորով կամ մի այլ միջոցով: Սակայն այս լամպայի ամենալավ գործադրումն է, նրան իբրև դետեկտոր գործադրելը: Այդ դեպքում, մենք կարող ենք բյուրեղային դետեկտորը բաղադրել թողնել, վորովհետև լամպան իբրև դետեկտոր, շատ զգայուն է և միաժամանակ ազդանշաններն ուժեղացնում է:

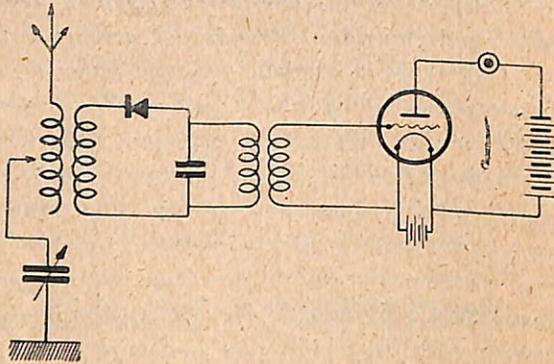

Նկ. 12. Լամպան իբրև ուժեղացնող:

Լամպայի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար, յես խորհուրդ կը տայի ձեռք բերել այդ հարցին վերաբերյալ մասնագիտական գրքեր:

Այստեղ յես ուզում եմ միայն ընդգծել, վոր լամպան գործադրելու ժամանակ հարկավոր է ունենալ 2 բատարեա, այն է՝ բատարեա թելի համար, կամ ինչպես նա կոչվում է՝ շիկացման բատարեա և անողային բատարեա, կամ ինչպես յերբեմն անվանում են՝ բարձր լարման բատարեա: Գոյություն ունեն այնպիսի լամպային ուղիղ-ընդունիչներ, վորոնց համար ամբողջ անհրաժեշտ հոսանքը, կարող է ստացված լինի սովորական ելքարական լուսավորության մետաղալարից, դա ի հարկի, ավելի հարմար է հոգատարություն սրահանջող բատարեաներից:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ.

	Եջ.
1. Ռադիո-գրականության մեջ ընդունված պայմանական նշանները	3
2. Հառաջարան (թարգմանիչներ)	5
3. Հեղինակի նախաբանը	7
4. Ներածություն	9
5. Մորզեյի այբուբենը	14
6. Ինչպես վորոշել, թե վոր կայանն է գործում	20
7. Ինչպես են ուղարկում ուղիղ-ազդանշանները	21
8. Ալիքների բնույթի մասին	23
9. Լույսի և ելեքտրոմագնիսական ալիքների համեմատութ.	27
10. «Ալիքի յերկարություն» արտահայտության իմաստը	28
11. Ինչպես են ուղարկվում և ինչպես են հայտաբերվում ելեքտրոմագնիսական ալիքները	29
12. Ազդում է արդիոք յեղանակը ուղիղ-հաղորդակցության վրա	37
13. Ինչպես կարող է իմանալ մի ուղիղ-կայան, վոր մյուս կայանն ուղում է իրեն հաղորդակցություն ուղարկել	39
14. Ռադիո-փոխանցման դանազան տեսակները, վորոնք, կարող են ընդունելի լինել	40
15. Ռադիո-հեռախոսային կայանի ալիքները	43
16. Ընդհանուր նկատողություններ դանազան տիպի՝ ընդունվող ալիքների մասին	43
17. Մի քանի սղղրական տեղեկություններ ելքարականությունից	44
18. Ընդունիչն ինչպես է բռնում ուղիղից ալիքները	46
19. Անտեննա	49

20. Հողակցումն (заземление)	52
21. Ինչպես լարել սարքը՝ ալիքի վորոշ յերկարության	53
22. Փոխիսական կոնդենսատոր	55
23. Դետեկտոր	58
24. Բյուրեղային դետեկտոր	59
25. Ռադիո-ընդունիչի լրիվ շղթան	60
26. Լարելու հատուկ հարմարեցումներ	62
27. Ինչպես և աշխատում է ելեքտրոդներով լամպան	64



ԳԻՆԸ 75 Կ.

23.781

1
2

807



„Չ Ա Կ Կ Ն Ի Գ Ա“

Հրատարակության պահեստ—Փիճիկի Ռուսավերտ
պողոտա № 24

Բաժանմունք—Յերեան Արքայան փող. № 17